

---&---



# BÀI GIẢNG

## KỸ THUẬT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ

## MỤC LỤC

### Protected by PDF Anti-Copy Free

MỤC LỤC .....	( <a href="#">Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark</a> )	2
CHƯƠNG 1: DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN MỘT PHA .....		4
1 Các khái niệm cơ bản về mạch điện .....		4
2. Các định luật Kirhoff .....		10
3. Các định luật điện từ cơ bản .....		11
4. Sức điện động hình sin 1 pha và các thông số cơ bản của đại lượng điện hình sin....		19
5. Trị số hiệu dụng và sự lệch pha .....		21
6. Biểu diễn dòng điện xoay chiều hình sin bằng vectơ và số phức .....		22
7. Đặc điểm mạch điện hình sin thuận R, L, C .....		27
8. Nhánh điện trở, điện cảm, điện dung mắc nối tiếp .....		29
9. Phương pháp giải bài toán mạch điện hình sin 1 pha .....		31
CHƯƠNG 2 : CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH.....		36
1 Phương pháp dòng điện nhánh .....		36
2 Phương pháp dòng điện vòng .....		36
3 Phương pháp điện thế nút. ....		37
4 Bài toán minh họa tổng hợp.....		41
CHƯƠNG 3: DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN 3 PHA .....		42
1.Sự hình thành sức điện động hình sin trong máy phát điện 3 pha.....		42
2. Mạch điện 3 pha nối kiểu hình sao .....		43
3. Cách nối hình tam giác ( $\Delta$ ) .....		48
4. Cách giải mạch điện ba pha đối xứng.....		51
CHƯƠNG 3: ĐO LƯỜNG ĐIỆN .....		55
1. Khái niệm về kỹ thuật đo điện .....		55
2. Các dụng cụ đo điện thông dụng .....		56
3. Phương pháp đo các đại lượng điện.....		62
CHƯƠNG 5: MÁY BIẾN ÁP .....		85
1. Các khái niệm cơ bản về máy điện .....		85
2. Định nghĩa, công dụng và cấu tạo MBA .....		86
3. Nguyên lý làm việc của MBA .....		87
4. Tốn hao công suất và hiệu suất của MBA .....		88
5. Các MBA đặc biệt.....		88
CHƯƠNG 6: ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ .....		91

1. Cấu tạo động cơ không đồng bộ 3 pha .....	91
2. Từ trường qua <b>Protected by PDF Anti-Copy Free</b> .....	93
3. Nguyên lý hoạt động của động cơ điện không đồng bộ 3 pha (Upgrading the version to Remove watermark) .....	96
4. Nguyên tắc lắp đặt động cơ vào lưới điện .....	99
5. Mở máy, đổi chiều quay và điều chỉnh tốc độ động cơ KĐB 3 pha.....	99
6. Tốn hao công suất và hiệu suất .....	105
<b>CHƯƠNG 7: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU</b> .....	107
1. Cấu tạo và phân loại máy điện 1 chiều .....	107
2. Nguyên lý hoạt động của máy phát và động cơ điện một chiều.....	109
3. Biểu thức sức điện động và mô men điện từ của máy điện một chiều .....	111
4. Tốn hao công suất và hiệu suất của máy điện một chiều .....	113
5. Mở máy, đổi chiều quay và điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều .....	114
<b>CHƯƠNG 8: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN</b> .....	117
1. Thiết bị đóng cắt mạch.....	117
2. Thiết bị điều khiển và bảo vệ.....	119
3. Các mạch điều khiển bộ truyền động .....	126
<b>CHƯƠNG 9 CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN</b> .....	130
1. Điện trở, tụ điện, cuộn cảm.....	130
2. Đèn bán dẫn .....	135
3. Tranzistor.....	138
4. Vi mạch tích hợp.....	145
5. Đèn phóng tia điện tử.....	146
<b>CHƯƠNG 10: MẠCH ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP</b> .....	147
1. Mạch chỉnh lưu, nghịch lưu .....	147
2. Mạch biến đổi điện trong bộ truyền động điện.....	155
3. Mạch khuếch đại tín hiệu.....	155
4. Mạch ổn định điện áp và dòng điện .....	160
5. Mạch vi xử lý .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>CHƯƠNG 11: KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN</b> .....	147
11.1. Khái niệm cơ bản về mạch khuếch đại thuật toán .....	1474
11.2. Bộ khuếch đại đảo và không đảo .....	155
11.3. Mạch cộng- mạch trừ.....	155
11.4. Bộ vi phân, bộ tích phân .....	160

## CHƯƠNG 1: DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN MỘT PHA


Protected by PDF Anti-Copy Free

### 1 Các khái niệm cơ bản về mạch điện

#### 1.1. Mạch điện

Mạch điện là tập hợp các thiết bị với nhau bằng các dây dẫn (phản tử dẫn) tạo thành những vòng kín trong đó dòng điện có thể chạy qua. Mạch điện thường gồm các loại phản tử sau: nguồn điện, phụ tải (tải), dây dẫn.

- Nguồn điện: Nguồn điện là thiết bị phát ra điện năng. Về nguyên lý, nguồn điện là thiết bị biến đổi các dạng năng lượng: cơ năng, hóa năng, nhiệt năng thành điện năng.
- Tải: Tải là các thiết bị tiêu thụ điện năng và biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng khác như cơ năng, nhiệt năng, quang năng... v.v.
- Dây dẫn: Dây dẫn làm bằng kim loại (đồng, nhôm) dùng để truyền tải điện năng từ nguồn đến tải.

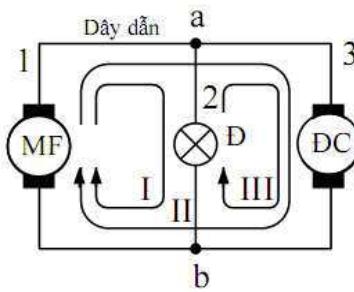

Hình 1.1 Mạch điện

#### 1.2. Kết cấu hình học của mạch điện

- Nhánh: Nhánh là một đoạn mạch gồm các phản tử ghép nối tiếp nhau, trong đó có cùng một dòng điện chạy từ đầu này đến đầu kia.
- Nút: Nút là điểm gặp nhau của từ ba nhánh trở lên.
- Vòng: Vòng là lối đi khép kín qua các nhánh.

#### 1.3. Các đại lượng đặc trưng quá trình năng lượng trong mạch điện.

Để đặc trưng cho quá trình năng lượng cho một nhánh hoặc một phản tử của mạch điện ta dùng hai đại lượng: dòng điện  $i$  và điện áp  $u$ .

Công suất của nhánh hoặc của phản tử:  $p = u.i$

##### 1.3.1. Điện áp.

Tại mỗi điểm trong mạch điện có một điện thế. Hiệu điện thế giữa hai điểm gọi là điện áp.

Vậy điện áp giữa hai điểm A và B có điện thế  $\varphi_A, \varphi_B$  là:

$$u_{AB} = (\phi_A - \phi_B) \quad (1-1)$$

Chiều điện áp ước là chiều từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.

Trong hệ đơn vị SI đơn vị điện áp là V (vôn)



### 1.3.2. Cường độ dòng điện.

Dòng điện  $i$  về trị số bằng tốc độ biến đổi của lượng điện tích  $q$  qua tiết diện ngang của dây dẫn.

$$\text{A} \xrightarrow{i} \boxed{\text{}} \xrightarrow{U_{AB}} \text{B} \quad i = dq/dt \quad (1-2)$$

Hình 1.2

Chiều dòng điện ước là chiều chuyển động của các hạt mang điện tích dương trong điện trường.

Trong hệ đơn vị SI đơn vị dòng điện là A (ampe)

### 1.3.3. Chiều dương dòng điện và điện áp.

Khi giải mạch điện, ta tuỳ ý chọn chiều dòng điện và điện áp trong các nhánh gọi là chiều dương. Kết quả tính toán ra các dòng điện và điện áp, nếu dòng (áp) tính ra có dấu dương thì chiều đã chọn là đúng, nếu âm thì có chiều ngược lại.

### 1.3.4. Công suất

Trong mạch điện, một nhánh hoặc một phần tử có thể nhận và phát năng lượng. Giả thiết các chiều áp và dòng trong nhánh là trùng nhau và tính toán kết quả công suất ta đưa đến kết luận:  $p = ui > 0$  nhánh nhận năng lượng

$$p = ui < 0 \text{ nhánh phát năng lượng}$$

Nếu ta chọn chiều dòng và áp ngược nhau thì ta có kết luận ngược lại.

Trong hệ đơn vị SI đơn vị công suất là W (oát)


## 1.4. Mô hình mạch điện, các thông số

### 1.4.1. Điện trở $R$ và điện dẫn $g$

Cho dòng điện  $i$  chạy qua điện trở  $R$  và gây ra điện áp rơi trên điện trở  $R$  là  $u_R$ . Theo định luật ôm quan hệ giữa dòng điện và điện áp là:

$$u_R = Ri \quad (1-3)$$

- Khái niệm điện dẫn

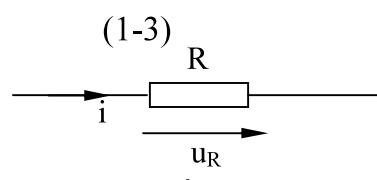

Hình 1.6

$$g = 1/R \text{ (đơn vị } 1/\Omega = S : \text{Simen)}$$

Công suất tiêu thụ trên mạch điện là:

$$p = ui = i^2R \quad (1-4)$$

Điện năng tiêu thụ trong một tròn già

$$A = \int pdt = \int_0^t i^2 R dt \quad \text{khi } i = \dots \quad \text{thì } A = i^2 R t \quad (1-5)$$

#### 1.4.2. Điện cảm L.

Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây có vòng sẽ sinh ra một từ thông móc vòng với cuộn dây.

$$\Psi = w\Phi \quad (1-6)$$

Trong đó:  $\Phi$  là từ thông của cuộn dây.

Điện cảm của cuộn dây được định nghĩa:

$$L = \frac{\Psi}{i} = \frac{w\Phi}{i} \text{ đơn vị là (Henry H)} \quad (1-7)$$

Nếu từ thông biến thiên thì dòng điện cũng biến thiên và theo định luật cảm ứng điện từ trong cuộn dây xuất hiện sức điện động tự cảm.

$$e_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -L \frac{di}{dt} \quad (1-8)$$

Điện áp trên cuộn dây


$$u_L = -e_L = L \frac{di}{dt} \quad (1-9)$$

Công suất trên cuộn dây

$$P_{pL} = u_L i = iL \frac{di}{dt} \quad (1-10)$$

Năng lượng từ trường tích lũy trong cuộn dây

$$w_M = \int_0^t pdt = \int_0^t iL di = Li^2/2 \quad (1-11)$$

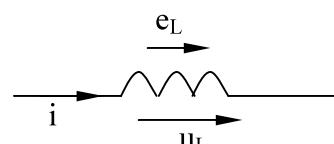


Hình 1.7

Như vậy điện cảm L đặc trưng cho hiện tượng tích lũy năng lượng từ trường của mạch.

### 1.4.3. Hỗn cản M.

Hiện tượng hỗn cản là hiện tượng trao đổi dòng điện biến thiên trong 1 cuộn dây với cuộn dây do dòng điện biến thiên trong cuộn 2. Từ thông hỗn cản trong cuộn 2 do dòng điện biến thiên trong cuộn 1 sinh ra là:

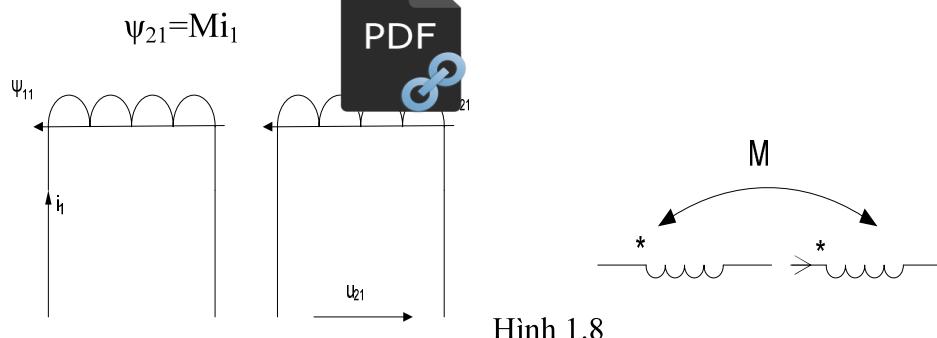

Hình 1.8

Điều M là hệ số hỗn cản giữa 2 cuộn dây. Nếu  $i_1$  biến thiên thì điện áp hỗn cản của cuộn dây 2 do cuộn dây 1 sinh ra là:

$$u_{21} = \frac{d\psi_{21}}{dt} = \frac{M \cdot di_1}{dt} \quad (1-12)$$

Tương tự thì điện áp hỗn cản của cuộn 1 do dòng trong cuộn 2 sinh ra là:

$$u_{12} = \frac{d\psi_{12}}{dt} = \frac{M \cdot di_2}{dt} \quad (1-13)$$

Cũng như điện áp tự cảm, điện áp hỗn cản là Henry (H). Hỗn cản M được ký hiệu trên H.b và dùng cách đánh dấu cực bằng dấu (\*) để xác định dấu của phương trình xác định điện áp hỗn cản  $u_{21}$  và  $u_{12}$ .

Các cực được gọi là có cùng cực tính khi các dòng điện có chiều cùng đi vào (hoặc cùng đi ra) khỏi các cực ấy thì từ thông tự cảm  $\psi_{11}$  và từ thông hỗn cản  $\psi_{21}$  cùng chiều. Cùng cực tính hay khác cực tính phụ thuộc vào chiều quấn dây và vị trí đặt các điện áp hỗn cản.

### 1.4.4. Điện dung C.

Khi đặt điện áp  $u_c$  lên tụ điện có điện dung C thì tụ điện sẽ được nạp điện với điện tích q.

$$Q = Cu_c \quad (1-14)$$

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}(Cu_c) = C \frac{du_c}{dt} \quad (1-15)$$

Từ đó suy ra  $u_c = \frac{1}{C_o} \int idt$  (1-16)

Nếu tại thời điểm ban đầu trên tụ C có điện tích  $u_c(0)$  thì điện áp được tính như sau:

**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
<sup>1</sup>  
 $u_c = \frac{1}{C} \int idt + u_c(0)$   
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

(1-17)

Công suất trên tụ điện  $p_c = u_c i = \frac{1}{2} C u_c^2$

(1-18)

Năng lượng tích lũy trong điện trường


$$W_E = \int_0^t p_c dt = \int_0^t C u_c du_c = \frac{1}{2} C u_c^2$$
(1-19)

Như vậy điện dung đặc trưng cho hiện tượng tích lũy năng lượng điện trường trong tụ điện.  
 Đơn vị của điện dung là Fara (F)

#### 1.4.5. Nguồn điện áp $u(t)$

Nguồn điện áp đặc trưng cho khả năng tạo nên và duy trì một điện áp trên hai cực của nguồn.

Nguồn điện áp còn được biểu diễn bằng một sức điện động  $e(t)$   
 Chiều  $e(t)$  từ điểm điện thế thấp đến điểm điện thế cao. Chiều điện áp theo quy ước từ điểm có điện thế cao đến điểm điện thế thấp:  
 $u(t) = -e(t)$

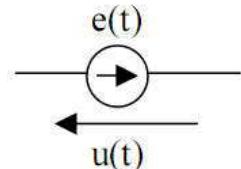


Hình 1.9

#### 1.4.6. Nguồn dòng $j(t)$



Nguồn dòng điện  $j(t)$  đặc trưng cho khả năng của nguồn điện tạo nên và duy trì dòng điện cấp cho mạch ngoài và là phần tử lý tưởng có trị số bằng dòng điện ngắn mạch giữa 2 cực của nguồn (hình 1.10)

Ký hiệu nguồn dòng như sau:

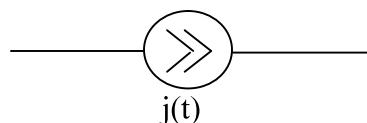

Hình 1.10

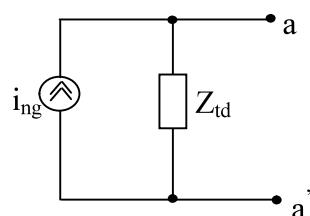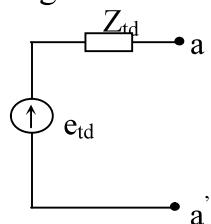Khi nguồn áp ghép nối tiếp với một tổng trở thì tương đương với nguồn dòng ghép song song với tổng trở như sau:



**1.4.7. Mô hình mạch điện.** (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Mô hình mạch điện còn được gọi là **mô hình** thay thế **mạch điện**, trong đó kết cấu hình học và quá trình năng lượng giống như mạch **điện** thực, song các phần tử của mạch điện thực đã được mô hình hóa bằng các thông số **e, j, R, L, C**.

Mô hình mạch điện được sử dụng rất thuận lợi trong việc nghiên cứu và tính toán mạch điện và thiết bị điện.

**1.5. Phân loại mạch điện**


**1.5.1. Phân loại theo loại dòng điện trong mạch**

**a, Mạch điện xoay chiều**


- Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều biến đổi theo thời gian.
- Dòng điện xoay chiều được dùng nhiều nhất là dòng điện hình sin, biến đổi theo hàm sin của thời gian (hình 1.2a)
- Mạch điện có dòng điện xoay chiều gọi là **mạch điện xoay chiều**.

**b, Mạch điện một chiều**

- Dòng điện một chiều là dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian.
- Mạch điện có dòng điện một chiều được gọi là **mạch điện một chiều**.
- Dòng điện có trị số và chiều không thay đổi theo thời gian gọi là **dòng điện không đổi** (hình 1.2b)

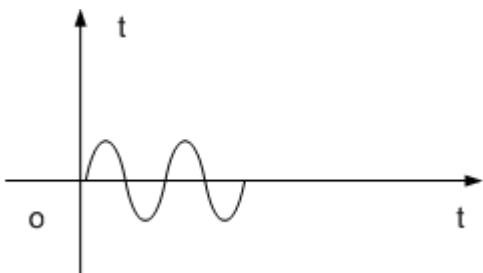

Hình 1.8 a)

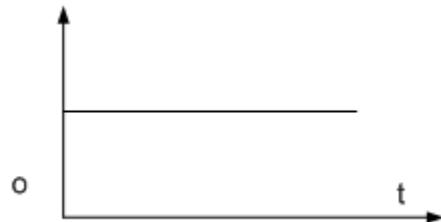

Hình 1.8 b)

**1.5.2. Phân loại theo tính chất các thông số  $R, L, C$  của mạch**

**a, Mạch điện tuyến tính**

Là mạch điện có chứa các phần tử tuyến tính, nghĩa là các thông số  $R, L, M, C$  là **hằng số**, không phụ thuộc vào dòng điện  $i$  và điện áp  $u$  trên chúng.

**b, Mạch điện phi tuyến tính**

Là mạch điện có chứa các phần tử phi tuyến, nghĩa là các thông số  $R, L, M, C$  là **thay đổi** và phụ thuộc vào dòng điện  $i$  và điện áp  $u$  trên chúng.

### 1.5.3. Phân loại theo quá trình năng lượng trong mạch


#### a, Chế độ xác lập **Protected by PDF Anti-Copy Free**

Là quá trình, trong **(Đó là tác động của các Region, thời gian và)** điện áp trên các nhánh đạt trạng thái ổn định. Ở chế độ xác lập, dòng điện, điện áp trên các nhánh biến thiên theo quy luật giống như quy luật biến thiên của dòng điện

#### b, Chế độ quá độ

Là quá trình chuyển tiếp từ chế độ xác lập hay sang chế độ xác lập khác. Thời gian quá độ thường rất ngắn. Ở chế độ quá độ, dòng điện và điện áp biến thiên theo quy luật khác với quy luật biến thiên ở chế độ

xác lập.

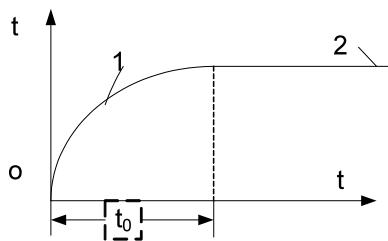

## 2. Các định luật Kirhoff

### 2.1. Định luật Kirhoff I.

Tổng đại số các dòng điện tại một nút bằng không  $\sum i = 0$


Trong đó nếu ta quy ước dòng điện đi vào nút mang dấu dương thì dòng điện đi ra khỏi nút mang dấu âm, hoặc ngược lại

**VD:** Tại nút K trên hình vẽ ta có thể viết K1  
như sau:

$$i_1 + i_2 - i_3 + i_4 = 0$$

Ta suy ra

$$i_3 = i_1 + i_2 + i_4$$

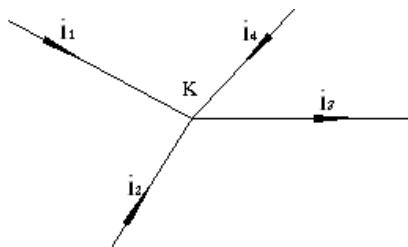

Hình 1.3

Nghĩa là tổng các dòng điện tới nút bằng tổng các dòng điện rời khỏi nút. K1 nói lên tính liên tục của dòng điện tức là trong một nút không có tích luỹ điện tích, có bao nhiêu điện tích tới nút thì có bấy nhiêu điện tích rời khỏi nút

$$\text{Định luật Kirhoff 1 Dạng phíc: } \sum_{\text{nút}} \dot{I} = 0$$

### 2.2. Định luật Kirhoff 2.


Định luật K2 phát biểu cho một vòng kín: Đi theo một vòng kín với chiều tùy ý, tổng đại số các điện áp trên các phần tử bằng không.

$$\sum u = 0$$

Nếu mạch điện có suất điện động ta có thể tính như sau:

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

$$\sum u = \sum e$$

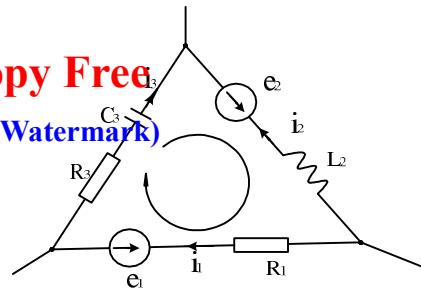

Hình 14

Khi đó định luật kirhoff 2 phát biểu như sau:

Đi theo một vòng kín, theo một chiều tùy ý đã chọn, tổng đại số các điện áp rơi trên các phần tử bằng tổng đại số các sức điện động trong vòng.

Trong đó những sức điện động nào có chiều trùng với chiều đi vòng sẽ mang dấu dương, ngược lại mang dấu âm.

**VD:** Xét mạch kín như hình vẽ

$$R_3 i_3 + \frac{1}{C} \int i_3 dt - L_2 \frac{di_2}{dt} + R_1 i_1 = e_2 - e_1$$

Định luật K2 nói lên tính chất thế của mạch điện. Trong một mạch điện xuất phát từ một điểm theo một vòng khép kín và trở lại vị trí xuất phát thì lượng tăng thế bằng không.

*Định luật kirhoff 2 dạng phíc:*

$$\sum_{machvong} \dot{ZI} = \sum_{machvong} \dot{E}$$

### 3. Các định luật điện từ cơ bản

#### 3.1. Lực điện từ

##### Lực tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện

Đặt một dây vuông góc với đường sức từ trường, có dòng điện chạy qua. Thực nghiệm chứng tỏ rằng sẽ có lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có:

- Về trị số: Độ lớn của lực tác dụng tỷ lệ với cường độ từ cảm, với độ dài tác dụng của dây dẫn (độ dài dây dẫn trong từ trường) và với cường độ dòng điện qua dây dẫn.

$$F = BIl$$

Trong đó: F : lực điện từ tác dụng lên dây dẫn (N)

B: Cường độ từ cảm (T)

I: Cường độ dòng điện (A)

L: Chiều dài tác dụng của dây dẫn (m)

- Về phương và chiều: Xác định theo quy tắc bàn tay trái: *Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay tới các ngón tay trùng với*


chiều dòng điện thì ngón tay trái chuỗi ra  $90^\circ$  chỉ chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện.

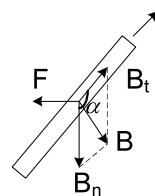**Protected by PDF Anti-Copy Free**

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Trường hợp dây dẫn đặt không vuông góc mà tạo với đường sức một góc  $\alpha \neq 90^\circ$ , ta phân vec tơ B thành hai thành phần:



- Thành phần tiếp tuyến  $B_t$  song song với dây dẫn
- Thành phần pháp tuyến  $B_n$  vuông góc với dây dẫn

Như vậy chỉ có thành phần  $B_n$  gây lên lực điện từ và cả trị số và phương chiêu lực tác dụng theo thành phần  $B_n$ , tức là:

$$F = B_n Il = Bil \sin \alpha$$

### 3.2 Cảm ứng điện từ

#### 3.2.1. Sức điện động cảm ứng trong vòng dây có từ thông biến thiên.

##### Định luật cảm ứng điện từ.


- Năm 1831, nhà bác học người Anh Michael Faraday phát hiện ra hiện tượng cảm ứng điện từ, đó là hiện tượng: Khi từ thông biến thiên bao giờ cũng kèm theo sự xuất hiện sức điện động gọi là sức điện động (s.đ.đ) cảm ứng

- Năm 1883 nhà Vật lý học người Nga là Len Xô đã phát hiện ra quy luật chiều s.đ.đ cảm ứng.

Tổng hợp ta có định luật cảm ứng điện từ: Khi từ thông qua vòng dây biến thiên làm xuất hiện một s.đ.đ trong vòng dây gọi là s.đ.đ cảm ứng. S.đ.đ cảm ứng có chiều sao cho dòng điện mà nó sinh ra có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông sinh ra nó.
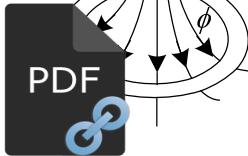
##### Sức điện động cảm ứng trong vòng dây có từ thông biến thiên.

Xét vòng dây có từ thông biến thiên xuyên qua:





Quy ước chiều dương cho vòng dây theo quy tắc vặn nút chai: cho cái vặn nút chai tiến theo chiều đường súc từ thì chiều quay của cán sẽ là chiều dương của vòng dây. Với quy ước như vậy thì s.đ.đ cảm ứng trong vòng dây có từ thông biến thiên được xác định theo công thức Mac-xoen là:

$$e = -\frac{d\phi}{dt}$$

Nghĩa là s.đ.đ cảm ứng trong vòng dây có độ lớn bằng tốc độ biến thiên của từ thông nhưng ngược dấu. Dấu trừ thể hiện định luật Len xơ về chiều s.đ.đ cảm ứng. Trong công thức trên  $\phi$  tính bằng Wb thì  $e$  tính bằng V.

Ta xét các trường hợp cụ thể:

- Khi từ thông không đổi: Khi đó  $d\phi/dt = 0$  do đó  $e = 0$
- Khi từ thông qua vòng dây tăng: Khi đó  $d\phi/dt > 0$ ,  $e < 0$  tức  $e$  ngược chiều với chiều dương quy ước(hình a). Dòng điện do s.đ.đ cảm ứng sinh ra tạo ra từ thông  $\phi'$  có chiều xác định theo quy tắc vặn nút chai ngược với chiều từ thông  $\phi$ , tức là chống lại sự tăng của từ thông  $\phi$  sinh ra nó theo định luật Len xơ.
- Khi từ thông qua vòng dây giảm: Khi đó  $d\phi/dt < 0$ ,  $e > 0$  tức là cùng chiều với chiều dương quy ước của vòng dây(hình b). Dòng điện cảm ứng lúc này tạo lên từ thông  $\phi'$  có chiều cùng chiều từ thông  $\phi$ , tức là chống lại sự giảm của từ thông sinh ra nó theo định luật Len xơ.

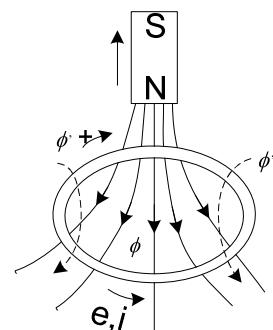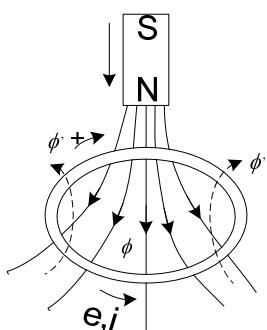


a)

b)

## Protected by PDF Anti-Copy Free
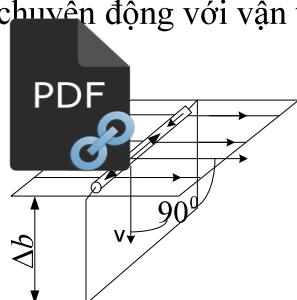
### 3.2.2. S.đ.đ cảm ứng trong dây dẫn thẳng chuyển động cắt từ trường.

Xét dây dẫn thẳng có chiều dài l chuyển động với vận tốc V vuông góc với từ trường đều có cường độ từ cảm B.



Sau thời gian  $\Delta t$  dây dẫn dịch chuyển một đoạn là:  $\Delta b = v \cdot \Delta t$  và cắt qua một lượng từ thông là:  $\Delta\phi = B \cdot \Delta S = Bl \cdot \Delta b = Blv \cdot \Delta t$

Theo công thức Mac xoen trong dây dẫn xuất hiện một s.đ.đ cảm ứng có trị số:

$$e = \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{Blv\Delta t}{\Delta t} = Blv$$

Trong đó:

e: S.đ.đ cảm ứng đo bằng V

B: Cường độ tự cảm, đo bằng T.


l: Chiều dài dây dẫn trong từ rường, đo bằng m

v: Vận tốc chuyển động của dây dẫn, đo bằng m/s

Ta có thể giải thích hiện tượng như sau: Khi dây dẫn chuyển động, các điện tử tự do trong dây dẫn chuyển động theo và tạo ra dòng điện. Dưới tác dụng của lực điện từ, được xác định theo quy tắc bàn tay trái, các điện tử chuyển động về một đầu của dây dẫn tạo ra đầu kia của dây dẫn điện thế dương, hay trong dây dẫn xuất hiện s.đ.đ cảm ứng.

Chiều của s.đ.đ cảm ứng được xác định theo quy tắc bàn tay phải: Cho đường sức đâm vào lòng bàn tay phải, ngón tay cái choãi ra theo chiều chuyển động của dây dẫn thì chiều 4 ngón tay còn lại chỉ chiều của s.đ.đ cảm ứng.

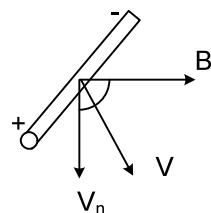Trường hợp dây dẫn chuyển động không vuông góc với đường sức từ:



Góc giữa B và v là  $\alpha$ , ta phân B thành 2 thành phần: thành phần song song với B và thành phần vuông góc với B gọi là thành phần pháp tuyến  $v_n$ , ta có:  $v_n = v \cdot \sin \alpha$


Chính thành phần pháp tuyến  $v_n$  là nguyên nhân sinh ra s.đ.đ cảm ứng, thay  $v_n$  vào công thức tính s.đ.đ cảm ứng:

**Protected by PDF Anti-Copy Free**

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
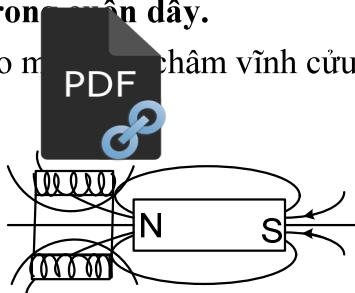
### 3.2.3. Sức điện động cảm ứng trong cuộn dây.

Xét một cuộn dây có  $w$  vòng, cho mảng nam châm vĩnh cửu di chuyển dọc theo cuộn dây tạo từ thông qua cuộn dây biến thiên.



Từ thông qua mỗi vòng dây biến thiên tạo ra s.đ.đ cảm ứng trong các vòng dây mắc nối tiếp với nhau, do đó s.đ.đ cảm ứng tổng của cả cuộn dây là:

$$e = e_1 + e_2 + \dots + e_n = \frac{d\phi_1}{dt} + \frac{d\phi_2}{dt} + \dots + \frac{d\phi_w}{dt} = \frac{d(\phi_1 + \phi_2 + \dots + \phi_w)}{dt}$$

Tổng đại số từ thông qua các vòng dây của cuộn dây gọi là từ thông móc vòng, kí hiệu là  $\varphi$  ta có:

$$\varphi = \phi_1 + \phi_2 + \dots + \phi_w$$

Từ đó s.đ.đ cảm ứng trong cuộn dây là:

$$e = -\frac{d\varphi}{dt}$$

Nếu từ thông qua các vòng dây như nhau ( $\varphi = \phi_1 = \phi_2 = \dots = \phi_w$ ) như trong cuộn dây lõi thép thì

$$\text{ta có: } \varphi = W\phi$$


Khi đó:

$$e = -w \frac{d\phi}{dt}$$

### 3.3. Nguyên lý biến cơ năng thành điện năng.
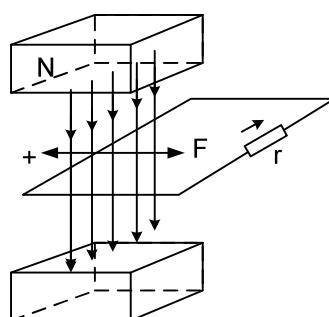
#### 3.3.1. Nguyên lý.

Xét dây thẳng có độ dài  $l$  chuyển động với tốc độ  $v$  cắt vuông góc đường súc từ của từ trường đều có cường độ từ cảm là  $B$ .



S.đ.đ cảm ứng xuất hiện trong dây dẫn là:

### **Protected by PDF Anti-Copy Free**

Chiều xác định theo quy tắc bàn tay phải. ([Upgrade to Pro to remove watermark](#))

Nếu nối dây dẫn với mạch ngoài có điện trở  $r$ , trong mạch sẽ có dòng điện chạy qua. Dòng điện chạy trên dây dẫn trong từ trường có tác dụng của lực điện từ :  $F = B.I.I$

Với  $I$  là cường độ dòng điện trong dây dẫn. Chiều lực tác dụng xác định theo quy tắc bàn tay phải. Ta thấy lực  $F$  ngược chiều với vận tốc chuyển động của dây dẫn. Để dây dẫn chuyển động đều thì ta phải tác dụng lên dây dẫn một lực bằng và ngược chiều với lực  $F$  nhờ một động cơ sơ cấp có công suất là:

$$P_{co} = F.v = BlIv = EI = P_{dien}$$

Kết luận: Dây dẫn chuyển động trong từ trường có tác dụng biến công suất động cơ sơ cấp thành công suất điện cung cấp cho phụ tải. Đây chính là nguyên tắc của máy phát điện.

Giả sử dây dẫn có điện trở  $r_0$  (điện trở trong của máy phát), theo định luật Ôm trong toàn mạch ta có:

$$I = \frac{E}{r + r_0}$$

Hay:  $E = I(r+r_0) = U + \Delta U_0$

Ở đây  $U$  là điện áp mạch ngoài.

$\Delta U_0$  là sụt áp máy phát. Nhân hai vế với  $I$  ta được:

$$E.I = U.I + \Delta U_0.I$$

Hay :  $P_{dien} = P + \Delta P_0$

Trong đó:

$P = U.I$  là công suất điện cấp cho mạch ngoài.

$\Delta P_0 = \Delta U_0.I$  là tổn hao công suất trong máy phát điện

#### **3.3.2. Thực tế**

Máy phát điện làm việc bằng chuyển động quay của dây dẫn. Cấu tạo của máy gồm 2 phần chính

- Stato (phần tĩnh): Là nam châm điện được tạo ra từ cuộn dây kích từ, gọi là phần cảm.
- Rô to (Phần động): Mang khung dây chuyển động quay gọi là phần ứng. Hai đầu khung dây nối với hai vòng đồng có chổi than tỳ vào để lấy điện ra. Phần cảm được chế tạo sao cho cảm ứng từ  $B$  phân bố dọc theo bề mặt cực từ có dạng hình sin.

Cụ thể: Tại vị trí lệch so với mặt phẳng trung tính một góc  $\alpha$  ta có:

$$B = B_m \sin \alpha$$

Khi rô to quay đều với vận tốc  $\omega$  (rad/s) với điều kiện tại thời điểm  $t=0$  khung dây ở đúng vị trí măt phẳng. Khi quay, tại thời điểm  $t$  khung dây tạo với mặt phẳng (Upgrade to Pro version to Remove Watermark)

Tốc độ chuyển động của cạnh khung dây là:

$$v = \omega \frac{d}{2}$$

Ở đây  $d$  là chiều rộng của khung

S.đ.đ cảm ứng trên một cạnh của khung dây là:

$$e' = Blv = B_m \sin \alpha l \omega \cdot \frac{d}{2} = E_m \sin \omega t$$

S.đ.đ của cả khung dây là:


$$E = 2e' = B_m l \omega d \cdot \sin \omega t = E_m \sin \omega t$$

Ở đây :  $E_m = B_m l \omega d$  là giá trị cực đại của s.đ.đ. Như vậy s.đ.đ lấy ra ở hai đầu chồi than biến thiên theo quy luật hình sin với thời gian gọi là s.đ.đ xoay chiều hình sin

### 3.4 .Nguyên tắc biến điện năng thành cơ năng.
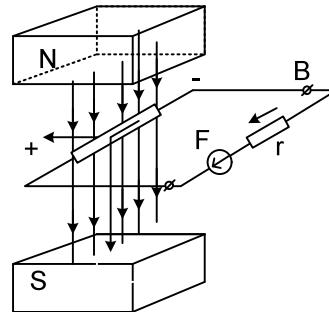
#### 3.4.1. Nguyên tắc.

- Xét một dây dẫn đặt trong từ trường đều có cường độ từ cảm là  $B$ . Nối dây dẫn với nguồn điện ngoài có S.đ.đ là  $E_f$ , điện trở nguồn là  $r_f$ .



Do mạch được khép kín nên trong dây dẫn có dòng điện chạy qua là:

$$I = \frac{E_f - U}{r_f}$$

Trong đó  $U$  là điện áp đặt vào dây dẫn( điện áp giữa 2 điểm A, B). Dây dẫn sẽ chịu tác dụng một lực điện từ là:

$$F = B.l.I$$

Chiều lực tác dụng xác định theo quy tắc bàn tay trái. Gia sử dưới tác dụng của lực  $F$  dây dẫn sẽ chuyển động với vận tốc  $v$  vuông góc với đường súc từ. Trong dây dẫn sẽ xuất hiện sức điện động cảm ứng có độ lớn là:  $E = B.l.v$

Chiều s.d.đ cảm ứng xác định theo quy tắc bàn tay phải. Ta thấy chiều E ngược chiều của I, do đó cũng ngược chiều F. Khi gọi là sức phản điện động.

Áp dụng định luật Kirchhoff Version mà vòng ta có:

$$E = U - Ir_0 \text{ hay } U = E + Ir_0$$

Trong đó  $r_0$  là điện trở rong cùn



Nhân 2 vế với dòng điện ta được.

$$UI = EI + I^2r_0 = BlIv + I^2r_0 = Fv + I^2r_0$$

Hay :

$$P_{\text{điện}} = P + \Delta P_0$$

Với  $P_{\text{điện}} = UI$ : Là công suất nguồn ngoài cấp cho động cơ

$P_{\text{cơ}} = Fv$  là công suất cơ của động cơ

$\Delta P_0 = I^2r_0$  là tổn thất trên điện trở của động cơ

Như vậy dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đã nhận công suất điện của nguồn biến thành công suất cơ. Đó chính là nguyên tắc của động cơ.

### 3.4.2. Thực tế.

Động cơ điện gồm 2 phần

- Stato: Tạo ra từ trường gồm lõi thép và cuộn dây có dòng điện chạy qua.
- Rô to: Gồm nhiều khung dây nối ngắn mạch với nhau tạo thành mạch kín

Rô to đặt trong từ trường biến thiên sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung dây.

Dưới tác dụng của lực điện từ của từ trường lên dòng điện làm rô to quay.

## 3.5. Hiện tượng tự cảm.

### 3.5.1. Hệ số tự cảm.

Ta xét một cuộn dây có  $w$  vòng

Khi có dòng điện  $I$  đi qua cuộn dây, trong cuộn dây xuất hiện từ thông  $\psi$  gọi là từ thông tự cảm. Với các cuộn dây khác nhau(có số vòng và kích thước khác), với cùng một dòng điện như nhau sẽ có từ thông tự cảm khác nhau.

Tỷ số giữa từ thông tự cảm và dòng điện  $I$  gọi là hệ số tự cảm hay điện cảm của cuộn dây, kí hiệu là  $L$ , ta có:

$$L = \psi / I$$

- Nếu  $L$  không phụ thuộc vào dòng điện, ta có cuộn dây tuyến tính.
- Nếu hệ số tự cảm thay đổi theo dòng điện, ta có cuộn dây phi tuyến(cuộn dây lõi thép), khi đó ta có hệ số tự cảm của cuộn dây kí hiệu là  $L_d$

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

### 3.5.2. Sức điện động tự cảm.

Khi dòng điện qua cuộn dây biến đổi, từ thông tự cảm của nó cũng biến đổi làm xuất hiện trong cuộn dây s.d.đ cảm ứng là s.d.đ tự cảm, kí hiệu là  $e_L$ .

Vậy: S.d.đ tự cảm là sức điện động cảm ứng trong cuộn dây do chính dòng điện qua nó biến thiên gây nên.

Về trị số ta có: từ thông tự cảm của cuộn dây là  $\psi = Li$

Theo công thức Măcxoen ta có s.d.đ tự cảm là:


$$e_L = -\frac{d\psi}{dt} = -\frac{d(Li)}{dt} = -L \frac{di}{dt}$$

Vậy s.d.đ tự cảm tỷ lệ với điện cảm và tốc độ biến thiên của dòng điện

Dấu trừ cho thấy: Nếu  $i$  tăng, s.d.đ tự cảm sẽ ngược chiều với chiều dòng điện để chống lại sự tăng của dòng điện, ngược lại khi  $i$  giảm s.d.đ tự cảm sẽ cùng chiều với chiều dòng điện để chống lại sự giảm của nó.

## 4. Sức điện động hình sin 1 pha và các thông số cơ bản của đại lượng điện hình sin

### 4.1 Dòng điện hình sin

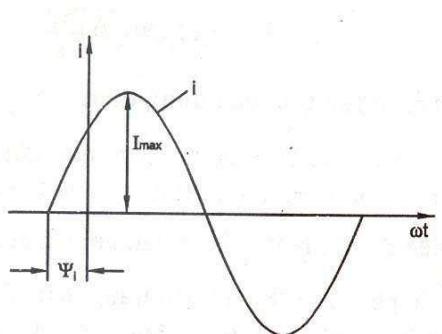

Hình 1.22

Dòng điện hình sin là dòng xoay chiều biến đổi theo quy luật hàm sin của thời gian. Dòng điện sin đang được dùng rất rộng rãi vì những ưu điểm về kỹ thuật và kinh tế.

Dòng điện hình sin được biểu diễn qua phương trình và đồ thị Hình 1.22:

$$i = I_{max} \sin(\omega t + \Phi_i) \quad (1-25)$$

### 4.2. Các thông số cơ bản của đại lượng điện hình sin


#### 4.2.1 Trị số tức thời của dòng điện

Trị số tức thời là trị số ứng với mỗi thời điểm  $t$ . Trong biểu thức (1-25) trị số tức thời phụ thuộc vào biên độ  $I_{max}$  và góc pha  $(\omega t + \varphi_i)$

**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
 - Biên độ  $I_{max}$  là trị số cực đại, nói lên dòng điện lớn hay nhỏ.

- Góc pha  $(\omega t + \varphi_i)$  nói lên **thứ tự** của dòng điện ở thời điểm  $t$ , ở thời điểm  $t = 0$  góc pha của dòng điện là  $\varphi_i$ ,  $\varphi_i$  được gọi là **góc pha ban đầu** (hoặc gọi ngắn gọn là **pha đầu**) của dòng điện.

Góc pha đầu  $\varphi_i$  phụ thuộc vào thời điểm chọn làm gốc thời gian (thời điểm  $t = 0$ ). Góc pha đầu là đoạn NO trong đó N là điểm dòng điện đi qua trị số không từ âm đến dương, gần điểm gốc O nhất. Trên (hình 1.23) chỉ ra góc pha đầu  $\varphi_i$  khi chọn gốc toạ độ khác nhau.

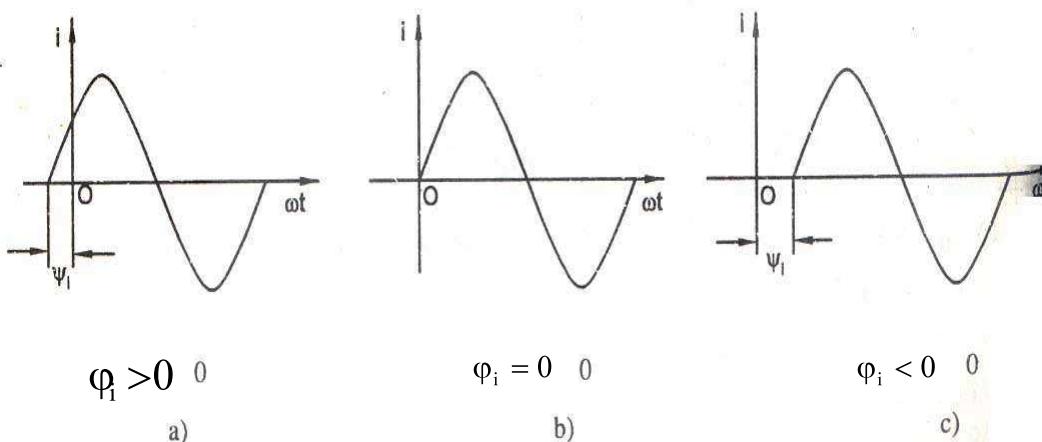

Hình 1.23

#### 4.2.2 Chu kỳ $T$ , tần số $f$ , tần số góc $\omega$

##### a, Chu kỳ $T$

là khoảng thời gian ngắn nhất để dòng điện lặp lại trị số và chiều biên thiên.

##### b, Tần số $f$

là số chu kỳ của dòng điện trong một giây.

$$f = \frac{1}{T} \quad (1-26)$$

Đơn vị của tần số là héc, ký hiệu là Hz.

##### c, Tần số góc $\omega$

là tốc độ biên thiên của dòng điện hình sin, đơn vị là rad/s.

Quan hệ giữa tần số góc  $\omega$  và tần số  $f$  là:


$$\omega = 2\pi f \quad \text{Protected by PDF Anti-Copy Free}$$

(1-27) [\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#)

**Ví dụ 1:** Trên (hình 1.25) v  
áp xoay chiều hình sin.

Hãy xác định chu kỳ  $T$  và tần số  $f$ .

**Lời giải:** Chu kỳ  $T$  của điện áp  
được xác định một cách dễ dàng từ điểm  
trị số 0 tới thời điểm 0 liền sau đó.

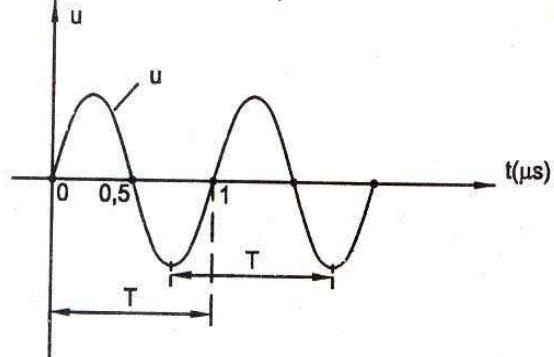

Hình 1.25

$$T = 1\mu s$$

Tần số của điện áp

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1.10^{-6}} = 10^6 \text{ Hz}$$

**Ví dụ 2:** Dòng điện xoay chiều trong sản xuất và sinh hoạt ở nước ta có tần số  $f = 50$   
Tính chu kỳ  $T$  và tần số góc  $\omega$ .

**Lời giải:** Chu kỳ của dòng điện

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ s.}$$

Tần số góc của dòng điện

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 314 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

## 5. Trị số hiệu dụng và sự lệch pha

### 5.1. Trị số hiệu dụng của dòng điện

Trị số hiệu dụng của dòng điện được tính là:

$$I = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$$

Tương tự như vậy ta có trị số hiệu dụng của điện áp và sức điện động xoay chiều hình  
sin là:

$$U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} \approx 0,707 U_{\max} \quad (1-28)$$

$$E = \frac{E_{\max}}{\sqrt{2}} \approx 0.707 E_{\max} \quad (1-29)$$

Protected by PDF Anti-Copy Free

Trị số hiệu (Upgraded to Pro Version to Remove the Watermark) xoay chiều. Ta nói dòng điện xoay chiều này bằng bao nhiêu ampere. Dòng điện áp xoay chiều này bằng bao nhiêu volt là nói trị số hiệu dụng của chúng. Các trị số trên nhãn các thiết bị điện, các dụng cụ đo lường (sử dụng dòng điện xoay chiều) là trung tâm của  dụng.

Chú ý: Để phân biệt cần chú ý các ký hiệu:

- i, u - trị số tức thời, kí hiệu chữ in thường
- I, U - trị số hiệu dụng, kí hiệu chữ in hoa.
- $I_{\max}$ ,  $U_{\max}$  - biên độ (trị số cực đại)

### **5.2. Góc lệch pha $\varphi$ giữa điện áp và dòng điện**

Góc lệch pha giữa các đại lượng là hiệu số pha đầu của chúng. Góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện thường kí hiệu là  $\varphi$ :

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i$$

Khi  $\varphi > 0$  - điện áp vượt trước dòng điện (hoặc dòng điện chậm sau điện áp)

$\varphi < 0$  - điện áp chậm sau dòng điện (hoặc dòng điện vượt trước điện áp)

$\varphi = 0$  - điện áp trùng pha với dòng điện.

## **6. Biểu diễn dòng điện xoay chiều hình sin bằng vectơ và số phức**


### **6.1 Biểu diễn dòng điện xoay chiều hình sin bằng vectơ**

Ở trên ta đã biểu diễn điện áp, dòng điện bằng đường hình sin, cách biểu diễn này cũng như biểu thức giải tích trị số tức thời, giúp ta thấy rõ quy luật biến thiên, song sử dụng để tính toán sẽ không thuận tiện, vì thế ta đưa vào cách biểu diễn bằng vectơ.

Từ biểu thức trị số tức thời dòng điện


$$i = I_{\max} \sin(\omega t + \varphi_i) = I \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_i)$$

Ta thấy khi tần số đã cho, nếu biết trị số hiệu dụng  $I$  và pha đầu  $\varphi_i$ , thì dòng điện  $i$  hoàn toàn xác định.

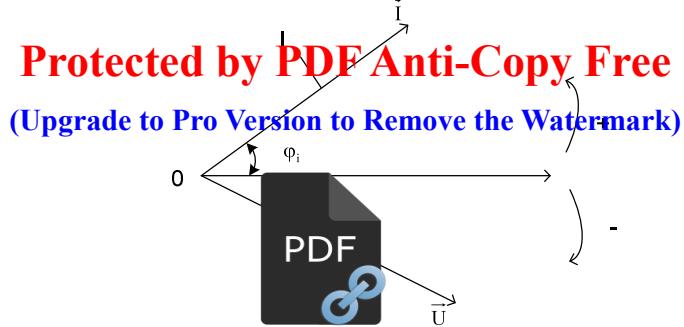

Hình 1.26

Từ toán học, vectơ được đặc trưng bởi độ dài (độ lớn, mô đun) và góc (acgumen), từ đó ta có thể dùng vectơ để biểu diễn dòng điện hình sin (hình 1.26) như sau:

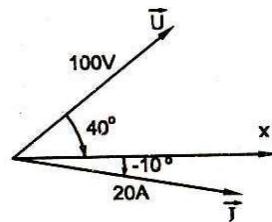

Hình 1.27

Độ dài của vectơ biểu diễn trị số hiệu dụng.

Góc của vectơ với trục ox biểu diễn góc pha đầu. Ta ký hiệu như sau:

Vectơ dòng điện:  $\vec{I} = I\angle\varphi_i$

Vectơ điện áp:  $\vec{U} = U\angle\varphi_u$

Chọn tỷ lệ xích cho dòng điện, và tỷ lệ xích cho điện áp sau đó biểu diễn chúng bằng vectơ trên hình 1.27. Chú ý góc pha dương, âm được xác định theo quy ước trên hình 1.26

Góc lệch pha  $\varphi$  giữa điện áp và dòng điện là góc giữa 2 vectơ  $\vec{U}$  và  $\vec{I}$

Phương pháp biểu diễn chúng bằng vectơ giúp ta dễ dàng cộng hoặc trừ các đại lượng dòng điện, điện áp xoay chiều hình sin.

## BÀI TẬP

**Bài 1:** Hãy biểu diễn dòng điện, điện áp bằng vectơ và chỉ ra góc lệch pha  $\varphi$ , cho biết:

$$i = 20\sqrt{2} \sin(\omega t - 10^\circ) \quad A$$

$$u = 100\sqrt{2} \sin(\omega t + 40^\circ) \quad V$$

**Lời giải:**

$$\text{Vectơ dòng điện: } \vec{I} = 20\angle -10^\circ$$

Vectơ điện áp:  $\vec{U} = 100 \angle 40^\circ$

Chọn tỷ lệ xích cho dòng điện, và tỷ lệ xích cho điện áp sau đó biểu diễn chúng bằng vectơ trên hình 3.8. Chú ý góc pha dương, âm được xác định theo quy ước trên hình 3.7

Góc lệch pha  $\varphi$  giữa điện áp và dòng điện là góc giữa 2 vectơ  $\vec{U}$  và  $\vec{I}$

Phương pháp biểu diễn chúng bằng vectơ giúp ta dễ dàng cộng hoặc trừ các đại lượng dòng điện, điện áp xoay chiều hình sin.

**Bài 2:** Tính dòng điện  $i_3$  trong hình


3.9a. Cho biết trị số tức thời

$$i_1 = 16\sqrt{2} \sin \omega t; \quad i_2 = 12\sqrt{2} \sin(\omega t + 90^\circ)$$

**Lời giải:** áp dụng định luật Kieschopf 1 tại nút ta có:

$$i_3 = i_1 + i_2$$

Ta không cộng trực tiếp trị số tức thời đã cho, mà biểu diễn chúng thành vectơ (hình 3.9b)

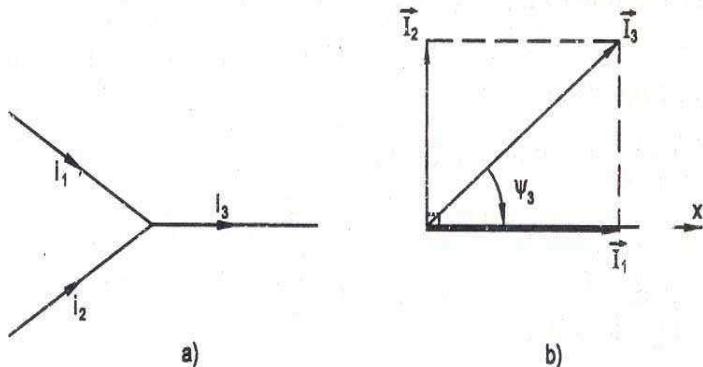

Hình 3.9

$$\vec{i}_1 = 16\angle 40^\circ$$

$$\vec{i}_2 = 12\angle 90^\circ$$

Rồi tiến hành cộng vectơ:

$$\vec{i}_3 = \vec{i}_1 + \vec{i}_2$$

Trị số hiệu dụng của dòng điện  $i_3$  là:

$$I_3 = \sqrt{12^2 + 16^2} = 20A$$

Góc pha của dòng điện  $i_3$  là:

$$\operatorname{tg} \psi_3 = \frac{12}{16} = 0,75$$

$$\text{Góc } \psi_3 = 36,87^\circ$$

Biết được trị số hiệu dụng  $I$  và góc pha đầu  $\psi_1$  ta xác định dễ dàng trị số tức thời.

Trị số tức thời của dòng điện  $i_3$

$$i_3 = 20\sqrt{2} \sin(\omega t + 36,87^\circ)$$

Việc ứng dụng vectơ để biểu diễn các đại lượng và các quan hệ trong mạch điện cũng như để giải mạch điện sẽ được đề cập trong các bài tiếp theo.

## 6.1 Biểu diễn dòng điện xoay chiều hình sin bằng số phức

Trong mặt phẳng toạ độ phức, số phức có thể biểu diễn dưới 2 dạng sau

### 1. Cách biểu diễn số phức

#### a) Dạng đại số

$C = a + jb$  : Trong đó  $a$  là phần thực;  $jb$  là phần ảo.

$j = \sqrt{-1}$  là đơn vị ảo (trong toán học đơn vị ảo ký hiệu là  $i$ , ở đây để khỏi nhầm lẫn với dòng điện  $i$ , ta ký hiệu là  $j$ )

#### b. Dạng mũ

$$C = Ce^{j\alpha} = C\angle\alpha$$


Trong đó :  $C$  là mô đun (độ lớn)

$\alpha$  là acgumen (góc)

#### c. Đổi từ dạng mũ sang dạng đại số

$$C = Ce^{j\alpha} = C\angle\alpha = a + jb$$

$$a = C\cos\alpha; b = C\sin\alpha;$$

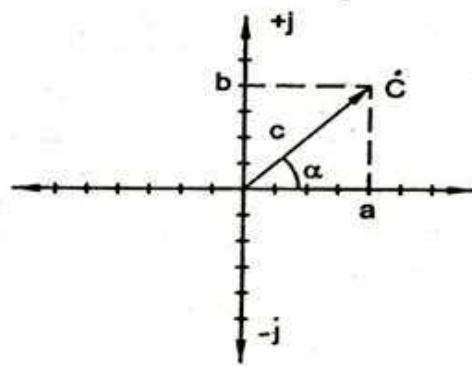

Hình 1.3

#### d. Đổi từ dạng đại số sang dạng mũ

$$a + jb = Ce^{j\alpha}$$

$$\text{trong đó: } C = \sqrt{a^2 + b^2}; \quad \alpha = \arctg \frac{b}{a}$$

Việc đổi này thực hiện dễ dàng trên máy tính.

### 2. Một số phép tính đổi với số phức

#### a. Cộng, trừ

Gặp trường hợp phải cộng,(trừ) số phức, ta biến đổi chúng về dạng đại số, rồi cộng (trừ) phần thực với phần thực, phần ảo với phần ảo.

$$(4 + j2) + (3 + j1) = (4 + 3) + j(2 + 1) = 7 + j3$$

$$(4 + j2) - (3 + j1) = (4 - 3) + j(2 - 1) = 1 + j1$$

#### b. Nhân, chia

Khi phải nhân, chia, ta nên đưa về dạng mũ: Nhân (chia) hai số phức, ta nhân (chia) môđun còn acgumen (góc) thì cộng (trừ) cho nhau.

$$6e^{j20^\circ} \cdot 2e^{j10^\circ} = 6 \cdot 2 e^{j(20^\circ + 10^\circ)} = 12e^{j30^\circ}$$

$$\frac{6e^{j20^0}}{2e^{j10^0}} = \frac{6}{2} e^{j(20^0 - 10^0)} = 3e^{j10^0}$$

**Protected by PDF Anti-Copy Free**

Nhân cung (Có thể thực hiện với các số phức) và chia số phức

$$(a + jb)(c + jd) = ac + jbc + jad + j^2 ad \\ = (ac - bd) + j(bc + ad)$$

vì  $j^2 = -1$

Khi chia ta nhân tử số và mẫu so với số phức liên hợp của mẫu số

$$\frac{a + jb}{c + jd} = \frac{(a + jb)(c - jd)}{(c + jd)(c - jd)} = \frac{(ac + bd) + j(bc - ad)}{c^2 + d^2}$$

### 3. Biểu diễn các đại lượng điện hình sin bằng số phức

Cách biểu diễn các đại lượng điện hình sin bằng số phức như sau: môđun (độ lớn) của số phức là trị số hiệu dụng; argument (góc) của số phức là pha ban đầu.

Dòng điện phức:  $i(t) = \sqrt{2} I \sin(\omega t + \varphi_i) \Rightarrow \dot{i} = I \angle \varphi_i = I e^{j\varphi_i}$

Điện áp phức:  $u(t) = \sqrt{2} U \sin(\omega t + \varphi_u) \Rightarrow \dot{U} = U \angle \varphi_u = U e^{j\varphi_u}$

Tổng trở phức của nhánh R,  $X_L, X_C$  nối tiếp

$$Z = z e^{j\varphi} = z \cos \varphi + j z \sin \varphi = R + j(X_L - X_C)$$

Trong đó:  $z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{X_L - X_C}{R}$$

**Biểu diễn tổng trở bằng số phức:**

$$Z = \frac{u(t)}{i(t)} = \frac{\dot{U}}{\dot{i}} = \frac{U e^{j\varphi_u}}{I e^{j\varphi_i}} = Z \cdot e^{j(\varphi_u - \varphi_i)} = Z \cdot e^{j\varphi}$$

$$\text{Với } z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

Với điện cảm L:

$$u_L(t) = L \frac{di}{dt} = -\omega L \sqrt{2} I \sin(\omega t + \varphi_i) = \omega L \sqrt{2} I \cos(\omega t + \varphi_i + \frac{\pi}{2})$$

$$\Rightarrow \dot{U}_L = \omega L \cdot I e^{j(\varphi_i + \frac{\pi}{2})} = j \omega L \cdot I e^{j\varphi_i} = j \omega L \cdot \dot{I} = \overline{Z}_L \cdot \dot{I}$$

$$\overline{Z}_L = j \omega L$$

$$\varphi = \operatorname{artg} \frac{X}{R}$$

Với điện dung:

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$



## 7. Đặc điểm mạch điện hình sin R, L, C

### 7.1. Nhánh thuận điện trở R

Khi có dòng điện  $i = I\sqrt{2} \sin \omega t$  chạy qua điện trở R (hình 1.28a) áp dụng định luật Ôm, điện áp trên điện trở là:

$$u_R = Ri = RI\sqrt{2} \sin \omega t = U_R \sqrt{2} \sin \omega t$$


Trong đó  $U_R$  là trị số hiệu dụng của điện áp trên điện trở R.

So sánh biểu thức của i và  $u_R$  ta thấy:

- Quan hệ giữa trị số hiệu dụng của điện áp và dòng điện (định luật Ôm cho trị số hiệu dụng)

$$U_R = RI \text{ hoặc } I = \frac{U_R}{R} \quad (1-30)$$

- Dòng điện và điện áp có cùng tần số và trùng pha nhau. Góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện  $\varphi = \varphi_u - \varphi_i = 0$ . Đồ thị vectơ dòng điện áp vẽ trên hình 1.28c

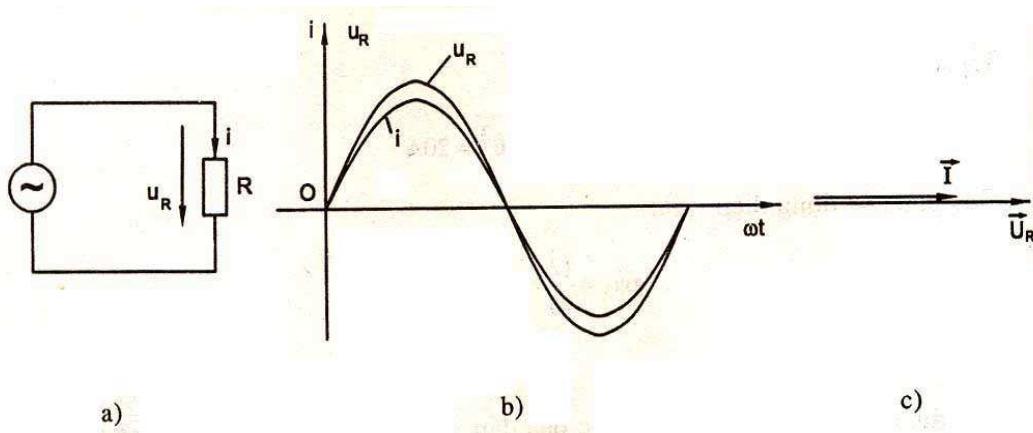

Hình 1.28


### 7.2. Nhánh thuận điện cảm L

Nếu dòng điện  $i = I\sqrt{2} \sin \omega t$  (hình 1.29a) thì

$$u_L = \frac{L di}{dt} = L \frac{d}{dt}(I\sqrt{2} \sin \omega t) = \omega LI\sqrt{2} \cos \omega t$$

$$= \omega L I \sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) = U_L \sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

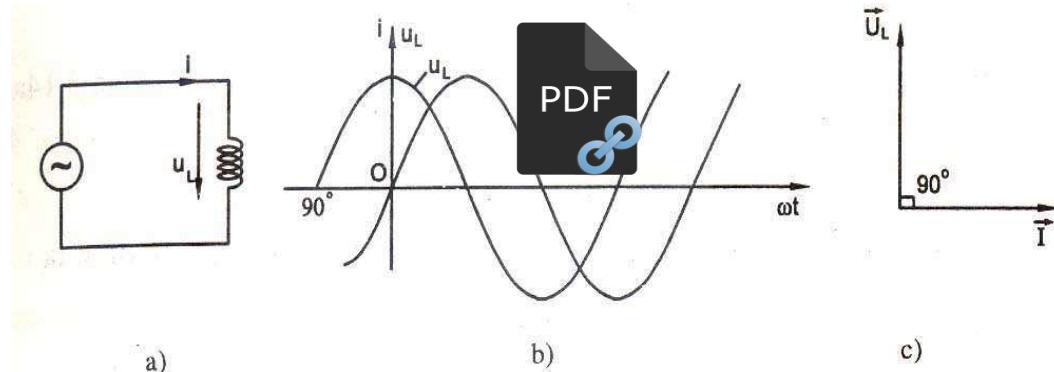

Hình 1.29

So sánh biểu thức của  $i$  và  $u_L$  ta thấy:

- Quan hệ giữa trị số hiệu dụng của điện áp và dòng điện"

$$U_L = \omega L I \quad \text{hoặc} \quad I = \frac{U_L}{\omega L} = \frac{U_L}{X_L} \quad (1-31)$$

Đại lượng  $\omega L$  có thứ nguyên của điện trở, được gọi là cảm kháng  $X_L$  có đơn vị là Ôm ( $\Omega$ )

$$X_L = \omega L \quad (1-32)$$

- Dòng điện  $i$  và điện áp  $u_L$  có cùng tần số, song điện áp vượt trước dòng điện góc pha

$$\frac{\pi}{2}$$
 (hình 1.29b)

Đồ thị vectơ điện áp và dòng điện vẽ trên hình 1.29c

### 7.3. Nhánh thuần điện dung C

Khi ta đặt điện áp xoay chiều lên một tụ điện thuần điện dung C (hình 1.30a), điện áp trên tụ điện là  $u_C$

$$u_C = U_C \sqrt{2} \sin \omega t$$

Tụ điện được nạp điện tích  $dq = Cdu_C$  và dòng điện chạy qua tụ điện là:

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{Cdu_C}{dt} = \frac{Cd}{dt} (U_C \sqrt{2} \sin \omega t)$$

$$= \omega C U_S \sqrt{2} \cos \omega t = I \sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

So sánh biểu thức dòng điện và điện áp ta thấy:

- Quan hệ giữa trị số hiệu dụng dòng điện và điện áp là:

$$I = \omega C U_C = \frac{U_C}{\frac{1}{X_C}} = \frac{U_C}{\frac{\omega C}{X_C}} \quad (1-33a)$$

$$\text{hoặc } U_C = IX_C \quad (1-33b)$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \quad (1-34)$$


Đại lượng  $X_C = \frac{1}{\omega C}$  có thứ nguyên của điện trở được gọi là dung kháng, đơn vị là

Ôm ( $\Omega$ )

- Dòng điện và điện áp có cùng tần số, song điện áp  $u_C$  chậm sau dòng điện  $i$  một góc pha  $\frac{\pi}{2}$

(hoặc dòng điện  $i$  vượt trước điện áp  $u_C$  một góc  $\frac{\pi}{2}$ ) (hình 1.30b)


Đồ thị vectơ dòng điện và điện áp vẽ trên hình 1.30c.

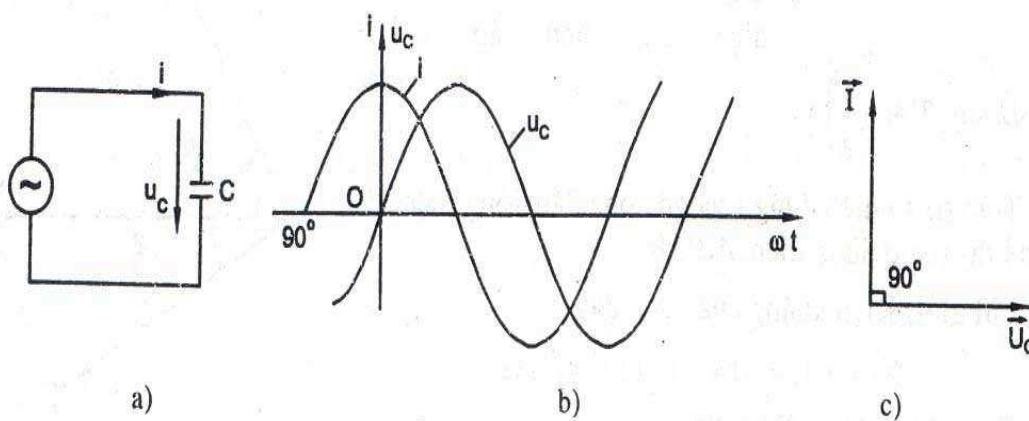

Hình 1.30

## 8. Nhánh điện trở, điện cảm, điện dung mắc nối tiếp

Khi cho dòng điện  $i = \sqrt{2} \sin \omega t$  chạy trong nhánh có L, R, C mắc nối tiếp sẽ gây ra điện áp rơi trên điện trở  $u_R$ , trên điện cảm  $u_L$  trên điện dung  $u_C$  (hình 1.31a)

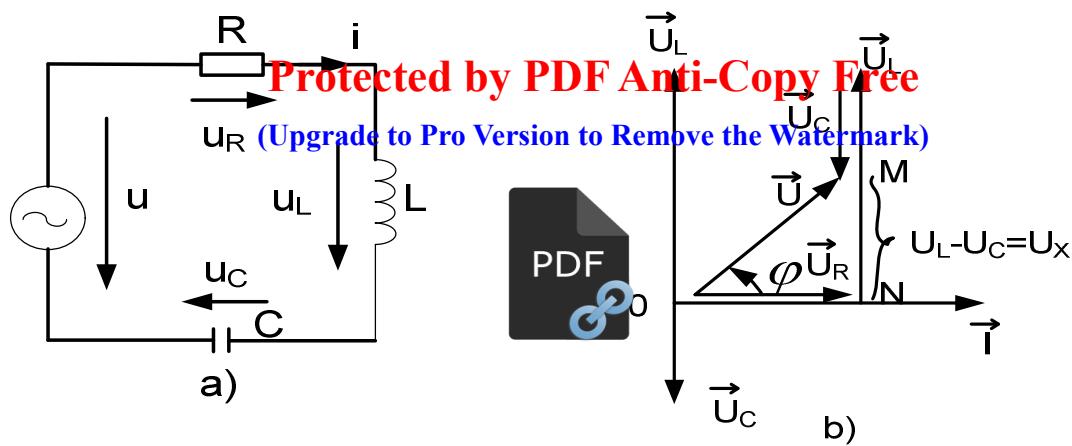

Hình 1.31

Trị số tức thời của điện áp  $u$  ở hai đầu của nhánh là:

$$u = u_R + u_L + u_C$$

Biểu diễn bằng vectơ ta có:

$$\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_L + \vec{U}_C$$

Để vẽ đồ thị vectơ của mạch, trước hết ta vẽ dòng điện  $\vec{I}$  trùng với trục ox (vì pha đầu của dòng điện đã cho  $\varphi_i = 0$ ) sau đó dựa vào các quan hệ vectơ trong các nhánh thuận R, L, C vẽ vectơ  $\vec{U}_R$  có độ lớn  $U_L = X_L I$  và vượt trước  $\vec{I}$  một góc  $90^\circ$ , vectơ  $\vec{U}_C$  có độ lớn  $U_C = X_C I$  và chậm sau  $\vec{I}$  một góc  $90^\circ$ . Tiến hành cộng hình học các vectơ  $\vec{U}_R$ ,  $\vec{U}_C$ ,  $\vec{U}_L$  ta được vectơ  $\vec{U}$  (hình 1.31b)


Từ tam giác vuông OMN ta có:

Trị số hiệu dụng của điện áp

$$\begin{aligned} U &= OM = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} = \sqrt{(RI)^2 + (X_L I - X_C I)^2} \\ &= \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2 \cdot I} = ZI \end{aligned}$$

Góc lệch pha giữa điện áp  $\vec{U}$  và dòng điện  $\vec{I}$  là:
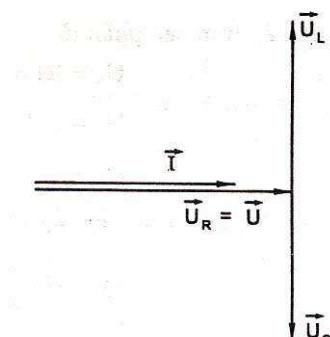
$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{U_L - U_C}{U_R} = \frac{(X_L - X_C)I}{RI} = \frac{X_L - X_C}{R}$$



$$\varphi = \arctg \frac{X_L - X_C}{R}$$

Protected by PDF Anti-Copy Free

Ta có kết luận sau: [\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#)

- Quan hệ giữa trị số hiệu dụng điện áp và dòng điện trong nhánh R, L, C nối tiếp là:

$$U = zI \quad \text{hoặc} \quad I = \frac{U}{z} \quad (1-13)$$



$$\text{Trong đó: } z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad (1-14)$$

gọi là tổng trở của nhánh R, L, C nối tiếp

$$X = X_L - X_C = \omega L - \frac{1}{\omega C} \text{ gọi là điện kháng.}$$

- Góc kệch pha  $\varphi$  giữa điện áp và dòng điện là:

$$\varphi = \arctg \frac{X_L - X_C}{R}$$

Khi vượt  $X_L > X_C$  nhánh có tính cảm,  $\varphi > 0$ , điện áp vượt trước dòng điện.

Khi vượt  $X_L < X_C$  nhánh có tính dung,  $\varphi < 0$ , điện áp chậm sau dòng điện.

Khi  $X_L = X_C$ ,  $X = X_L - X_C = 0$ ,  $\varphi = 0$ , điện áp trùng pha với dòng điện, nhánh R, L, C lúc này có hiện tượng cộng hưởng nối tiếp, dòng điện trong mạch có trị số lớn nhất  $I = \frac{U}{R}$  và trùng pha với hiện áp (hình 3.17)

Nếu mạch có  $X_L = X_C \gg R$  thì trị số hiệu dụng điện áp  $U_L, U_C$  lớn hơn điện áp  $U$  rất nhiều.

Điều kiện để cộng hưởng nối tiếp là:  $\omega L = \frac{1}{\omega C}$


$$\text{Tần số góc cộng hưởng là: } \omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

## 9. Phương pháp giải bài toán mạch điện hình sin 1 pha

**Ví dụ 10:** Cho mạch điện R, L, C nối tiếp (hình 1.32a) biết điện áp đầu cực của nguồn  $u = 10\sqrt{2} \sin \omega t$

Tính dòng điện I và điện áp trên các phần tử  $U_R, U_L, U_C$ . Vẽ đồ thị vectơ mạch điện.

**Lời giải:** Tổng trở của mạch điện R, L, C nối tiếp.

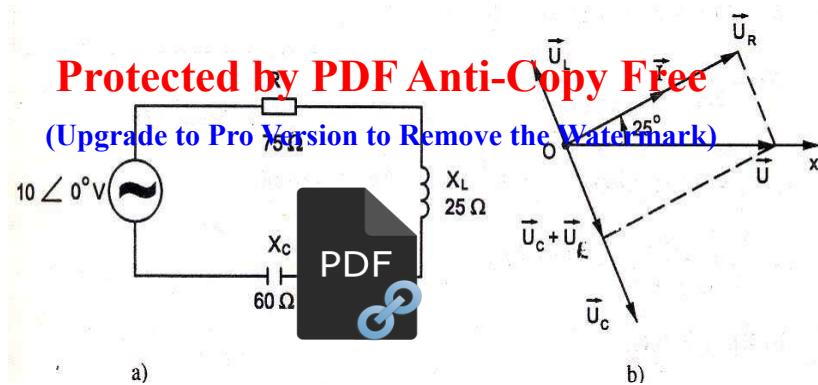

Hình 1.32

$$z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{75^2 + (25 - 60)^2} = 82,8\Omega$$

Dòng điện I chạy trong mạch

$$I = \frac{U}{z} = \frac{10}{82,8} = 0,121A$$

Điện áp trên các phần tử

$$U_R = RI = 75 \cdot 0,121 = 9,08V$$

$$U_L = X_L I = 25 \cdot 0,121 = 3,03V$$

$$U_C = X_C I = 60 \cdot 0,121 = 7,27V$$

Góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện:


$$\operatorname{tg}\phi = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{25 - 60}{75} = -0,466$$

$$\phi = -25^\circ$$

$\phi < 0$  cho ta biết dòng điện vượt trước điện áp.

Để vẽ đồ thị vectơ (hình 1.32b) trước hết vẽ vectơ điện áp trùng với trục ox ( $\psi_u = 0$ ) sau đó vẽ vectơ dòng điện  $\vec{I}$  vượt trước điện áp  $\vec{U}$  một góc  $25^\circ$ . Vecto  $\vec{U}_R$  trùng pha với  $\vec{I}$ , vecto  $\vec{U}_L$  vượt trước  $\vec{I}$  một góc  $90^\circ$ , vecto  $\vec{U}_C$  chậm sau dòng điện  $\vec{I}$  một góc  $90^\circ$ . Chú ý:  
 $\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_L + \vec{U}_C$

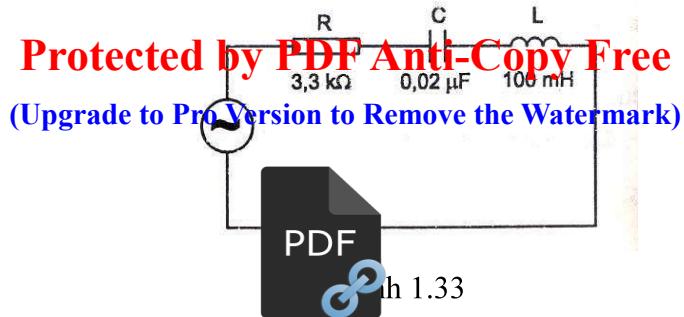**Ví dụ 11:** Một mạch điện R, L, C nối tiếp (hình 1.33)



Điện áp đầu cực của nguồn  $U = 20V$ , tính dòng điện trong mạch khi tần số  $f = 1kHz$  và  $f = 2kHz$ .

**Lời giải:**

a. Khi  $f = 1kHz$

$$X_L = 2\pi f L = 2\pi \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 10^{-3} = 628\Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-8}} = 7960\Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{3300^2 + (628 - 7960)^2} = 8040\Omega$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{20}{8,04 \cdot 10^3} = 2,48 \cdot 10^{-3} A$$

b. Khi  $f = 2kHz$

$$X_L = 2\pi f L = 2\pi \cdot 2 \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 10^{-3} = 1260\Omega$$


$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \cdot 2 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-8}} = 3980\Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{3300^2 + (1260 - 3980)^2} = 4280\Omega$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{20}{4,28 \cdot 10^3} = 4,67 \cdot 10^{-3} A$$

**Ví dụ 12:** Một mạch điện R, L, C nối tiếp (hình 1.34a)

Điện áp đầu cực của nguồn  $U = 200V$ ,  $f = 50Hz$ . Xác định C để mạch có công hưởng nối tiếp. Tính dòng điện I và điện áp trên các phần tử  $U_R$ ,  $U_L$ ,  $U_C$ .

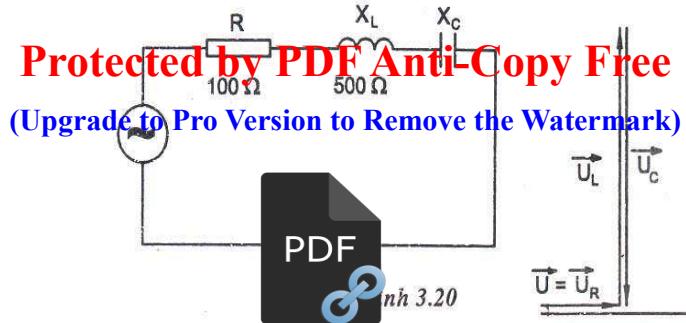

Hình 1.34

**Lời giải:**

Để có công hưởng nối tiếp thì:  $X_C = X_L = 500\Omega$

Điện dung C của mạch điện

$$C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi 50.500} = 6,37 \cdot 10^{-6} F$$

Dòng điện khi công hưởng

$$I = \frac{U}{R} = \frac{200}{100} = 2A$$

Điện áp trên điện trở bằng điện áp nguồn:  $U_R = U = 200V$

Điện áp trên điện cảm:  $U_L = X_L I = 500 \cdot 2 = 1000V$

Điện áp trên điện dung:  $U_C = X_C I = 500 \cdot 2 = 1000V$

Điện áp  $U_L, U_C$  lớn hơn điện áp nguồn rất nhiều.

Đồ thị vectơ của mạch điện khi công hưởng vẽ trên hình 1.34b

**Ví dụ 13:** Một mạch điện R, L, C nối tiếp (hình 1.34b) Biết dòng điện  $I = 0, 2mA$ , tần số dòng điện  $f = 10Hz$ .

- Xác định điện áp  $U_R, U_L, U$  và vẽ đồ thị vectơ của mạch.
- Thay  $L = C$ , cho biết dòng điện I có trị số không đổi. Xác định C và vẽ đồ thị vectơ trong trường hợp này.

**Lời giải:**

a. Mạch RL nối tiếp:

$$X_L = 2\pi f L = 2\pi \cdot 10 \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 10^{-3} = 6280\Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{10000^2 + 6280^2} = 11800\Omega$$

$$U = ZI = 11,8 \cdot 10^3 \cdot 0,2 \cdot 10^{-3} = 2,36V$$

$$U_L = X_L I = 6,28 \cdot 10^3 \cdot 0,2 \cdot 10^{-3} = 1,256V$$

$$U_R = RI = 10 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 2V$$

Đồ thị vectơ của mạch điện R, L vẽ trên hình 1.35b.


b. Mạch RC nối tiếp:

Vì I không đổi, nên tổng trở z không đổi, biểu thức  $z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$

ta có:  $X_C = \sqrt{z^2 - R^2} = \sqrt{11800^2 - 10000^2} = 6280\Omega$

$$C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi \cdot 10 \cdot 10^3 \cdot 6,28 \cdot 10^3} = 2,53 \cdot 10^{-9} F$$

Đồ thị vectơ của mạch điện R, C vẽ trên hình 1.35c

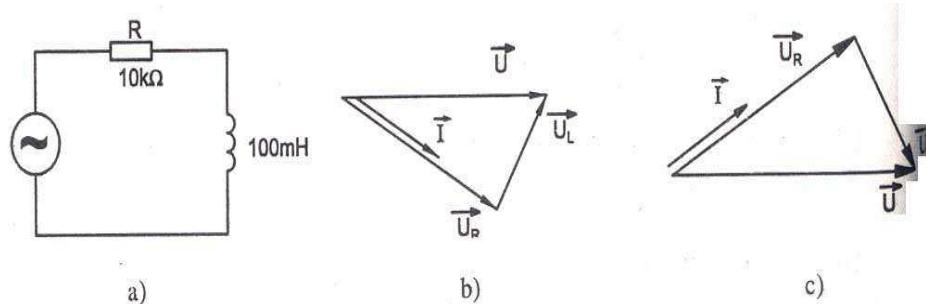

Hình 1.35

## CHƯƠNG 2 : CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH

### 1. Phương pháp dòng điện nhánh

Đây là phương pháp cơ bản để giải mạch điện. ẩn số là dòng điện các nhánh.

Phương pháp này ứng dụng trực tiếp trên định luật kiécshóp 1 và 2, và thực hiện theo các bước sau

**B1:** Xác định số nút  $n = \dots$ , xác định số nhánh:  $m = \dots$ . Số ẩn của hệ bằng số nhánh  $m$

**B2:** Vẽ chiều dòng điện trong nhánh (tùy ý).

**B3:** Viết phương trình kiécshóp 1 cho  $(n-1)$  nút đã chọn

**B4:** Viết phương trình kiécshóp 2  $(m-(n-1)) = (m-n+1)$  mạch vòng độc lập

**B5:** Giải hệ thống  $m$  phương trình đã thiết lập.

**Ví dụ:** Giải mạch điện theo phương pháp dòng điện nhánh

Cho

$$E_1 = E_3 = 220\sqrt{2}V$$

$$Z_1 = Z_2 = Z_3 = 1\Omega$$

Theo phương pháp dòng nhánh  
tại nút A và các nhánh 1 và 2:


$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$$Z_1 I_1 + Z_2 I_2 = E_1$$

$$-Z_2 I_2 + Z_3 I_3 = -E_3$$

Thay số ta được:
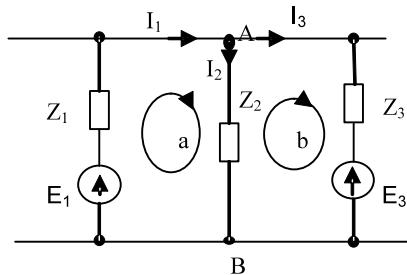
$$I_1 = \frac{220\sqrt{2}}{3}; I_2 = \frac{440\sqrt{2}}{3}; I_3 = \frac{-220\sqrt{2}}{3}$$



### 2. Phương pháp dòng điện vòng

Ẩn số trong hệ phương trình là một dòng điện mạch vòng. Các bước giải như sau:

**B1:** Xác định  $(m-n+1)$  mạch vòng độc lập và tùy ý vẽ chiều dòng điện mạch vòng, thông thường nên chọn chiều các mạch vòng giống nhau, thuận tiện cho lập hệ phương trình.

**B2:** Viết phương trình Kiécshóp 2 cho mỗi mạch vòng theo các dòng điện mạch vòng đã chọn

**B3:** Giải hệ phương trình vừa thiết lập ta có dòng điện mạch vòng.

**B4:** Tính dòng điện các nhánh theo dòng điện mạch vòng như sau: Dòng điện mỗi nhánh = tổng dòng điện mạch vòng chạy qua nhánh ấy.

Ví dụ: áp dụng phương pháp dòng vòng cho vòng a và b của mạch:

Ta có hệ

$$\begin{cases} Z_1 I_{va} + Z_2 (I_{va} - I_{vb}) = E_1 \\ Z_2 (I_{vb} - I_{va}) + Z_3 I_{vb} = E_3 \end{cases}$$

Từ hệ này giải được  $I_{va}, I_{vb}$ . Sau đó ta lại có:

$$I_1 = I_{va}$$

$$I_3 = I_{vb}$$

$$I_2 = I_{va} - I_{vb}$$



Thay số ta được kết quả tương tự phương pháp dòng nhánh:

$$I_1 = \frac{220\sqrt{2}}{3}; I_2 = \frac{440\sqrt{2}}{3}; I_3 = \frac{-220\sqrt{2}}{3}$$

### 3. Phương pháp điện thế nút.

Phương pháp này sử dụng ẩn số trung gian là điện thế các nút để thiết lập hệ phương trình. Biết điện thế các nút ta dễ dàng tính dòng điện các nhánh


Cơ sở của phương pháp:

Theo định luật Kiếch Hopkins 2:

$$- u_{ab} + i_{ab} \cdot R_{ab} = \pm e_{ab} \rightarrow i_{ab} \cdot R_{ab} = U_{ab} \pm e_{ab}$$


$$\text{Mà } u_{ab} = \varphi_a - \varphi_b$$
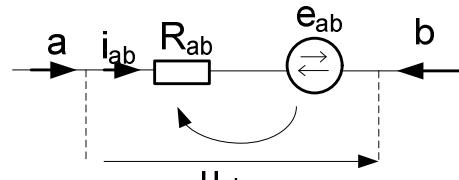
$$\text{Nên: } i_{ab} = \frac{\varphi_a - \varphi_b \pm e_{ab}}{R_{ab}}$$



Xét mạch điện như hình vẽ:

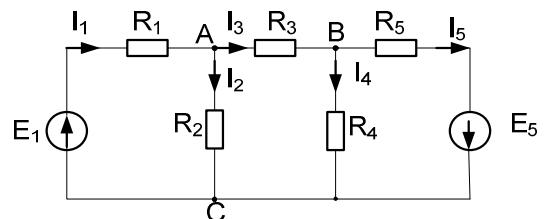Tùy chọn trước điện thế một điểm coi là biết trước, thường lấy điện thế điểm ấy bằng 0.



- Ở đây chọn điện thế điểm C bằng 0:  $\varphi_C = 0$

Ta có dòng điện trong các nhánh:

$$I_1 = \frac{E_1 - \varphi_A}{R_1}; \quad I_2 = \frac{\varphi_A}{R_2}; \quad I_3 = \frac{\varphi_A - \varphi_B}{R_3}; \quad I_4 = \frac{\varphi_B}{R_4}; \quad I_5 = \frac{E_5 + \varphi_B}{R_5}$$

Theo kiếc hõp 1 tại nút A:  $I_1 - I_2 - I_3 = 0$

$$\frac{E_1 - \varphi_A}{R_1} - \frac{\varphi_A}{R_2} - \frac{\varphi_A - \varphi_B}{R_3} = 0$$

$$\left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \varphi_A - \left( \frac{1}{R_3} \right) \varphi_B = \left( \frac{1}{R_1} \right) E_1$$

Tương tự đối với nút B:  $I_3 - I_4 - I_5 = 0$ . Thay vào ta được:

**Protected by PDF Anti-Copy Free**

Gọi:  $G_A = \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$  - Tổng dẫn của các nhánh đối với nút A

$G_B = \left( \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right)$  - Tổng dẫn của các nhánh đối với nút B

$G_{AB} = \left( \frac{1}{R_3} \right)$  - Tổng dẫn chung giữa 2 nút A và B

$G_1 = \left( \frac{1}{R_1} \right)$  - Điện dẫn nhánh có nguồn 1

$G_5 = \left( \frac{1}{R_5} \right)$  - Điện dẫn nhánh có nguồn 5

Vậy hệ phương trình điện thế nút sẽ là:  $G_A\varphi_A - G_{AB}\varphi_B = G_1E_1$

$$-G_{AB}\varphi_A + G_B\varphi_B = -G_5E_5$$


Giải hệ phương trình ta có điện thế các nút, và từ đó tính được dòng điện các nhánh.

### Ví dụ 1:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ

Biết:  $E_1 = 15V$ ;  $E_2 = E_3 = 16V$ ;  $Z_1 = Z_4 = 1\Omega$ ;

$Z_2 = 3\Omega$ ;  $Z_3 = 2\Omega$ .

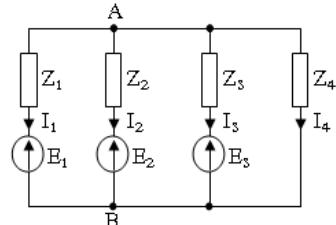

Tìm dòng điện trong các nhánh?

Giải:

Chọn nút B làm nút gốc:  $\varphi_B = 0V \Rightarrow U_{AB} = \varphi_A$ .

Chọn chiều dòng điện như trên hình 3.8.

Ta có:

$$I_1 = \frac{\varphi_A - E_1}{Z_1}; \quad I_2 = \frac{\varphi_A - E_2}{Z_2}; \quad I_3 = \frac{\varphi_A - E_3}{Z_3}; \quad I_4 = \frac{\varphi_A}{Z_4}$$

Áp dụng định luật Kirhof 1 cho nút A ta có:  $I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0$ .

$$\Leftrightarrow \frac{\varphi_A - E_1}{Z_1} + \frac{\varphi_A - E_2}{Z_2} + \frac{\varphi_A - E_3}{Z_3} + \frac{\varphi_A}{Z_4} = 0$$

$$\Leftrightarrow \varphi_A = \frac{\frac{E_1}{Z_1} + \frac{E_2}{Z_2} + \frac{E_3}{Z_3}}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} + \frac{1}{Z_4}}$$

**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
[\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#)

Dòng điện trong các nhánh:

$$I_1 = -5A; I_2 = -2A; I_3 = -3A; I_4 = ?$$

Như vậy ta thấy chiều thực của  $I_1, I_2, I_3$  ngược chiều với chiều quy ước.

Từ biểu thức của  $U_A$  tìm được ở trên ta có thể đưa ra một công thức tổng quát tìm  $U_A$  trong trường hợp mạch có nhiều nhánh mắc song song với nhau (phương pháp điện áp hai nút):


$$U_A = \frac{\sum \frac{E_i}{Z_i}}{\sum \frac{1}{Z_i}}$$

Trong đó các súc điện động có chiều đi đến nút A thì lấy dấu dương, ngược lại lấy dấu âm.

**Ví dụ 2:** Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Biết

$$e_1(t) = 100\sqrt{2} \sin(\omega t + 30^\circ) (V); e_3(t) = 50\sqrt{2} \sin(\omega t + 60^\circ) (V)$$


$$Z_1 = Z_2 = Z_3 = 2 + j2 \ (\Omega)$$

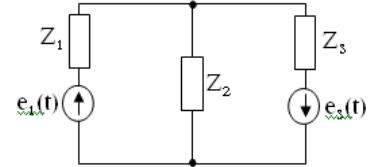

Giải mạch điện theo phương pháp dòng điện nhánh tìm giá trị hiệu dụng của dòng điện trong các nhánh.

Giai:

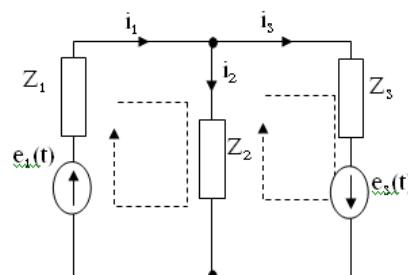Mạch có hai nút và 3 nhánh do đó có hai vòng cơ bản ký hiệu là vòng 1 và 2, chiều của dòng điện nhánh và chiều của vòng quy ước như trên hình vẽ sau



Theo định luật Kirhof 1, viết phương trình cho một trong hai nút ta có:

$$\dot{I}_1 - \dot{I}_2 - \dot{I}_3 = 0 \quad (1)$$

Theo định luật Kirhof 2, viết phương trình cho vòng 1 và 2:

$$\text{Vòng 1: } Z_1 \dot{I}_1 + Z_2 \dot{I}_2 = \dot{E}_1 \quad (2)$$

Vòng 2:  $-Z_2 \dot{I}_2 + Z_3 \dot{I}_3 = \dot{E}_3$  (3)

Giải hệ 3 phương trình:

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

$$\begin{cases} \dot{I}_1 - \dot{I}_2 - \dot{I}_3 = 0 \\ (2 + j2) \dot{I}_1 + (2 + j2) \dot{I}_2 = 100e^{j30^\circ} = 86 \\ -(2 + j2) \dot{I}_2 + (2 + j2) \dot{I}_3 = 50e^{j60^\circ} = 26 \end{cases}$$



Ta được:  $\dot{I}_1 = 28,459 - j4,575$ ;  $\dot{I}_2 = 5,692 - j4,575$ ;  $\dot{I}_3 = 22,767$

Vậy:  $I_1 = 28,824$  (A);  $I_2 = 7,303$  (A);  $I_3 = 22,767$  (A).

### Ví dụ 3


Cho mạch điện có sơ đồ như ví dụ 1

Biết:  $\dot{E}_1 = 100e^{j30^\circ}$  (V);  $\dot{E}_2 = 50e^{j60^\circ}$  (V);  $Z_1 = Z_2 = Z_3 = 2 + j2$  ( $\Omega$ );  $f = 50$  Hz.

Giải mạch điện theo phương pháp dòng điện vòng tìm biểu thức tức thời của dòng điện trong các nhánh.

Giải

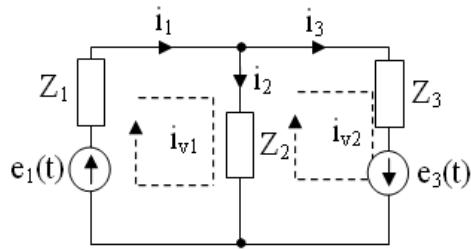Chiều của dòng điện nhánh, chiều của dòng điện vòng và chiều của vòng quy ước như trên hình vẽ:



Áp dụng định luật Kirhof 2 cho hai vòng ta được hệ phương trình:

$$\begin{cases} (Z_1 + Z_2) \dot{I}_{v1} - Z_2 \dot{I}_{v2} = \dot{E}_1 \\ -Z_2 \dot{I}_{v1} + (Z_2 + Z_3) \dot{I}_{v2} = \dot{E}_3 \end{cases}$$

Thay số:

$$\begin{cases} (4 + j4) \dot{I}_{v1} - (2 + j2) \dot{I}_{v2} = 86,6 + j50 \\ -(2 + j2) \dot{I}_{v1} + (4 + j4) \dot{I}_{v2} = 25 + j43,3 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên ta được:

$$\dot{I}_{v1} = 28,459 - j4,575 = 28,824 \angle -9,133^\circ;$$

$$\dot{I}_{v2} = 22,767$$

Protected by PDF Anti-Copy Free

Vậy:  $\dot{I}_1 = \dot{I}_{v1} - \dot{I}_{v2} = 28,824 - 22,767 = 6,057$

$$\Rightarrow i_1(t) = 40,763 \sin(100t - 9,133^\circ) \text{ (A)}$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_{v1} - \dot{I}_{v2} = 5,692 - j4,575 = 38,791$$

$$\Rightarrow i_2(t) = 10,328 \sin(100t - 38,791^\circ) \text{ (A)}$$

$$\dot{I}_3 = \dot{I}_{v2} = 22,767 \Rightarrow i_3(t) = 32,197 \sin 100t \text{ (A)}$$

#### 4 Bài toán minh họa tổng hợp

## CHƯƠNG 3: DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN 3 PHA


Ngày nay dòng điện xoay chiều ba pha được sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất vì:

- Động cơ điện ba pha có cấu tạo đơn giản và đặc tính tốt hơn động cơ điện một pha.
- Truyền tải điện năng bằng mạch ba pha tiết kiệm được dây dẫn, giảm bớt tổn thất điện năng và tổn thất điện áp so với truyền tải điện năng bằng dòng điện một pha.

Mạch điện ba pha bao gồm nguồn ba pha, đường dây truyền tải và các tải ba pha.

### 1. Sự hình thành sức điện động hình sin trong máy phát điện 3 pha

Để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha, người ta dùng các máy phát điện xoay chiều ba pha. Loại máy phát điện trong các nhà máy phát điện đồng bộ (được trình bày chi tiết trong máy điện) Cấu tạo của máy phát điện đồng bộ (hình 2.1) gồm:

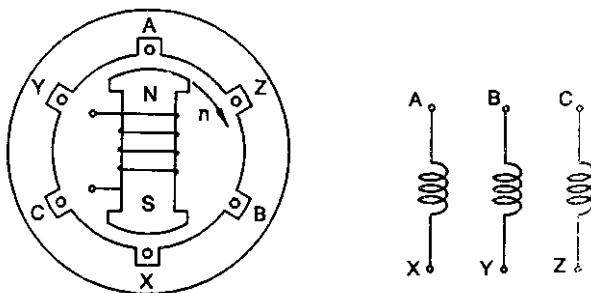

Hình 2.1

- Ba dây quấn ba pha đặt trong các rãnh của lõi thép stato (phản tĩnh) Các dây quấn này thường ký hiệu là: AX (dây quấn pha A), BY (dây quấn pha B), CZ (dây quấn pha C)

Các dây quấn của các pha có cùng số vòng dây và lệch nhau một góc  $120^\circ$  điện trong không gian.

- Phần quay (còn gọi là rôto) là nam châm điện N-S

Khi quay rôto, từ trường sẽ quét qua các dây quấn pha A, pha B, pha C của stato và trong dây quấn pha stato xuất hiện sức điện động cảm ứng, sức điện động này có dạng hình sin cùng biên độ, cùng tần số góc  $\omega$  và lệch pha nhau một góc  $\frac{2\pi}{3}$ .

Nếu chọn pha đầu của sức điện động  $e_A$  của dây quấn AX bằng không, thì biểu thức sức điện động tức thời của các pha là:

Sức điện động pha A:

$$e_A = E \sqrt{2} \sin \omega t$$

Sức điện động pha B:

$$e_B = E \sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3})$$


Protected by PDF Anti-Copy Free

Sức điện động ba pha C

[Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark](#)

$$e_C = E \sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{4\pi}{3}) = E \sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{2\pi}{3})$$

Hình 2.2a vẽ đồ thị trị số tức thời  $e_A$ ,  $e_B$ ,  $e_C$  là các hàm sin và hình 2.2b vẽ đồ thị vectơ của sức điện động ba pha.

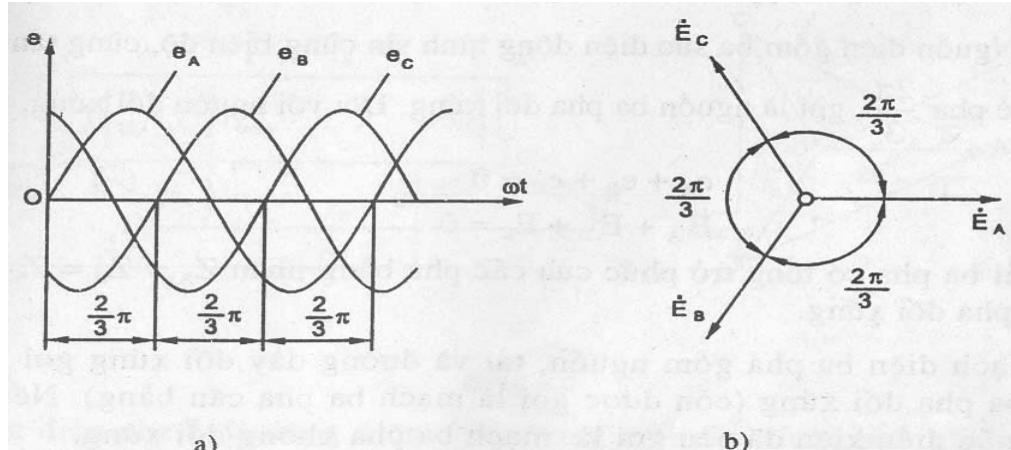

Hình 2.2

## 2. Mạch điện 3 pha nối kiểu hình sao

Nếu mỗi pha của nguồn điện ba pha nối riêng rẽ với mỗi pha của tải, thì ta có hệ thống ba pha không liên hệ nhau (hình 2.3). Mỗi mạch điện như vậy gọi là một pha của mạch điện ba pha.

Mạch điện ba pha không liên hệ nhau cần 6 dây dẫn, không tiết kiệm nên thực tế không dùng.


Thường ba pha của nguồn điện nối với nhau, ba pha của tải nối với nhau và có đường dây ba pha nối nguồn với tải, dẫn điện năng từ nguồn với tải. Thông thường dùng 2 cách nối: nối hình sao ký hiệu là Y và nối hình tam giác ký hiệu là \$\Delta\$ (xem các hình 2.4, 2.5... ở các tiết tiếp theo)

Sức điện động, điện áp, dòng điện mỗi pha của nguồn điện (hoặc tải) gọi là sức điện động pha ký hiệu là \$E\_p\$, điện áp pha ký hiệu là \$U\_p\$, dòng điện pha ký hiệu là \$I\_p\$.

Dòng điện chạy trên đường dây pha từ nguồn đến tải gọi là dòng điện dây ký hiệu là \$I\_d\$, điện áp giữa các đường dây gọi là điện áp dây, ký hiệu là \$U\_d\$.

Các quan hệ giữa đại lượng pha và đại lượng dây phụ thuộc vào cách nối (hình sao hay tam giác) sẽ xét kỹ ở các tiết tiếp theo.

**(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)**

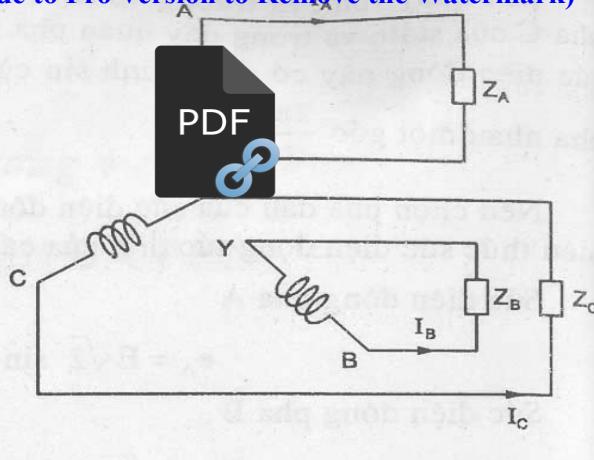

Hình 2.3: Mạch điện 3 pha nối riêng rẽ

### 2.1. Cách nối

Nối sao là nối 3 điểm cuối các cuộn dây pha nguồn hoặc 3 điểm cuối của 3 pha phụ tải thành một điểm chung gọi là điểm trung tính.

- + Pha nguồn O
- + Pha phụ tải O'
- + Dây nối từ đầu pha nguồn đến điểm đầu pha phụ tải gọi là dây pha. Dòng điện chạy trên đó gọi là dòng điện dây ( $I_d$ ) chiều từ nguồn về tải.
- + Dây nối hai điểm trung tính gọi là dây trung tính. Dòng điện trên đó gọi là dòng trung tính chiều từ O' về O ( $I_o$ ).
- + Dòng chạy trong các pha của nguồn hoặc phụ tải gọi là dòng điện pha ( $I_p$ )


Quy ước:

Chiều sức điện động các cuộn dây pha nguồn từ điểm cuối tới điểm đầu.

Chiều điện áp ngược lại.

Hiệu điện thế giữa hai dây pha gọi là điện áp dây; hiệu điện thế giữa mỗi dây pha với dây trung tính gọi là điện áp pha.

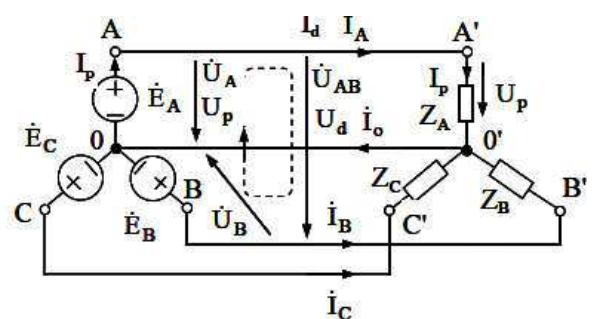Sơ đồ mạch điện 3 pha nguồn và tải nối sao như hình vẽ:




## 2.2. Các quan hệ giữa đại lượng dây và pha khi đổi xung

### a. Quan hệ giữa dòng điện pha và dòng điện dây

Dòng điện pha  $I_p$  (là dòng điện pha trong Rør i pha the Watermark) (hoặc tải) Dòng điện dây  $I_d$  chạy trong các dây pha nối từ nguồn đến tải. Các dòng điện này đã được ký hiệu trên hình 2.4. Nhìn vào mạch điện ta thấy quan hệ giữa dòng điện dây và dòng điện pha như sau

$$I_d = I_p$$

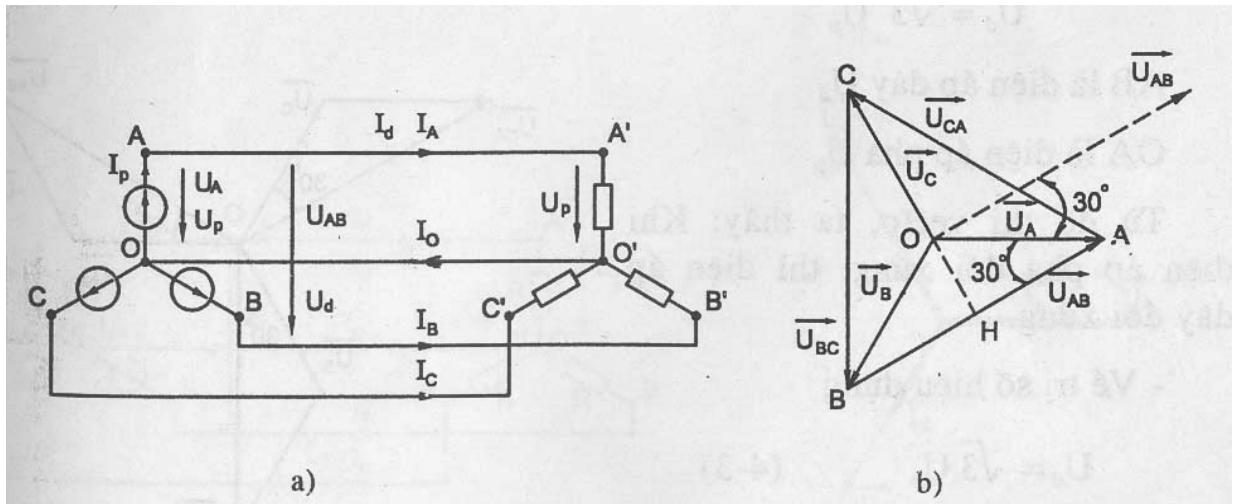

Hình 2.4

### b. Quan hệ giữa điện áp dây và điện áp pha

Điện áp pha  $U_p$  là điện áp giữa điểm đầu và điểm cuối của mỗi pha (hoặc giữa điểm đầu của mỗi pha và điểm trung tính, hoặc giữa dây pha và dây trung tính)

Điện áp dây  $U_d$  là điện áp giữa 2 điểm đầu của 2 pha (hoặc điện áp giữa 2 dây pha), ví dụ điện áp dây  $U_{AB}$  (giữa pha A và pha B),  $U_{BC}$  (giữa pha B và pha C),  $U_{CA}$  (giữa pha C và pha A)

Theo định nghĩa điện áp dây ta có:

$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B \quad (2-2a)$$

$$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C \quad (2-2b)$$

$$\dot{U}_{CA} = \dot{U}_C - \dot{U}_A \quad (2-2c)$$

Để vẽ đồ thị vectơ điện áp dây, trước hết vẽ đồ thị vectơ điện áp pha  $U_A$ ,  $U_B$ ,  $U_C$ , sau đó dựa vào công thức (2-2) vẽ đồ thị vectơ điện áp dây như hình 2.4b hoặc 2.4c.

Xét tam giác OAB (hình 2.4b)

$$AB = 2AH = 2OA \cos 30^\circ = 2OA \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} OA$$

Protected by PDF Anti-Copy Free

$$U_d = \sqrt{3} U_p$$

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)


AB là điện áp dây  $U_d$

OA là điện áp pha  $U_p$

Từ đồ thị vectơ, ta thấy: Khi có ba pha đối xứng, thì điện áp dây đối xứng.

- Vectors số hiệu dụng

$$U_d = \sqrt{3} U_p \quad (2-3)$$

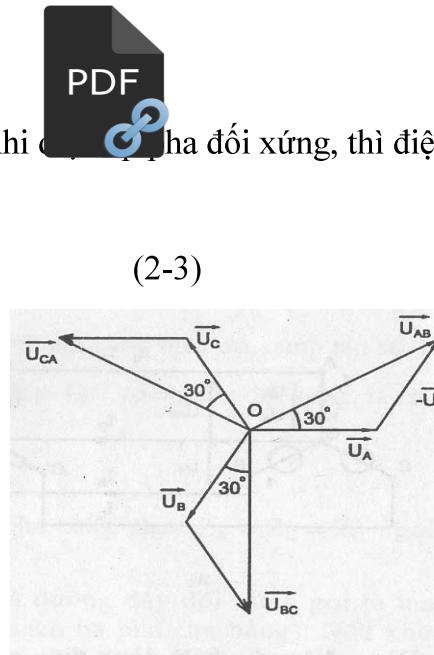

Hình 2.4c

- Vectors pha: điện áp dây vượt trước điện áp pha tương ứng một góc  $30^\circ$  ( $U_{AB}$  vượt trước  $U_A$  một góc là  $30^\circ$ ,  $U_{BC}$  vượt trước  $U_B$  một góc  $30^\circ$ ,
- $U_{CA}$  vượt trước  $U_C$  một góc  $30^\circ$ )

Khi tải đối xứng  $\dot{I}_A, \dot{I}_B, \dot{I}_C$  tạo thành hình sao

đối xứng, dòng điện trong dây trung tính bằng không.

$$I_0 = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0$$

Trong trường hợp này có thể không cần dây trung tính, ta có mạch ba pha ba dây.

Động cơ điện ba pha là tải đối xứng, chỉ cần đưa ba dây pha đến động cơ ba pha.

Khi tải 3 pha không đối xứng, ví dụ như tải sinh hoạt của khu tập thể, của các gia đình..., dây trung tính có dòng điện  $I_0$  bằng

$$I_0 = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C$$

**Ví dụ 1:** Một nguồn điện ba pha đối xứng nối hình sao điện áp ba pha nguồn  $U_{Pn} = 220V$ .

Nguồn cung cấp điện cho tải R ba pha đối xứng (hình 4.5a) Biết dòng điện dây  $I_d = 10A$ . Tính điện áp dây  $U_d$ , điện áp pha của tải, dòng điện pha của tải và của nguồn. Vẽ đồ thị vector.


(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

**Lời giải:** Nguồn nối hình sao, áp dụng công thức (2-3) điện áp dây là:

$$U_d = \sqrt{3} U_p = \sqrt{3} \cdot 220 = 380V$$

Tải nối hình sao, biết  $U_d = 380V$ , áp dụng công thức (2-3) điện áp pha của tải là:

$$U_{pt} = \frac{U_d}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220V$$

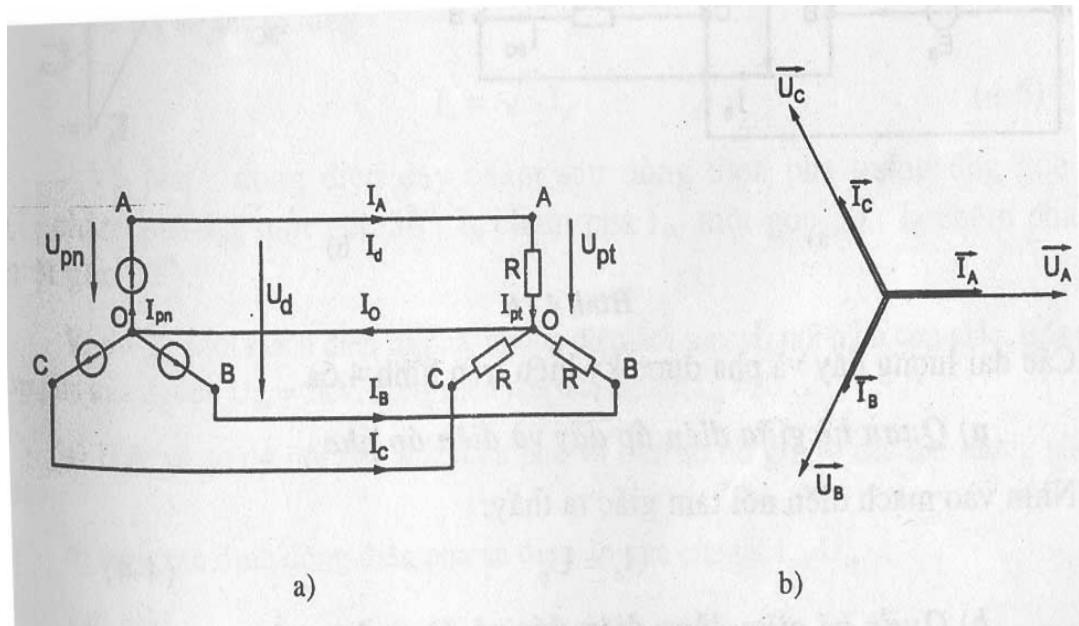

Hình 2.5

Nguồn nối sao, tải nối sao, áp dụng công thức (2-2)

Dòng điện pha nguồn

$$I_{pn} = I_d = 10A$$

Dòng điện pha của tải

$$I_{pt} = I_d = 10A$$

Vì tải thuận điện trở  $R$ , điện áp pha của tải trùng pha với dòng điện pha của tải  $I_{pt}$  (hình 2.5b)

### 3. Cách nối hình tam giác ( $\Delta$ )

#### 3.1. Cách nối


Protected by PDF Anti-Copy Free

Muốn nối hình tam giác, ta lấy dấu pha này nối với cuối pha kia. Ví dụ A nối với Z; B nối với X; C nối với Y (hình 2.6) Các hình tam giác không có dây trung tính.

PDF

#### 3.2. Các quan hệ giữa đại lượng dây và pha khi đổi xung

Khi giải mạch điện nối tam giác ta thường quy ước: chiều dương dòng điện các pha  $I_p$  của nguồn ngược chiều quay kim đồng hồ, chiều dương dòng điện pha của tải cùng chiều quay kim đồng hồ (hình 2.6)

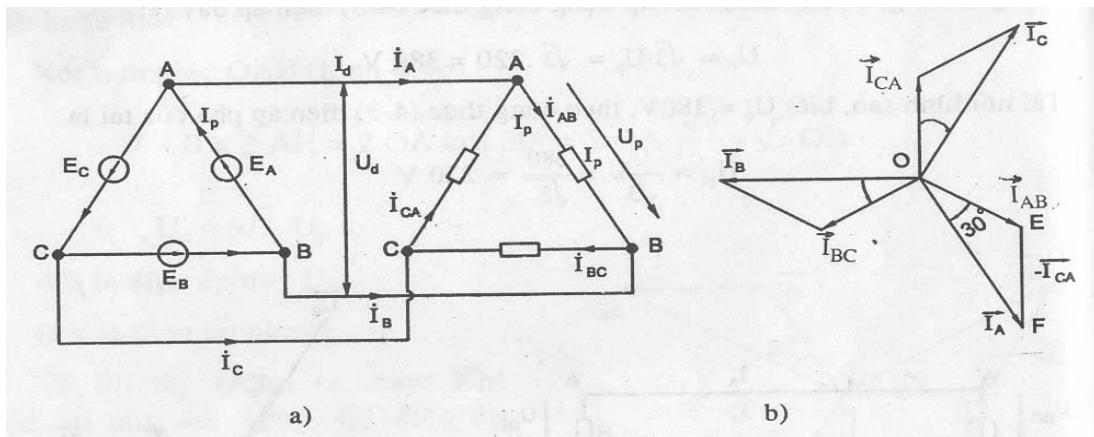

Hình 2.6

Các đại lượng dây và pha được ký hiệu trên hình 2.6a.

#### a. Quan hệ giữa điện áp dây và điện áp pha

Nhìn vào mạch điện nối tam giác ta thấy:

$$U_d = U_p$$

#### b. Quan hệ giữa dòng điện dây và dòng điện pha

áp dụng định luật Kiêcshôp 1 tại các nút ta có:

$$\text{Tại nút A: } \dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} \quad (2-5a)$$

$$\text{Tại nút B: } \dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{CA} \quad (2-5b)$$

$$\text{Tại nút C: } \dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC} \quad (2-5c)$$

Dòng điện  $I_A, I_B, I_C$  chạy trên các dây pha từ nguồn điện đến tải là dòng điện dây  $I_d$ .

Dòng điện  $I_{AB}, I_{BC}, I_{CA}$  chạy trong các pha là dòng điện pha, lệch pha với điện áp  $U_{AB}, U_{BC}, U_{CA}$ ,

$U_{CA}$  một góc  $\varphi$  (hình 2.6b) Để vẽ dòng điện dây  $I_A, I_B, I_C$  ta dựa vào phương trình (2-4)

Vectơ  $I_{AB}$  cộng với vectơ  $(-I_{CA})$  ta có vectơ  $I_A$ ; Quá trình tương tự ta vẽ  $I_B, I_C$ .

Đồ thị vectơ dòng điện pha  $I_{AB}, I_{BC}, I_{CA}$  và dòng điện  $I_A, I_B, I_C$  vẽ trên hình 2.6b.

Xét tam giác OEF

$$OF = 2OE \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} OE$$



$$I_d = \sqrt{3} I_p \quad (2-6)$$


- Vẽ pha: dòng điện dây chập sau dòng điện pha tương ứng góc  $30^0$  ( $I_A$  chập pha  $I_{AB}$  một góc  $30^0$ ;  $I_B$  chập pha  $I_{BC}$  một góc  $30^0$ ;  $I_C$  chập pha  $I_{CA}$  một góc  $30^0$ )

**Ví dụ 2:** Một mạch điện ba pha, nguồn điện nối sao, tải nối hình tam giác. Biết điện áp pha của nguồn  $U_{pn} = 2kV$ , dòng điện pha của nguồn  $I_{pn} = 20A$ .

- Hãy vẽ sơ đồ nối dây mạch ba pha và trên sơ đồ ghi rõ các đại lượng pha và dây.
- Hãy xác định dòng điện pha và điện áp pha của tải  $I_{pt}, U_{pt}$ .

**Lời giải:**

- Sơ đồ nối dây mạch điện vẽ ở hình 2.7

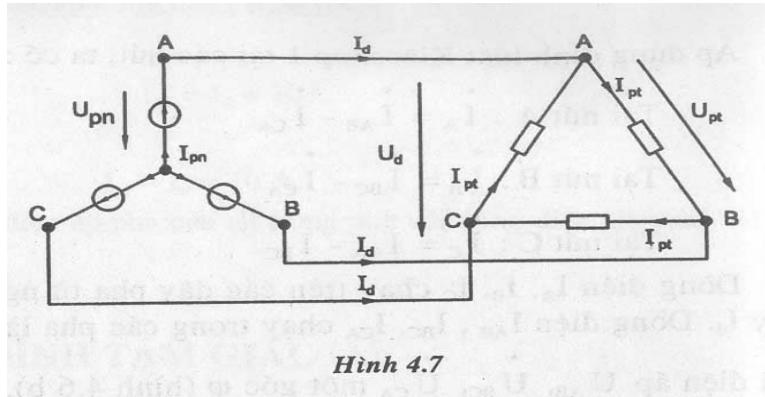

- Vì nguồn nối hình sao, nên dòng điện dây bằng dòng điện pha.

$$I_d = I_{pn} = 20A$$

Điện áp dây bằng  $\sqrt{3}$  lần điện áp pha nguồn.

$$U_d = \sqrt{3} U_{pn} = \sqrt{3} \cdot 2 = 3,464 kV$$

Vì tải nối hình tam giác, nên điện áp pha của tải  $U_{pt}$  bằng điện áp dây

$$U_{pt} = U_d = 3,464 kV$$

Dòng điện pha của tải nhỏ hơn dòng điện dây  $\sqrt{3}$  lần


$$I_{pt} = \frac{I_d}{\sqrt{3}} = \frac{20}{\sqrt{3}} = 11,547A$$

**Ví dụ 3:** Một mạch **(UpienbatphProtVeróninhRsaovngheWörthmark)** tam giác. Nguồn và tải đều đối xứng. Biết dòng điện pha của tải  $I_{pn} = 50A$ , điện áp pha của tải  $U_{pt} = 220V$ .

- Hãy vẽ sơ đồ nối dây mạch ba pha **PDF** và đồ chỉ rõ đại lượng pha và dây.
- Hãy xác định dòng điện pha và điện áp pha của nguồn  $I_{pn}$ ,  $U_{pn}$ .

**Lời giải:**

- Sơ đồ nối dây mạch điện ba pha vẽ trên hình 2.8.

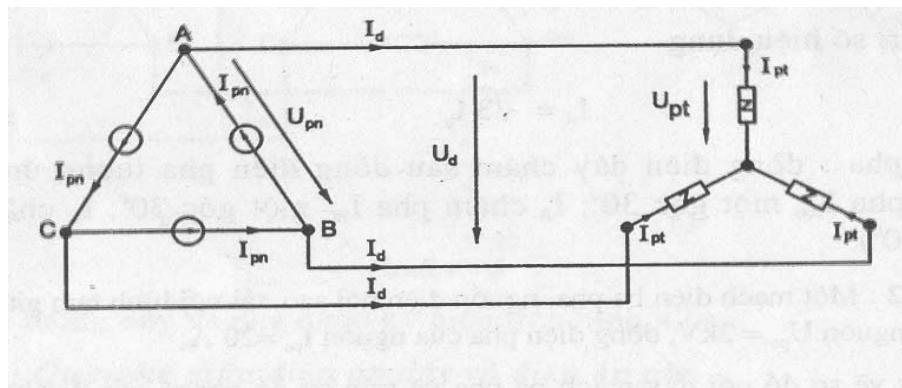

Hình 2.8

- Vì tải nối hình sao nên

$$I_d = I_{pt} = 50A$$

$$U_d = \sqrt{3} U_{pt} = \sqrt{3} \cdot 220 = 380V$$

Biết dòng điện dây và điện áp dây, ta có thể tính được dòng điện pha và điện áp pha của nguồn. Vì nguồn đối xứng nối hình tam giác, nên ta có điện áp pha  $U_{pn}$  của nguồn là:

$$U_{pn} = U_d = 380V$$

Dòng điện pha của nguồn là:

$$I_{pn} = \frac{I_d}{\sqrt{3}} = \frac{50}{\sqrt{3}} = 28,901A$$

#### 4. Công suất mạch điện 3 pha

##### - Công suất tác dụng

Xét trường hợp:

Tai 3 pha đối xứng ta chỉ việc tìm công suất của tải một pha rồi suy ra 3 pha.

$$P_{3p} = 3U_p \cdot I_p \cdot \cos \varphi = 3 \cdot I_p^2 \cdot R_p = \sqrt{3} U_d I_d \cdot \cos \varphi \quad (W)$$

Trong đó  $3U_p \cdot I_p = \sqrt{3}U_d \cdot I_d$  dù thực hiện cách nối sao hay tam giác.

- **Công suất phản kháng**  
**(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)**  
 $Q_{3p} = 3U_p I_p \cdot \sin \varphi = 3I_p^2 X_p = \sqrt{3}U_d I_d \cdot \sin \varphi$  (VAr)
- **Công suất biểu kiến**

$$S_{3p} = 3U_p I_p = 3 \cdot I_p \cdot \sqrt{3}U_d I_d \quad (\text{VA})$$



## 5. Cách giải mạch điện ba pha đối xứng

Đối với mạch điện ba pha đối xứng, dòng điện (điện áp) các pha có hiệu số hiệu dụng bằng nhau, và lệch pha nhau một góc. Vì vậy khi mạch đối xứng, ta tách ra một pha để tính, khi biết được dòng điện của một pha, ta có thể suy ra dòng điện của các pha còn lại.

Khi tải nối vào nguồn có điện áp dây  $U_d$ , bỏ qua tổng trở đường dây, nếu biết tổng trở tải, các bước tính toán thực hiện như sau:

- Bước 1: Xác định cách nối dây của tải (hình sao hay hình tam giác)
- Bước 2: Xác định điện áp pha  $U_p$  của tải

Nếu tải nối hình sao

$$U_p = \frac{U_d}{\sqrt{3}}$$

Nếu tải nối hình tam giác

$$U_p = U_d$$

- Bước 3: Xác định tổng trở pha  $Z_p$  và hệ số công suất của tải

Tổng trở pha của tải

$$Z_p = \sqrt{R_p^2 + X_p^2}$$

$$\text{Hệ số công suất } \cos \varphi = \frac{R_p}{Z_p} = \frac{R_p}{\sqrt{R_p^2 + X_p^2}}$$

Trong đó  $R_p$ ,  $X_p$  tương ứng là điện trở pha, điện kháng pha của mỗi pha của tải.

- Bước 4: Tính dòng điện pha  $I_p$  của tải  $I_p = \frac{U_p}{Z_p}$

Từ dòng điện pha  $I_p$ , tính dòng điện dây  $I_d$  của tải

Nếu tải nối hình sao:  $I_d = I_p$

Nếu tải nối hình tam giác:  $I_d = \sqrt{3}I_p$

Protected by PDF Anti-Copy Free

- Bước 5: Tính công suất tải tiêu thụ

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

$$P = 3 R_p I_p^2 \text{ hoặc } 3 U_p I_p \cos\varphi \text{ hoặc } \sqrt{3} U_d I_d \cos\varphi$$

$$Q = 3 X_p I_p^2 \text{ hoặc } 3 U_p I_p \sin\varphi \text{ hoặc } \sqrt{3} U_d I_d \sin\varphi$$

$$S = 3 Z_p I_p^2 \text{ hoặc } 3 U_p I_p \text{ hoặc } \sqrt{3} U_d I_d$$



**Ví dụ 6:** Một tải ba pha có điện trở  $R_p = 20\Omega$ , điện kháng pha  $X_p = 15\Omega$  nối hình tam giác, đấu vào mạng điện có điện áp dây  $U_d = 220V$  (hình 2.9a) Tính dòng điện pha  $I_p$ , dòng điện dây  $I_d$ , công suất tải tiêu thụ và vẽ đồ thị vectơ điện áp dây và dòng điện pha tải.

**Lời giải:**

Theo sơ đồ nối dây mạch điện, tải nối tam giác

Điện áp pha của tải:  $U_p = U_d = 200V$

$$\text{Tổng trở pha của tải: } z_p = \sqrt{R_p^2 + X_p^2} = \sqrt{20^2 + 15^2} = 25\Omega$$

$$\text{Dòng điện pha của tải: } I_p = \frac{U_p}{z_p} = \frac{220}{25} = 8,8A$$

Vì tải nối tam giác dòng điện dây của tải:

$$I_d = \sqrt{3}I_p = \sqrt{3} \cdot 8,8 = 15,24A$$

Công suất tải tiêu thụ

$$P = 3 R_p I_p^2 = 3 \cdot 20 \cdot 8,8^2 = 4646,4W$$


$$Q = 3 X_p I_p^2 = 3 \cdot 15 \cdot 8,8^2 = 3484,8VAr$$

$$S = \sqrt{3} U_d I_d = \sqrt{3} \cdot 220 \cdot 15,24 = 10030,35VA$$

$$\text{Hệ số công suất của tải: } \cos\varphi = \frac{R_p}{z_p} = \frac{20}{25} = 0,8, \quad \varphi = 36,87^\circ$$

Dòng điện pha chậm sau điện áp pha một góc  $\varphi = 36,87^\circ$

Đồ thị vectơ dòng điện và điện áp pha vẽ trên hình 2.9

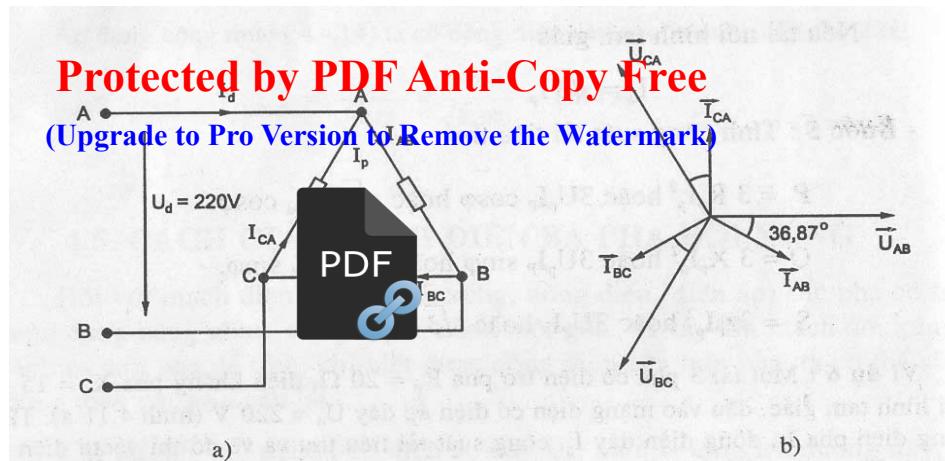

Hình 2.9

**Ví dụ 7:** Một tải ba pha gồm 3 cuộn dây đấu vào mạng điện ba pha có điện áp dây là 380V. Cuộn dây được thiết kế cho làm việc với điện áp định mức 220V. Cuộn dây có điện trở  $R = 2\Omega$ , điện kháng  $X = 8\Omega$ .

- Xác định tính cách nối các cuộn dây thành tải ba pha.
- Tính công suất  $P$ ,  $Q$ ,  $\cos\phi$  của tải.


**Lời giải:**

- Các cuộn dây nối hình sao đấu vào mạng điện, vì khi nối hình sao, điện áp pha đặt lên cuộn dây là:

$$U_p = \frac{U_d}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220V = \text{điện áp định mức của cuộn dây (hình 2.10a)}$$

Nếu tải nối tam giác điện áp pha đặt lên cuộn dây là :

$U_p = U_d = 380V >$  điện áp định mức của cuộn dây, cuộn dây sẽ bị hỏng (hình 2.10b)

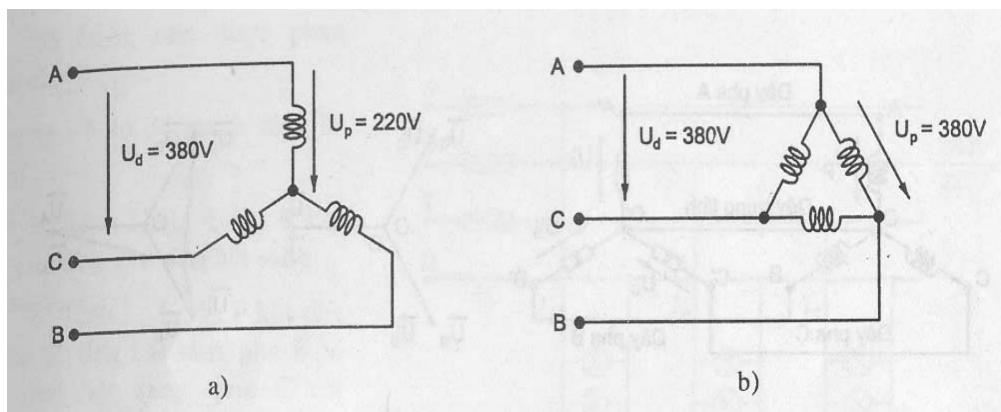

Hình 2.10

b. Tổng trở pha của tải:  $z_p = \sqrt{R_p^2 + X_p^2} = \sqrt{2^2 + 8^2} = 8,24\Omega$

**Protected by PDF Anti-Copy Free**

Hệ số công (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)  $\frac{R_p}{z_p} = \frac{2}{8,24}$

$$\sin\phi = \frac{X_p}{z_p} = \frac{8}{8,24} = 0,97$$



Dòng điện pha  $I_p$  của tải:  $I_p = \frac{U_p}{z_p} = \frac{220}{8,24} = 26,7A$

Dòng điện dây  $I_d$  của tải:  $I_d = I_p = 26,7A$

Công suất tác dụng  $P$  của tải

$$P = \sqrt{3} U_d I_d \cos\phi = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 26,7 \cdot 0,97 = 4252,6W$$

Công suất phản kháng  $Q$  của tải

$$Q = \sqrt{3} U_d I_d \sin\phi = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 26,7 \cdot 0,97 = 17045,7VAr$$

Công suất biểu kiến  $S$

$$S = \sqrt{3} U_d I_d = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 26,7 = 17572,8VA$$

## CHƯƠNG 3: ĐO LƯỜNG ĐIỆN

### 1. Khái niệm về kỹ thuật đo điện

Trong thực tế cuộc sống quá trình cân đo đong đếm diễn ra liên tục với mọi đối tượng, việc cân đo đong đếm này vô cùng cần thiết và quan trọng. Với một đối tượng cụ thể nào đó quá trình này diễn ra theo từng đặc điểm chung loại đó, và với một đơn vị đã được định trước.

Trong lĩnh vực kỹ thuật đo lường không chỉ thông báo trị số của đại lượng cần đo mà còn làm nhiệm vụ kiểm tra, điều khiển và xử lý thông tin.

Đối với ngành điện việc đo lường các thông số của mạch điện là vô cùng quan trọng. Nó cần thiết cho quá trình thiết kế lắp đặt, kiểm tra vận hành cũng như dò tìm hư hỏng trong mạch điện.

1.1. Đo lường là quá trình so sánh đại lượng chưa biết với đại lượng đã biết cùng loại được chọn làm mẫu (mẫu này được gọi là đơn vị)

1.2. Số đo là kết quả của quá trình đo, kết quả này được thể hiện bằng một con số cụ thể.

1.3. Dụng cụ đo và mẫu đo:

a. Dụng cụ đo:

Các dụng cụ thực hiện việc đo được gọi là dụng cụ đo như: dụng cụ đo dòng điện (Ampemét), dụng cụ đo điện áp (Vônmét) dụng cụ đo công suất (Oátmét) v.v...

b. Mẫu đo: là dụng cụ dùng để khôi phục một đại lượng vật lý nhất định có trị số cho trước, mẫu đo được chia làm 2 loại sau:

- Loại làm mẫu: dùng để kiểm tra các mẫu đo và dụng cụ đo khác, loại này được chế tạo và sử dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo làm việc chính xác cao.

- Loại công tác: được sử dụng đo lường trong thực tế, loại này gồm 2 nhóm sau:

+ Mẫu đo và dụng cụ đo thí nghiệm.

+ Mẫu đo và dụng cụ đo dùng trong sản xuất.

1.4. Các phương pháp đo được chia làm 2 loại

a. Phương pháp đo trực tiếp: là phương pháp đo mà đại lượng cần đo được so sánh trực tiếp với mẫu đo.

Phương pháp này được chia thành 2 cách đo:

- Phương pháp đo đọc số thẳng.

- Phương pháp đo so sánh là phương pháp mà đại lượng cần đo được so sánh với mẫu đo cùng loại đã biết trị số.

Ví dụ:

Dùng cầu đo điện để đo điện trở, dùng cầu đo để đo điện dung v.v...

b. Phương pháp giải bài toán là phương pháp lượng giác lượng cần đo sẽ được tính ra từ kết quả đo các (đại lượng khác có liên quan)

Ví dụ:

Muốn đo điện áp nhưng ta không có Ômmét, ta đo điện áp bằng cách:

- Dùng Ômmét đo điện trở của mạch
- Dùng Ampemét đo dòng điện đi qua mạch.

Sau đó áp dụng các công thức hoặc các định luật đã biết để tính ra trị số điện áp cần đo.

## 2. Các dụng cụ đo điện thông dụng


### 2.1. Nguyên tắc chung của các loại máy đo chỉ thị kim:

Hiện nay ta chỉ học các cơ cấu chỉ thị kết quả đo bằng kim, còn các cơ cấu chỉ thị kết quả đo bằng số được đề cập trong phần thiết bị đo lường chỉ thị số.

Đối với các cơ cấu chỉ thị kim khi thực hiện một phép đo luôn tuân theo trình tự sau:

Tín hiệu của đại lượng cần đo được đưa vào mạch đo và được biến đổi thành đại lượng điện, đại lượng điện này được đưa vào cơ cấu đo và kết quả đo được đưa ra khỏi chỉ thị số đồ được hình thành:

#### 2.1.1. Sơ đồ khối:

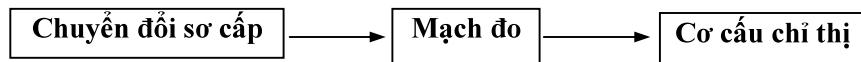

- Chuyển đổi sơ cấp làm nhiệm vụ biến đổi các đại đo thành tín hiệu điện. Đó là khâu quan trọng nhất của thiết bị đo.
- Mạch đo là khâu gia công thông tin đo sau chuyển đổi sơ cấp, làm nhiệm vụ tính toán và thực hiện trên sơ đồ mạch. Mạch đo thường là mạch điện tử vi xử lý để nâng cao đặc tính của dụng cụ đo.
- Cơ cấu chỉ thị đo là khâu cuối cùng của dụng cụ thể hiện kết quả đo dưới dạng con số với đơn vị.

Có 3 cách thể hiện kết quả đo:

- + Chỉ thị bằng kim.
- + Chỉ thị bằng thiết bị tự ghi.
- + Chỉ thị dưới dạng con số.

Như vậy cơ cấu đo bao gồm có phần tĩnh và phần động:

- Phần tĩnh: có nhiệm vụ biến đổi điện năng đưa vào thành cơ năng tác dụng lên phần động.

- Phần động: gắn liền với kim, góc quay của kim xác định trị số của đại lượng được đưa vào cơ cấu đo. **Protected by PDF Anti-Copy Free**
- Khối chỉ thị. ([Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark](#))

### 2.1.2. Nguyên lý:

Với các loại máy đo chỉ thị kim có khía cạnh tuy về cấu trúc có khác nhau nhưng chúng có chung một nguyên tắc sau:


Khi dòng điện chạy trong từ trường sẽ sinh ra một lực điện từ, lực này sẽ sinh ra một mômen quay làm quay kim chỉ thị một góc  $\alpha$ , góc quay  $\alpha$  của kim luôn tỷ lệ với đại lượng cần đo ban đầu nên người ta sẽ đo góc lệch này để biết giá trị của đại lượng cần đo.

### 2.2. Cơ cấu đo kiểu từ điện:

#### 2.2.1. Ký hiệu:




Hình 3.1: Ký hiệu cơ cấu từ điện

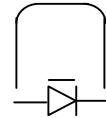

Hình 3.2: Ký hiệu cơ cấu từ điện có chỉnh lưu

#### 2.2.2. Cấu tạo:

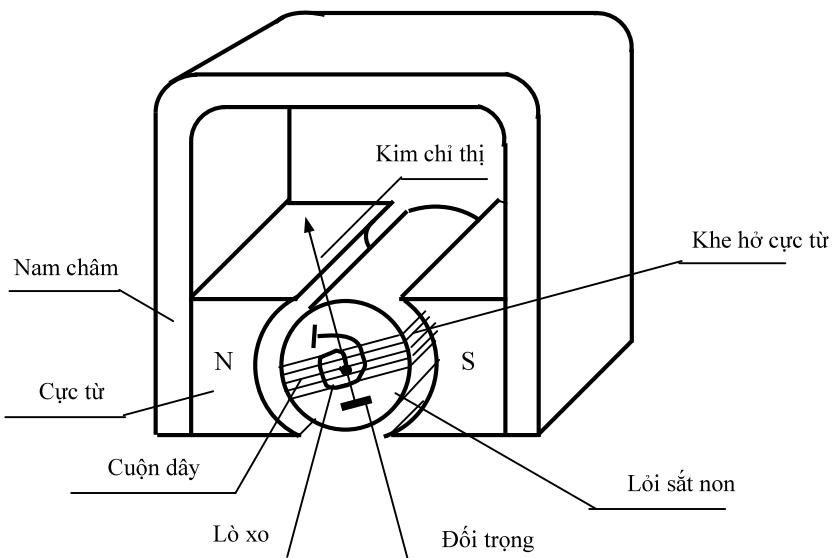

Hình 3.3: Cấu tạo cơ cấu đo kiểu từ điện.

+ Khung quay: khung quay bằng nhôm hình chữ nhật, trên khung có quấn dây đồng bọc vecni. Toàn bộ khối lượng khung quay phải càng nhỏ càng tốt để sao cho mômen quán tính càng nhỏ càng tốt. Toàn bộ khung quay được đặt trên trục quay hoặc treo bởi dây treo.

+ Nam châm vĩnh cửu: khung quay được đặt giữa hai cực từ N-S của nam châm vĩnh cửu.

- + Lõi sắt non hình trụ nằm trong khung quay tương đối đều.
- + Kim chỉ thị được gắn trên trục quay hoặc dây treo. Phía sau kim chỉ thị có mang đối trọng để sao cho trọng tâm của kim chỉ thị nằm trên trục quay (Opposite to Previous to Remove the Watermark) hoặc dây treo.
- + Lò xo đối kháng (kiểm soát) hoặc dây treo có nhiệm vụ kéo kim chỉ thị về vị trí ban đầu điểm 0) và kiểm soát sự quay của kim chỉ thị.

### 2.2.3. Nguyên lý:

Khi có dòng điện cần đo  $I$  đi vào cuộn dây trên khung quay sẽ tác dụng với từ trường ở khe hở tạo ra lực điện từ  $F$ :

$$F = N \cdot B \cdot I \cdot L \quad (3-1)$$

Trong đó:  $N$ : số vòng dây quấn của cuộn dây.

$B$ : mật độ từ thông xuyên qua khung dây.

$L$ : chiều dài của khung dây.

$I$ : cường độ dòng điện.

Lực điện từ này sẽ sinh ra một mômen quay  $M_q$ :

$$M_q = 2F \frac{b}{2} = NBILb \quad (3-2)$$

Trong đó:  $b$  là bề rộng của khung dây

và  $L \cdot b = S$  là diện tích của khung dây.

Nên:  $M_q = N \cdot B \cdot S \cdot I \quad (3-3)$

Mômen quay này làm phần động mang kim đo quay đi một góc  $\alpha$  nào đó và lò xo đối kháng bị xoắn lại tạo ra mômen đối kháng  $M_{dk}$  tỷ lệ với góc quay  $\alpha$ .

$$M_{dk} = K \cdot \alpha \quad (K \text{ là độ cứng của lò xo})$$

Kim của cơ cầu sẽ đứng lại khi hai mômen trên bằng nhau.

$$M_q = M_{dk} \Leftrightarrow N \cdot B \cdot S \cdot I = K \cdot \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{BSN}{K} \cdot I \quad (3-4)$$


$$\frac{BSN}{K} = C = \text{const}$$

$$\text{Đặt } C = \text{const} \Leftrightarrow \alpha = C \cdot I \quad (3-5)$$

C gọi là độ nhạy của cơ cầu đo từ điện ( $A/mm$ ) Cho biết dòng điện cần thiết chạy qua cơ cầu để kim đo lệch được 1mm hay 1 vạch.

Kết luận: qua biểu thức trên ta thấy rằng góc quay  $\alpha$  của kim đo tỷ lệ với dòng điện cần đo và độ nhạy của cơ cầu đo, dòng điện và độ nhạy càng lớn thì góc quay càng lớn.

Tùy góc  $\alpha$  của kim ta suy ra giá trị của đại lượng cần đo.

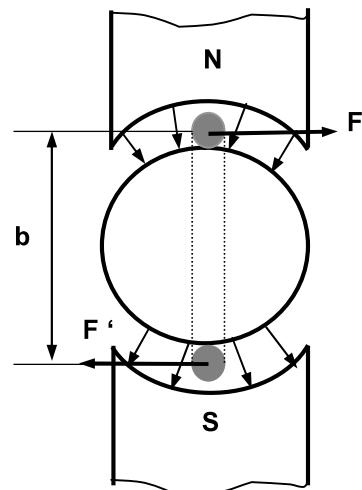

Hình 3.4: Sơ đồ nguyên lý cơ cầu do kiểu từ điện

#### 2.2.4. Đặc điểm và ứng dụng:

##### a. Đặc điểm: **Protected by PDF Anti-Copy Free**

- Độ nhạy cao nên **(Upgrade to Pro version to remove watermark)** (từ  $10^{-12} \div 10^{-14}$ )
- Tiêu thụ năng lượng điện ít nên độ chính xác rất cao.
- Chỉ đo được dòng và áp một chiều.
- Khả năng quá tải kém vì khung dây nên chỉ quấn được dây cỡ nhỏ.
- Chế tạo khó khăn, giá thành đắt.


\* Muốn đo được các đại lượng xoay chiều phải qua cơ cấu nắn dòng.

##### b. Ứng dụng:

- Sản xuất các dụng cụ đo:
- Đo dòng điện: miliAmpemét, Ampemét.
- Đo điện áp: miliVônmét, Vônmét.
- Đo điện trở: ômmét.


#### 2.3. Cơ cấu đo kiểu điện từ:

##### 2.3.1. Ký hiệu:

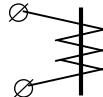

Hình 3: ký hiệu cơ cấu đo điện từ

##### 2.3.2. Cấu tạo:

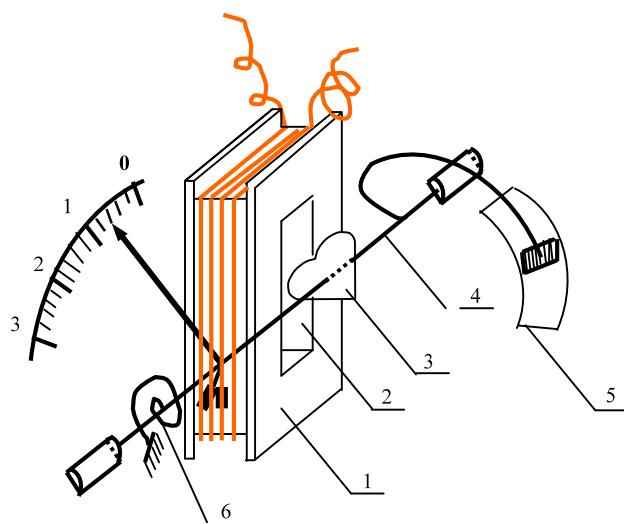

Hình 4: Cơ cấu đo kiểu điện từ

1. Cuộn dây phàn tĩnh.
2. Ranh hẹp.
3. Phiến thép.
4. Trục quay.
5. Bộ cảm biến kiểu không khí.
6. Lò xo đối kháng.

- a. Phản tĩnh: gồm cuộn dây phản tĩnh (tròn hoặc phẳng), không có lõi thép.
- b. Phản động: gồm lá thép non hình bán nguyệt gắn lệch tâm trên trục. Trên trục còn có lò xo đối kháng, kim và bộ phận cảm biến kiểu không khí.

### 2.3.3. Nguyên lý:

Khi có dòng điện  $I$  chảy qua dây dẫn và kim nam châm  $\Phi$  thì kim sẽ trở thành một nam châm điện và phiến thép (3) sẽ bị hút vào vành (2) [Remove watermark](#) tạo ra một mômen quay trực.

$$M_q = K_1 I^2 \quad (3-6)$$

Dưới tác dụng của  $M_q$  kim sẽ xoay với góc  $\alpha$ . Lò xo so (6) sẽ bị xoắn do đó sinh ra mômen đối kháng tỷ lệ với góc quay

$$M_{dk} = K_2 \alpha \quad (3-7)$$

Kim sẽ ngưng quay khi 2 mômen trên cân bằng, nghĩa là:

$$K_1 I^2 = K_2 \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{K_1}{K_2} I^2 \quad (3-8)$$

Thực ra ở vị trí cân bằng kim chưa dừng lại ngay mà dao động qua lại xung quanh vị trí đó nhưng nhờ có bộ cảm biến không khí sẽ dập tắt quá trình dao động này.


### 2.3.4. Đặc điểm và ứng dụng:

#### a. Đặc điểm:

- Cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo, giá thành rẻ.
  - Đo được điện một chiều và xoay chiều.
  - Khả năng quá tải tốt vì có thể chế tạo cuộn dây phẳng tĩnh với tiết diện dây lớn.
  - Do cuộn dây có lõi là không khí nên từ trường yếu, vì vậy độ nhạy kém và chịu ảnh hưởng của từ trường ngoài.
    - Cáp chính xác thấp.
    - Thang chia không đều.
- #### b. Ứng dụng:
- Chế tạo các dụng cụ đo thông dụng Vômét, Ampemét đo AC.
  - Dùng trong sản xuất và phòng thí nghiệm


## 2.4. Cơ cấu đo kiểu điện động:

### 2.4.1. Ký hiệu:

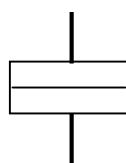

Hình 2.7: Ký hiệu cơ cấu đo điện động

### 2.4.2. Cấu tạo:

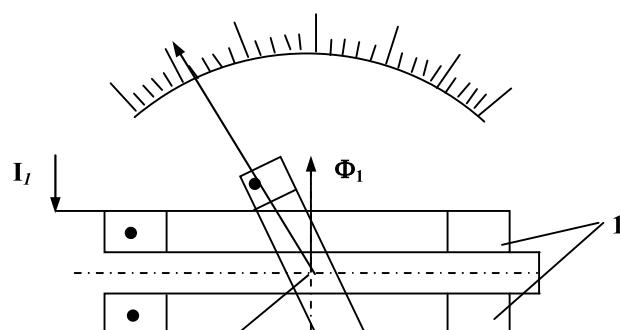

**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
**(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)**



Cơ cấu đo điện động (Hình 2.8) gồm có cuộn dây phần tĩnh 1, được chia thành 2 phần nối tiếp nhau để tạo ra từ trường đều khi có dòng điện chạy qua. Phần động là khung dây 2 đặt trong cuộn dây tĩnh và gắn trên trục quay. Hình dáng cuộn dây có thể tròn hoặc vuông. Cả phần động và phần tĩnh được bọc kín bằng màn chắn từ để tránh ảnh hưởng của từ trường ngoài đến sự làm việc của cơ cấu đo.

#### 2.4.3. Nguyên lý làm việc:

Khi có dòng điện  $I_1, I_2$  (DC hoặc AC) đi vào cuộn dây di động và cố định sẽ tạo ra mômen quay:

$$M_q = k_q I_1 I_2 \quad (\text{dòng điện DC})$$

$$\text{Hoặc } M_q = kq \left( \frac{1}{T} \int_0^T i_1 i_2 dt \right) \quad (\text{dòng điện AC})$$

Vậy góc quay:

$$\alpha = \frac{k_q}{k_c} I_1 I_2$$

$$\text{hoặc } \alpha = \frac{k_q}{k_c} \left( \frac{1}{T} \int_0^T i_1 i_2 dt \right) \quad K_c \text{ là hằng số xoắn của lò xo}$$

$$\text{Nếu } \frac{k_q}{k_c} = \text{const} \text{ thì thang đo tuyến tính theo } I_1, I_2$$

#### 2.4.4. Đặc điểm và ứng dụng:

Cơ cấu đo điện động có thể dùng trong mạch một chiều và xoay chiều, thang đo không đều, có thể dùng để chế tạo Vônmét, Ampemét và Oátmét có độ chính xác cao, với cấp chính xác 0, 1 ÷ 0, 2. Nhược điểm là tiêu thụ công suất lớn.

### 3. Phương pháp đo các đại lượng điện


#### Protected by PDF Anti-Copy Free

##### 3.1. Đo dòng điện

3.1.1. Đo dòng điện một chiều (DC).


a. Dụng cụ đo: dụng cụ để đo dòng điện đơn giản đọc thẳng người ta dùng Ampemét.

Ký hiệu:

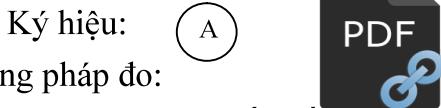

b. Phương pháp đo:

Khi đo Ampemét được mắc nối tiếp với phụ tải (hình 3.1)

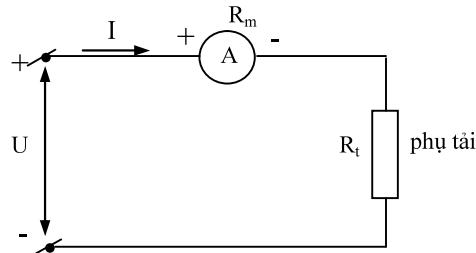

Hình 3.1: sơ đồ mắc Ampemét

$$\text{Ta có: } R_{\text{td}} = R_t + R_m$$

Trong đó:

$R_m$  là điện trở trong của Ampemét  $\Leftrightarrow$  gây sai số

Mặt khác, khi đo Ampemét tiêu thụ một lượng công suất:  $P_A = I^2 R_m$ .

Từ đó để phép đo được chính xác thì  $R_m$  phải rất nhỏ

c. Mở rộng giới hạn đo cho Ampemét từ điện:

Khi dòng điện cần đo vượt quá giới hạn đo của cơ cấu đo người ta mở rộng thang đo bằng cách mắc những điện trở song song với cơ cấu đo gọi là Shunt (đây là phương pháp phân mạch)

$$\text{Ta có: } I_S R_S = I_A R_m \text{ hay } \frac{I_S}{I_A} = \frac{R_m}{R_S} \quad (3.1)$$

$R_m$ : điện trở trong của cơ cấu đo

$R_S$ : điện trở của Shunt

Từ (3.1) ta suy ra:

$$\frac{I_S + I_A}{I_A} = \frac{R_m + R_S}{R_S}$$

Vì:  $I = I_A + I_S$  là dòng điện cần đo nên ta có:

$$\frac{I}{I_A} = \frac{R_m + R_S}{R_S} = 1 + \frac{R_m}{R_S} \quad (3.2)$$

Đặt

$$n_i = 1 + \frac{R_m}{R_s}$$

**Protected by PDF Anti-Copy Free**

Ta suy ra

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

$(n_i = 1 + \frac{R_m}{R_s})$  là bội số của Shunt

Cách tính điện trở Shunt

$n_i$ : cho biết khi có mắc Shunt thì thang đo của Ampemét được mở rộng  $n_i$  lần so với lúc chưa mắc Shunt.

Từ (3.1) ta thấy, nếu  $R_s$  càng nhỏ so với  $R_m$  thì thang đo được mở rộng càng lớn.


\* Điện trở shunt có thể tính theo cách sau:

$$R_s = \frac{I_{A,\max} * R_m}{I_{tai} - I_{A,\max}} (*)$$

Trong đó:  $I_{tai}$  là dòng điện qua tải


$$R_s = \frac{R_m}{n_i - 1}$$

\* Ampemét được mắc nhiều điện trở Shunt khác nhau để có nhiều tầm đo khác nhau như hình vẽ (Hình 3.2)

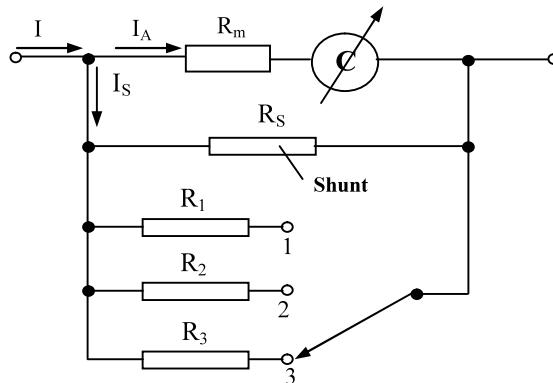

Hình 3.2: Sơ đồ mắc điện trở Shunt  
để mở rộng giới hạn đo

\* Có thể dùng cách chuyển đổi tầm đo theo kiểu Shunt Ayrton (hình 3.3) :

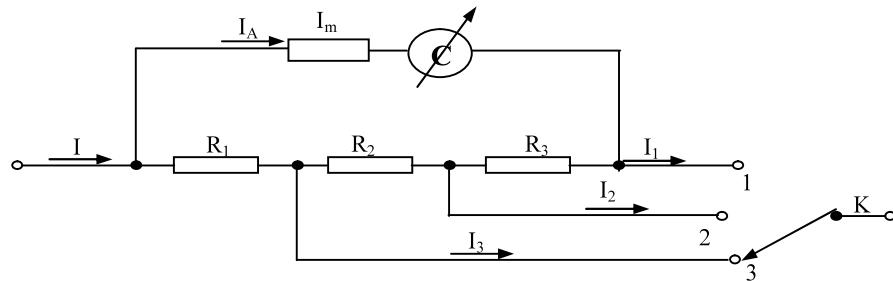

Hình 3.3: Mạch đo kiểu Shunt Ayrton

Mạch đo kiểu Shunt Ayrton có 3 tầm đo 1, 2, 3:

- Khi khóa K ở vị trí 1: tầm đo nhỏ nhất.

+ Điện trở Shunt ở vị trí 1:

$$R_{S1} = R_1 + R_2 \quad (\text{Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark})$$

+ Nội trở của cơ cấu là  $R_m$

- Khi khóa K ở vị trí 2:

+ Điện trở Shunt ở vị trí 2

$$R_{S2} = R_1 + R_2$$

+ Nội trở của cơ cấu là  $R_m + R_3$

- Khi khóa K ở vị trí 3:

+ Điện trở Shunt ở vị trí 3

$$R_{S3} = R_1$$

+ Nội trở của cơ cấu là  $R_m + R_3 + R_2$



Ví dụ: Cho cơ cấu đo có nội trở  $R_m = 1k\Omega$ . Dòng điện lớn nhất qua cơ cấu là  $50\mu A$ .

Tính các điện trở Shunt ở tầm đo 1 (1mA), tầm đo 2 (10mA), tầm đo 3 (100mA)

**Giải:**

- Ở tầm đo 1 (1mA) :

$$\text{Áp dụng công thức: } R_S = \frac{I_{A.\max} * R_m}{I_{tai} - I_{A.\max}}$$

$$\text{Ta có: } R_{S1} = R_1 + R_2 + R_3 = \frac{I_{A.\max} * R_m}{I_{tai} - I_{A.\max}} = \frac{50 * 10^{-3} * 1}{950 * 10^{-6}} = 52,6\Omega$$

- Ở tầm đo 2 (10 mA) :

$$\text{Áp dụng công thức: } R_S = \frac{I_{A.\max} * R_m}{I_{tai} - I_{A.\max}}$$

$$\text{Ta có: } R_{S2} = R_1 + R_2 = \frac{I_{A.\max} * R_m + R_3}{I_{tai} - I_{A.\max}} = \frac{50 * 10^{-3} * (1.k\Omega + R_3)}{9950 * 10^{-6}} = \frac{1.k\Omega + R_3}{199}$$

- Ở tầm đo 3 (100 mA) :

$$\text{Áp dụng công thức: } R_S = \frac{I_{A.\max} * R_m}{I_{tai} - I_{A.\max}}$$

$$\text{Ta có: } R_{S3} = R_1 = \frac{I_{A.\max} * R_m + R_3 + R_2}{I_{tai} - I_{A.\max}} = \frac{50.10^{-3} * (1.k\Omega + R_3 + R_2)}{99950.10^{-6}} = \frac{1.k\Omega + R_3 + R_2}{1999}$$

Thay vào ta có:

$$R_1 + R_2 = \frac{1.k\Omega + R_3}{199} = 52,6\Omega - R_3$$

$$\Rightarrow R_2 = \frac{10467,4 - 1000}{200} = 47,337\Omega$$

Protected by PDF Anti-Copy Free

$$(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)$$

$$R_1 = \frac{1000 + 52,6}{1999} R_2 = \frac{1052,6}{2000} = 0,526\Omega$$

$$R_2 = 52,6 \quad 47,337 + 0,526 = 4,737\Omega$$

Vậy giá trị các điện trở Shunt cần tầm đo là:

$$R_{S1} = R_1 + R_2 = 0,526 + 4,737 + 47,337 = 52,6\Omega$$

$$R_{S2} = R_1 + R_2 = 0,526 + 4,737 = 5,263\Omega$$

$$R_{S3} = R_1 = 0,526\Omega$$

d. Mở rộng tầm đo cho cơ cấu điện từ:

Thay đổi số vòng dây quấn cho cuộn dây cố định với lực điện từ F không đổi:

$$F = n_1 I_1 = n_2 I_2 = n_3 I_3 = \dots$$

Ví dụ:  $F = 300$  Ampe/ vòng cho 3 tầm đo:

$$I_1 = 1A; I_2 = 5A; I_3 = 10A.$$

Khi đó:  $n_1 = 300$  vòng cho tầm đo 1A

$n_2 = 60$  vòng cho tầm đo 5A

$n_3 = 30$  vòng cho tầm đo 10A

e. Mở rộng tầm đo cho cơ cấu điện động:

Mắc song song các điện trở Shunt với cuộn dây di động. Cách tính điện trở Shunt giống như với cách tính ở cơ cấu từ điện.

3.1.2. Đo dòng điện xoay chiều (AC) :


a. Nguyên lý đo:

Cơ cấu điện từ và điện động đều hoạt động được với dòng điện xoay chiều, do đó có thể dùng hai cơ cấu này trực tiếp và mở rộng tầm đo như Ampemét đo dòng điện một chiều.

Riêng cơ cấu từ điện khi dùng phải biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. Ngoài ra do tính chính xác của cơ cấu từ điện nên cơ cấu này rất thông dụng trong phần lớn Ampemét (trong máy đo vạn năng: VOM)

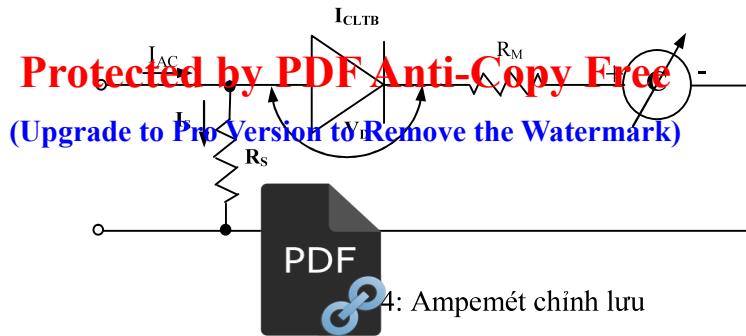
b. Mở rộng tầm đo:

- Dùng điện trở Shunt và điốt cho cơ cấu từ điện: (Ampemét chỉnh lưu)



Điốt mắc nối tiếp với cơ cấu, do đó dòng điện  $i_{cLtb}$  qua cơ cấu, dòng còn lại qua điện trở Shunt.

Nói chung các Ampemét chỉnh lưu có độ chính xác không cao do hệ số chỉnh lưu thay đổi theo nhiệt độ thay đổi theo tần số. Vì vậy cần phải bù nhiệt độ và bù tần số. Dưới đây là các sơ đồ bù tần số của các Ampemét chỉnh lưu bằng cuộn cảm và tụ điện C.

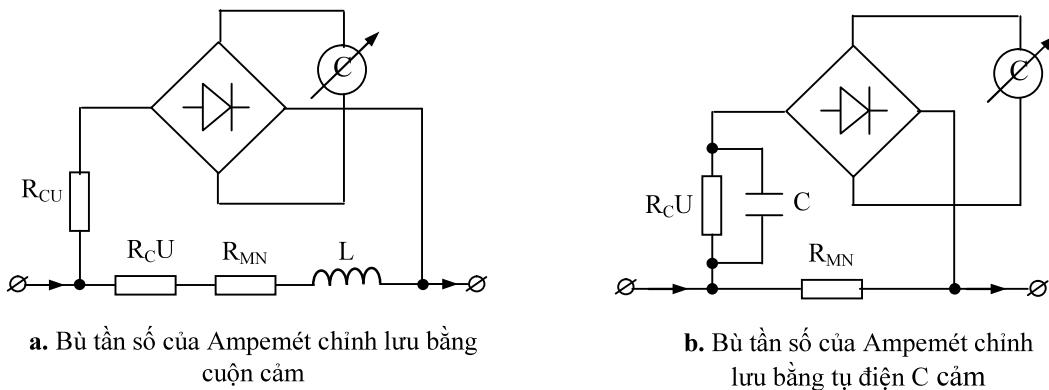

Hình 3.5: Các phương pháp bù tần số của Ampemét chỉnh lưu

Mặt khác các Ampemét từ điện chỉnh lưu được tính toán với dòng điện có dạng hình sin, hệ số hình dáng  $K_{hd} = 1, 1$

$$\alpha = \frac{BSW}{Dk_{hd}} \cdot I$$

Khi đo với các dòng điện không phải hình sin sẽ gây sai số.

Ưu điểm của dụng cụ này là độ nhạy cao, tiêu thụ công suất nhỏ, có thể làm việc ở tần số  $500 \div 1\text{kHz}$ .

Nhược điểm: độ chính xác thấp.


- Ampemét điện từ: là dụng cụ đo dòng điện dựa trên cơ cấu chỉ thị điện từ. Mỗi cơ cấu điện từ được chế tạo với số Ampe và số vòng nhất định.

Ví dụ:

Cuộn dây tròn có  $I_W = 200\text{A}$  vòng, cuộn dẹt có  $I_W = 100 \div 150\text{A}$  vòng do đó khi mở rộng thang đo chỉ cần thay đổi sao cho  $I_W$  là hằng số, bằng cách chia đoạn dây thành nhiều


đoạn bằng nhau và thay đổi cách nối ghép các đoạn đó như hình 3.6a để đo dòng điện nhỏ, hình 3.6b. để đo dòng điện trung bình, hình 3.6c để đo dòng điện lớn

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

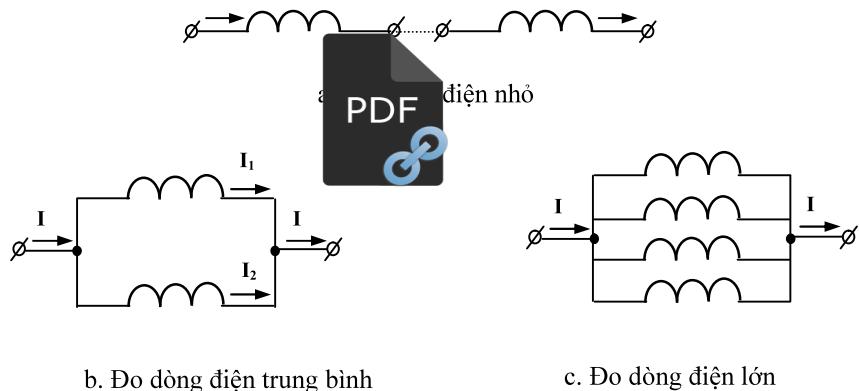

Hình 3.6: Mở rộng thang đo của Ampemét điện từ

- Ampemét điện động: thường sử dụng đo dòng điện ở tần số 50Hz hoặc cao hơn (400 ÷ 2000) với độ chính xác cao (cấp 0, 5 ÷ 0, 2)

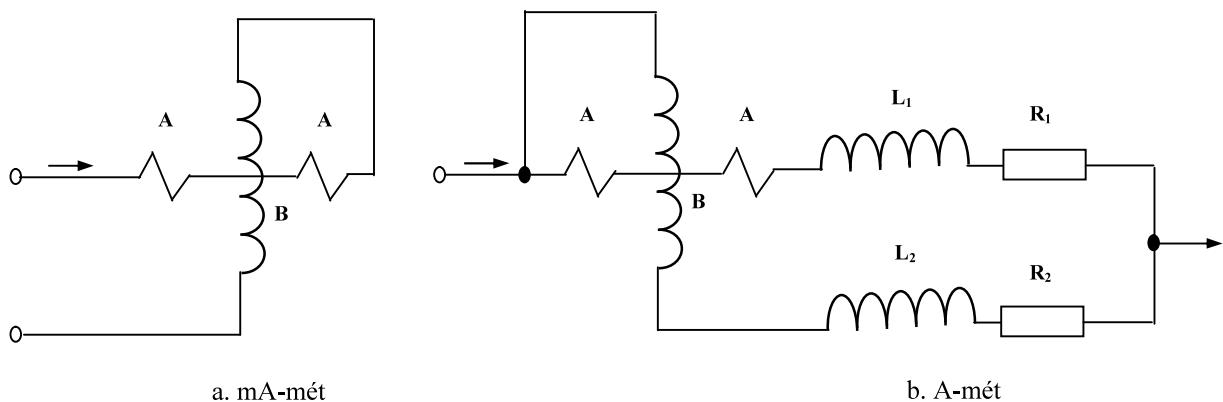

Hình 3.7: Sơ đồ Ampemét điện động


Tùy theo dòng điện cần đo mà cuộn dây tĩnh và cuộn dây động được mắc nối tiếp hoặc song song (hình 3.7)

- Khi dòng điện cần đo nhỏ hơn 0, 5A người ta mắc nối tiếp cuộn dây tĩnh và cuộn dây động (hình 3.7a)
- Khi dòng điện cần đo lớn hơn 0, 5A cuộn dây tĩnh và cuộn dây động được ghép song song (hình 3.7b)

Ampemét điện động có độ chính xác cao nên được sử dụng làm dụng cụ mẫu. Các phần tử R, L trong **Protected by PDF Anti-Copy Free** (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark) là các cuộn dây và cuộn dây trung pha nhau.

\* Khi cần đo các dòng điện lớn, để mở rộng thang đo người ta còn dùng máy biến dòng điện (BI)

\* Cấu tạo của biến dòng gồm c

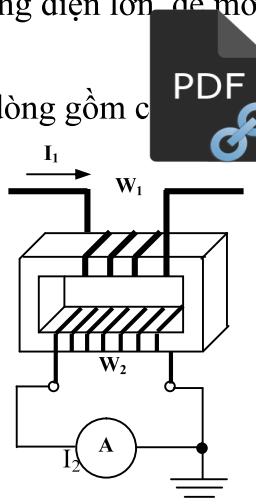

Hình 3.8: Sơ đồ cấu tạo BI

- Cuộn sơ cấp  $W_1$ , được mắc nối tiếp với mạch điện có dòng  $I_1$  cần đo

- Cuộn thứ cấp  $W_2$  mắc nối tiếp với Ampemét có dòng điện  $I_2$  chạy qua

\* Để đảm bảo an toàn cuộn thứ cấp luôn luôn được nối đất.

Cuộn thứ cấp được chế tạo với dòng điện định mức là 5A. Chẳng hạn, ta thường gặp máy biến dòng có dòng điện định mức là: 15/5A; 50/5A; 70/5A; 100/5A.... (Trừ những trường hợp đặc biệt)

$$\text{Tỷ số biến dòng } K_i = \frac{I_1}{I_2} = \frac{W_2}{W_1}$$

Tỷ số  $K_i$  bao giờ cũng được tính sẵn khi thiết kế BI nên khi trên ampemét có số đo  $I_2$  ta dễ dàng tính ngay được  $I_1$

$$I_1 = K_i I_2$$

**Ví dụ:** Biến dòng điện có dòng điện định mức là 600/5A;  $W_1 = 1$  vòng.

Xác định số vòng của cuộn thứ cấp và tìm xem khi ampemét thứ cấp chỉ  $I_2 = 2,85A$  thì dòng điện cuộn sơ cấp là bao nhiêu

**Giải:**


$$\text{- Tỷ số biến dòng: } K_i = \frac{600}{5} = 120$$

$$\text{- Số vòng cuộn thứ cấp } W_2 = K_i W_1 = 120 \text{ vòng}$$

$$\text{- Dòng điện sơ cấp } I_1 = K_i I_2 = 120 \times 2,85 = 342A$$

**Ampe kìm:**

Ampe kìm là một máy biến dòng có lắp sẵn một ampemét vào cuộn thứ cấp. Đường dây có dòng điện cần đo sẽ là ty cuộn thứ cấp. Một từ từ Ampe kìm có thể mở ra như một chiếc kìm. Khi cần đo dòng điện của một đường dây nào đó chỉ việc mở mạch từ ra và cho đường dây đó vào giữa kìm rồi đóng mạch từ lại. Ampe mét gắn trên kìm sẽ chỉ cho biết giá trị dòng điện cần đo.

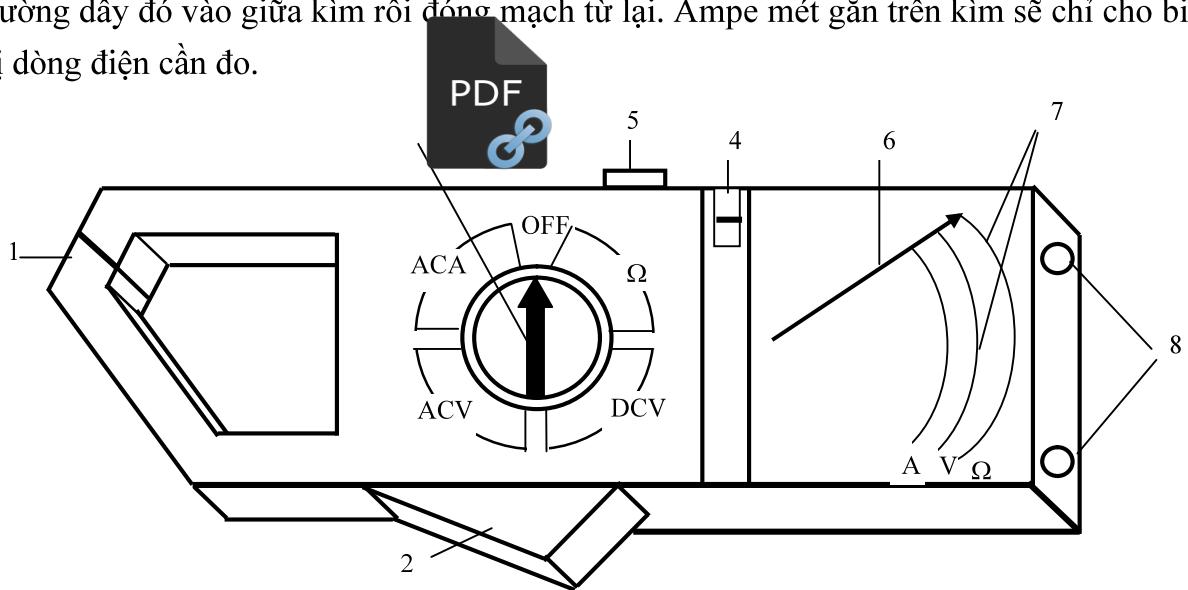

Hình 3.9: Kết cấu ngoài của Ampe kìm  
 1. Gọng kìm; 2. Chốt mở gọng kìm;  
 3. Núm xoay; 4. Nút khóa kim;  
 5. Nút điều chỉnh 0; 6. Kim đo;  
 7. Các vạch đọc; 8. Lỗ cắm que đo

Chức năng chính của Ampe kìm là đo dòng điện xoay chiều (đến vài trăm ampe) mà không cần phải cắt mạch điện, thường dùng để đo dòng điện trên đường dây, dòng điện qua các máy móc đang làm việc ...

Ngoài ra trên Ampe kìm còn có các thang đo ACV, DCV và thang đo điện trở.

+ Ưu điểm: gọn nhẹ, sử dụng thuận tiện, an toàn. Thường dùng để đo dòng điện trên đường dây, dòng điện chạy qua các máy móc đang vận hành mà không cần cắt mạch.

+ Nhược điểm: chịu ảnh hưởng của từ trường ngoài.


### 3.2. Đo điện áp:

3.2.1. Dụng cụ đo và phương pháp đo:

a. Dụng cụ đo: Để đo điện áp đọc thẳng trị số ta dùng Vônmét.

Ký hiệu:

b. Phương pháp đo:

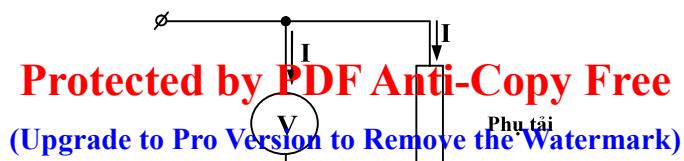

Hình 3.10 Mắc vômét

Khi đo Vômét được mắc song song với đoạn mạch cần đo.

$$\text{Ta có: } I_V = \frac{U}{r_V} \quad (1)$$

$r_V$  = Hằng số, biết  $I_V$  suy ra điện áp  $U$

Dòng qua cơ cấu  $I_V$  làm quay kim một góc tỷ lệ với dòng điện  $I_V$  cũng chính tỷ lệ với điện áp cần đo  $U$ . Trên thang đo ta ghi thẳng trị số điện áp.

Từ (1) suy ra  $I_V$  gây sai số, muốn giảm sai số thì phải tăng điện trở  $r_V$ .

Mặt khác Vômét cũng tiêu thụ một lượng công suất  $P_V = \frac{U^2}{r_V} \Rightarrow r_V$  càng lớn thì  $P_V$

càng nhỏ điện áp  $U$  đo được càng chính xác.

### 3.2.2. Đo điện áp DC:

a. Nguyên lý đo:

Điện áp được chuyển thành dòng điện đo đi qua cơ cấu đo.

Nếu cơ cấu đo có  $I_{max}$  và điện trở nối tiếp  $R$  thì:

$$I_{do} = \frac{V_{do}}{R + R_m} \leq I_{MAX} \quad \text{Với } R_m \text{ là điện trở trong của cơ cấu đo.}$$

Tổng trở vào Vôn kẽ:  $Z_V = R + R_m$

Các cơ cấu từ điện, điện từ, điện động đều được dùng làm Vômét DC. Bằng cách nối tiếp điện trở để hạn chế dòng điện qua cơ cấu chỉ thị. Riêng cơ cấu điện động cuộn dây di động và cuộn dây cố định mắc nối tiếp.

b. Mở rộng giới hạn đo:

Mỗi cơ cấu đo chỉ giới hạn đo được một giá trị nhất định. Vì vậy, để mở rộng giới hạn đo của Vômét (Khi điện áp cần đo vượt quá giới hạn đo cho phép của Vômét) người ta mắc thêm một điện trở phụ  $R_p$  nối tiếp với cơ cấu đo.

Ta có:  $U_P = IR_P \Rightarrow I = \frac{U_P}{R_P}$

Protected by PDF Anti-Copy Free

$$U_V = I \cdot r_V \Rightarrow I = \frac{U_V}{r_V}$$

$$\Rightarrow \frac{U_P}{R_P} = \frac{U_V}{r_V} \Rightarrow \frac{U_P}{U_V} = \frac{R_P}{r_V}$$

$$\Rightarrow \frac{U_P + U_V}{U_V} = \frac{R_P + r_V}{r_V}$$

Vì:  $U_P + U_V = U$

nên:  $\frac{U}{U_V} = \frac{R_P + r_V}{r_V} = 1 + \frac{R_P}{r_V}$

Đặt  $1 + \frac{R_P}{r_V} = n_U$

$$\Rightarrow \frac{U}{U_V} = n_U \Rightarrow U = U_V \cdot n_U \quad (n_U = 1 + \frac{R_P}{r_V} : \text{bội số điện trở phụ})$$

Hệ số  $n_U$  cho biết khi mắc điện trở phụ thì thang đo của Vônmét được mở rộng  $n_U$  lần.

Nếu  $R_P$  rất lớn so với  $r_V$  thì thang đo càng được mở rộng.

$R_P$  càng lớn so với  $r_V$  thì cở đo càng được mở rộng.

Muốn có nhiều tầm đo khác nhau ta dùng mạch đo như sau:

Đây cũng là mạch đo điện áp DC thường dùng trong đo vạn năng.


Tổng trở vào của Vônmét thay đổi theo tầm đo nghĩa là tổng trở vào càng lớn thì tầm đo điện áp càng lớn. Cho nên người ta dùng trị số độ nhạy  $\Omega / VDC$  của Vônmét để xác định tổng trở vào cho mỗi tầm đo.

Ví dụ:


Vônmét có độ nhạy  $20k\Omega / VDC$

+ Ở tầm đo 2, 5V tổng trở vào là:

$$Z_{V1} = 2, 5V * 20 k\Omega / VDC = 50 k\Omega$$

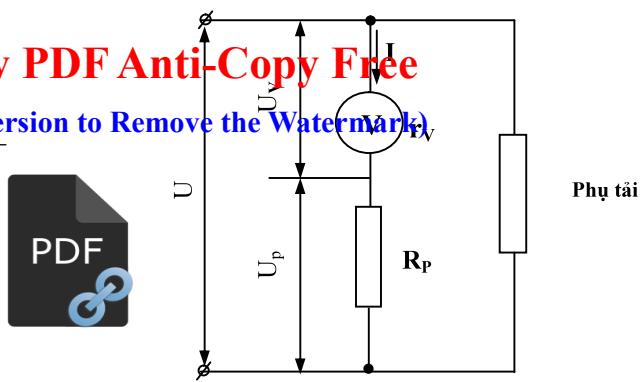

Hình 3.11: dùng điện trở phụ ( $R_P$ ) để mở rộng giới hạn đo cho Vônmét.

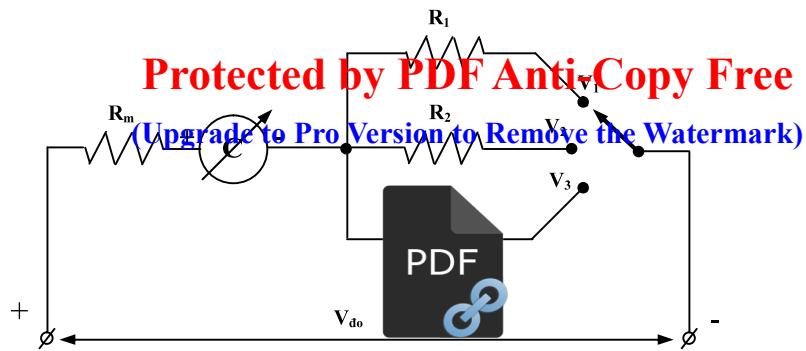

Hình 3.12: Mạch đo điện áp DC nhiều tầm đo.

+ Ở tầm đo 10V tổng trở vào là:


$$Z_{V2} = 10V * 20 k\Omega / VDC = 200 k\Omega$$

### 3.2.3. Đo điện áp AC:

Đối với cơ cấu đo điện động, điện từ, Vônmét AC dùng những cơ cấu này phải mắc nối tiếp điện trở với cơ cấu đo như Vônmét DC. Vì hai cơ cấu này hoạt động với trị hiệu dụng của dòng xoay chiều. Riêng cơ cấu từ điện phải dùng phương pháp biến đổi như ở Ampemét tức là dùng diốt chỉnh lưu.

a. Vônmét từ điện chỉnh lưu đo điện áp xoay chiều:

Là dụng cụ được phối hợp mạch chỉnh lưu với cơ cấu đo từ điện như hình vẽ sau:

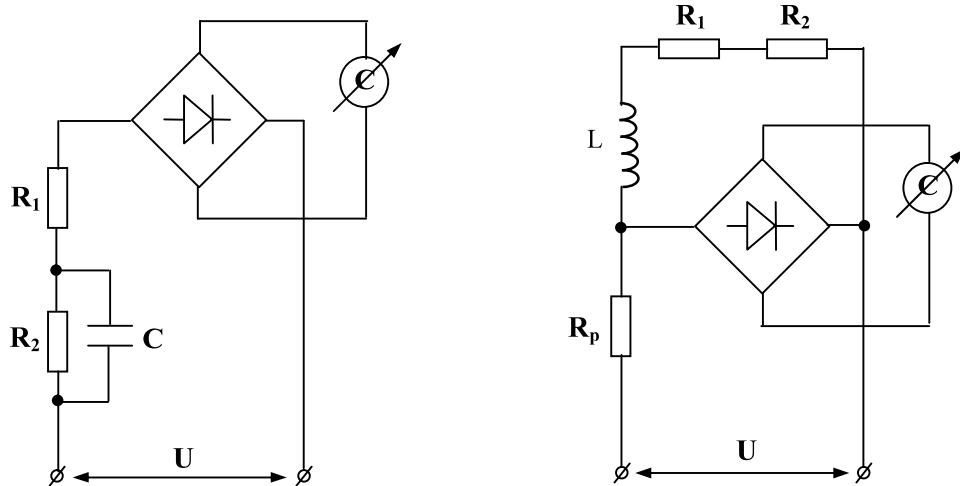


Hình 3.13: Vônmét từ điện chỉnh lưu đo điện áp xoay chiều

- $R_1$ : điện trở bù nhiệt độ làm bằng dây đồng.
- $R_2$ : điện trở manganin.
- $L$  và  $C$ : điện cảm và điện dung bù tần số.
- $R_p$ : là điện trở phụ.

Mở rộng thang đo ở Vônmét từ điện chỉnh lưu cũng tương tự Vônmét từ điện một chiều.

**Protected by PDF Anti-Copy Free**

b. Vôn mét điện từ  
([Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark](#))

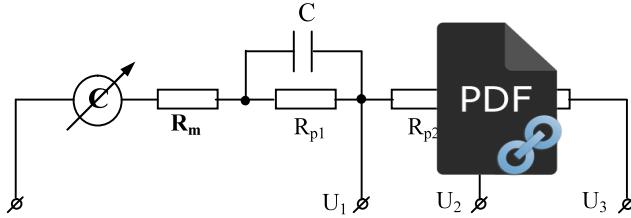

Hình 1.30: Vôn mét điện từ.

Là dụng cụ đo điện áp xoay chiều tần số công nghiệp. Cuộn dây phần tĩnh có số vòng lớn từ  $1000 \div 6000$  vòng. Để mở rộng thang đo người ta mắc nối tiếp với cuộn dây các điện trở phụ như hình dưới đây. Tụ điện C dùng để bù tần số khi đo ở tần số cao hơn tần số công nghiệp.


c. Vôn mét điện động:

Cấu tạo của Vôn mét điện động giống Ampemét điện động nhưng số vòng cuộn dây tĩnh lớn hơn, tiết diện dây nhỏ hơn.

Trong Vôn mét điện động cuộn dây tĩnh và cuộn dây động được mắc nối tiếp nhau. Cuộn dây tĩnh được chia thành 2 phần  $A_1$  và  $A_2$  hình vẽ trên.

Khi đo điện áp nhỏ hơn hoặc bằng 150V, hai đoạn  $A_1$  và  $A_2$  được mắc song song với nhau. Nếu điện áp  $U > 150V$  các đoạn  $A_1$  và  $A_2$  được mắc nối tiếp nhau.

\* Ngoài ra để mở rộng phạm vi đo lớn hơn (Trên 600V), người ta dùng máy biến điện áp đo lường (BU)

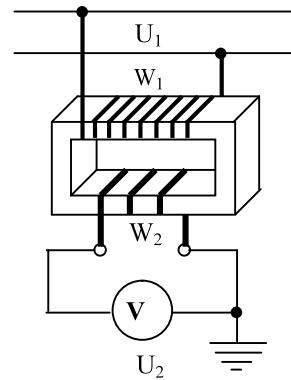

Hình 3.15: Máy biến điện áp

Tương tự như BI, BU dùng đo lường trong mạch điện xoay chiều điện áp cao. Cấu tạo tương tự như máy biến áp thông thường, ta có tỷ số biến áp:

$$K_U = \frac{U_1}{U_2} = \frac{W_1}{W_2}$$

$$\Rightarrow U_1 = K_U \cdot U_2$$

Điện áp định mức BU là  $U_2$  và điện áp của Vôn-mét là 100V (trừ một số trường hợp đặc biệt) (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Chẳng hạn:

- Đối với điện áp 10kV: người dùng BU có điện áp định mức là 10000/100V
- Đối với điện áp 35kV: người dùng BU có điện áp định mức là 35000/100V

Ví dụ: Thanh góp điện áp 110 kV có đặt biến điện áp 115000/100V, bên thứ cấp mắc Vônmét và các dụng cụ đo. Khi Vônmét chỉ  $U = 95V$  thì điện áp trên thanh góp là bao nhiêu?

Giải:

Ta có Tỷ số biến áp:

$$K_U = \frac{U_1}{U_2} = \frac{115000}{100} = 1150$$

Điện áp trên thanh góp chính là điện áp sơ cấp của BU, ta có:

$$U_1 = K_U \cdot U_2 = 1150 \cdot 95 = 109250V = 109,25kV$$

Vậy điện áp trên thanh góp là: 109,25kV.

### 3.3. Đo công suất


3.3.1. Đo công suất tác dụng mạch một chiều:

a. Đo công suất mạch một chiều:

- Đo gián tiếp:

Ta biết công suất mạch một chiều được tính theo công thức:  $P = UI$

Nên ta đo công suất bằng cách mắc sơ đồ đo như sau:

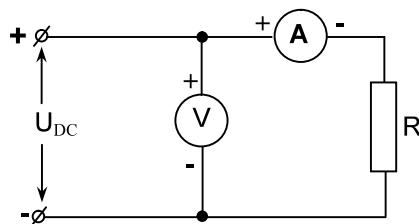

Hình 3.16: Mạch đo công suất dùng V-mét và A-mét

- + Dùng Am-pe-mét xác định trị số dòng điện qua tải.
- + Dùng Vôn-mét xác định trị số điện áp giáng trên tải.

Từ đó ta xác định được công suất tiêu thụ trên tải theo công thức trên.


**Nhược điểm:**

- + Chậm có kết quả vì phải qua quá trình tính toán trung gian.

- + Cần phải có 2 dụng cụ đo.
- + Sai số tương ứng là **Protected by PDF Anti-Copy Free** [Sai số phép tính (tính toán) ].

**- Đo trực tiếp:**

Để đo công suất trực tiếp ta dùng dụng cụ đo là Oátmét .  
Oátmét thường được chế tạo từ cuộn dây điện động hoặc sắt điện động. Đây là hai cơ cấu đo vừa đo được  $I_{AC}$  và  $I_{DC}$ . Oátmét gồm hai cuộn dây:

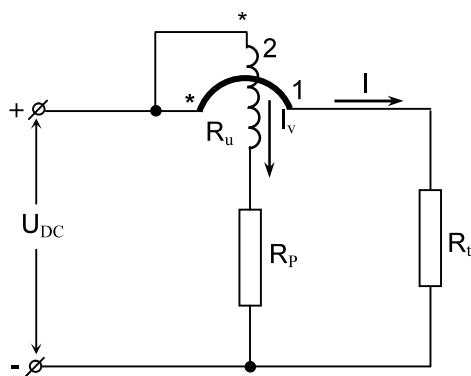

Hình 3.17: Đo công suất một chiều bằng Oátmét

- + Cuộn dây tĩnh (1) : có số vòng ít dùng dây có tiết diện lớn và được mắc nối tiếp với mạch cần đo công suất gọi là cuộn dòng.
- + Cuộn dây động (2) : được quấn nhiều vòng với tiết diện dây nhỏ, có điện trở nhỏ được mắc nối tiếp với điện trở phụ  $R_p$  và song song với mạch cần đo công suất gọi là cuộn áp.

Trên thang đo người ta ghi thẳng trị số công suất tương ứng với góc quay  $\alpha$ .

Khi đổi chiều dòng điện của một trong hai cuộn dây mõ men quay sẽ đổi chiều, do đó kim của Oátmét sẽ quay ngược lại. Tính chất đó gọi là cực tính của Oátmét .

Để tránh mắc nhầm cực tính, các đầu cuộn dây cùng nối với đầu nguồn được đánh dấu (\*) hoặc (+) Cần chú ý điều này khi sử dụng Oátmét .

### 3.3.2. Đo công suất tác dụng mạch xoay chiều một pha, ba pha:

#### a. Đo công suất trong mạch điện xoay chiều 1 pha:

Với mạch điện xoay chiều, không thể dùng phương pháp Ampemét - Vônmét để xác định công suất tiêu thụ trên tải (vì tích số  $UI$  chỉ là công suất biểu kiến) mà phải dùng Oátmét để đo.

Ta biết rằng góc quay  $\alpha$  trong trường hợp này tỉ lệ với các dòng điện  $I$  (dòng điện qua tải) và  $I_v$  (dòng điện qua cuộn động tỉ lệ với điện áp tải) qua 2 cuộn dây và góc lệch pha giữa

chúng. Vì điện cảm trong cuộn áp không đáng kể nên dòng điện  $I_v$  và  $U$  cùng pha. Vậy góc lệch pha giữa 2 dòng  $I_v$  và  $U$  cũng chính là góc lệch pha  $\varphi$  giữa dòng điện  $I$  và điện áp phụ tải  $U$ . Do đó, [Upgraded to Pro Version to Remove the Watermark](#)


$$\alpha = \frac{K}{R_u \cdot R_p} UI \cos \varphi = \frac{K}{R_u \cdot R_p}$$

Trong đó:

$$(K_1 = \frac{K}{R_u R_p})$$


Nghĩa là góc quay của kim tỷ lệ với công suất cần đo. Do đó Oátmét kiểu điện động và sätt điện động có thể dùng để đo công suất trong các mạch điện một chiều và xoay chiều.

\* Khi sử dụng Oátmét phải chú ý đến cực tính của cuộn dây. Vì khi đổi chiều dòng điện 1 trong 2 cuộn dây thì mômen quay đổi chiều dẫn đến kim của Oátmét quay ngược.

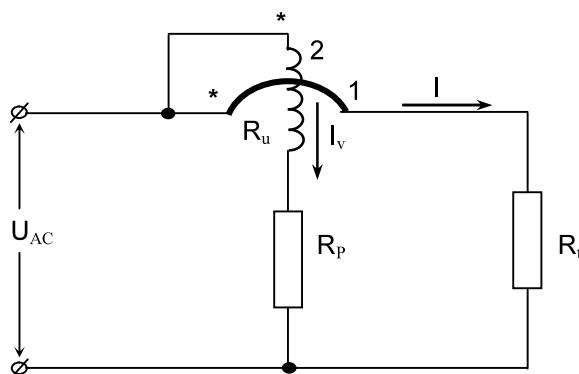


Hình 1.32: Đo công suất xoay chiều bằng Oátmét.

- Cách đấu Oátmét vào mạch: có 2 cách

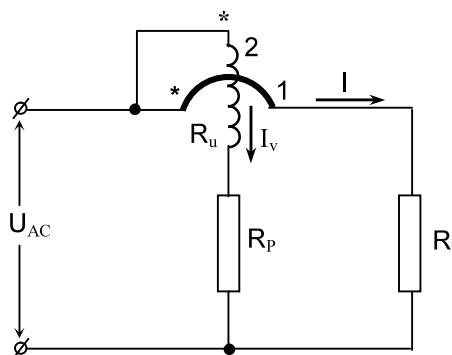

a. Cuộn điện áp mắc trước

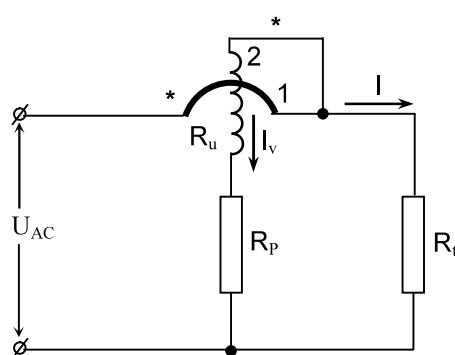

b. Cuộn điện áp mắc sau


Hình 3.19: Hai cách nối Oátmét

- + Đầu cuộn dòng điện trong (hình 1.33 a) : dùng khi đo mạch điện có công suất nhỏ
- + Đầu cuộn dòng ngoài (hình 1.33 b) : dùng khi cần cách điện với công suất lớn.

- Thay đổi tầm [đo](#): [Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark](#)

+ Đối với cuộn dòng điện: người ta chia cuộn dòng (cuộn tĩnh) thành hai nửa cuộn rồi đấu nối tiếp hoặc song song lại với nhau:

- Khi đấu nối tiếp hai nửa cuộn (hình 1.34 a) : tầm đo là  $I_{dm}$ .
- Khi đấu song song hai nửa cuộn (hình 1.34 b) : tầm đo là  $2I_{dm}$

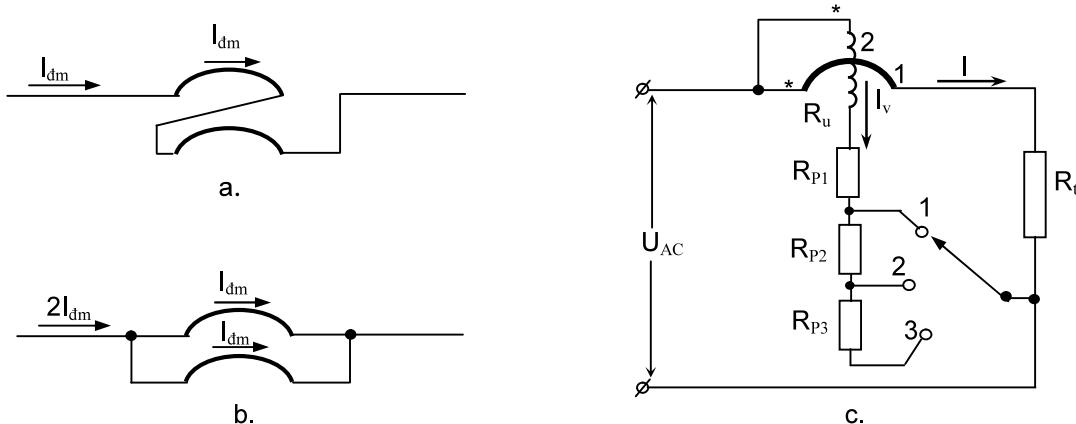


Hình 3.20: Thay đổi cỡ đo của Oátmét

+ Đối

với cuộn điện áp: dùng điện trở phụ nhiều cở để thay đổi tầm đo như Vôn mét, mắc nối tiếp các điện trở phụ vào cuộn động, mạch như hình 1.34 c:

c. Đo công suất mạch 3 pha:

- Mạch 3 pha 4 dây:

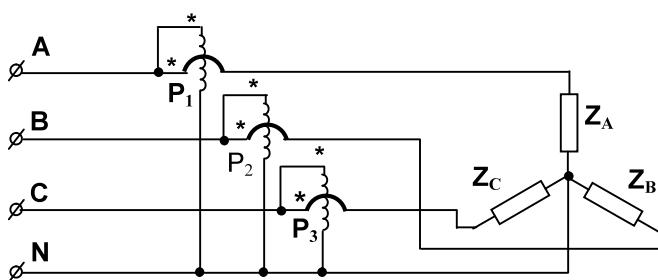

Hình 1.35: Sơ đồ dùng 3 Oátmét một pha  
đo công suất mạch ba pha

Để đo công suất ở mạch 3 pha 4 dây người ta dùng 3 Oátmét 1 pha, mỗi Oátmét mắc vào một pha, sau đó cộng các chỉ số của chúng lại với nhau:


$$P_{3P} = P_1 + P_2 + P_3$$

Trong thực tế người ta chế tạo Oátmét 3 pha 3 phần tử. Nó bao gồm 3 cuộn dòng điện, tương ứng với 3 cuộn dây trên cùng một trục máy. Momen làm quay phần động là tổng của 3 mômen (thành phần Túi) và công suất 3 pha.

Phương trình đặc tính thang đo:

$$\alpha = K_3 P_{3P}$$

+ Sơ đồ mắc như sau:

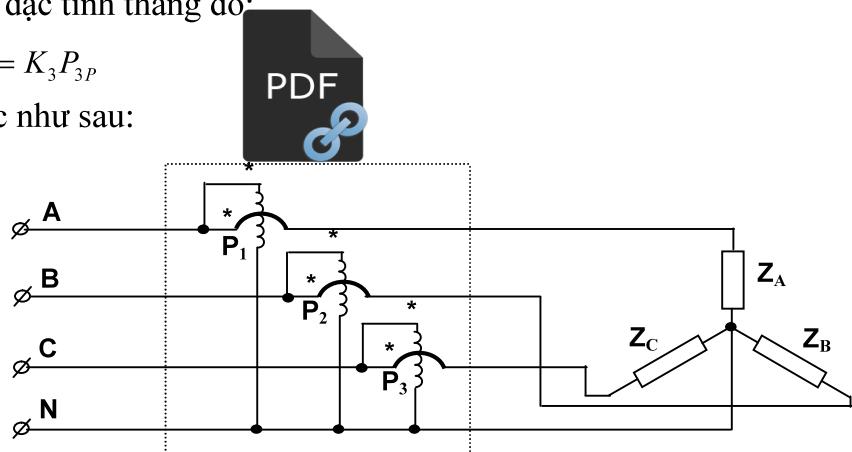

Hình 3.22: Sơ đồ dùng Oátmét ba pha ba phần tử  
đo công suất mạch ba pha.

- Mạch 3 pha 3 dây:

Gọi dòng điện chạy trong 3 pha lần lượt là  $i_A, i_B, i_C$  ta có:

$$i_A + i_B + i_C = 0 \Rightarrow i_C = -(i_A + i_B)$$

Công suất tức thời 3 pha:

$$\begin{aligned} P_{3P} &= i_A U_A + i_B U_B + i_C U_C = i_A U_A + i_B U_B - (i_A + i_B) U_C \\ &= i_A (U_A - U_C) + i_B (U_B - U_C) = i_A U_{AC} + i_B U_{BC} \end{aligned}$$


$$= P_1 + P_2$$

Như vậy công suất của mạng 3 pha 3 dây được đo 2 Oátmét một pha:

\* Oátmét thứ nhất đo dòng điện pha A và điện áp  $U_{AC}$

\* Oátmét thứ hai đo dòng điện pha B và điện áp  $U_{BC}$


Sơ đồ mắc Oátmét như sau:

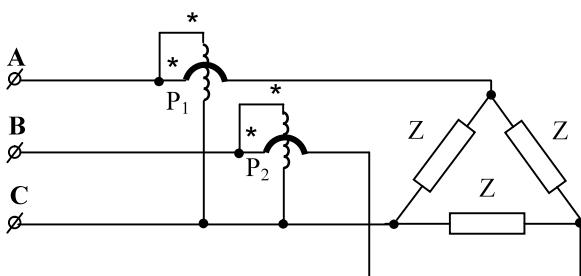

Hình 3.23: Sơ đồ dùng 2 Oátmét một pha  
đo công suất mạch ba pha ba dây

Trong thực tế người ta chế tạo Oátmét 3 pha 2 phần tử nối chung một trục, cách mắc dây Oátmét 3 pha như hình dưới đây (phóng đại) có thể đo công suất mạng 3 pha bằng 2 Oátmét, số chỉ của Oátmét này (Upgraded Version to Remove the Watermark)


Sơ đồ mắc Oátmét như sau:

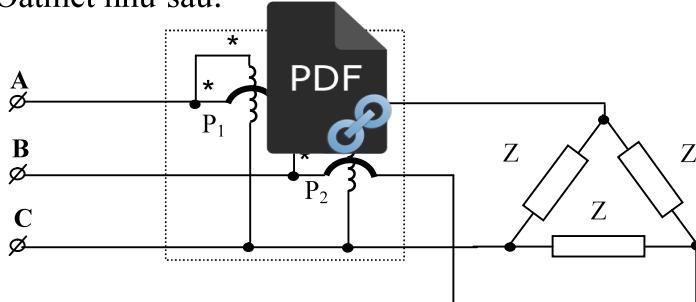

Hình 3.24: Sơ đồ dùng Oátmét ba pha hai phần tử  
đo công suất mạch ba pha ba dây
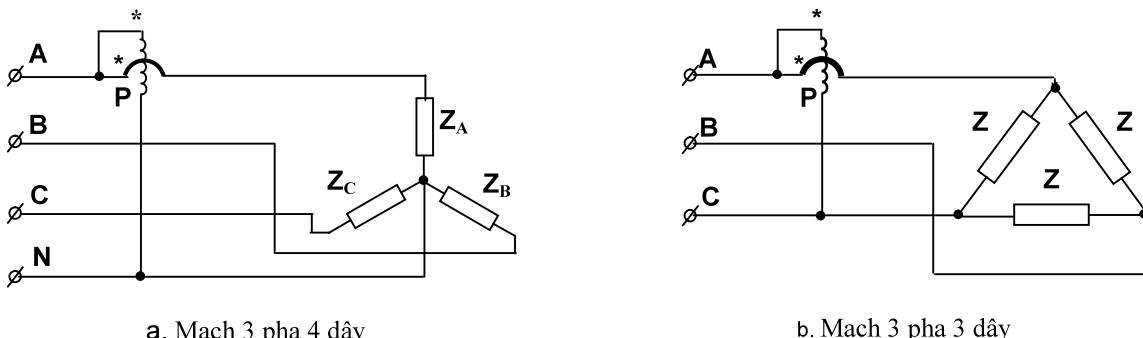
#### Trường hợp mạng 3 pha cân bằng:

Nếu trường hợp mạng 3 pha cân bằng chúng ta chỉ cần dùng một Oátmét một pha đo công suất ở một pha sau đó lấy kết quả đo được nhân với 3 (mạch 3 pha 4 dây), hoặc nhân với 2 (mạch 3 pha 3 dây)



a. Mạch 3 pha 4 dây

b. Mạch 3 pha 3 dây

Hình 3.25: sơ đồ dùng một Oátmét đo công suất mạch 3 pha đối xứng

**Trường hợp đã nối đóng cực tính:** mà kim của một Oátmét nào đó vẫn quay ngược thì phải đổi chiều cuộn dây điện áp của Oátmét ấy. Lúc đó công suất tác dụng của mạch 3 pha sẽ bằng hiệu số của 2 số chỉ của 2 Oátmét tức là:

$$P_{3p} = P_1 - P_2$$

Cho nên ta nói rằng công suất của mạng 3 pha bằng tổng đai số số chỉ của 2 Oátmét.


#### 3.5. Đo điện năng:

##### 3.5.1. Công dụng:

Để đo điện năng trong mạch điện xoay chiều người ta dùng công tơ điện (còn gọi là máy đếm điện năng, điện kế hay điện năng kế) Nói cách khác: công tơ điện là loại máy đo dùng để đo lượng điện năng tiêu thụ của phụ tải. Số chỉ trên công tơ được tính bằng KWh.

### 3.5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của công tơ điện:

a. Cấu tạo: **Protected by PDF Anti-Copy Free**

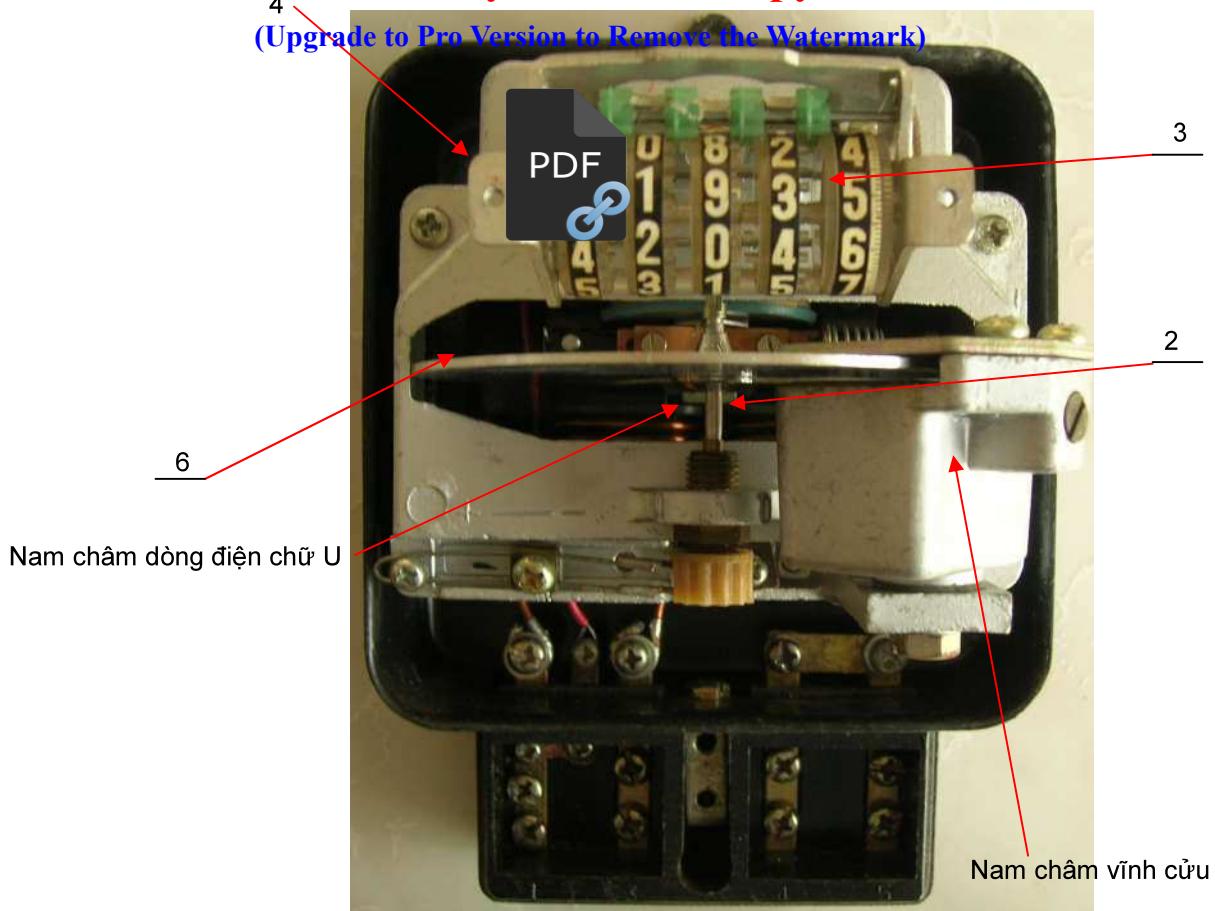

Hình 3.27: công tơ 1 pha

- Phần tĩnh:

Gồm có nam châm điện chữ G, nam châm dòng điện chữ U và một nam châm vĩnh cửu làm bộ cản dịu.

+ Nam châm điện chữ G quấn dây cở nhỏ, số vòng nhiều, nối song song với mạch cần đo làm cuộn áp.

+ Nam châm dòng điện chữ U quấn số vòng dây ít, tiết diện dây lớn làm cuộn dòng và được mắc nối tiếp với mạch cần đo.

+ Nam châm vĩnh cửu để tạo ra mômen cản.

- Phần động:

Là một đĩa nhôm (6) tròn, ở tâm đĩa có gắn trực quay (2), một đầu trực gắn trên ốc đỡ, một đầu còn lại gắn với hệ thống bánh xe răng (3) có cấu tạo đặc biệt theo tỷ lệ để đếm số vòng quay của đĩa nhôm thể hiện trên bánh xe của trực số (4)

b. Nguyên lý làm việc:

Công tơ điện làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ:

Khi có dòng điện xoay chiều đi qua cuộn dây, trong dây sẽ sinh ra từ thông  $\Phi_1$  biến thiên qua đĩa nhôm do **Dòng xoay chiêu sinh từ** (điểm mà  $i_1$ ). Tương tự như vậy, ở cuộn điện áp dòng xoay chiêu sinh ra từ thông  $\Phi_2$  biến thiên do đó sinh ra dòng điện  $i_u$  ngược chiều với  $i_1$  các dòng  $i_1$  và  $i_u$  cùng với  $\Phi_1$  và  $\Phi_2$  tạo thành mômen quay làm đĩa nhôm quay.

$$M_q = K_1 P$$

Do đĩa nhôm lại nằm trong từ trường của nam châm vĩnh cửu nên khi đĩa nhôm quay thì trong đĩa lại xuất hiện dòng cảm ứng  $i_c$ . Sự tương tác giữa  $i_c$  và từ trường của nam châm vĩnh cửu sẽ sinh ra mômen hãm, ngược chiều với mômen quay (do đó nam châm vĩnh cửu còn được gọi là nam châm hãm)

$$M_c = K_2 \cdot n \quad (n \text{ là tốc độ quay của đĩa nhôm})$$

Khi  $M_q = M_c$  thì đĩa nhôm quay đều

$$M_q = M_c \Rightarrow K_1 P = K_2 n$$


$$\Rightarrow n = P \frac{K_1}{K_2} = K_3 P$$

$$(K_3 = \frac{K_1}{K_2})$$

Như vậy tốc độ quay của đĩa nhôm tỷ lệ với công suất  $P$  của mạch cần đo (công suất qua công tơ điện)

\* Để đo điện năng trong mạch xoay chiều 3 pha, có thể dùng 2 công tơ 1 pha với cách mắc dây tương tự như khi đo công suất 3 pha bằng 2 Oátmét. Cũng có thể dùng công tơ 3 pha để đo điện năng trong mạch xoay chiều 3 pha.

\* Công tơ 3 pha gồm 2 cơ cấu công tơ 1 pha nối trên cùng một trục quay như hình 3.28:

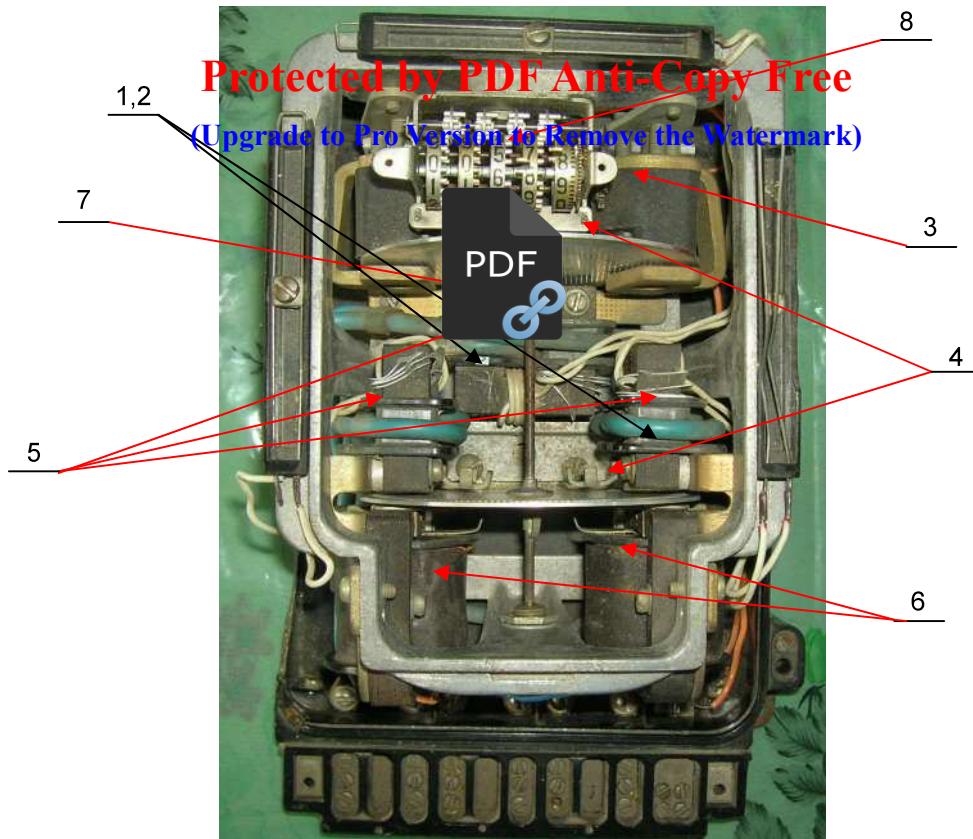


Hình 3.28: công tơ ba pha

- 1,2: Nam châm điện xoay chiều
- 3: Nam châm vĩnh cửu (nam châm hâm)
- 4: Đĩa nhôm
- 5: Cuộn dây dòng điện
- 6: Cuộn dây điện áp
- 7: Trục quay
- 8: Hệ thống đếm số vòng quay

### 3.5.3. Cách mắc công tơ vào mạch cần đo:


Đối với công tơ 1 pha hay 3 pha đều có cực tính của các cuộn dòng và áp được đánh bằng dấu (\*), do đó khi mắc dây cần chú ý đấu đóng đầu cực tính.

- Sơ đồ đấu dây công tơ 1 pha: (Hình 3.26)

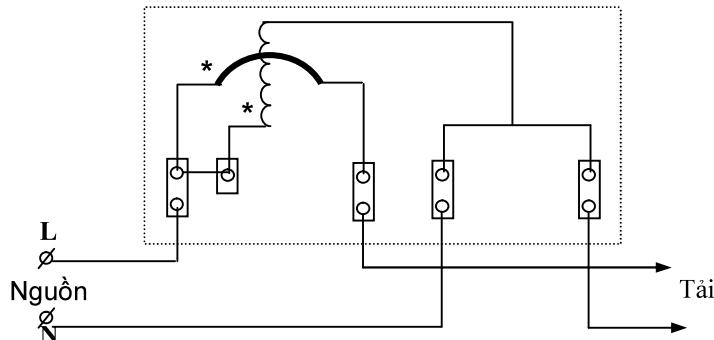

Hình 3.29: Sơ đồ đấu dây công tơ 1 pha

- Sơ đồ đấu dây công tơ 3 pha 3 phần tử (Hình 3.27)

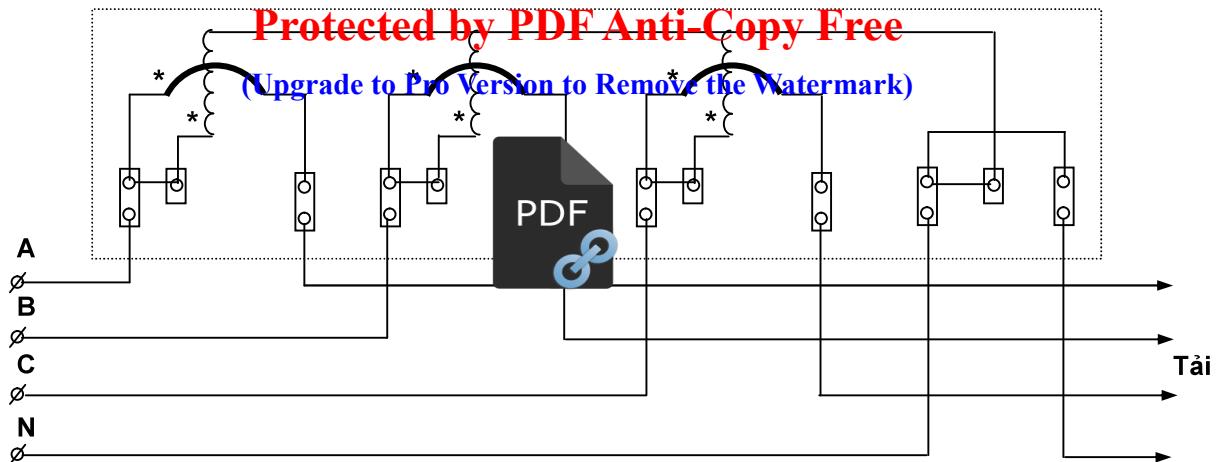

Hình 3.30: Sơ đồ đấu dây công tơ 3 pha 3 phần tử

- Kí hiệu qui ước: công tơ điện một pha đưa ra 4 đầu dây được đánh số lần lượt từ trái qua phải là 1, 2, 3, 4 hay 1S, 2S, 3L, 4L
  - Các đầu 1, 2 hay 1S, 2S được nối với nguồn.
  - Các đầu 3, 4 hay 3L, 4L được nối với tải tiêu thụ.

#### 3.5.4. Cách chọn công tơ hợp lý:

- Trên công tơ điện nhà sản xuất sẽ cho các giá trị:
- Điện áp định mức:  $U_{dm}$  là giá trị điện áp cho phép công tơ làm việc. Công tơ 1 pha thường có điện áp định mức là 220V hoặc 110V; Công tơ 3 pha thường có điện áp định mức là: 3 pha 380V hoặc 3 pha 220V.
- Dòng điện định mức:  $I_{dm}$  là giá trị dòng điện làm việc của công tơ. Nhà sản xuất thường cho giá trị dòng điện làm việc bình thường (định mức) và dòng điện tối đa (cực đại) mà công tơ có thể làm việc được dưới dạng  $I_{dm}$  ( $I_{max}$ )
- Hằng số công tơ: cho biết số vòng quay của công tơ trên mỗi KWh điện năng tiêu thụ. Thông thường có các hằng số sau: 450 Rev/KWh; 600 Rev/KWh; 900 Rev/KWh; 1200 Rev/KWh ...
- Ngoài ra trên nhãn còn có các thông số khác như: tần số; số hiệu sản phẩm; năm sản xuất ...
- Quan sát các ký hiệu trên mặt công tơ để chọn công tơ thích hợp với mạch cần đo: điện áp, dòng điện định mức, hằng số công tơ, cấp chính xác v.v...

Khi chọn công tơ, ngoài việc chọn điện áp của công tơ thích hợp với điện áp mạch cần đo, ta cần phải chọn dòng điện định mức của công tơ thích hợp với dòng điện mạch đo. Muốn vậy ta phải tính cường độ dòng điện tối đa của tất cả các đồ dùng điện trong nhà, xem như tất cả đồ dùng điện này được sử dụng cùng một lúc.

### 3.5.5. Đo kiểm công tơ:

Do cầu tă<sup>o</sup> (lòng) (vùng lõi) dày và cuộn điện áp dây nhỏ  
nhiều vòng hơn) nên kh<sup>i</sup> dùng Ohm kế để đo kiểm tra<sup>o</sup> kết quả  $R_{DÒNG} << R_{ÁP}$ . Chú ý:  
Muốn phép đo được chính xác; khi đo phải hở cầu nối tại điểm số 2 trên sơ đồ.

### 3.5.6. Kiểm tra sơ bộ tốc độ quay công tơ:

Tốc độ quay của công tơ phụ thuộc vào:

- + Độ lớn của tải: tải càng lớn tốc độ quay càng nhanh.
- + Hằng số đếm của công tơ: hằng số này càng cao tốc độ quay sẽ càng nhanh. Đây là tham số cơ bản để cân chỉnh hoặc kiểm tra độ chính xác của công tơ.


#### Ví dụ:

Công tơ điện loại 220V; 10 (30) A; 600Rev/ KWh. Kiểm tra công tơ bằng bóng đèn 220V – 100W thì thấy:

- Giả sử điện áp nguồn đóng là 220V và công suất của đèn đóng 100W không sai số.
- Do công suất của đèn là 100W nên phải sử dụng 10 h thì lượng điện năng tiêu thụ mới là 1KWh. Nghĩa là lúc đó đồng hồ quay được 600 vòng.
- Như vậy trong 1 giờ công tơ sẽ quay được  $600/10 = 60$  vòng hay là mỗi phút công tơ sẽ quay 1 vòng.
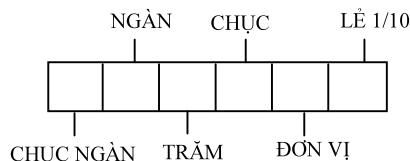
### 3.5.7. Đọc chỉ số và tính điện năng tiêu thụ:

Khi công tơ làm việc lượng điện năng tiêu thụ sẽ được hiển thị trên mặt số, đơn vị tính là KWh. Người dùng chỉ việc đọc giá trị này theo qui ước từ trái sang phải



Tính điện năng tiêu thụ của một tháng  $A_{tháng} = \text{chỉ số mới} - \text{chỉ số cũ}$

## CHƯƠNG 5: MÁY BIẾN ÁP

### 1. Các khái niệm cơ bản về máy điện

#### 1.1 Định nghĩa

Máy điện là thiết bị điện từ, nguyên lý làm việc dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. Máy điện dùng để biến đổi dạng năng lượng cơ năng thành điện năng (máy phát điện) hoặc ngược lại biến đổi điện năng thành cơ năng (động cơ điện), hoặc dùng để biến đổi thông số điện năng như biến đổi điện áp, dòng điện (máy biến áp, máy biến dòng), tần số (máy biến tần)

#### 1.2 Phân loại

Máy điện có nhiều loại và có nhiều cách phân loại khác nhau, ví dụ phân loại theo cung suất, theo cấu tạo, theo chức năng, theo loại dòng điện, theo nguyên lý làm việc v.v.


Trong nội dung môn học chúng ta phân loại dựa theo nguyên lý biến đổi năng lượng như sau:

##### a. Máy điện tĩnh

Máy điện tĩnh là máy điện làm việc dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông giữa các cuộn dây khung có sự chuyển động tương đối với nhau.
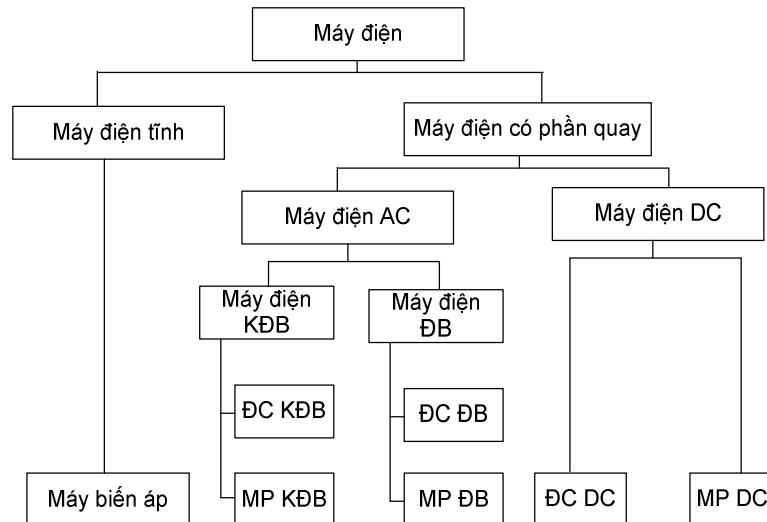
##### b. Máy điện có phần quay

Nguyên lý làm việc dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ, lực điện từ, do từ trường và dòng điện của các cuộn dây có chuyển động tương đối với nhau.



## 2. Định nghĩa, công dụng và cấu tạo MBA

### Protected by PDF Anti-Copy Free

#### 2.1. Định nghĩa và các đại lượng định mức

##### a. Định nghĩa

Máy biến áp là thiết bị điện [1] làm việc theo nguyên tắc cảm ứng điện từ, dùng để biến đổi hệ thống điện xoay PDF [1, I1, f] thành (U2, I2, f)

Đầu vào của máy biến áp nối với nguồn điện gọi là sơ cấp. Đầu ra nối với tải gọi là thứ cấp.

##### b. Các đại lượng định mức

###### - Điện áp định mức

Điện áp sơ cấp định mức ký hiệu  $U_{1dm}$  là điện áp đó quy định cho dây quấn sơ cấp. Điện áp thứ cấp định mức ký hiệu  $U_{2dm}$  là điện áp giữa các cực của dây quấn thứ cấp, khi dây quấn thứ cấp hở mạch và điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp là định mức.

Với máy biến áp ba pha điện áp định mức là điện áp dây

###### - Dòng điện định mức

Dòng điện định mức là dòng điện đó quy định cho mỗi dây quấn của máy biến áp, ứng với cung suất định mức và điện áp định mức.

Đối với máy biến áp ba pha, dòng điện định mức là dòng điện dây.

Dòng điện sơ cấp định mức ký hiệu  $I_{1dm}$ , dòng điện thứ cấp định mức kớ hiệu  $I_{2dm}$

###### - Công suất định mức

Công suất định mức của máy biến áp là công suất biểu kiến thứ cấp ở chế độ làm việc định mức.

Công suất định mức ký hiệu là  $S_{dm}$ , đơn vị là KVA.

#### 2.2. Cấu tạo máy biến áp

Gồm hai bộ phận chính: lõi thép và dây quấn

##### a. Lõi thép máy biến áp

Dùng để dẫn từ thông chính của máy, được chế tạo từ vật liệu dẫn từ tốt, thường là thép kỹ thuật điện mỏng ghép lại.

Để giảm dòng điện xoay trong lõi thép, người ta dựng lõi thép kỹ thuật điện, hai mặt có son cách điện ghép lại với nhau thành lõi thép.

b. Dây quấn máy biến áp

Được chế tạo bằng dây đồng hoặc nhôm có tiết diện tròn hoặc chữ nhật, bên ngoài dây dẫn có bọc cách điện.

### 3. Nguyên lý làm việc của MBA

Khi ta nối dây quấn sơ cấp vào nguồn  DC hay chiều điện áp  $U_1$  sẽ có dòng điện sơ cấp  $I_1$ .


Dòng điện  $I_1$  sinh ra từ thông  $\Phi$  biến thiên chạy trong lõi thép. Từ thông này móc vòng đồng thời với cả hai dây quấn sơ cấp và thứ cấp được gọi là từ thông chính.

Theo định luật cảm ứng điện từ:

$$e_1 = -W_1 \frac{d\Phi}{dt}$$

$$e_2 = -W_2 \frac{d\Phi}{dt}$$

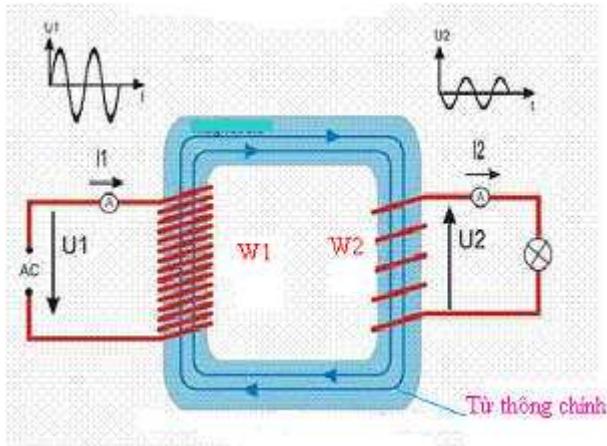$W_1, W_2$  là số vòng dây quấn sơ cấp và thứ cấp.



Khi máy biến áp có tải, dưới tác động của sức điện động  $e_2$ , có dòng điện thứ cấp  $I_2$  cung cấp điện cho tải. Từ thông  $\Phi$  biến thiên hình sin  $\Phi = \Phi_{max} \sin \omega t$

Ta có:

$$e_1 = -W_1 \frac{d\Phi}{dt} = 4,44 f W_1 \sqrt{2} \Phi_{max} \sin(\omega t - \pi/2)$$

$$e_2 = -W_2 \frac{d\Phi}{dt} = 4,44 f W_2 \sqrt{2} \Phi_{max} \sin(\omega t - \pi/2)$$

trong đó  $E_1 = 4,44 f W_1 \Phi_{max}$ ,  $E_2 = 4,44 f W_2 \Phi_{max}$

$k = E_1 / E_2 = W_1 / W_2$ ,  $k$  được gọi là hệ số biến áp.

Bỏ qua điện trở dây quấn và từ thông tản ra ngoài không khí ta có:

$$U_1/U_2 \approx E_1/E_2 = W_1/W_2 = k$$

Bỏ qua mọi tổn hao trong máy biến áp, ta có:

$$U_2 I_2 \approx U_1 I_1 \Rightarrow U_1/U_2 \approx I_2/I_1 = W_1/W_2 = k$$



#### 4. Tổn hao công suất và hiệu suất MBA

- Tổn hao trên điện trở dây quấn sơ cấp gọi là tổn hao đồng

$$\Delta P_d = \Delta P_{d1} + \Delta P_{d2} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 = k_t^2 P_n$$

trong đó  $P_n$  là công suất đo được trong thí nghiệm ngắn mạch.

- Tổn hao sắt từ  $\Delta P_{st}$  trong lõi thép do dòng điện xoáy và từ trễ gây ra. Tổn hao sắt từ bằng công suất đo khi thí nghiệm không tải.  $\Delta P_{st} = P_0$

Hiệu suất máy biến áp  $\eta$ :

$$\eta = P_2/P_1 = P_2/(P_2 + \Delta P_{st} + \Delta P_d) = k_t S_{dm} \cos \varphi_t / (k_t S_{dm} \cos \varphi_t + P_0 + k_t^2 P_n)$$

$$P_2 = S_2 \cos \varphi_t = k_t S_{dm} \cos \varphi_t$$

Nếu  $\cos \varphi_t$  không đổi, hiệu suất cực đại khi  $\eta \partial/\partial k_t = 0 \Rightarrow k_t^2 P_n = P_0$

Hệ số tải ứng với hiệu suất cực đại:

$$k_t = \sqrt{\frac{P_0}{P_n}}$$

Đối với máy biến áp công suất trung bình và lớn, hiệu suất cực đại khi hệ số tải

$$k_t = 0.5 \div 0.7$$

#### 5. Các MBA đặc biệt

##### 5.1 MBA tự ngẫu

Biến áp tự ngẫu còn được gọi là máy tự biến áp.


Máy biến áp tự ngẫu một pha thường có công suất nhỏ, được dùng trong các phòng thí nghiệm và trong các thiết bị để làm nguồn có khả năng điều chỉnh được điện áp đầu ra theo yêu cầu.

Máy biến áp tự ngẫu một pha gồm có dây quấn thấp áp (số vòng dây  $W_2$ ) là một phần của dây quấn cao áp (số vòng dây  $W_1$ )

Ta có:  $U_1/U_2 = W_1/W_2$ . Hay  $U_2 = U_1 W_1 / W_2$

Ta thay đổi vị trí tiếp điểm trượt  $a$ , sẽ thay đổi được điện áp  $U_2$ .

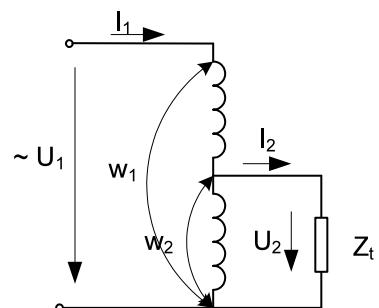Máy tự biến áp có tiết diện lõi thép bé hơn máy biến áp thông thường nhưng vẫn đảm bảo đủ



công suất. Máy tự biến áp trong đó cuộn thấp áp là một phần cuộn cao áp cho nên tiết kiệm được dây dẫn và giảm được tổn hao. Máy tự biến áp có nhược điểm là mức độ an toàn điện không cao

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)


### 5.2 MBA đo lường

#### a, Máy biến điện áp

Dùng biến đổi điện áp xoay tần cao xuông điện áp thấp để đo lường bằng các dụng cụ thông thường.

Số vòng dây cuộn thứ cấp phải ít hơn số vòng dây cuộn sơ cấp. Tiết diện dây quấn sơ cấp nhỏ hơn tiết diện dây quấn thứ cấp.

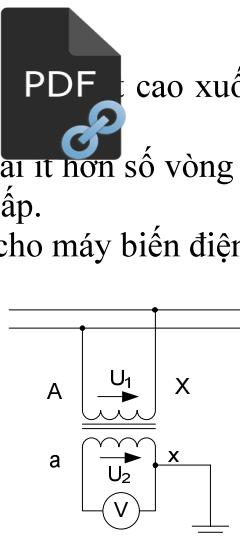Trong khi làm việc, không được để cho máy biến điện áp ngắn mạch ở thứ cấp




#### b, Máy biến dòng điện

Dùng biến đổi dòng điện xoay chiều lớn xuông dòng điện nhỏ để đo lường và một số mục đích khác.


Vì dòng điện thứ cấp nhỏ hơn dòng điện sơ cấp nên số vòng dây thứ cấp nhiều hơn số vòng dây sơ cấp. Tiết diện dây quấn thứ cấp nhỏ hơn tiết diện dây sơ cấp

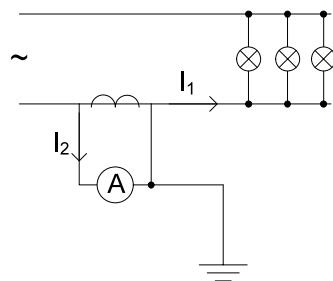Đối với máy biến dòng không được để hở mạch ở thứ cấp


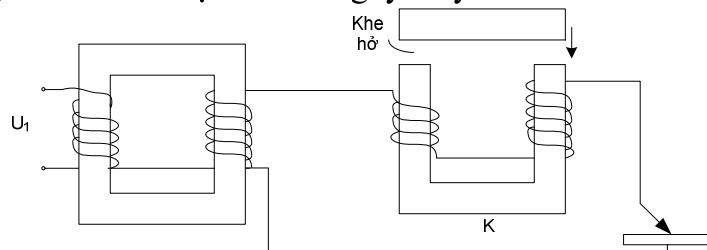
### 5.3 Máy biến áp hàn hồ quang

Là loại máy biến áp đặc biệt dùng để hàn bằng phương pháp hồ quang điện. Người ta chế tạo MBA hàn có điện kháng tản lớn, và thêm cuộn điện kháng ngoài để cho dòng điện hàn không vượt quá 2 đến 3 lần dòng điện định mức. Vì thế đường đặc tính ngoài của máy rất dốc, phù hợp với yêu cầu hàn điện. Sơ đồ nguyên lý của MBA hàn:



Cuộn dây sơ cấp nối với nguồn điện, còn cuộn thứ cấp một đầu nối với cuộn điện kháng và que hàn, phần đầu kia nối với lõi hàn. Khi dí que hàn vào tẩm kim loại, sẽ có dòng điện lớn chạy qua làm nóng chỗ tiếp xúc. Khi nhắc que hàn cách tẩm kim loại một khoảng nhỏ, vì cường độ diệtrường lớn làm khoang ion hóa chất khí, sinh hồ quang và tỏa ra nhiệt lượng lớn làm nóng chảy chỗ hàn. Muốn điều chỉnh dòng điện hàn, có thể thay đổi số vòng dây quấn thứ cấp của MBA, thay đổi điện kháng cuộn K, bằng cách thay đổi khe hở không khí của lõi thép. Chế việc của MBA hàn là ngắt mạch ngắn hạn thứ cấp. Điện áp thứ cấp định mức MBA 60 đến 70V



## CHƯƠNG 6: ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

### 1. Cấu tạo động cơ không đồng bộ 3 pha (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

#### 1.1. Cấu tạo phần tĩnh

Gồm vỏ máy, lõi sắt và dây quấn.

##### a. Vỏ máy



Thường làm bằng gang. Đối với máy có công suất lớn (1000 Kw), thường dùng thép tấm hàn lại thành vỏ. Vỏ máy có tác dụng cố định lại và khung đựng để dẫn từ.

##### b. Lõi sắt

Được làm bằng các vách thép kỹ thuật điện dày 0.35mm đến 0.5mm ghép lại. Lõi sắt là phần dẫn từ. Vì từ trường đi qua lõi sắt là từ trường xoay chiều, nhằm làm giảm tổn hao do dòng điện xoáy gây nên, mỗi vách thép kỹ thuật điện đều có phủ lớp sơn cách điện. Dây quấn стато gồm có ba cuộn dây đặt lệch nhau 120° điện.

#### 1.2. Cấu tạo phần quay

##### a. Trục

Làm bằng thép, dùng để đỡ lõi sắt Roto. Mặt trong của lõi thép có xẻ rãnh để đặt dây quấn.

##### b. Dây quấn

Dây quấn được đặt vào các rãnh của lõi sắt và cách điện.

##### c. Lõi sắt

Gồm các lá thôp kỹ thuật điện giống như ở phần стато. Lõi sắt được ép trực tiếp lên trục. Bên ngoài lõi sắt có sẻ rãnh để đặt dây quấn.

##### d. Dây quấn Roto

Gồm hai loại: Loại Roto dây quấn và loại Roto lồng sóc

+Loại Roto dây quấn: Dây quấn Roto giống dây quấn ở стато và có số cực bằng số đôi cực стато. Các động cơ công suất trung bình trở lớn thường dùng dây quấn kiểu súng hai lớp để giảm được những đầu dây nối và kết cấu dây quấn Roto chặt chẽ hơn. Các động cơ công suất nhỏ thường dùng dây quấn đồng tâm một lớp. Dây quấn ba pha của Roto thường đấu hình sao (Y) Ba đầu kia nối vào ba vũng trượt bằng đồng đặt cố định ở đầu trục. Thông qua

chồi than và vũng trượt, đưa điện trở phụ vào mạch Rôto nhằm cải thiện tính năng mở máy và điều chỉnh tốc độ.

**Protected by PDF Anti-Copy Free**

([Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark](#))

+Loại Rôto lồng sóc: Loại dây quấn này khác với dây quấn Stato là mỗi rãnh của lõi sắt được đặt một thanh dẫn bằng đĩa mica hoặc nhôm và được nối tắt lại ở hai đầu bằng hai vòng ngắn mạch bằng đồng hoặc đồng hợp kim làm thành một cái lồng, người ta gọi đó là lồng sóc.



### 1.3. Khe hở


Khe hở trong động cơ không đồng bộ rất nhỏ ( $0.2\text{mm} \div 1\text{mm}$ ) Do đó Rôto là một khối tròn nên Rôto rất đều.

#### Đặc điểm

- Cấu tạo đơn giản
- Đầu trực tiếp vào lưới điện xoay chiều ba pha
- Tốc độ quay của Rôto nhỏ hơn tốc độ từ trường quay của Stato  $n < n_1$

Trong đó:  $n$  là tốc độ quay của Rôto

$n_1$  là tốc độ quay của từ trường quay Stato (Tốc độ đồng bộ)

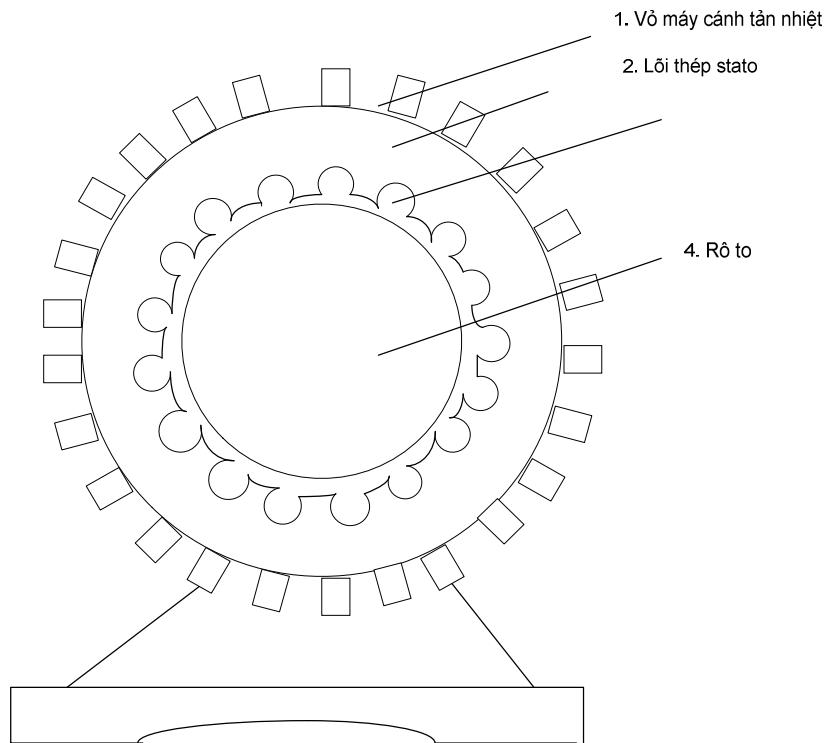

Hình 5.1 Cấu tạo động cơ không đồng bộ


## 2. Từ trường quay

### Protected by PDF Anti-Copy Free

#### 2.1 Từ trường đậm mạch của dây quấn 1 pha


Từ trường của dây quấn một pha là từ trường có phương không đổi, song trị số và chiều biến đổi theo thời gian, dù sao nó là từ trường đậm mạch.

Xét dây quấn một pha AX đặt trong rãnh của staton (hình 7.5a,b). Cho dòng điện hình sin  $i_A = I_m \sin \omega t$  chạy qua dây quấn. Giả thiết chiều dòng điện trong các dây dẫn được vẽ trên hình 7.5a,b. Căn cứ vào chiều dòng điện, vẽ chiều từ trường theo qui tắc vặn nút chai. Dây quấn hình 7.5a tạo thành từ trường một đôn cực.

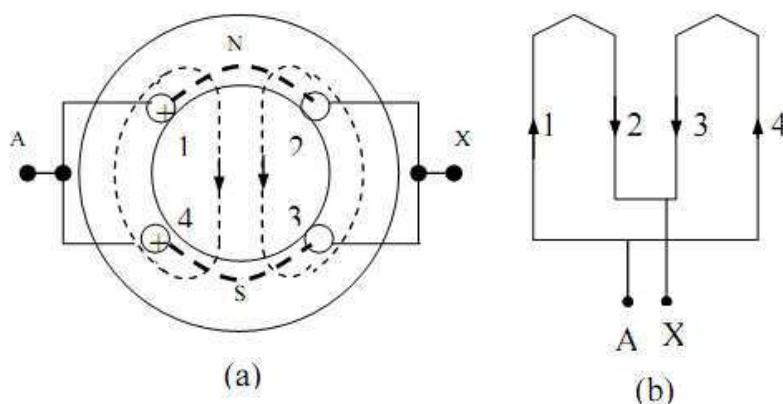

Hình 5.2

Trường hợp đấu dây quấn như trên hình 7.6, ta sẽ được một từ trường đậm mạch 4 cực. Chú ý rằng trên hình 7.5 dây quấn được chia làm hai nhóm nối song song, còn trên hình 7.6 dây quấn được mắc nối tiếp.

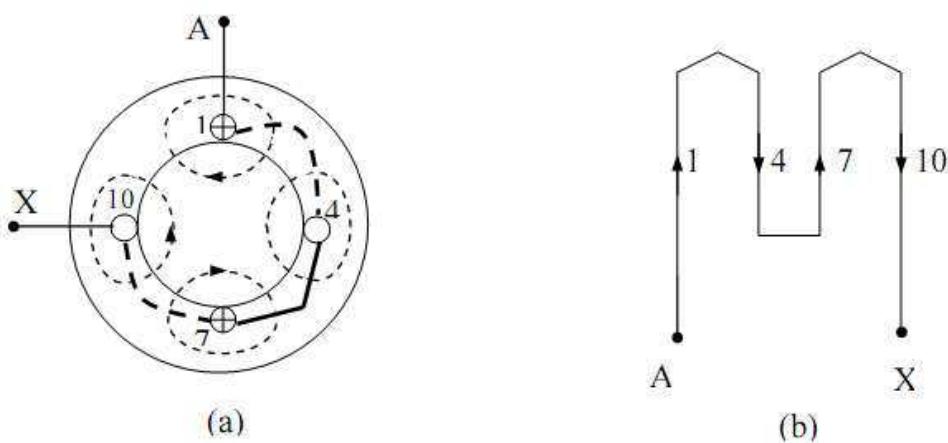

Hình 5.3

## 2.2 Từ trường quay của dây quấn 3 pha

### 1. Sự hình thành từ trường quay

Xét máy điện ba pha đơn giản, trên stator có 6 rãnh (hình 7.7). Trong đó người ta đặt dây quấn ba pha đối xứng AX, BY, CZ. Trục của các dây quấn ba pha lệch nhau trong không gian một góc  $120^\circ$  với nhau.

Giả thiết rằng trong ba dây quấn có cùng dòng dòng điện ba pha đối xứng thứ tự thuận chạy qua:


$$\left. \begin{aligned} i_A &= I_m \sin \omega t \\ i_B &= I_m \sin(\omega t - 120^\circ) \\ i_C &= I_m \sin(\omega t - 240^\circ) \end{aligned} \right\} \quad (7.1)$$


Lúc đó từ cảm  $B_A, B_B, B_C$  do các dòng điện  $i_A, i_B, i_C$  tạo ra riêng rẽ là các từ cảm dập mạch có phương lần lượt trùng với trục các pha A, B, C còn chiều cho bởi qui tắc vặn nút chai và độ lớn tỉ lệ lần lượt với  $i_A, i_B, i_C$ . Từ cảm do cả ba dòng điện tạo ra là tổng vectơ:

$$\vec{B} = \vec{B}_A + \vec{B}_B + \vec{B}_C \quad (7.2)$$

Ta xét  $\vec{B}$  tại các thời điểm khác nhau:

a) Xét thời điểm  $\omega t = 90^\circ$  (hình 7.7a)

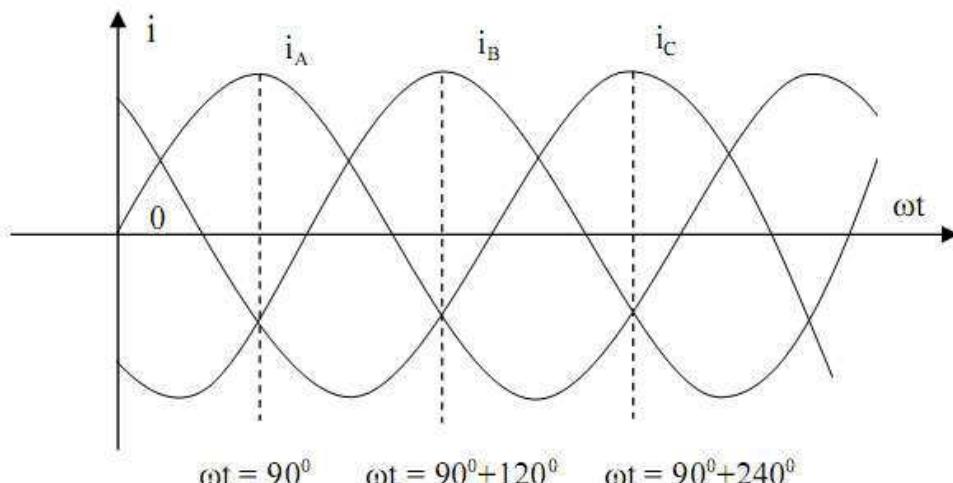

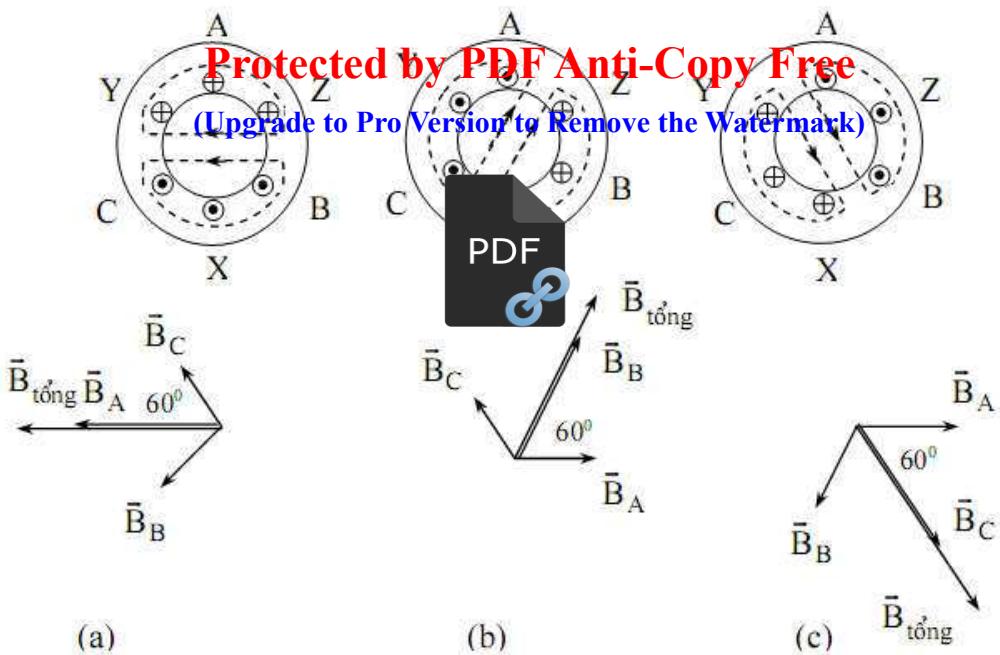

Hình 7.7 Từ trường quay hai cực của dây quấn ba pha

Ở thời điểm này, dòng điện pha A cực đại và dương ( $i_A = I_m$ ), nên  $\bar{B}_A$  cũng cực đại và hướng theo chiều dương của trục pha A ( $B_A = B_m$ ). Đồng thời các dòng điện pha B và C âm ( $i_B = i_C = -I_m/2$ ) nên  $\bar{B}_B$  và  $\bar{B}_C$  hướng theo chiều âm của trục pha B và C, và có độ dài  $B_m/2$ . Từ cảm tổng  $\bar{B}$  hướng theo chiều dương của trục pha A và có độ dài  $(3/2)B_m$ .

$\beta)$  Xét thời điểm  $\omega t = 90^\circ + 120^\circ$  (hình 7.7b)

Lúc này là thời điểm sau thời điểm đã xét ở trên một phần ba chu kỳ. Ở thời điểm này, dòng điện pha B cực đại và dương, các dòng điện pha A và C âm. Lý luận tương tự, ta thấy từ trường tổng  $\vec{B}$  hướng theo chiều dương của trục pha B, có độ dài  $(3/2)B_m$  và đã quay di một góc  $120^\circ$  so với thời điểm  $\omega t = 90^\circ$ .

$\gamma)$  Xét thời điểm  $\omega t = 90^\circ + 240^\circ$  (hình 7.7c)

Lúc này là thời điểm sau thời điểm đầu hai phần ba chu kỳ. Ở thời điểm này, dòng điện pha C cực đại và dương, các dòng điện pha A và B âm. Lý luận tương tự, ta thấy từ trường tổng  $\vec{B}$  hướng theo chiều dương của trục pha C, có độ dài  $(3/2)B_m$  và đã quay di một góc  $240^\circ$  so với thời điểm  $\omega t = 90^\circ$ .

Qua phân tích trên ta thấy, từ trường tổng của hệ thống dòng điện hình sin ba pha đối xứng chạy qua dây quấn ba pha là từ trường quay tròn có biên độ bằng  $3/2$  từ trường cực đại của một pha. Từ trường quay móc vòng với cả hai dây quấn stato và rôto là từ trường chính của máy điện, nó tham gia vào quá trình biến đổi năng lượng.

Với cách cấu tạo dây quấn hình 7.7, ta có từ trường quay một đôi cực. Nếu thay đổi cách cấu tạo dây quấn sẽ có từ trường quay 2, 3, ... đôi cực.

## 2. Đặc điểm từ trường quay

### a) Tốc độ từ trường quay

Tốc độ từ trường quay phụ thuộc vào tần số dòng điện stato  $f$  và số đôi cực  $p$ . Thực vậy, với dây quấn hình 7.5, máy có một đôi cực  $p = 1$ , khi dòng điện biến thiên một chu kỳ, từ trường quay một vòng. Do đó dòng điện biến thiên  $f$  chu kỳ trong một giây, từ trường quay  $f$  vòng/giây. Với dây quấn hình 7.6, máy có hai đôi cực  $p = 2$ , khi dòng điện biến thiên một chu kỳ, từ trường quay  $1/2$  vòng (từ cực N qua S đến N là  $1/2$  vòng). Do đó dòng điện biến thiên  $f$  chu kỳ trong một giây, từ trường quay  $f/2$  vòng/giây. Một cách tổng quát, khi máy có  $p$  đôi cực từ, dòng điện biến thiên một chu kỳ, từ trường quay  $1/p$  vòng. Do đó dòng điện biến thiên  $f$  chu kỳ trong một giây, từ trường quay  $f/p$  vòng/giây. Vậy tốc độ từ trường quay (hay còn gọi là tốc độ đồng bộ) trong một giây là:

$$n_1 = \frac{f}{p} \text{ (vòng/giây)} \text{ hoặc } n_1 = \frac{60f}{p} \text{ (vòng/phút)} \quad (7.3b)$$

### b) Chiều từ trường quay


Chiều của từ trường quay phụ thuộc vào thứ tự pha của dòng điện. Muốn đổi chiều quay của từ trường ta thay đổi thứ tự hai trong ba pha cho nhau. Giả sử di dọc theo chu vi stato ta lần lượt gặp trực các pha A, B, C theo chiều kim đồng hồ (hình 7.7). Nếu thứ tự pha thuận, từ trường  $\bar{B}$  sẽ lần lượt quét qua các trực pha A, B, C ... theo chiều kim đồng hồ (nam châm giả SN quay theo chiều kim đồng hồ). Nếu thứ tự pha ngược, cực đại dòng các pha  $i_A, i_B, i_C$  lần lượt xảy ra theo thứ tự A, C, B ... và từ trường  $\bar{B}$  sẽ lần lượt quét qua các trực pha theo thứ tự A, C, B ... nghĩa là ngược chiều kim đồng hồ.

## 3. Nguyên lý hoạt động của động cơ điện không đồng bộ 3 pha

- Khi nối dây quấn Stato vào lối điện xoay chiều ba pha, trong động cơ sẽ sinh ra một từ trường quay. Từ trường này quöt qua các thanh dẫn Rôto, làm cảm ứng trên dây quấn Rôto

một sức điện động  $E_2$ , sẽ sinh ra dòng điện  $I_2$  chạy trong dây quấn. Chiều của sức điện động và chiều dòng điện được xác định theo quy tắc bàn tay phải.

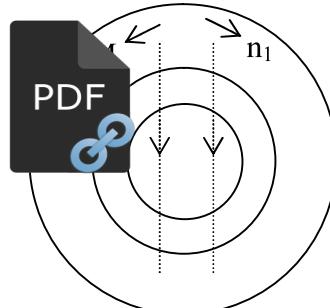**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Sơ đồ nguyên lý DCKDB

- Chiều dòng điện của các thanh dẫn ở nửa phía trên Rôto hướng từ trong ra ngoài, còn dòng điện của các thanh dẫn ở nửa phía dưới Rôto hướng từ ngoài vào trong.

- Dòng điện  $I_2$  tác động tương hỗ với từ trường Stato tạo ra lực điện từ trên dây dẫn Rôto sinh ra mômen quay làm cho Rôto quay theo chiều quay của từ trường.

- Tốc độ quay của Rôto  $n$  luôn nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường  $n_1$  ( $n < n_1$ ) Có sự chuyển động tương đối giữa Rôto và từ trường quay Stato để duy trì được dòng điện  $I_2$  và mômen  $M$ . Võ tốc độ của Rôto khác với tốc độ của từ trường quay Stato nên gọi là động cơ không đồng bộ.

- Đặc trưng cho động cơ không đồng bộ ba pha là hệ số trượt

$$s = \frac{n_1 - n}{n_1}$$

Mặt khác ta có:

$$n_1 = \frac{60f_1}{P_c}$$

Trong đó:

$n$  : tốc độ quay của Rôto

$n_1$ : Tốc độ quay của từ trường quay ( Tốc độ đồng bộ của động cơ)

$f_1$ : Tần số nguồn điện lưới

$P_c$ : Số đụi cực của động cơ

Khi tần số của mạng điện thay đổi thay đổi làm cho  $n$  thay đổi

+ Khi mở máy ta có:  $n=0 \Rightarrow s=1$  Gọi là độ trượt mở máy

Dòng điện trong dây quấn và từ trường quay tác dụng tương hỗ lẫn nhau, nên khi Rôto chịu tác dụng của mômen M thì từ trường quay cũng chịu tác dụng của mômen M theo chiều ngược lại. **(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)**

Muốn cho từ trường quay với tốc độ  $n_1$  thì phải nhận một công suất đưa vào gọi là công suất điện từ



$$P_{dt} = M \frac{2\pi n_1}{60} = M\omega_1$$

Khi đó công suất đưa vào:  $P_1 = \sqrt{3} UI \cos\phi$

*Ngoài thành phần công suất điện từ cũng có tổn hao trên điện trở dây quấn Stato:*

$$\Delta P_{d1} = 3 r_1^2 I_1^2$$

Tổn hao sắt:  $\Delta P_{st} = \Delta P$

$$P_{dt} = P_1 - \Delta P_{d1} - \Delta P_{st}$$

Công suất ở trực là:

$$P'_2 = M\omega = M \frac{2\pi n}{60}$$

Công suất cơ cũng nhỏ hơn công suất điện từ vì tổn hao trên dây quấn Rôto:

$$P_2 = P_{dt} - \Delta P_{d2}$$

Trong đó:  $\Delta P_{d2} = m_2 I_2 r_2$

$m_2$  là số pha của dây quấn Roto

vì  $P'_2 < P_{dt}$  do đó  $n < n_1$

Công suất cơ của động cơ  $P_2$  đưa ra nhỏ hơn  $P'_2$  vì tổn hao do ma sát trên trực động cơ và tổn hao phụ khác

$$P_2 = P'_2 - \Delta P_{co} - \Delta P_f$$

Hiệu suất của động cơ là:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \approx (0.8 \div 0.9)$$

#### 4. Nguyên tắc lắp đặt động cơ vào lưới điện

**Protected by PDF Anti-Copy Free**

Động cơ điện không đồng bộ có các tính chất sau:

**(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)**

- Mô men cực đại tỷ lệ bình phương với điện áp nguồn
- Khi mở máy thông thường độ  gấp từ 4 đến 7 lần dòng điện định mức
- Nếu hạn chế dòng điện mở máy  cách giảm điện áp cấp vào sẽ làm giảm mô men mở máy
- Những động cơ không đồng bộ có rô to dây quấn thì có thể tăng điện trở mạch rô to (bằng điện trở ngoài đưa vào mạch rô to) sẽ làm giảm dòng điện mở máy và cho phép có mô men lớn.

#### 5. Mở máy, đổi chiều quay và điều chỉnh tốc độ động cơ KĐB 3 pha


Yêu cầu khi ở máy:

- $M_K$  phải lớn để thích ứng với đặc tính tải.
- $I_K$  càng nhỏ càng tốt để không ảnh hưởng đến các phụ tải khác.
- Thời gian khởi động  $t_K$  cần nhỏ để máy có thể làm việc được ngay.
- Thiết bị khởi động đơn giản, rẻ tiền, tin cậy và ít tốn năng lượng.

Những yêu cầu trên là trái ngược nhau, vì thế tùy theo yêu cầu sử dụng, công suất động cơ và công suất của lưới điện mà ta chọn phương pháp khởi động thích hợp.

##### 5.1 Khởi động động cơ rô to dây quấn

Khi khởi động dây quấn rôto được nối với các điện trở phụ  $R_{pk}$  (hình 7.15a). Đầu tiên  $K_1$  và  $K_2$  mở, động cơ khởi động qua điện trở phụ lớn nhất, sau đó đóng  $K_1$  rồi  $K_2$  giảm dần điện trở phụ về không. Đường đặc tính mômen ứng với các điện trở phụ khởi động  $R_{p1}$  và  $R_{p2}$  ở hình 7.15b.

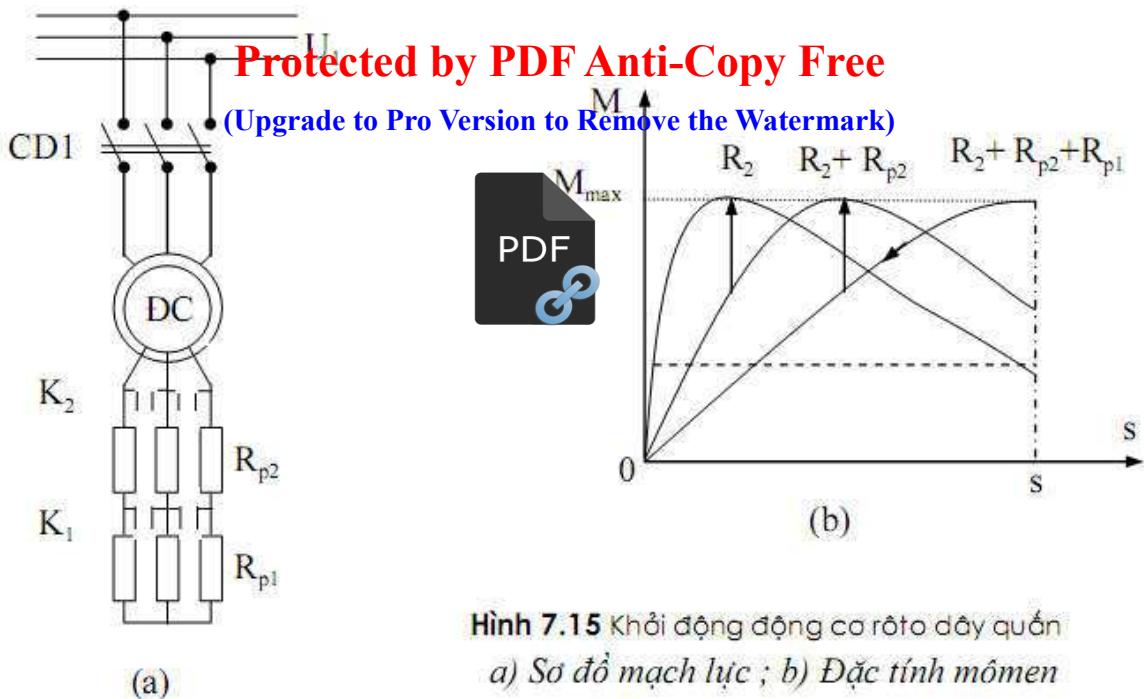

**Hình 7.15** Khởi động động cơ rôto dây quấn

(a)

a) Sơ đồ mạch lực ; b) Đặc tính mômen

Lúc khởi động  $n = 0$  thì  $s = 1$ , muốn mômen khởi động  $M_K = M_{max}$  thì  $s_{th} = 1$ :

$$s_{th} = \frac{R'_2 + R'_{pK}}{X'_1 + X'_2} = 1 \quad (7.46)$$

Từ đó xác định được điện trở khởi động ứng với mômen khởi động  $M_K = M_{max}$ .

Khi có  $R_{pK}$  dòng điện khởi động là:


$$I_{kp} = \frac{U_1}{\sqrt{(R_1 + R_2 + R_{pK})^2 + (X_1 + X_2)^2}} \quad (7.47)$$

Nhờ có điện trở  $R_K$  dòng điện khởi động giảm xuống, mômen khởi động tăng lên, đó là ưu điểm lớn của động cơ rôto dây quấn.

## 5.2 Khởi động động cơ rô to lồng sóc

### a. Khởi động trực tiếp:

Đóng cầu dao CD nối trực tiếp dây quấn stator vào lưới điện (hình 7.16). Ưu điểm của phương pháp này là thiết bị khởi động đơn giản; mômen khởi động  $M_K$  lớn; thời gian khởi động  $t_K$  nhỏ. Còn khuyết điểm là dòng điện khởi động  $I_K$  lớn làm ảnh hưởng đến các phụ tải khác. Vì vậy nó chỉ được dùng cho những động cơ công suất nhỏ và công suất của nguồn  $S_{nguồn}$  lớn hơn nhiều lần công suất động cơ  $S_{d.co}$ .

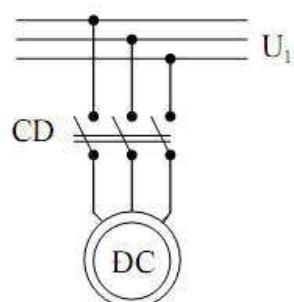

**Hình 7.16** Khởi động trực tiếp

## b. Khởi động bằng cách giảm điện áp đặt vào dây quấn stator

Các phulon khởi động này nhằm mục đích giảm dòng điện khởi động  $I_K$ .

Nhưng khi giảm điện áp khởi động thì momen khởi động cũng giảm theo.

### ***Khởi động dùng cuộn kháng mắc nối tiếp vào mạch stator:***

Khi khởi động: CD2 cắt, đóng CD1 để nối dây quấn stator vào lưới điện thông qua điện kháng ĐK, động cơ quay chậm, đóng CD2 để ngắn mạch cuộn kháng ĐK, nối trực tiếp dây quấn stator vào lưới điện (hình 7.17).


Điện áp đặt vào dây quấn stator lúc khởi động là:

$$U_K = kU_1 \quad (k < 1)$$

Đòng điện khởi động giảm đi  $k$  lần :

$$I'_K = kI_K$$

với  $I_K$ : dòng điện khởi động trực tiếp.

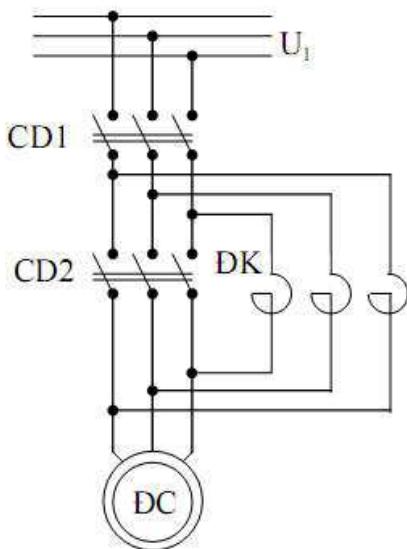


Hình 7.17 Khởi động dùng điện kháng

Momen khởi động giảm đi  $k^2$  lần so với momen khởi động trực tiếp  $M_K$ :

$$M'_K = k^2 M_K.$$

### ***Khởi động dùng MBA tự ngẫu:***

Trước khi khởi động: cắt CD2, đóng CD3, MBA TN để ở vị trí điện áp đặt vào động cơ khoảng  $(0,6-0,8)U_{dm}$ , đóng CD1 để nối dây quấn stator vào lưới điện thông qua MBA TN, động cơ quay ổn định, cắt CD3, đóng CD2 để nối trực tiếp dây quấn stator vào lưới (hình 7.18).

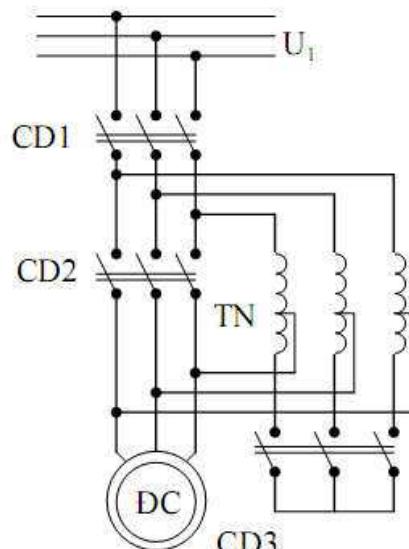

Hình 7.18 Khởi động dùng BA TN

Khi khởi động, động cơ được cấp điện:

**U<sub>Kf</sub>=k<sub>T</sub>U<sub>1</sub>(k<sub>T</sub>)** **Protected by PDF Anti-Copy Free**

Lúc đó dòng điện khởi động:  $I'_K = k_T I_K$   
với  $I_K$ : dòng khởi động trực tiếp.

Dòng điện MBA TN nhận từ nguồn:

$$I_L = k_T I'_K = k^2 T I_K$$

Mômen khởi động:

$$M'_K = k^2 T M_K$$

Vậy dòng điện và mômen giảm đi  $k^2 T$  lần.



### ***Khởi động bằng cách đổi nối Y→Δ:***

Lúc máy làm việc bình thường động cơ nối tam giác  $\Delta$ , khi khởi động nối hình sao Y, sau khi tốc độ quay gần ổn định chuyển về nối  $\Delta$  để làm việc (hình 7.19).

Điện áp pha khi khởi động:

$$U'_{Kf} = \frac{1}{\sqrt{3}} U_K$$

Dòng điện pha khi khởi động (nối Y):

$$I_{KY} = I'_{Kf} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_{Kf}$$

Dòng điện khi khởi động trực tiếp (nối  $\Delta$ ):

$$I_{K\Delta} = \sqrt{3} I_{Kf}$$

Ta có:


$$\frac{I_{K\Delta}}{I_{KY}} = \frac{\sqrt{3} I_{Kf}}{\frac{1}{\sqrt{3}} I_{Kf}} = 3$$

Vậy khi khởi động động cơ bằng cách đổi nối Y→ $\Delta$  dòng điện khởi động giảm đi 3 lần và mômen khởi động  $M_K$  cũng giảm đi 3 lần.


### ***5.3 Đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha***

Đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha bằng cách đảo 2 trong 3 đầu dây cấp nguồn vào stator.

Đây là sơ đồ đảo chiều quay động cơ bằng cầu dao 2 ngả

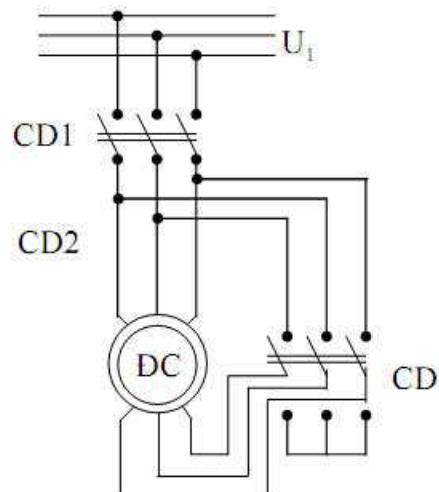

Hình 7.19 Khởi động đổi nối Y→ $\Delta$

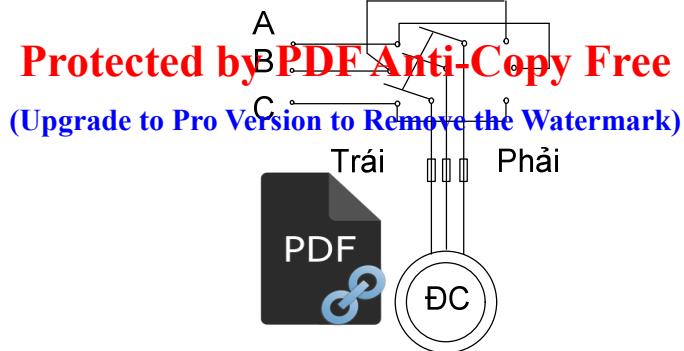


#### 5.4 Điều chỉnh tốc độ động cơ KDB 3 pha

Tốc độ của động cơ điện không đồng bộ được cho bởi:

$$n = n_1(1-s) = \frac{60f_1}{p}(1-s) \text{ vg/ph}$$

Nhìn vào biểu thức trên ta thấy: động cơ điện không đồng bộ rôto lồng sóc có thể điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi tần số dòng điện stato, đổi nối dây quấn stato để thay đổi số đôi cực từ  $p$  của từ trường hoặc thay đổi điện áp đặt vào dây quấn stato để thay đổi hệ số trước  $s$ . Tất cả các phương pháp điều chỉnh đó đều thực hiện ở phía stato. Đối với động cơ điện không đồng bộ rôto dây quấn thường điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện trở mạch rôto để thay đổi hệ số trước  $s$ , việc điều chỉnh được thực hiện ở phía rôto.

##### a. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi số đôi cực từ

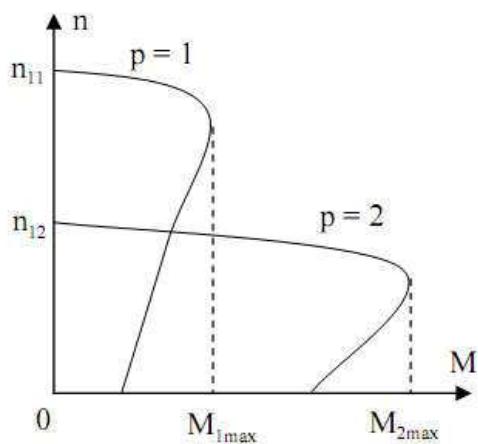

Hình 7.20. Đặc tính cơ ĐK có hai cực đầu nối dây quấn thành bốn cực

Số cực của từ trường quay stato tùy thuộc vào cách đấu dây quấn stato. Bằng cách đấu lại dây quấn, một động cơ hai cực ( $p = 1$ ) có thể thành bốn cực ( $p = 2$ ). Động cơ không đồng bộ có cấu tạo dây quấn để thay đổi số đôi cực từ được gọi là động cơ nhiều cấp tốc độ. Phương pháp này chỉ dùng cho loại động cơ rôto lồng sóc.

Trên hình 7.20 trình bày hai đặc tính  $M_1(n)$  và  $M_2(n)$  ứng với hai tốc đồng bộ  $n_{11}$  và  $n_{12}$ .

Theo công thức (7.3b) và (7.42), ta có:

$$n_{11} = 2n_{12} \text{ và } M_{2\max} = 2M_{1\max}.$$

##### b. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi tần số


Từ công thức (7.12), nếu bỏ qua diện áp rơi trên dây quấn, ta có :

$$\frac{U_1}{f_1} = 4,44 N_1 k_{dq1} \Phi_m$$

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Như vậy từ thông  $\Phi_m$  tỉ lệ với  $U_1/f_1$ . Muốn giữ  $\Phi_m$  không đổi khi giảm  $f_1$ , ta phải đồng thời giảm  $U_1$  sao cho  $U_1/f_1$  không đổi.


Cách điều chỉnh  $U_1/f_1$  không đổi là bằng cách thay đổi tần số. Mômen cực đại cũng không đổi và cách điều chỉnh này có các đặc tính thích hợp với loại tải cần mômen không đổi khi vận tốc thay đổi. Để thay đổi tần số ta sử dụng bộ biến tần, hình 7.21a và họ đặc tính với  $U_1/f_1$  không đổi và  $f_1$  giảm như hình 7.21b

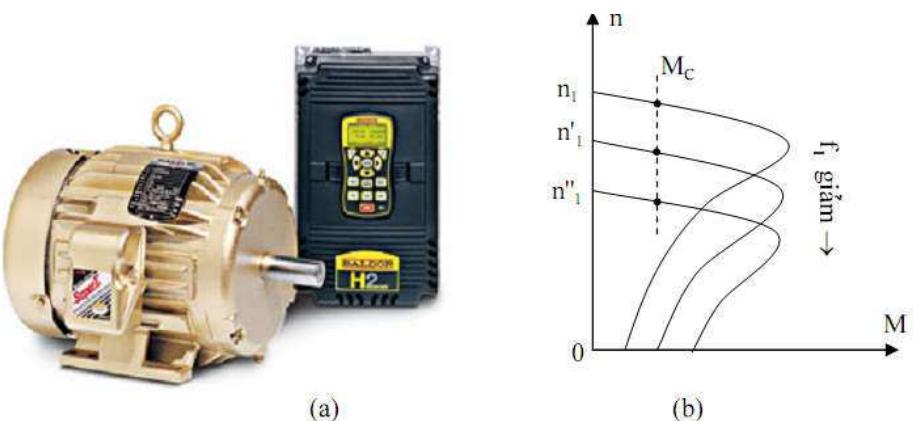

Hình 7.21. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi tần số

### c, Điều chỉnh bằng cách thay đổi điện áp nguồn điện

Ta đã biết, hệ số trượt tối hạn  $s_{th}$  không phụ thuộc vào điện áp. Theo (7.50) và (7.55), nếu  $R'_2$  không đổi thì khi giảm điện áp nguồn  $U_1$ , hệ số trượt tối hạn  $s_{th}$  sẽ không đổi còn  $M_{max}$  giảm tỉ lệ với  $U_1^2$ . Vậy họ đặc tính thay đổi như hình 7.22 làm cho tốc độ thay đổi theo. Phương pháp này chỉ thực hiện khi máy mang tải, còn khi máy không tải giảm điện áp nguồn, tốc độ động cơ gần như không đổi.

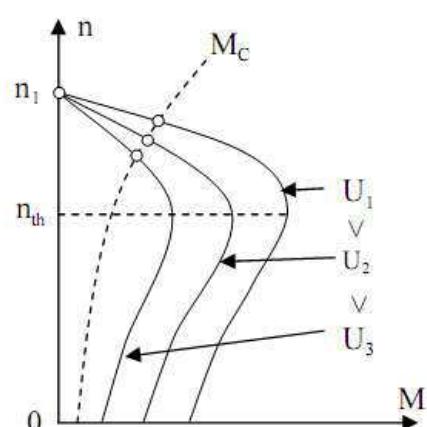

Hình 7.22 Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện áp nguồn điện

### d, Thay đổi điện trở rô to dây quấn

Thay đổi điện trở dây quấn rôto, bằng cách mắc thêm biến trở ba pha vào mạch rôto của động cơ rôto dây quấn P0. Tranh 7.15a

**Protected by PDF Anti-Copy Free**

Do biến trở điều chỉnh phải làm việc lâu dài nên có kích thước lớn hơn biến trở khởi động. Họ đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ rôto dây quấn khi dùng biến trở điều chỉnh tốc độ trình bày trong tranh 7.15b. Ta thấy rằng khi tăng điện trở, tốc độ quay của động cơ giảm.

Phương pháp này gây tổn hao t<sub>1</sub> =  tr<sub>1</sub> nên làm hiệu suất động cơ giảm. Tuy vậy, đây là phương pháp khá đơn giản, tốc độ được điều chỉnh liên tục trong phạm vi tương đối rộng nên được dùng nhiều trong các động cơ công suất cở trung bình.

## 6. Tổn hao công suất và hiệu suất động cơ

Động cơ điện không đồng bộ nhận điện năng từ lưới điện, nhờ từ trường quay điện năng đã được biến đổi thành cơ năng trên trực động cơ.

Công suất tác dụng động cơ điện nhận từ lưới điện :

$$P_1 = m_1 U_1 I_1 \cos\phi_1 \quad (7.30)$$

Trong đó:  $U_1$ ,  $I_1$  là điện áp pha và dòng điện pha, còn  $\phi_1$  là góc lệch pha của dòng điện và điện áp pha.

Công suất này một phần bù vào tổn hao đồng trên dây quấn stator :  $p_{Cu1} = m_1 I_1^2 R_1$  và tổn hao sắt thép trong lõi thép:  $p_{Fe} = m_1 I_1^2 R_{Fe}$ . Công suất còn lại gọi là công suất điện tử truyền qua rotor:

$$P_{dt} = P_1 - (p_{Cu1} + p_{Fe}) = m_1 I_1^2 \frac{R_2'}{s}, \quad (7.31)$$

Công suất điện tử truyền qua rotor, sau khi mất một phần vì tổn hao đồng trên dây quấn rotor:  $p_{Cu2} = m_1 I_2'^2 R_2'$ . Còn lại là công suất cơ trên trực:

$$P_{co} = P_{dt} - p_{Cu2} = m_1 I_2'^2 \frac{R_2'}{s} - m_2 I_2'^2 R_2' = m_1 I_2'^2 R_2' \frac{1-s}{s} \quad (7.32)$$

Từ công thức (7.31) và (7.32), ta có công suất cơ trên trực và  $P_{dt}$ :

$$P_{co} = (1-s)P_{dt} \quad P_{dt} = m_1 I_2'^2 \frac{R_2'}{s} = \frac{p_{Cu2}}{s}. \quad (7.33)$$

Công suất cơ trên trục sau khi trừ đi tổn hao quay  $p_q$  (ma sát, quạt gió và phụ), còn lại là công suất ánh tràn đầu trục hay công suất trục  $P_2$  của động cơ điện:

$$P_2 = P_1 - p_{Cu1} - p_{Fe} - p_{Cu2} - p_q \quad (\text{Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark})$$


Tổn hao của động cơ điện:

$$\Sigma p = p_{Cu1} + p_{Fe} + p_{Cu2} + p_q$$

Giản đồ năng lượng của động cơ không đồng bộ trình bày trên [Hình 7.12](#).

Hiệu suất của động cơ điện là tỉ số của công suất ra và công suất vào:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = 1 - \sum p \quad (7.34)$$

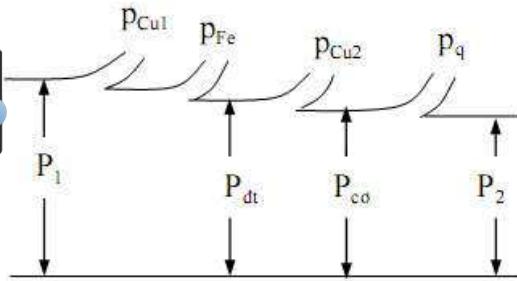

**Hình 7.12** Giản đồ năng lượng động cơ không đồng bộ

## VÍ DỤ 7.2

Động cơ không đồng bộ ba pha nối Y có công suất  $P_{dm} = 11\text{kW}$ ,  $U_{dm} = 380\text{V}$ ,  $f_{dm} = 50\text{Hz}$ , 4 cực từ,  $n_{dm} = 1440$  vòng/phút. Tổn hao quay (quạt gió, ma sát và phụ) là 750W. Xác định:

1. Công suất cơ
2. Công suất điện tử
3. Tổn hao đồng trong dây quấn rotor.

### Bài giải

1. Công suất cơ của động cơ:

$$\begin{aligned} \text{Công suất cơ} &= \text{Công suất trên đầu trục} + \text{Tổn hao quay} \\ &= 11000 + 750 = 11750\text{W} \end{aligned}$$

2. Công suất điện tử:

$$\text{Tốc độ đồng bộ: } n_1 = \frac{60f}{p} = \frac{60 \times 50}{2} = 1500 \text{ vòng/phút}$$

$$\text{Hệ số trước: } s = \frac{n_1 - n}{n_1} = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0,04$$

$$\text{Công suất điện tử: } P_{dt} = \frac{P_{co}}{1-s} = \frac{11750}{1-0,04} = 12240 \text{ W}$$

3. Tổn hao đồng trong dây quấn rotor:

$$p_{Cu2} = sP_{dt} = 0,04 \times 1224 = 489,6 \text{ W}$$

## CHƯƠNG 7: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

Ngày nay, mặc dù dòng điện xoay chiều được sử dụng rất rộng rãi, song máy điện một chiều vẫn tồn tại, đặc biệt là động cơ điện một chiều.

Trong công nghiệp, DCMC được sử dụng ở những nơi yêu cầu mômen mở máy lớn, điều chỉnh tốc độ bằng phẳng trong phạm

Ví dụ : các máy khuếch đại, các cơ cấu hành, trong ôtô, tàu thủy, máy bay, ...


### 1. Cấu tạo và phân loại máy điện 1 chiều

#### 1.1. Cấu tạo


Gồm stator (phản cảm) và rotor (phản ứng)
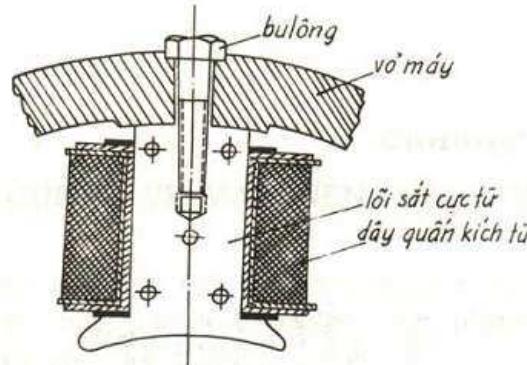
##### a. Stator :


Phản cảm còn gọi là stator, gồm lõi thép làm bằng thép dúc, vừa là mạch từ vừa là vỏ máy và các cực từ chính có dây quấn kích từ (hình 9.2), dòng điện chạy trong dây quấn kích từ sao cho các cực từ tạo ra có cực tính liên tiếp luân phiên nhau. Cực từ chính gắn vào vỏ máy nhờ các bulông. Ngoài ra máy điện một chiều còn có nắp máy, cực từ phụ và cơ cấu chổi than.



b. Rotor : Gồm lõi thép và dây quấn. Lõi thép làm bằng các lá thép kỹ thuật điện dày 0,5mm, phủ sơn cách điện ghép lại với nhau. Các lá thép được dập lỗ thông gió và rãnh để đặt dây quấn.

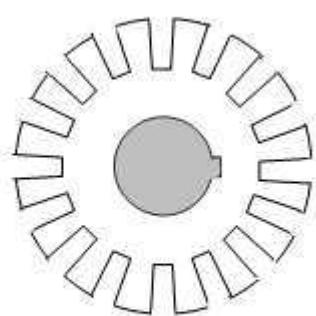

Hình 9.3 Lá thép rotor

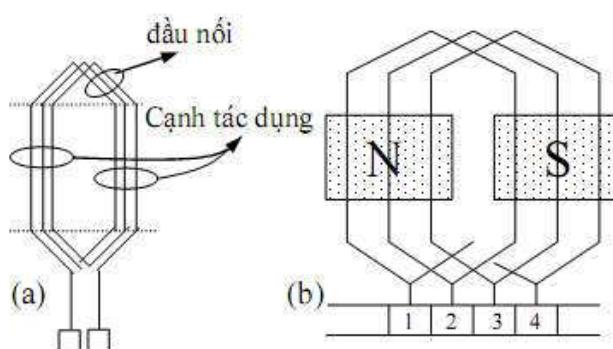

Hình 9.4 Dây quấn phản ứng máy điện một chiều  
a) Phần tử dây quấn; b) Bố trí phần tử dây quấn


### c. Cỗ góp và chổi điện

**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
 Cỗ góp gồm các phiến góp bằng đồng được ghép cách điện, có dạng hình trụ, gắn ở đầu trực rotor. Các đầu dây của rotor nối vưới phiến góp.

Chổi điện (chổi than) làm bằng graphite. Các chổi tỳ chặt lên cỗ góp nhờ lò xo và giá chổi điện gắn trên nắp máy.

#### 1.2. Phân loại máy điện một chiều

Ta đã phân máy điện một chiều thành máy phát điện một chiều và động cơ điện một chiều. Song tùy theo cách kích thích của cực từ chính, ta còn phân máy điện một chiều thành các loại như sau :

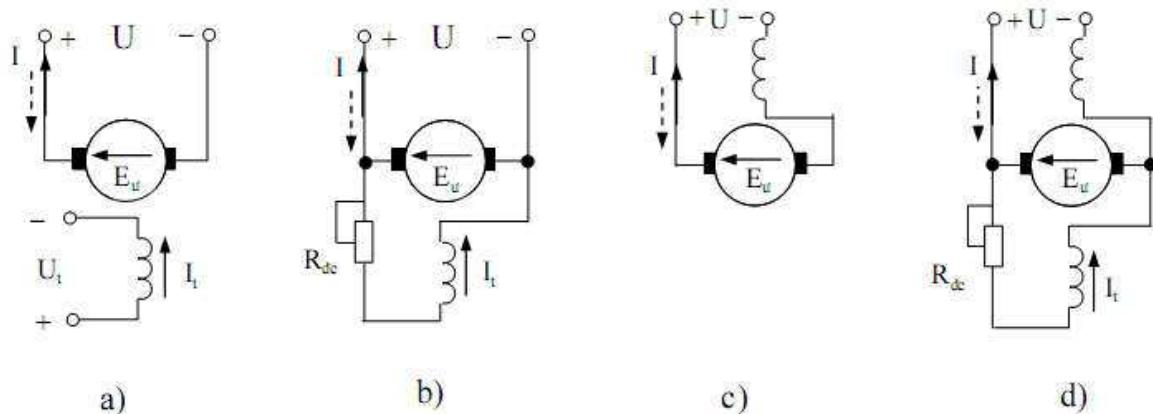

**Hình 9.9** Sơ đồ nguyên lý máy điện một chiều : a) Kích thích độc lập; b) Kích thích song song; c) Kích thích nối tiếp; d) Kích thích hỗn hợp. (mũi tên nét dứt chỉ dòng điện ở chế độ động cơ)

1. *Máy điện một chiều kích thích độc lập (hình 9.9a):* Mạch phản ứng không liên hệ trực tiếp về điện với mạch kích thích. Nếu máy có công suất nhỏ thì cực từ chính thường dùng nam châm vĩnh cửu, còn máy có công suất lớn cần có nguồn kích thích riêng để có thể điều chỉnh điện áp hoặc tốc độ trong phạm vi rộng.


2. *Máy điện một chiều kích thích song song (hình 9.9b):* Mạch kích thích nối song song với mạch phản ứng.

3. *Máy điện một chiều kích thích nối tiếp (hình 9.9c):* Mạch kích thích mắc nối tiếp với mạch phản ứng.

4. *Máy điện một chiều kích thích hỗn hợp (hình 9.9d):* Vừa kích thích song song vừa kích thích nối tiếp.

## 2. Nguyên lý hoạt động của máy phát và động cơ điện một chiều
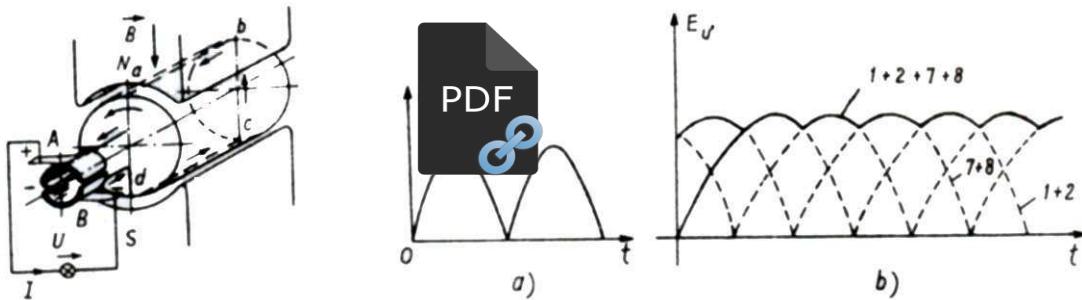
### 2.1. Nguyên lý làm việc của MP điện một chiều (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Nguyên lý làm việc:

Khi qua một cơ cấu truyền động làm quay phần ứng rotor, các thanh dẫn của dây quấn phần ứng cắt từ trường của phần cảm, sinh ra một suât điện động trong lòng thanh dẫn. (chiều sđđ xác định theo quy tắc bàn tay phải)

#### Nửa vòng thứ 1:

- Thanh dẫn phía trên nối vào cỗ góp phía trên, có chiều sđđ từ b → a.
- Thanh dẫn phía dưới nối vào cỗ góp phía dưới, có chiều sđđ từ d → c.
- Hai chổi than A và B tì lên 2 phiến góp. Điện áp của máy phát có cực dương ở chổi than A và cực âm ở chổi than B.

#### Nửa vòng thứ 2:

- Vị trí của phần tử thay đổi, sđđ trong thanh dẫn đổi chiều.
- Song do chổi than đứng yên, chổi A vẫn nối vưới phiến góp phía trên, chổi B vẫn nối vưới phiến góp phía dưới → Cực tính của máy phát điện không thay đổi.


Khi nối ra tải :

- Xuất hiện dòng điện phản ứng  $I_u$  cùng chiều vưới Sđđ phản ứng  $E_u$ . Gọi  $R_u$  là điện trở của dây quấn phản ứng ; U là điện áp đầu ra của máy phát.

$$PT \text{ điện áp : } U = E_u - I_u \cdot R_u$$

## Protected by PDF Anti-Copy Free
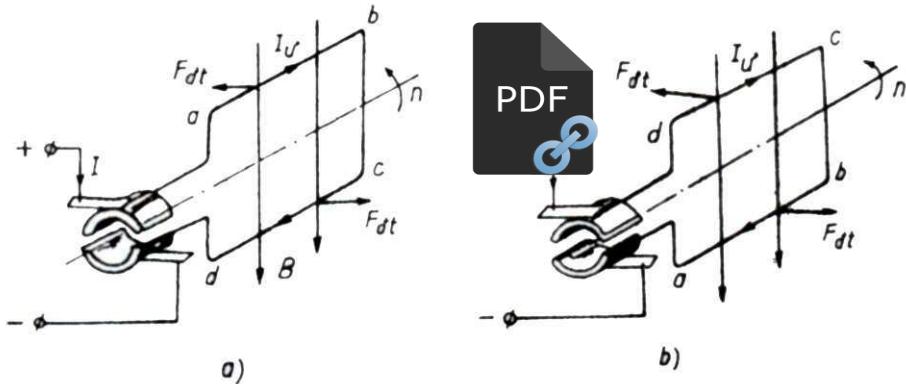
### 2.2. Nguyên lý làm việc của DC điện một chiều (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Nguyên lý làm việc :

- Khi cho điện áp 1 chiều  $U$  vào 2 chổi than. Chổi than A nối vưới cực (+), chổi than B nối vưới cực (-) Thì trong dây quấn phần ứng xuất hiện dòng điện phần ứng  $I_u$ .

#### *Nửa vòng thứ 1:*

- Thanh dẫn phía trên nối vào cỗ góp phía trên, có chiều dòng điện từ a → b.
- Thanh dẫn phía dưới nối vào cỗ góp phía dưới, có chiều dòng điện từ c → d.
- Hai thanh dẫn phần ứng sẽ chịu lực  $F_{dt}$  tác dụng làm cho rotor quay (chiều của lực  $F_{dt}$  xác định theo quy tắc bàn tay trái)

#### *Nửa vòng thứ 2:*


- Vị trí của phần tử thay đổi.
- Song do chổi than đứng yên, chổi A vẫn nối vưới phiến góp phía trên, chổi B vẫn nối vưới phiến góp phía dưới → Làm dòng điện  $I_u$  trong thanh dẫn đổi chiều → Lực  $F_{dt}$  tác dụng lên thanh dẫn đổi chiều → Mômen quay không đổi chiều.

$$PT \text{ điện áp: } U = E_u + I_u \cdot R_u$$

$E_u$  : Sức phản điện (do ở động cơ, chiều sđđ  $E_u$  ngược chiều vưới dòng điện  $I_u$ )

### 3. Biểu thức sức điện động và mô men điện từ của máy điện một chiều

#### 3.1 Sức điện động phản ứng (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

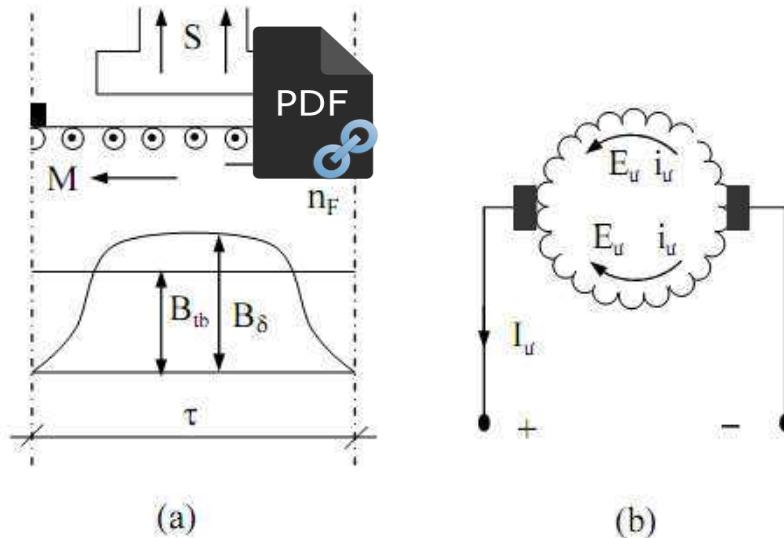

**Hình 9.7** Xác định sđd phản ứng và mômen điện từ trong máy phát điện một chiều  
a) Từ trường cực từ; b) Sơ đồ ký hiệu dây quấn;

Cho dòng điện kích thích vào dây quấn kích thích thì trong khe hở sẽ sinh ra từ thông (hình 9.7a). Khi quay rôto với tốc độ nhất định nào đó thì các thanh dẫn của dây quấn phản ứng cắt từ trường phản cảm, trong mỗi thanh dẫn cảm ứng sđd trung bình là :

$$e_{tb} = B_{tb}lv \quad (9.2)$$

trong đó :  $B_{tb} = \frac{\Phi}{tl}$  từ cảm trung bình trong khe hở;

$l$  là chiều dài của thanh dẫn;  $\tau$  là bước cực.

$$v = \frac{\pi Dn}{60} = 2\tau p \frac{n}{60} \text{ là tốc độ dài.}$$

Với:  $D$ : đường kính ngoài phản ứng.

$p$  : số đôi cực từ.

$n$  : tốc độ vòng

$\Phi$  : từ thông khe hở dưới mỗi cực từ.

Thế vào (9.2), ta có sđd trung bình trong một thanh dẫn :

$$e_{tb} = 2p\Phi \frac{n}{60}$$

Từ phía cổ góp nhìn vào phần ứng ta thấy dây quấn có thể biểu thị bằng sơ đồ ký hiệu như hình 9.7. Các dây quấn quanh thanh dẫn nối tiếp nhau tạo thành mạch vòng lén. Các chồi điện chia dây quấn thành nhiều nhánh song song. Khi phần ứng quay, vị trí phân tử thay đổi nhưng nhìn từ ngoài vào vẫn là nhiều mạch nhánh song song. Số phân tử bằng tổng các số thanh dẫn trong một nhánh. Nếu gọi số thanh dẫn của dây quấn phần ứng là  $N$ , số đôi mạch nhánh song song là  $a$  ( $2a$  số nhánh song song) thì số thanh dẫn của một nhánh song song  $N/2a$ . Vậy số phân tử của dây quấn phần ứng là số thanh dẫn của một nhánh song song bằng:

$$E_u = \frac{N}{2a} e_{tb} = \frac{pN}{60a} \Phi n = k_E \Phi n = k_M \Phi \Omega \quad (9.3)$$

trong đó:  $\Omega = \frac{2\pi n}{60}$  là tốc độ góc của phần ứng;

$$k_E = \frac{pN}{60a}, k_M = \frac{pN}{2\pi a} \text{ hệ số phụ thuộc vào kết cấu của máy.}$$

Từ công thức (9.3) ta thấy, để thay đổi số phân tử thì có thể thay đổi tốc độ hoặc thay đổi từ thông  $\Phi$  tức là thay đổi dòng điện kích từ và muốn đổi chiều số thanh dẫn thì hoặc đổi chiều quay, hoặc đổi chiều dòng điện kích từ.

### 3.2 Mô men điện từ của máy điện một chiều

Khi máy điện làm việc trong dây quấn phần ứng sẽ có dòng điện chạy qua. Tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện sẽ sinh ra mômen điện từ trên trực máy.

Lực điện từ tác dụng lên từng thanh dẫn:

$$f = B_{tb} l i_u$$

Nếu tổng số thanh dẫn của dây quấn phần ứng là  $N$  và dòng điện trong mạch nhánh là  $i_u = \frac{I_u}{2a}$  thì mômen điện từ tác dụng lên dây quấn phần ứng:

$$M = B_{tb} \frac{I_u}{2a} l N \frac{D}{2}$$

trong đó:  $I_u$  : dòng điện phần ứng.

$a$  : số đôi mạch nhánh song song.

$D$  : Đường kính ngoài phần ứng.

$l$  : chiều dài tác dụng của thanh dẫn.

Do:  $D = \frac{2pt}{\pi}$  và  $B_{tb} = \frac{\Phi}{tl}$ , nên ta có:


$$M = \frac{pN}{2\pi a} \Phi I_u = k_M \Phi I_u \quad (\text{Nm}) \quad (9.4)$$

Từ công thức (9.4) ta thấy, muốn thay đổi mômen điện từ, ta phải thay đổi dòng điện phàn ứng. Vậy máy phát điện một chiều mômen điện từ là mômen kinh và vẫn ngược chiều quay phát điện, còn trong động cơ điện một chiều, mômen điện từ là mômen quay nên cùng chiều quay với động cơ.



## 4. Tốn hao công suất và hiệu suất máy phát điện một chiều

### 4.1 Chế độ máy phát.

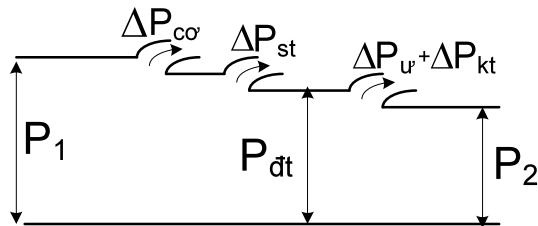

Giản đồ năng lượng của máy phát điện một chiều

$P_1$ : Công suất cơ tại cửa vào

$P_2$ : Công suất điện tại cửa ra

$\Delta P_{co}$ : Tốn hao do ma sát ở trục

$\Delta P_{st}$ : Tốn hao trong lõi thép

$\Delta P_{ur}$ : Tốn hao trong mạch phàn ứng:  $\Delta P_{ur} = R_{ur} \cdot I_{ur}^2$

$\Delta P_{kt}$ : Tốn hao trong mạch kích thích:  $\Delta P_{kt} = R_{kt} \cdot I_{kt}^2$

$P_{dt}$ : là phần công suất còn lại biến từ cơ sang điện

$$P_{dt} = P_1 - \Delta P_{co} - \Delta P_{st}$$

$$P_{dt} = E_u I_u$$

- Dòng năng lượng ra khỏi máy phát là  $P_2$ :

$$P_2 = P_{dt} - \Delta P_{ur} - \Delta P_{kt} = P_1 - \sum \Delta P$$

$$P_2 = UI \quad \text{trong đó } U: \text{ là điện áp giữa hai chổi điện}$$

I: là dòng phụ tải của máy


- Nếu máy phát một chiều kích thích **song song**:  $I = I_u - I_{kt}$

- Nếu máy phát một chiều kích thích **nối tiếp**:  $I = I_u = I_{kt}$

Hiệu suất máy phát một chiều:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + \sum \Delta P}$$

## 4.2 Chế độ động cơ:

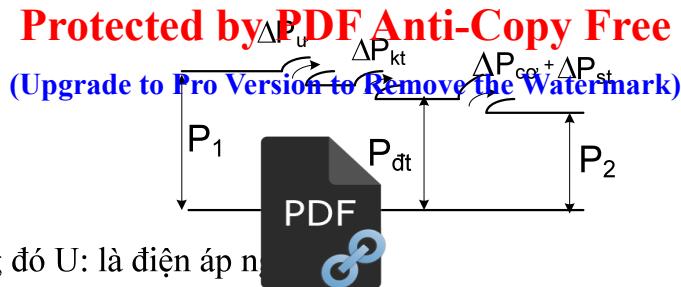

$$P_1 = UI \quad T rong đó U: là điện áp n$$

I: là dòng điện chạy vào dây quấn phàn ứng

- Nếu động cơ một chiều kích thích **song song**:  $I = I_u + I_{kt}$

- Nếu động cơ một chiều kích thích **nối tiếp**:  $I = I_u = I_{kt}$

$\Delta P_u$ : Tốn hao trong mạch phàn ứng:  $\Delta P_u = R_u \cdot I_u^2$

$\Delta P_{kt}$ : Tốn hao trong mạch kích thích:  $\Delta P_{kt} = R_{kt} \cdot I_{kt}^2$

$P_{dt}$ : là năng lượng còn lại biến đổi thành cơ năng trên trực

$$P_{dt} = UI - \Delta P_u - \Delta P_{kt}$$

$$P_{dt} = E_u I_u$$

$P_2$ : Công suất hữu ích tại cửa ra của động cơ

$$P_2 = P_{dt} - \Delta P_{st} - \Delta P_{co} = P_1 - \sum \Delta P$$

Hiệu suất động cơ một chiều:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{UI - \sum \Delta P}{UI}$$

## 5. Mở máy, đổi chiều quay và điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều

### 5.1. Mở máy động cơ một chiều

Phương trình điện áp (mạch phàn ứng) :  $U = E_u + I_u \cdot R_u$

$$\rightarrow I_u = \frac{U - E_u}{R_u}$$

Khi mở máy,  $n = 0$ , nên  $E_u = k_E n \dot{\theta} = 0$


$$\rightarrow I_{u \text{ mở}} = \frac{U}{R_u}$$

$R_u$  rất bé  $\rightarrow I_{u \text{ mở}}$  rất lớn, cỡ 20 – 30 lần  $I_{dm}$   $\rightarrow$  làm hỏng cổ góp, chổi than, ảnh hưởng đến lưu ý điện.

Để dòng giảm dòng mờ máy:  $I_{mô} = (1, 5 - 2) I_{dm}$  ta dùng các biện pháp sau:
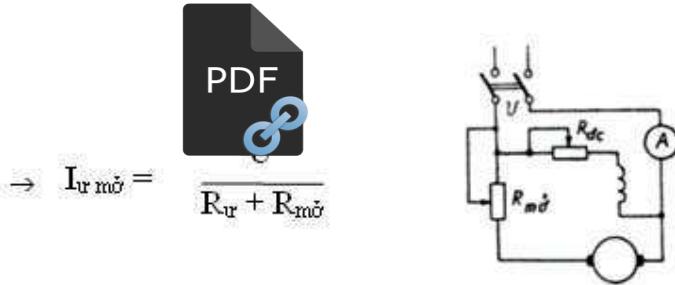
### Dùng biến trở mờ máy Protected by PDF Anti-Copy Free

Lắp thêm một  $R_{mô}$  vào mạch phân ứng. Dòng mờ máy:



Lúc đầu, để biến trở  $R_{mô}$  lớn nhất, dòng mờ máy được giảm nhỏ nhất có thể. Tốc độ tăng dần lên,  $E_u \nearrow$ . Ta thực hiện giảm biến trở mờ máy  $R_{mô}$  dần về 0. Máy làm việc đóng điện áp định mức.

### Giảm điện áp phần ứng:

Được sử dụng khi nguồn điện một chiều có thể điều chỉnh được điện áp. Ví dụ trong hệ thống MP - DC, nguồn 1 chiều chỉnh lưu.

Các thông số mạch kích từ phải điều chỉnh sao cho dòng điện kích từ lúc mờ máy là lớn nhất.

### 5.2. Điều chỉnh tốc độ

$$\rightarrow n = \frac{U - I_u R_u}{k_u \hat{\epsilon}}$$

### Mắc điện trở điều chỉnh vào mạch phân ứng:

$R_{dc} \nearrow \rightarrow n \searrow$  (gây tổn hao công suất trên  $R_{dc}$ )

### Thay đổi điện áp U

Dùng nguồn điện một chiều có điện áp ra điều chỉnh được, cấp cho động cơ. Phương pháp này được sử dụng nhiều trong thực tế.

$U \nearrow \rightarrow n \nearrow$

### Thay đổi từ thông

Thay đổi từ thông bằng thay đổi dòng kích từ  $I_{kt}$ .


### 5.3. Đảo chiều quay động cơ

([Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark](#))


Để đảo chiều quay của động cơ một chiều, ta thực hiện đảo chiều cực tính của nguồn điện đưa vào động cơ.



#### Sơ đồ mạch :

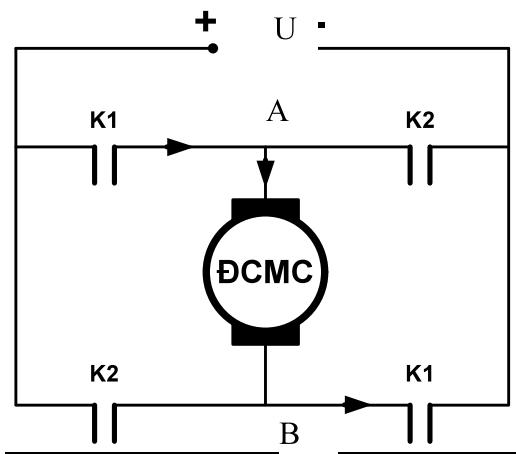

a. Quay thuận

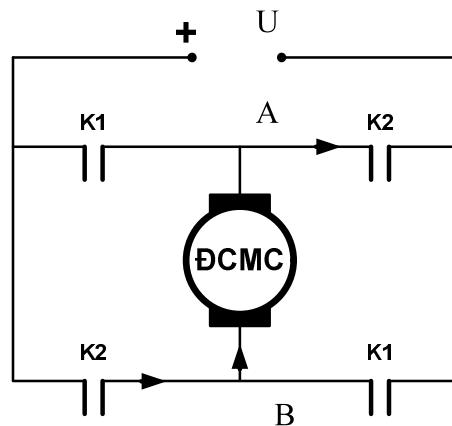

b. Quay nghịch

- Sử dụng 2 rơle có các tiếp điểm thường mở K1 và K2.
- ĐCMC : Động cơ một chiều

#### Hoạt động :

Quay thuận : Ta bật công tắc cấp điện cho cuộn hút rơle K1, các tiếp điểm K1 đóng, còn các tiếp điểm K2 vẫn mở. Dòng điện chạy theo chiều từ A → B.

Quay nghịch : Ta bật công tắc cấp điện cho cuộn hút rơle K2, các tiếp điểm K2 đóng, còn các tiếp điểm K1, lúc này do không được cấp điện nên ở trạng thái mở. Dòng điện chạy theo chiều từ B → A.

## CHƯƠNG 8; TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Protected by PDF Anti-Copy Free

### 1. Thiết bị đóng cắt mạch


(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

#### 1.1. Cầu dao

Cầu dao là loại thiết bị điện để đóng cắt dòng điện bằng tay, đơn giản nhất, được sử dụng trong mạch điện có điện áp 220V, điện một chiều và 380V điện xoay chiều.

Cầu dao thường dùng để đóng cắt mạch điện công suất nhỏ và khi làm việc không phải đóng cắt nhiều lần. Nếu điện áp mạch điện cao hơn hoặc mạch điện có công suất trung bình và lớn thì cầu dao làm nhiệm vụ cách ly hoặc chỉ đóng cắt khi không tải. Sở dĩ như vậy vì khi cắt mạch, hồ quang sinh ra sẽ rất lớn, tiếp xúc sẽ bị phá huỷ trong một thời gian ngắn dẫn đến phát sinh hồ quang giữa các pha, gây nguy hiểm cho người thao tác và hỏng thiết bị.

Để đảm bảo an toàn, cần đảm bảo các điều kiện sau: Cầu dao phải có công suất đủ lớn (lớn hơn 50cm) và để an toàn lúc đóng cắt, cần có biện pháp dập tắt hồ quang, tốc độ di chuyển lưỡi dao tiếp xúc càng nhanh, thời gian dập tắt hồ quang càng ngắn, vì thế người ta thường làm thêm lưỡi dao phụ có lò xo bật nhanh ở các cầu dao có dòng điện một chiều lớn 30A.

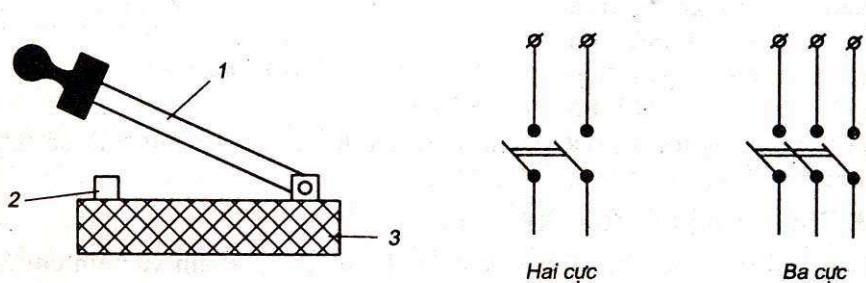

Hình 6.3. Cấu tạo và ký hiệu cầu dao.

1. tiếp điểm động (lưỡi dao); 2. tiếp điểm tĩnh; 3. đế cách điện.


Theo kết cấu người ta phân ra loại 1 cực, 2 cực, 3 cực hoặc 4 cực. Theo điện áp phân ra điện áp định mức 250V, 500V. Theo dòng điện định mức có các loại: 15, 25, 30, 40, 60, 75, 100, 150, 200, 300, 350, 600, 1000A. Theo điều kiện bảo vệ có loại không có hộp, có loại có hộp che chắn. Theo yêu cầu sử dụng có loại cầu dao có cầu chì bảo vệ và loại không có cầu chì bảo vệ.

Trên hình 6.3 vẽ cấu tạo và ký hiệu cầu dao.
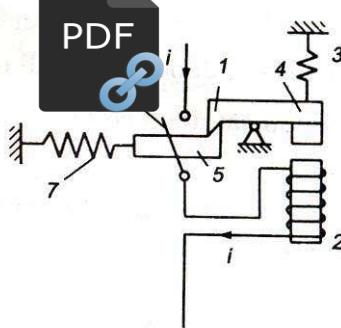
## 1.2 Áptômát

ápтомát là thiết bị điện dùng để đóng/cắt mạch điện, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp...hồ quang được (Clipart from [Phông nền](#) to Remove the Watermark)

Sơ đồ nguyên lý của áptômát 1 - dòng điện cực đại vẽ trên hình 6.9



Ở trạng thái bình thường, sau khi đóng điện, áptômát được giữ ở trạng thái đóng tiếp điểm nhờ móc răng 1 khớp với cần răng 5 cùng một cụm với tiếp điểm động 6.

Khi mạch điện quá tải hay ngắn mạch, dòng điện chạy qua cuộn dây 2 lớn, lực hút điện từ tăng lên thắng lực lò xo 3 kéo phần ứng 4 xuống làm nhả móc 1, cần 5 được tự do, tiếp điểm động 6 của áptômát được mở ra do lực của lò xo 7, mạch điện bị cắt.

ápтомат thường được phân loại như sau:

- Theo kết cấu: loại 1 cực, 2 cực, 3 cực.
- Theo thời gian tác động: loại tác động không tức thời, loại tác động tức thời.
- Theo chức năng bảo vệ: loại bảo vệ dòng điện cực đại, dòng điện cực tiêu, bảo vệ công suất điện ngược, bảo vệ áp suất...

Để thực hiện yêu cầu thao tác chọn lọc bảo vệ, áptômát phải có khả năng hiệu chỉnh dòng tác động và thời gian tác động.


## 1.3. Nút ấn

Là thiết bị điện để điều khiển từ xa (có khoảng cách) đóng/cắt tự động mạch điện (mạch điện động cơ điện...)

Có hai loại nút ấn: nút ấn thường hở và nút ấn thường đóng.
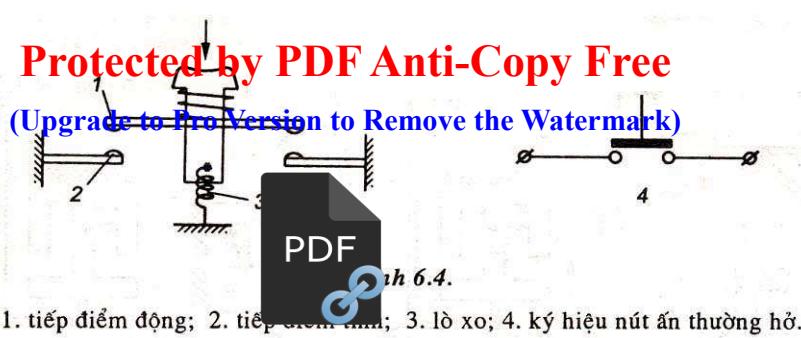
### a, Nút ấn thường hở


Trên hình 6.4 là cấu tạo và ký hiệu nút ấn thường hở (mở)



Khi ấn nút theo chiều mũi tên thì tiếp điểm đóng lại, nối mạch điện. Khi bỏ tay ra, nhờ lò xo phản, tiếp điểm lại trở về vị trí ban đầu là hở mạch.
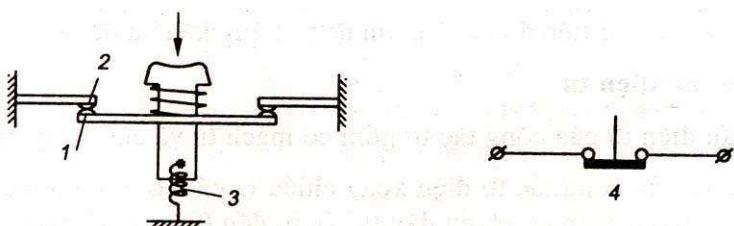
### b, Nút ấn thường đóng

Trên hình 6.5 là cấu tạo và ký hiệu nút ấn thường đóng.



Khi ấn nút theo chiều mũi tên thì tiếp điểm hở ra, cắt mạch điện. Khi bỏ tay ra, nhờ lò xo phản, tiếp điểm lại trở về vị trí ban đầu là thường đóng.

## 2. Thiết bị điều khiển và bảo vệ

### 2.1. Role


Role là thiết bị điện dùng để đóng các mạch điện điều khiển, bảo vệ và điều khiển sự làm việc của mạch điện động lực.

Các bộ phận (các khối) chính của role là : cơ cấu tiếp thu, cơ cấu trung gian, cơ cấu chấp hành. Ví dụ role điện từ có các bộ phận: cuộn dây (cơ cấu tiếp thu), mạch từ nam châm điện (cơ cấu trung gian), hệ thống các tiếp điểm (cơ cấu chấp hành)

Ngày nay do sự phát triển của công nghệ, ngoài role điện cơ, role nhiệt, role từ, các loại role điện tử, role số với những ưu điểm nổi bật đã phát triển và sử dụng nhiều trong các nghành của sản suất và đời sống.

### a, Role điện từ

Role điện từ là loại role điện cơ, làm việc theo nguyên lý điện từ. Xét một role điện từ có cấu tạo như hình 6.1

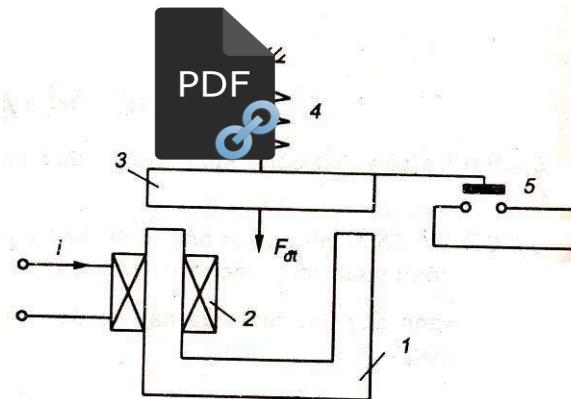

Hình 6.1.

Khi cho dòng điện  $i$  đi vào cuộn dây 2 của nam châm điện 1 thì nắp 3 của nam châm điện sẽ chịu một lực hút điện từ  $F_{dt}$ . Khi dòng điện  $i$  lớn hơn dòng điện tác động  $I_{td}$ , thì lực điện từ  $F_{dt}$  lớn hơn lực  $F_{lò xo}$  của lò xo 4, làm đóng tiếp điểm 5. Khi dòng điện  $i$  nhỏ hơn dòng điện trở về  $I_{tv}$ , lực  $F_{lò xo}$  lớn hơn lực điện từ  $F_{dt}$ , role nhả, các tiếp điểm 5.

Nhược điểm của role điện từ là công suất tác động tương đối lớn, độ nhạy thấp. Hiện nay người ta sử dụng vật liệu sắt từ mới để tăng độ nhạy của role.

### b, Role nhiệt.


Role nhiệt dùng để bảo vệ động cơ điện và mạch điện khỏi bị quá tải. Role nhiệt không tác động tức thời theo trị số dòng điện, vì cần có thời gian để phát nóng. Thời gian làm việc khoảng vài giây đến vài phút.

Role nhiệt có nguyên lý làm việc dựa vào tác dụng làm việc của dòng điện. Loại Role nhiệt thường gặp có phần tử cơ bản là phiến kim loại kép, cấu tạo từ hai tấm kim loại, một tấm có hệ số giãn nở bé và một tấm có hệ số giãn nở lớn. Khi đốt nóng do dòng điện  $I$ , có thể dùng trực tiếp cho dòng điện đi qua hoặc dây điện trở bao quanh

Hình 6-2. là sơ đồ cấu tạo role nhiệt. Bộ phận đốt nóng 1 đầu nối tiếp với dòng mạch điện chính của thiết bị cần bảo vệ (tự động cắt điện) khi dòng điện chạy trong mạch điện tăng lên quá mức quy định (động cơ điện bị quá tải) thì nhiệt lượng tỏa ra làm cho phiến kim loại kép 3 cong nén phía trên (về phía kim loại có hệ số giãn nở nhỏ) Nhờ lực kéo của lò xo 5,

đòn bẩy 4 sẽ quay và mở tiếp điểm 2, làm cho mạch điện tự động cắt điện. Khi bộ phận đốt nóng nguội đi, thanh kim loại kẹp hết cung, anh hàn 6 là bộ thẻ của role nhiệt về vị trí cũ, tiếp điểm 2 đóng.

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

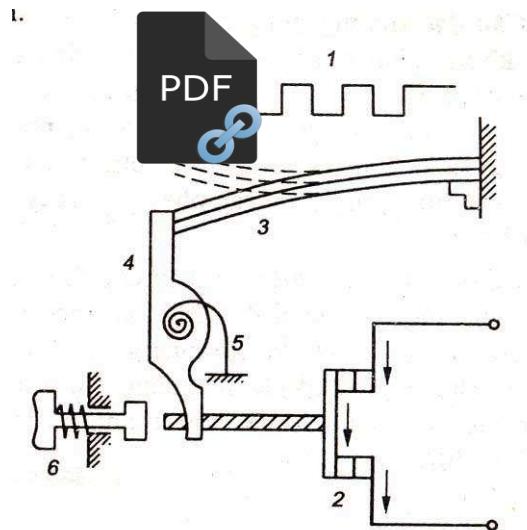

Hình 6.2.

### c, Role tương tự - Role kỹ thuật số

Các loại Role điện - cơ có nhược điểm là tác động chậm và kém chính xác nên từ những năm 70 đến năm 90 các role điện - cơ được cải tiến theo hướng điện tử hóa, thay thế các cơ cấu đo, cơ cấu so ngưỡng bằng các mạch điện tử và vi mạch bán dẫn. Đến khoảng những năm 90 người ta đưa kỹ thuật vi xử lý, vi điều khiển vào role, các tính năng của role càng ưu việt hơn.

Role tương tự có đặc trưng là các thông số vào, ra của role như dòng điện, điện áp, góc lệch pha, công suất... là các đại lượng liên tục (analog). Tín hiệu này được so sánh với 1 hay nhiều đại lượng đầu vào có giá trị chuẩn để cho tín hiệu đầu ra. Cấu trúc role gồm các khối sau: Khối tiếp thu, khối thực hiện, khối trì hoãn và khối chỉnh định.

Role kỹ thuật số có đặc điểm là tín hiệu xử lý bên trong của role ở dạng số (dạng nhị phân 0, 1) tín hiệu đầu vào được chuyển sang tín hiệu số để điều khiển tín hiệu ra. Kết cấu phần cứng và phần mềm của các kiểu role kỹ thuật số của các hãng khác nhau thường có những nét đặc biệt riêng, không giống nhau.

## 2.2 Công tắc tơ điện từ

Công tắc tơ là loại thiết bị điện dùng để đóng/cắt từ xa, tự động hoặc bằng nút ấn các mạch điện có tải điện áp đến 500V, dòng điện đến 600A.

Công tắc tơ có hai vị trí: đóng và cắt. Tiếp điểm được giữ ở trạng thái đóng nhờ có dòng điện trong cuộn dây hút (cuộn điều khiển) của cơ cầu.


Protected by PDF Anti-Copy Free

Công tắc tơ điện tử có các bộ phận chính sau:

- Cơ cầu điện tử.
- Hệ thống tiếp điểm chính
- Hệ thống tiếp điểm phụ
- Hệ thống dập hò quang.



Trên hình 6.6 vẽ sơ đồ nguyên lý chung của các công tắc điện tử.

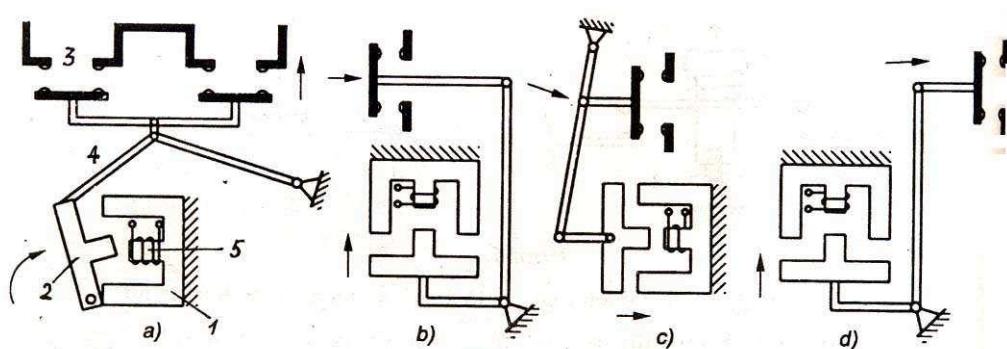

Hình 6.6

Trong sơ đồ hình 6.6, ta thấy 2 bộ phận cơ bản: cơ cầu điện tử và cơ cầu truyền động. Cơ cầu truyền động gồm hệ thống tay đòn và tiếp điểm động. Cơ cầu truyền động phải có kết cấu hợp lý để giảm thời gian thao tác đóng, cắt, tăng lực ép các tiếp điểm và giảm được tiếng kêu va đập.

#### a, Cơ cầu điện tử

Cơ cầu điện tử của công tắc gồm có mạch từ và cuộn dây hút.

Mạch từ của công tắc tơ điện xoay chiều là các lõi thép được ghép bằng lá thép kỹ thuật điện có chiều dày 0,35mm đến 0,5mm để giảm tổn hao sắt từ do dòng điện xoáy. Mạch từ có dạng hình chữ E hoặc chữ U, gồm 2 phần: Phần tĩnh (1) được ghép chặt cố định, phần động (2) là nắp còn lại là phần ứng được nối với các tiếp điểm (3) qua hệ thống tay đòn (4).

Cuộn dây hút (5) có điện trở rất bé so với điện kháng. Khi có dòng điện qua cuộn hút, sẽ có lực điện từ hút nắp (phần động 2), thông qua hệ thống tay đòn, đóng tiếp điểm (3) duy trì vị trí đóng mạch điện của công tắc tơ (hình 6.6)

Nguyên lý làm việc của công tắc tơ điện một chiều cũng tương tự như trên, thường chỉ khác ở hình dáng kết cấu truyền động của mạch từ tiếp điểm. Công tắc tơ điện một chiều thường dùng **thạch tu** kiểu xùpap, có tiếp điểm động bắt chặt ngay vào nắp. Ngoài ra, vì sử dụng dòng điện một chiều nên **lõi sắt** từ thường làm bằng sắt từ mềm, cuộn dây thường có dạng hình trụ tròn, có thể quấn sợi, vì lõi thép ít nóng hơn trường hợp điện xoay chiều.




### b, Hệ thống tiếp điểm

Hệ thống tiếp điểm gồm các tiếp điểm thường hở (mở) (ở trạng thái hở) và tiếp điểm thường đóng (ở trạng thái đóng) khi chưa có tác động của cuộn điều khiển (cuộn hút)

Trên hình 6.7a vẽ vị trí các tiếp điểm thường hở, thường đóng khi không có dòng điện vào cuộn dây điều khiển. Hình 6.7b vẽ ký hiệu cuộn dây công tắc K và tiếp điểm thường hở, tiếp điểm thường đóng.

Khi có dòng điện vào cuộn dây, lõi sắt bị hút xuống một lực thăng lực đẩy của lò xo phản làm cho tiếp điểm thường đóng bị hở và tiếp điểm thường hở bị đóng lại. Nếu cuộn dây bị mất điện, do tác dụng của lực đẩy của lò xo, hệ thống các tiếp điểm trở về vị trí ban đầu.

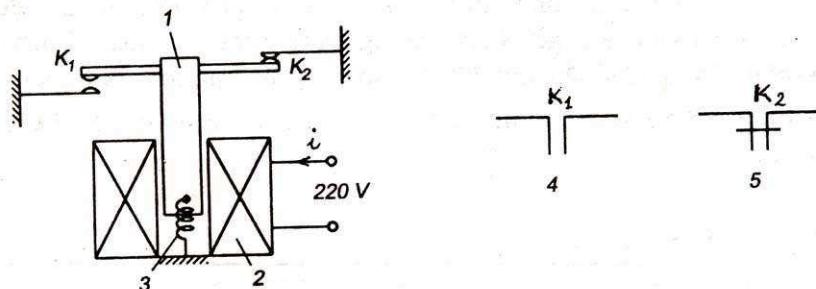

**Hình 6.7.** 1. lõi sắt ; 2. cuộn dây K ; 3. lò xo ; 4. K<sub>1</sub>- ký hiệu tiếp điểm thường hở ;  
5. K<sub>2</sub> ký hiệu tiếp điểm thường đóng

Các số liệu kỹ thuật của công tắc là:

- Điện áp định mức  $U_{dm}$  là điện áp của mạng điện tương ứng mà tiếp điểm chính phải đóng cắt, thường có các cấp 110V, 220V, 440V điện một chiều và 127V; 220V; 380V; 500V xoay chiều.

Cuộn hút có thể làm việc bình thường ở điện áp trong giới hạn 85% đến 105% điện áp định mức.

- Dòng điện định mức  $I_{dm}$  là dòng điện đi qua tiếp điểm chính trong chế độ làm việc gián đoạn lâu dài, nghĩa là ở chế độ này thời gian công tác tối đa trạng thái đóng không quá lâu 8 giờ.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Công tắc tơ có các cấp dòng công dụng 10; 20; 25; 40; 60; 75; 100; 150; 250; 300; 600A.



### 2.3. Khởi động từ


Khởi động từ là một loại thiết bị điện dùng để điều khiển đóng cắt từ xa, đảo chiều quay và bảo vệ quá tải (nếu có mắc thêm role nhiệt) cho các động cơ ba pha rôto lồng sóc. Loại khởi động từ có một công tắc tơ gọi là khởi động từ đơn, thường dùng để điều khiển đóng cắt động cơ điện. Khởi động từ có 2 công tắc tơ gọi là khởi động từ kép dùng để khởi động và điều khiển đảo chiều quay động cơ điện. Muốn khởi động từ bảo vệ được gắn mạch phải mắc thêm cầu chì.

Người ta phân chia khởi động từ thành các loại sau:

- Theo điện áp định mức của cuộn dây hút: 36V; 127V; 220V; 380V và 500V.
- Theo kết cấu bảo vệ chống tác động bởi môi trường xung quanh có các loại: hở, bảo vệ, chống nổ.

Cũng như các thiết bị điện thấp áp, các chi tiết của khởi động từ làm việc không có dầu mỡ bôi trơn, tức làm việc khô, do đó phải làm từ vật liệu ít bị mòn do ma sát và không bị gỉ. Ngày nay người ta dùng kim loại - nhựa có độ bền chịu mòn cao, có thể bền gấp 200 lần so với giữa kim loại - kim loại.

Trên hình 6.8 vẽ sơ đồ dùng khởi động từ đơn để đóng cắt điều khiển động cơ điện.

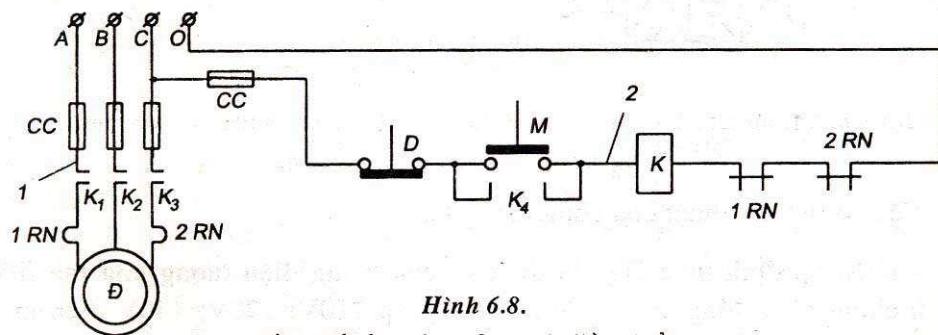

Hình 6.8.

1. mạch động lực; 2. mạch điều khiển

Trên sơ đồ ký hiệu như sau:

- A, B, C, O mạch ba pha 4 dây.

- CC là cầu chì
- 1RN, 2RN 2role nhiệt độ ở 2 pha
- K cuộn dây công tắc tơ có 4 tiếp điểm thường mở ( $K_1, K_2, K_3$  ở mạch động lực,  $K_4$  ở mạch điều khiển)



- D nút ấn thường đóng (nút nhấn)
- M nút ấn thường hở (nút mở)

Hoạt động của sơ đồ như sau:

- Mở máy: ấn nút mở máy M, dòng điện đi từ pha C qua cầu chì, qua D, M, K, 2 tiếp điểm thường đóng 1RN, 2RN của role nhiệt, về trung tính O, cuộn dây K có điện, đóng các tiếp điểm  $K_4$  để tự khoá nút M (bỏ tay ấn nút M ra, mạch điện vẫn được duy trì, đi qua tiếp điểm  $K_4$ )

- Muốn cắt động cơ (dừng máy) ta ấn nút D, cuộn dây công tắc tơ K mất điện, các tiếp điểm  $K_1, K_2, K_3, K_4$  hở ra, động cơ cắt khỏi nguồn điện.

- Bảo vệ động cơ: cầu chì CC bảo vệ ngắn mạch, hai role nhiệt RN bảo vệ quá tải.

#### **2.4. Cầu chì**

Cầu chì là loại thiết bị điện dùng để bảo vệ các thiết bị điện và mạch điện tránh quá dòng điện (chủ yếu là dòng điện ngắn mạch) Trong mạng điện ta thường thấy cầu chì bảo vệ các dây điện và cáp, bảo vệ đồ dùng điện gia đình, bảo vệ máy biến áp, động cơ điện...

Hai phần tử cơ bản của cầu chì là: dây chày và thiết bị dập hồ quang (phần tử dập hồ quang thường gấp ở cầu chì cao áp)

Dây chày là phần tử quan trọng nhất, để cắt mạch điện khi có sự cố một cách tin cậy, dây chày cần thoả mãn các yêu cầu sau:

- Không bị ôxy hoá.
- Dẫn điện tốt.
- Nhiệt độ nóng chảy tương đối thấp
- Kim loại vật liệu ít
- Quán tính nhiệt phải nhỏ.

Để giảm nhiệt độ tác động, người ta thường dùng 2 biện pháp:

- Dùng dây dẹt có chỗ thắt lại để giảm tiết diện.

- Dùng dây tròn, trên một số đoạn hàn thêm một số vảy kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp.

Protected by PDF Anti-Copy Free


Cấu tạo của cầu chì có các loại sau: loại hờ, loại Vani, loại hộp, loại kín không có cát thạch anh.

Cầu chì có đặc điểm là đơn PDF, kích thước bé, khả năng cắt (bảo vệ) lớn và giá thành thấp, nên ngày nay vẫn được ưa chuộng rộng rãi.


### 3. Các mạch điều khiển bộ truyền động

#### 3.1 Mạch đảo chiều động cơ không đồng bộ 3 pha

##### 1. Sơ đồ mạch

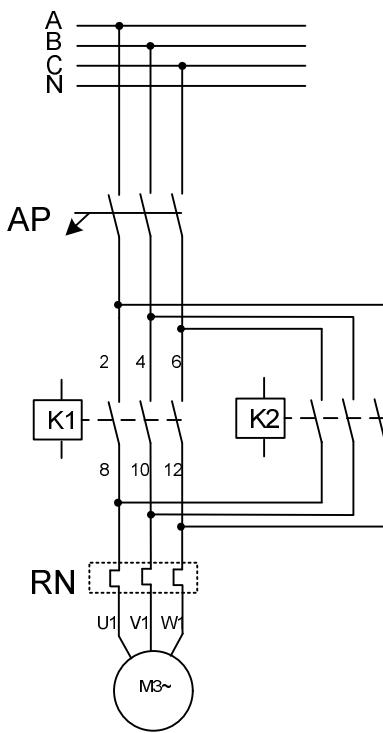

Mạch động lực

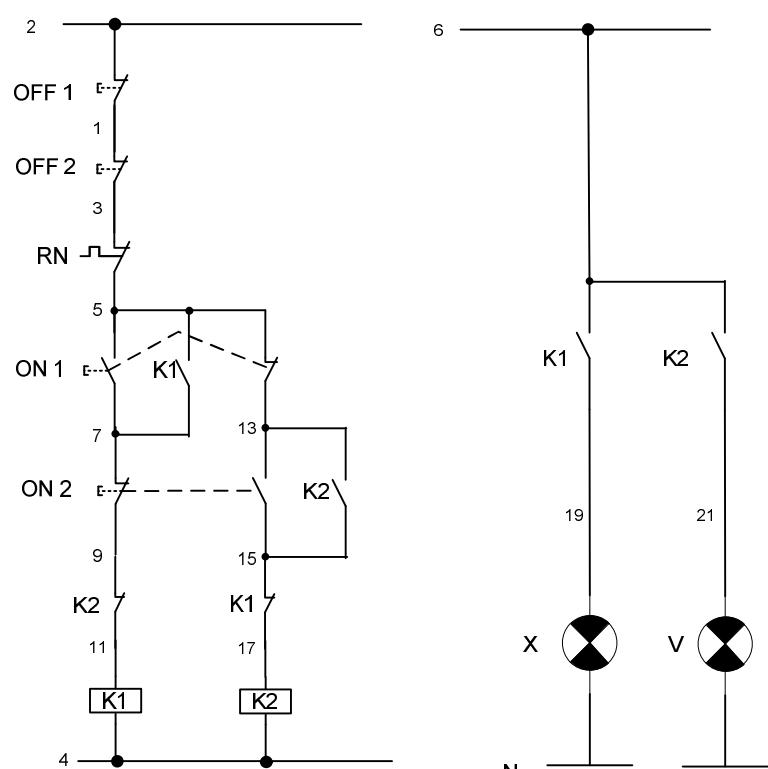

Mạch điều khiển

#### Mạch đảo chiều trực tiếp động cơ một vị trí

2

. Nguyên lý hoạt động.

a/ Khởi động :

Cấp nguồn cho mạch điện : Đóng AP

+ Quay thuận: Án ON1 (7;9) → Công tắc tơ K1 (11;4) có điện, tiếp điểm thường mở

K1 (7;9) đóng lại duy trì, tiếp điểm thường mở K1 (6;19) đóng lại đèn xanh sáng, tiếp điểm thường đóng K1 (15;17) mở ra không chế khoá chéo ché độ quay ngược. Đồng thời các tiếp điểm mạch động lực K1 (2;8), (4;10), (6;12) đóng cấp nguồn cho động cơ M khởi động trực tiếp theo chiều thuận. Kết thúc quá trình ở máy theo chiều thuận.

+ Quay ngược: Muốn đảo chiều quay ta thực hiện khi động cơ đang làm việc:  
Ấn nút ON2 (7;9) → Công tắc tơ  mất điện, tiếp điểm thường đóng K1 (15;17) đóng lại. Công tắc tơ K2 (17;4) có điện, tiếp điểm thường mở K2 (13;15) đóng lại duy trì, tiếp điểm thường mở K2 (6;21) đóng lại đèn vàng sáng), tiếp điểm thường đóng K2 (11;4) mở ra không chế khoá chéo ché độ quay thuận. Đồng thời tiếp điểm mạch động lực K2 (2;12), (4;10), (6;8) đóng đảo chéo 2 trong 3 pha cấp nguồn cho động cơ M hoạt động ở chế độ ngược.

b/ Dừng máy:


Muốn dừng máy án OFF1 (2;1) ngắt điện toàn mạch điều khiển, mở tiếp điểm K1 (K2) động cơ dừng hoạt động. Muốn kết thúc quá trình làm việc ta ngắt AP.

c/ Thiết bị bảo vệ

Khi xảy ra quá tải, role nhiệt RN tác động, tiếp điểm thường đóng RN (3 ;5) mở ra ngắt mạch điều khiển.

### **3.2. Mạch mở máy sao-tam giác**

1. Sơ đồ mạch.

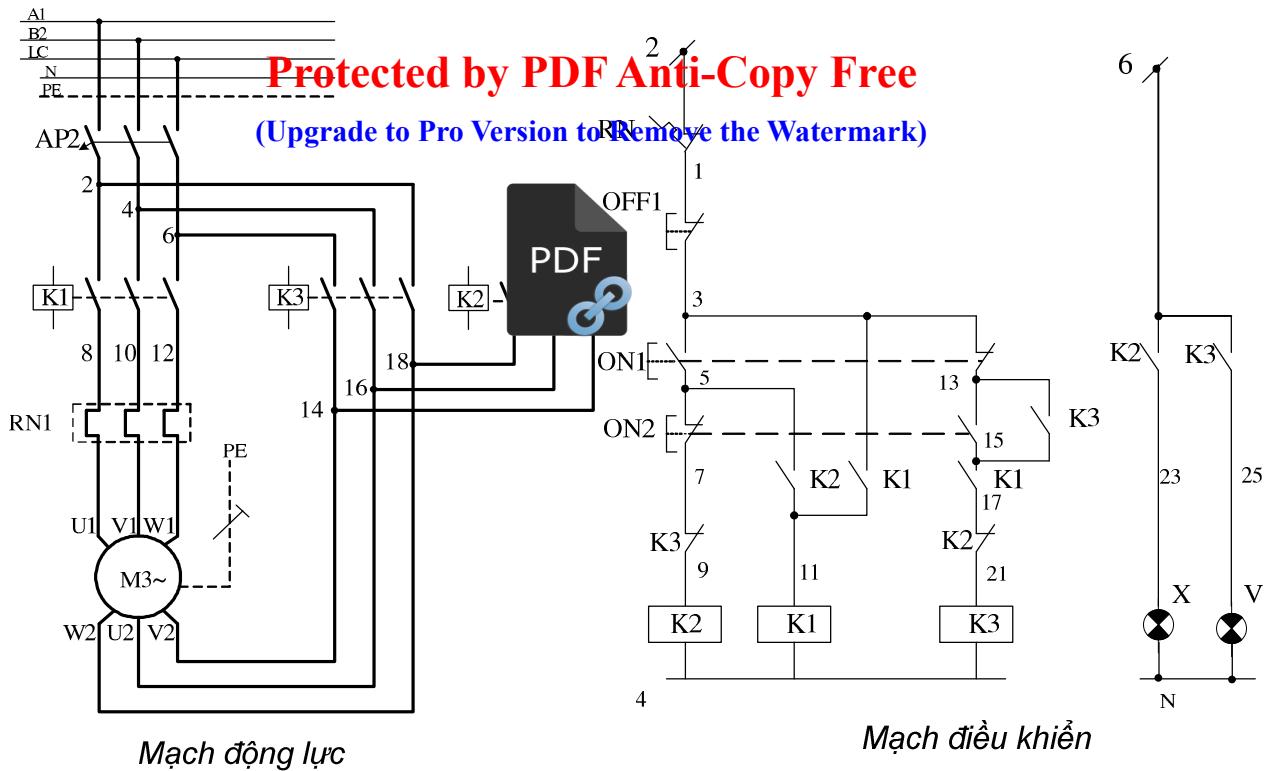

Mạch khởi động gián tiếp động cơ rô to lồng sóc bằng cách đổi nối Y/Δ

## 2. Nguyên lý hoạt động.

Động cơ M có chế độ làm việc lâu dài, ổn định với cách nối  $\Delta$  cuộn dây Stato. Để giảm dòng mở máy, người ta thực hiện đổi nối hình Y cho dây quấn Stato, tùy theo tình trạng nguồn cung cấp hoặc phụ tải của động cơ mà nó có thể được đổi nối trở lại nhanh hay chậm Kết thúc quá trình mở máy.

a/ Mở máy :

Cấp nguồn cho mạch điện : Đóng AP2.

Ấn ON1 (7;9) → Công tắc tơ K2 (13;0) có điện, tiếp điểm thường mở K2 (9;15), (7;25) đóng lại  $\square$  đèn xanh sáng, tiếp điểm thường đóng K2 (21;23) mở ra khoá chéo sự làm việc của K3 khi đó các tiếp điểm mạch động lực K2 (14;20), (16;20), (18;20) đóng chum Y cho bộ dây Stato động cơ M. Đồng thời CTT K1 (15;0) có điện, tiếp điểm thường mở K1 (7;15) đóng lại duy trì, tiếp điểm thường mở K1 (19;21) đóng chuẩn bị cấp nguồn cho CTT K3 (23;0), các tiếp điểm K1 (2;8), (4;10), (6;12) trên mạch động lực đóng lại cấp nguồn cho động cơ M khởi động ở chế độ nối Y bộ dây. Để kết thúc quá trình mở máy ấn S3 (9;11) CTT K2 (13;0) mất điện các tiếp điểm thường mở K2 (9;15), (7;25) mở ra, tiếp điểm thường

đóng K2 (21;23) đóng lại → Công tắc tơ K3 (23;0) có điện, tiếp điểm thường mở K3 (17;19) đóng lại duy trì, tiếp điểm K5 (7;27) đóng (Đèn vàng sáng) Đồng thời các tiếp điểm mạch động lực K3 (2;18), (4;16), (6;14) đóng đổi nối bộ dây Statco động cơ M sang làm việc ở chế độ nối Δ. Kết thúc quá trình mở máy

b/ Dừng máy:

Muốn dừng máy án S1 (5;7)  hiện toàn mạch điều khiển, động cơ dừng hoạt động. Muốn kết thúc quá trình làm việc ta ngắt AP2

c/ Thiết bị bảo vệ

Khi xảy ra quá tải, role nhiệt F2 tác động, tiếp điểm thường đóng F2 (3;5) mở ra ngắt mạch điều khiển, tiếp điểm thường mở F2 (3;29) đóng lại, đèn H3 sáng báo hiệu sự cố.



## CHƯƠNG 9 CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

### 1. Điện trở, tụ điện, cuộn cảm

#### 1.1 Điện trở.

Để đạt được giá trị dòng điện  $I$  PDF tồn tại 1 điểm nào đó của mạch điện hay giá trị điện áp mong muốn giữa 2 điểm của người ta dùng điện trở có giá trị thích hợp.

Ta có thể hiểu một cách đơn giản - Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện, nếu một vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ, vật dẫn điện kém thì điện trở lớn, vật cách điện thì điện trở là vô cùng lớn.

#### Điện trở của dây dẫn :

Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chất liệu, độ dài và tiết diện của dây. được tính theo công thức sau:  $R = \rho \cdot L / S$

Trong đó:  $\rho$ : là điện trở suất phụ thuộc vào chất liệu [ $\Omega \text{mm}^2/\text{m}$ ]

$L$ : là chiều dài dây dẫn m

$S$ : là tiết diện dây dẫn  $\text{mm}^2$

$R$ : là điện trở đơn vị là Ohm  $\Omega$

Điện trở có tác dụng giống nhau trong mạch điện một chiều và xoay chiều tức là chế độ làm việc không phụ thuộc vào tần số của tín hiệu tác động nêu nó

Khi sử dụng một điện trở các tham số cần quan tâm đến là:


- Giá trị điện trở tính bằng  $\Omega$  hay  $\text{K}\Omega$
- Sai số hay dung sai là mức thay đổi tương đối của giá trị thực so với giá trị danh định sản xuất được ghi trên nó tính theo phần trăm.
- Công suất tối đa cho phép tính bằng wat (w)
- Đặc điểm cấu tạo và loại vật liệu được dùng để chế tạo điện trở

#### Quy ước vạch màu và dung sai


##### Bảng mã màu điện trở 4 vạch màu



Màu	Số thứ 1	Số thứ 2	Hệ số nhân	Sai số
Tên màu (ký hiệu)	Giá trị của điện trở tính bằng $\Omega$			%
-	-	-	-	$\pm 20$
Ngân nhũ (bạc)	-	-	10-2	$\pm 10$
Kim nhũ (vàng)	-	-	10-1	$\pm 5$
Đen (BK)	-	0	1	-
Nâu (BN)	1	1	101	$\pm 1$
Đỏ (RD)	2	2	102	$\pm 2$
Cam (OG)	3	3	103	-
Vàng (YE)	4	4	104	-
Xanh lá (GN)	5	5	105	$\pm 0,5$
Xanh lơ (BL)	6	6	106	$\pm 0,25$
Tím (VT)	7	7	107	$\pm 0,1$
Xám (GY)	8	8	108	-
Trắng (WH)	9	9	109	-

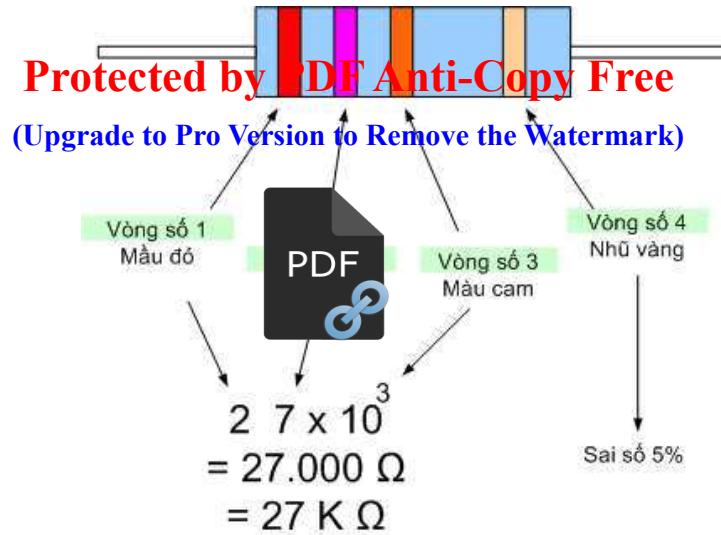

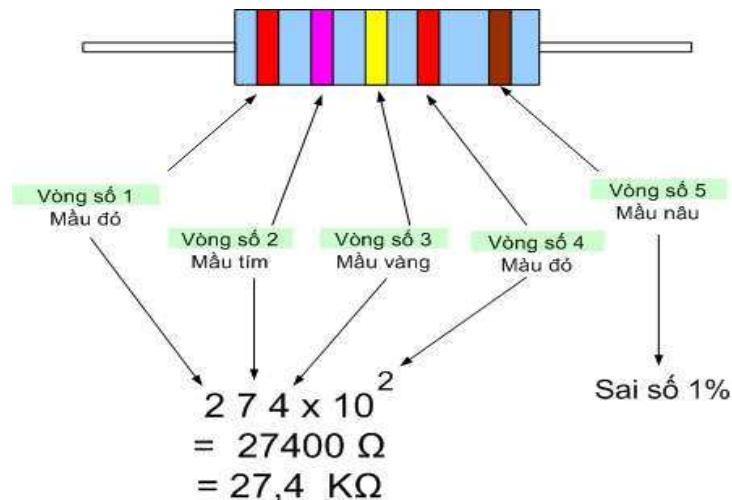Cách đọc trị số điện trở 5 vòng màu : (điện trở chính xác)



Vòng số 5 là vòng cuối cùng, là vòng ghi sai số, trở 5 vòng màu thì màu sai số có nhiều màu, do đó gây khó khăn cho ta khi xác định đâu là vòng cuối cùng, tuy nhiên vòng cuối luôn có khoảng cách xa hơn một chút.


$$\text{Trị số} = (\text{vòng 1})(\text{vòng 2})(\text{vòng 3}) \times 10^{(\text{mũ vòng 4})}$$

**Biến trở, triết áp :**

Biến trở : Là điện trở có thể chỉnh để thay đổi giá trị, có ký hiệu là VR chúng có hình dạng như sau



Hình 9.1a Hình dạng biến trở

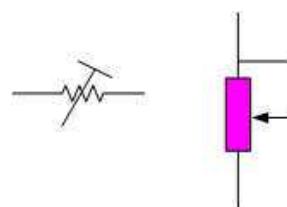

Hình 1b Ký hiệu trên sơ đồ

Cáu tạo biến trở: **Protected by PDF Anti-Copy Free**


(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Hình 9.1c Cáu tạo biến trở

**Triết áp:** Triết áp cũng tương tự biến trở nhưng có thêm cần chỉnh và thường bố trí phía trước mặt máy cho người sử dụng điều chỉnh.

Ví dụ như - Triết áp Volume, triết áp Bass, Treec v.v.. , triết áp nghĩa là triết ra một phần điện áp từ đầu vào tùy theo mức độ chỉnh.

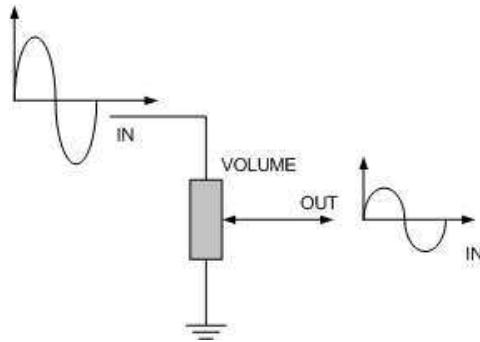

Hình 9.1d Ký hiệu triết áp trên sơ đồ nguyên lý.

Trong thực tế , khi ta cần một điện trở có trị số bất kỳ ta không thể có được , vì điện trở chỉ được sản xuất khoảng trên 100 loại có các giá trị thông dụng, do đó để có một điện trở bất kỳ ta phải đấu điện trở song song hoặc nối tiếp.

## 1.2 Tụ điện

\* Cáu tạo: Tụ điện có cấu tạo cơ bản là hai bản cực kim loại đặt song song. Tùy theo lớp cách điện ở giữa 2 bản cực là gì thì có tên gọi tương ứng.

Ví dụ: lớp cách điện là không khí ta có tụ không khí, lớp cách điện là giấy có tụ giấy, các điện là gốm có tụ gốm, cách điện bằng hóa chất có tụ hóa...

\* Có hai loại tụ chính:

- Tụ giấy, tụ gốm là các tụ không phân cực có trị số  $<470\text{nF}$
- Tụ hóa là các tụ có phân cực có trị số  $>0,47\text{\mu F}$

\* Trị số của tụ:

- Tụ hóa ghi trực tiếp trên than ví dụ  $10\text{\mu F}$ ,  $100\text{\mu F}$ ,  $470\text{\mu F}$  ...

Tụ giấy và gốm được kí hiệu trên thân bằng 3 số. Ví dụ 103J, 223K...

3 số đầu kí hiệu chia thành 2 phần là kí hiệu đơn vị sau đó là kí hiệu

Cách đọc: 2 chữ số đầu **(Upgrade your version to Remove watermark)** thêm vào và lấy đơn vị là pF.

Ví dụ: 103J sẽ là 10 000pF

471K sẽ là 470 pF

\* Lưu ý: Có một cách ký hiệu khác. .01J; .22K thì khi đó đơn vị là  $\mu F$

Ví dụ: .01J là 0,01  $\mu F$ ; .022K là 0,022  $\mu F$

\* Trị số điện áp ghi trên thân tụ: Là điện áp cực đại mà tụ có thể chịu được, vượt qua giá trị này thì lớp cách điện bị đánh thủng.

\* Xét đối với điện áp một chiều:

Tụ hoàn toàn cách điện vì điện áp một chiều có tần số  $f = 0$

$$\text{Đung kháng của tụ: } Z_C = \frac{1}{2\pi f C}.$$

Khi  $f = 0$  thì  $Z_C \rightarrow \infty$  nên tụ không dẫn điện một chiều

\* Xét đối với điện áp xoay chiều:

Cho dòng điện xoay chiều đi qua vì: Điện áp xoay chiều có tần số  $f > 0 \Rightarrow Z_C < \infty$ . Khi đó tụ dẫn điện như một điện trở.  $f$  càng lớn hoặc  $C$  càng lớn thì  $Z_C$  càng nhỏ, dòng điện xoay chiều đi qua càng dễ.

### 1.3 Cuộn cảm

\* Khái niệm:

Một cuộn dây có dòng điện chạy qua sẽ sinh ra một từ trường đó là nguyên lý hoạt động của nam châm điện. Nếu giá trị dòng chảy trên cuộn dây thay đổi thì từ cường độ từ trường phát sinh từ cuộn dây cũng thay đổi gây ra một sức điện động cảm ứng(tự cảm) trên cuộn dây và có xu hướng đối lập dòng ban đầu.

Cấu tạo cuộn cảm gồm một số vòng dây quấn lại thành nhiều vòng, dây quấn được sơn emay cách điện, lõi cuộn dây có thể là không khí, hoặc là vật liệu dẫn từ như Ferrite hay lõi thép kỹ thuật .



Hình 9.2a Cuộn dây lõi không khí



Hình 9.2b Cuộn dây lõi Ferit

- \* Các tham số đặc trưng của cuộn cảm.

Một cuộn dây trong một môi trường xoay đều với tần số  $\omega$  sẽ tạo ra một dòng điện xoay chiều bình thường do điện trở dây cuộn tạo ra ([Upgraded to full Version 9 Remove watermark](#))

- **Hệ số tự cảm** (định luật Faraday)

Hệ số tự cảm là величина пропорциональная числу витков и индукции магнитного поля, определяющая способность катушки генерировать электромагнитную энергию. Hệ số tự cảm là величина пропорциональная числу витков и индукции магнитного поля, определяющая способность катушки генерировать электромагнитную энергию.



- **Cảm kháng** của cuộn dây là величина пропорциональная числу витков и индукции магнитного поля, определяющая способность катушки генерировать электромагнитную энергию.

Cảm kháng của cuộn dây tỷ lệ với hệ số tự cảm của cuộn dây và tỷ lệ với tần số dòng điện xoay chiều, nghĩa là dòng điện xoay chiều có tần số càng cao thì đi qua cuộn dây càng khó, dòng điện một chiều có tần số  $f = 0$  Hz vì vậy với dòng một chiều cuộn dây có cảm kháng  $Z_L = 0$

- \* Ứng dụng của cuộn cảm để chế tạo loa. micro. biến áp . . .

## 2. Đিot bán dñ


### 2.1 Chất bán dñ

Chất bán dẫn là nguyên liệu để sản xuất ra các loại linh kiện bán dẫn như Diode, Transistor, IC mà ta đã thấy trong các thiết bị điện tử ngày nay.

Chất bán dẫn là những chất có đặc điểm trung gian giữa chất dẫn điện và chất cách điện, về phương diện hóa học thì bán dẫn là những chất có 4 điện tử ở lớp ngoài cùng của nguyên tử. Đó là các chất Germanium (Ge) và Silicium (Si)

Từ các chất bán dẫn ban đầu (tinh khiết) người ta phải tạo ra hai loại bán dẫn là bán dẫn loại N và bán dẫn loại P, sau đó ghép các miếng bán dẫn loại N và P lại ta thu được Diode hay Transistor.


Si và Ge đều có hoá trị 4, tức là lớp ngoài cùng có 4 điện tử, ở thể tinh khiết các nguyên tử Si (Ge) liên kết với nhau theo liên kết cộng hoá trị như hình dưới.

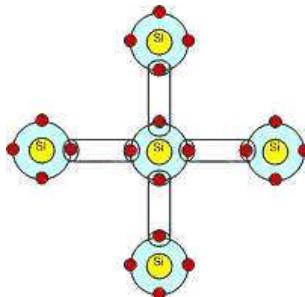

Hình 9.3 Chất bán dẫn tinh khiết .

## 2.2. Chất bán dẫn loại N


\* Khi ta pha thêm một lượng nhỏ chất có hoá trị 5 như Phospho (P) vào chất bán dẫn Si thì một nguyên tử P liên kết với 4 nguyên tử Si theo liên kết cộng hoá trị, nguyên tử Phospho chỉ có 4 điện tử tham gia liên kết và còn dư một điện tử và trở thành điện tử tự do => Chất bán dẫn lúc này trở thành thừa điện tử ( mang điện âm) và được gọi là bán dẫn N ( Negative : âm ).

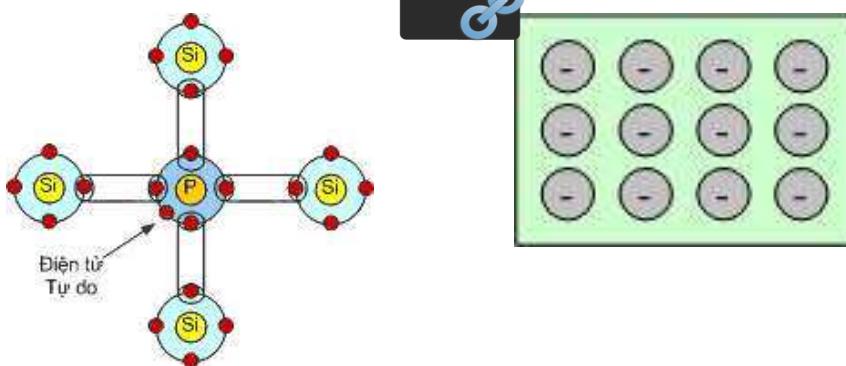

Hình 9.4 Chất bán dẫn N

## 2.3 Chất bán dẫn loại P


Ngược lại khi ta pha thêm một lượng nhỏ chất có hoá trị 3 như Indium (In) vào chất bán dẫn Si thì 1 nguyên tử Indium sẽ liên kết với 4 nguyên tử Si theo liên kết cộng hoá trị và liên kết bị thiếu một điện tử => trở thành lỗ trống ( mang điện dương) và được gọi là chất bán dẫn P.

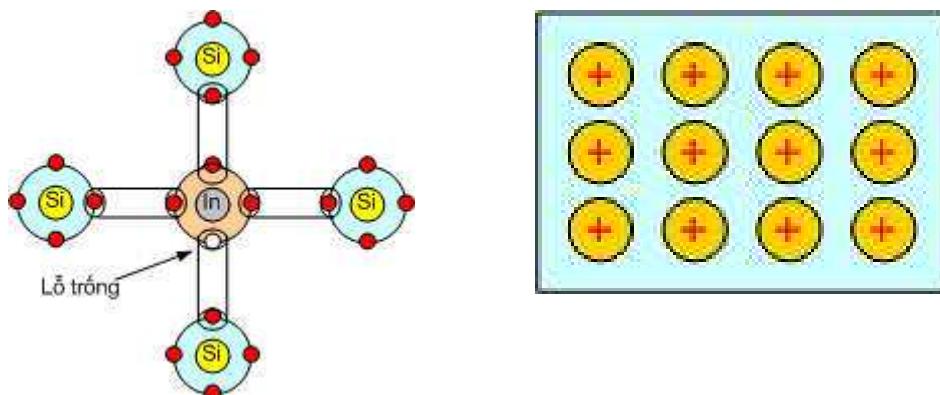

Hình 9.5 Chất bán dẫn P


## 2.4 Tiếp giáp P - N và Cấu tạo của Diode bán dẫn.

Khi đã có được hai chất bán dẫn là P và N , nếu ghép hai chất bán dẫn theo một tiếp giáp P - N ta được một Diode, tiếp giáp P -N có đặc điểm : Tại bề mặt tiếp xúc, các điện tử dư thừa trong bán dẫn N khuyếch tán sang vùng bán dẫn P để lấp vào các lỗ trống => tạo thành một lớp Ion trung hoà về điện => lớp Ion này tạo thành miền cách điện giữa hai chất bán dẫn.

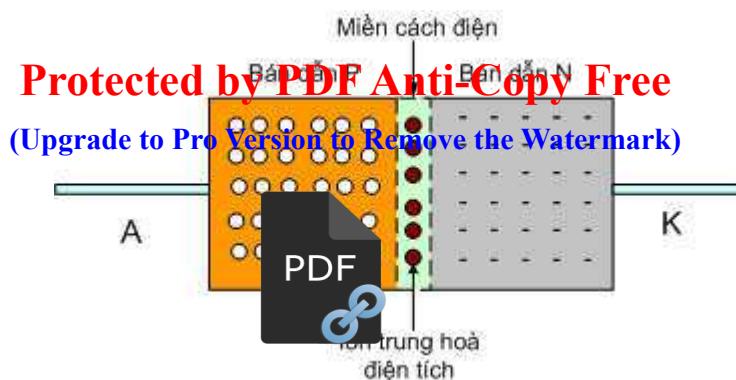

Hình 9.6 Mối tiếp xúc P - N  $\Rightarrow$  Cấu tạo của Diode.

Ở hình trên là mối tiếp xúc P - N và cũng chính là cấu tạo của Diode bán dẫn.

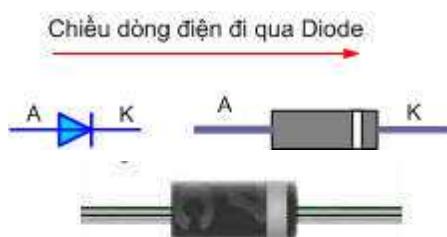


Hình 9.7 Kí hiệu và hình dạng của di ốt bán dẫn


## 2.5 Hoạt động của diode
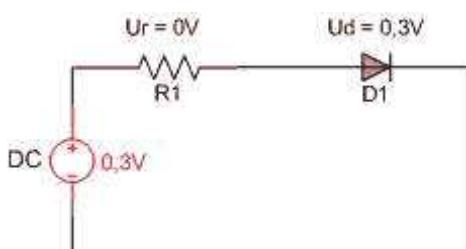
### Phân cực thuận cho Diode.

Khi ta cấp điện áp dương (+) vào Anôt (vùng bán dẫn P) và điện áp âm (-) vào Katôt (vùng bán dẫn N), khi đó dưới tác dụng tương tác của điện áp, miền cách điện thu hẹp lại, khi điện áp chênh lệch giữ hai cực đạt 0,6V (với Diode loại Si) hoặc 0,2V (với Diode loại Ge) thì điện tích miền cách điện giảm bằng không  $\Rightarrow$  Diode bắt đầu dẫn điện. Nếu tiếp tục tăng điện áp nguồn thì dòng qua Diode tăng nhanh nhưng chênh lệch điện áp giữa hai cực của Diode không tăng (vẫn giữ ở mức 0,6V).



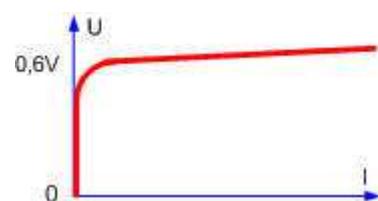Diode (Si) phân cực thuận - Khi Dode  
dẫn điện áp thuận được gím ở mức 0,6V




Đường đặc tuyến của điện áp thuận qua  
Diode

Hình 9.8

### Phân cực ngược cho Diode.

Khi phân cực ngược cho Diode túc là cấp nguồn (+) vào Katôt (bán dẫn N), nguồn (-) vào Anôt (bán dẫn P). Khi áp dụng một phân cực áp ngược, mức cách điện càng rộng ra và ngăn cản dòng điện (đi qua mối tiếp giáp Diode có thể chịu được). Áp dụng áp ngược rất lớn khoảng 1000V thì diode mới bị đánh thủng.

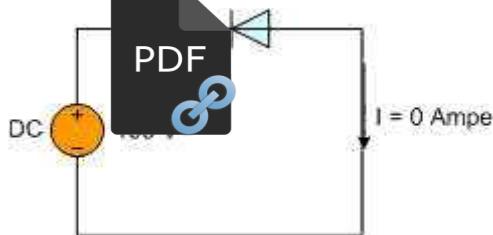


Hình 9.9 Diode chỉ bị cháy khi áp phân cực ngược tăng  $\geq 1000V$

### 3. Tranzitor

#### 3.1 Tranzitor lưỡng cực.

##### 3.1.1 Cấu tạo của Transistor. ( Bóng bán dẫn )

Transistor gồm ba lớp bán dẫn ghép với nhau hình thành hai mối tiếp giáp P-N , nếu ghép theo thứ tự PNP ta được Transistor thuận , nếu ghép theo thứ tự NPN ta được Transistor ngược. Về phương diện cấu tạo Transistor tương đương với hai Diode đấu ngược chiều nhau .

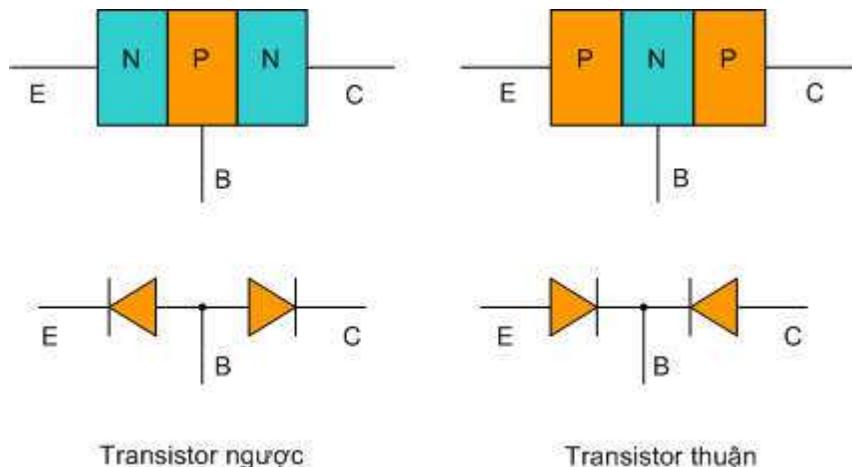

Hình 2.10 Cấu tạo Transistor

Ba lớp bán dẫn được nối ra thành ba cực , lớp giữa gọi là cực gốc ký hiệu là B ( Base), lớp bán dẫn B rất mỏng và có nồng độ tạp chất thấp.

Hai lớp bán dẫn bên ngoài được nối ra thành cực phát (Emitter) viết tắt là E, và cực thu hay cực góp ( Collector ) viết tắt là C, vùng bán dẫn E và C có cùng loại bán dẫn (loại N hay P ) nhưng có kích thước và nồng độ tạp chất khác nhau nên không hoán vị cho nhau được.

- **Ký hiệu tranzitor**


**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Transistor ngược

Transistor thuận PNP

### 3.1.2. Nguyên tắc hoạt động của Transistor.

- Xét hoạt động của Transistor NPN.

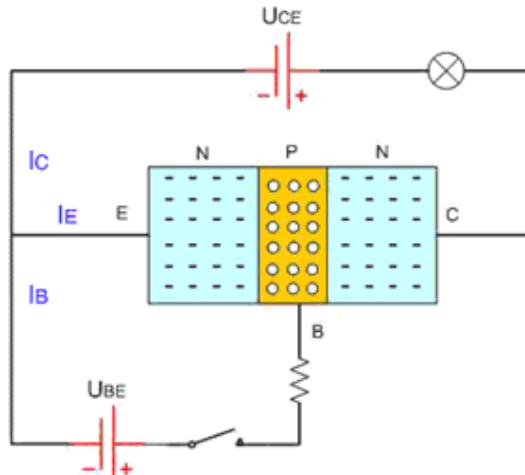

Hình 2.11 Mạch khảo sát về nguyên tắc hoạt động của transistor NPN

Ta cấp một nguồn một chiều  $U_{CE}$  vào hai cực C và E trong đó (+) nguồn vào cực C và (-) nguồn vào cực E.

- Cấp nguồn một chiều  $U_{BE}$  đi qua công tắc và trở hạn dòng vào hai cực B và E, trong đó cực (+) vào chân B, cực (-) vào chân E.
  - Khi công tắc mở, ta thấy rằng, mặc dù hai cực C và E đã được cấp điện nhưng vẫn không có dòng điện chạy qua mối CE (lúc này dòng  $I_C = 0$ )
- Khi công tắc đóng, mối P-N được phân cực thuận do đó có một dòng điện chạy từ (+) nguồn  $U_{BE}$  qua công tắc  $\Rightarrow$  qua R hạn dòng  $\Rightarrow$  qua mối BE về cực (-) tạo thành dòng  $I_B$
- Ngay khi dòng  $I_B$  xuất hiện  $\Rightarrow$  lập tức cũng có dòng  $I_C$  chạy qua mối CE làm bóng đèn phát sáng, và dòng  $I_C$  mạnh gấp nhiều lần dòng  $I_B$
  - Như vậy rõ ràng dòng  $I_C$  hoàn toàn phụ thuộc vào dòng  $I_B$  và phụ thuộc theo một công thức
- .

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

Trong đó

$I_C$  là dòng chạy qua mối CE

$I_B$  là dòng chạy qua mối BE

$\beta$  là hệ số khuyếch đại của Transistor

**Giải thích :**

Khi có điện áp  $U_{CE}$  nhưng các điện tử và lỗ trống không thể vượt qua mối tiếp giáp P-N để tạo thành dòng  $I_C$  thì chất viễn đồng  $I_{BE}$  sẽ lọp vào dưới lõi trống tại cực B rất mỏng và nồng độ pha tạp thấp ([Upgraded to Pro Version to Remove the Watermark](#)) vượt qua tiếp giáp sang lớp bán dẫn P( cực B ) lớn hơn số lượng lỗ trống rất nhiều, một phần nhỏ trong số các điện tử đó sẽ vào lỗ trống tạo thành  $I_C$  còn phần lớn số điện tử bị hút về phía cực C dưới tác dụng của điện áp  $U_{CE} \Rightarrow$  tạo ra dòng  $I_{CE}$  chạy qua Transistor.


- **Xét hoạt động của Transistor PNP .**

Sự hoạt động của Transistor PNP hoàn toàn tương tự Transistor NPN nhưng cực tính của các nguồn điện  $U_{CE}$  và  $U_{BE}$  ngược lại . Dòng  $I_C$  đi từ E sang C còn dòng  $I_B$  đi từ E sang B.

### 3.2 Tranzitor trường.

Khác với tranzitor lưỡng cực mà đặc điểm chủ yếu là dòng điện trong chúng do cả hai loại hạt dẫn (điện tử và lỗ trống) tạo nên, tranzitor trường hoạt động dựa trên nguyên lý hiệu ứng trường, điều khiển độ dẫn điện của đơn tinh thể bán dẫn nhờ tác động của một điện trường ngoài. Dòng điện trong FET chỉ do một loại điện tích tạo nên.

Sự khác nhau cơ bản giữa BJT và FET chỉ rõ trên hình:

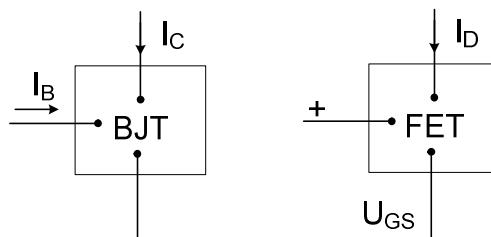

Hình 2.12 So sánh BJT và FET

Tranzitor trường có 3 chân cực: Cực nguồn (Source) ký hiệu là S, cực công(Gate) ký hiệu là G, cực máng ký hiệu D (Drain)


- Cực nguồn là nơi mà các hạt dẫn đa số đi vào kênh và tạo ra dòng điện nguồn  $I_S$
- Cực máng D là nơi các hạt dẫn đa số đi khỏi kênh
- Cực G là cực điều khiển dòng điện chạy qua kênh

#### 3.2.1 Cấu tạo và đặc tính của JFET.

##### 1. Cấu tạo và ký hiệu

JFET được gọi là FET có mồi nồi đơn, có hai loại JFET kênh N và kênh P JFET kênh N có cấu tạo gồm thanh bán dẫn loại N, hai đầu nối với hai dây ra gọi là cực máng D và cực nguồn S. Hai bên thanh bán dẫn N là hai vùng bán dẫn P tạo thành mồi nồi P- N như điốt. Hai vùng này nối với nhau gọi là cực cửa G.

JFET kênh P có cấu tạo tương tự nhưng chất bán dẫn ngược lại kênh N

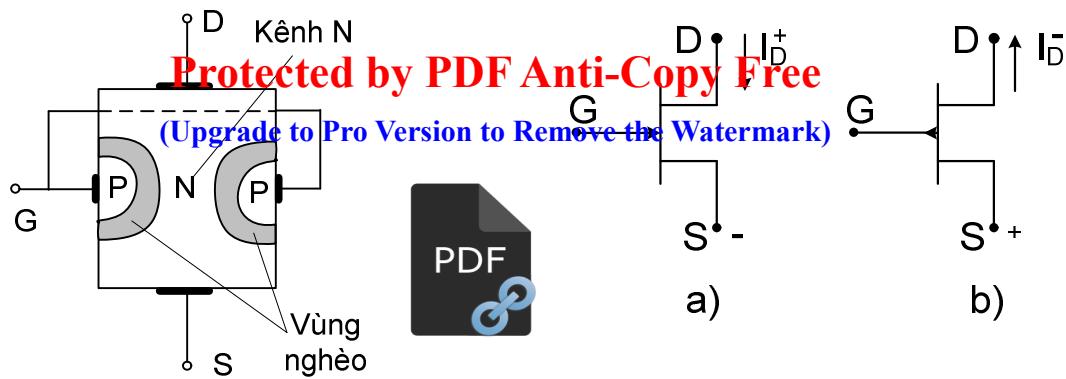

Hình 2.13 Cấu tạo JFET

Kí hiệu


## 2. Đặc tính

Xét JFET kênh N có cực D nối dương nguồn, cực S nối âm nguồn

\* Khi cực G hở ( $U_{GS} = 0$ )

Lúc này dòng điện sẽ đi qua kênh theo chiều từ dương nguồn và cực D và ra ở cực S để trở về âm nguồn của  $U_{DD}$ , kênh có tác dụng như một điện trở

Nếu tăng điện thế  $U_{DS}$  từ 0V lên thì dòng  $I_D$  tăng nhanh sau đó đến một điện thế giới hạn thì  $I_D$  không tăng nữa gọi là dòng bão hòa  $I_{DSS}$ . Điện thế  $U_{DS}$  có  $I_{DSS}$  gọi là **diện thế ngắt  $U_P$**


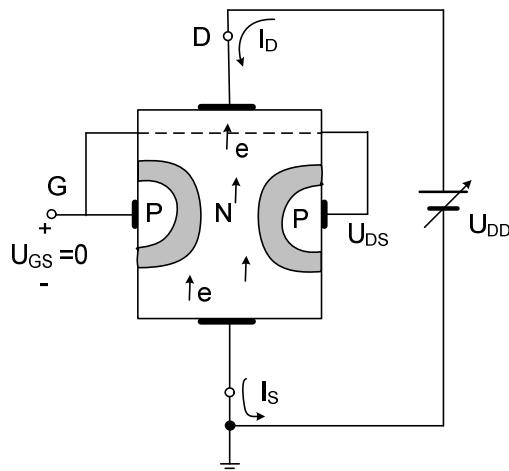


Hình 2.14 JFET khi  $U_{GS} = 0$  và  $U_{DS} > 0$

\* Khi cực G có điện thế âm ( $U_{GS} < 0$ )

Khi cực G có điện thế âm nối vào chất bán dẫn loại P trong kênh N có dòng điện chạy qua nên có điện thế dương ở giữa bán dẫn N làm cho mỗi nốt P-N bị phân cực ngược làm điện tử trong bán dẫn của kênh N bị đẩy và làm thu hẹp tiết diện kênh, nên điện trở kênh dãn tăng lên, dòng  $I_D$  giảm xuống

Khi tăng điện thế âm ở cực G thì mức phân cực ngược càng lớn làm dòng  $I_D$  càng giảm nhỏ và đến một giá trị nhất định không đổi gần trung điểm. Điện thế này ở cực G gọi là điện thế ngắt  $U_P$

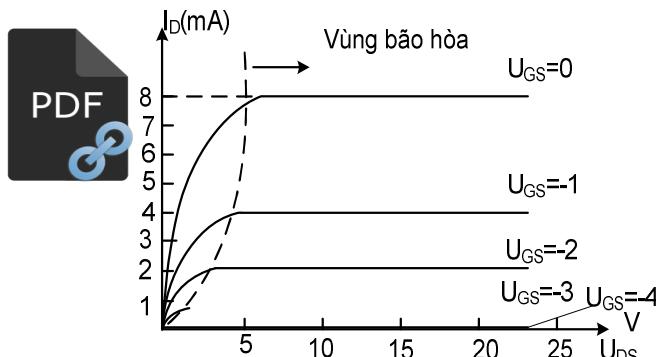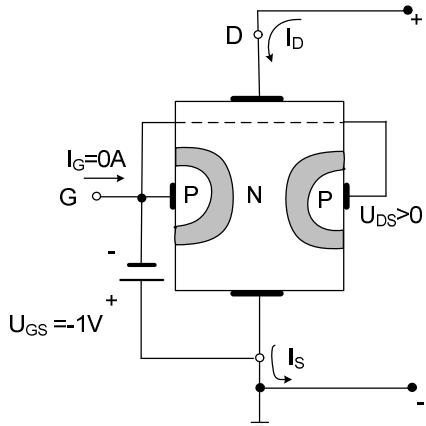


Hình 2.16 Đặc tuyến ra của JFET kênh N

Hình 2.15 JFET khi cực G có điện thế âm


Hình 2.16 là đặc tuyến ra của JFET kênh N để chỉ sự thay đổi của  $I_D$  theo  $U_{DS}$  ứng với từng điện thế  $U_{GS}$  ở cực G (gọi là họ đặc tuyến  $I_D/U_{DS}$ )
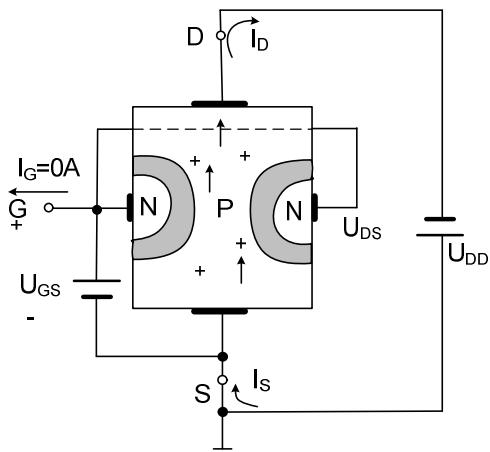
### JFET kênh P

JFET kênh P có mạch thí nghiệm như hình 2.17 với nguồn  $U_{DD}$  cung cấp cho  $U_{DS}$ . Điện thế cung cấp cho cực G bây giờ là điện thế dương ( $U_G > U_S$ ). JFET kênh P có đặc tuyến giống kênh N nhưng có các dòng điện và điện thế ngược dấu




a) JFET kênh P

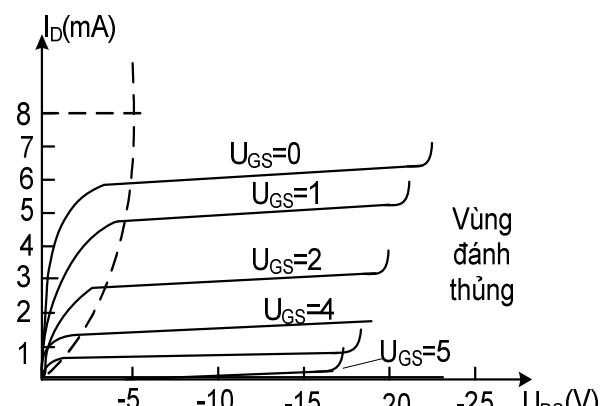

b) Đặc tuyến ra của JFET kênh P


Hình 2.17

\* Mối quan hệ giữa BJT và FET

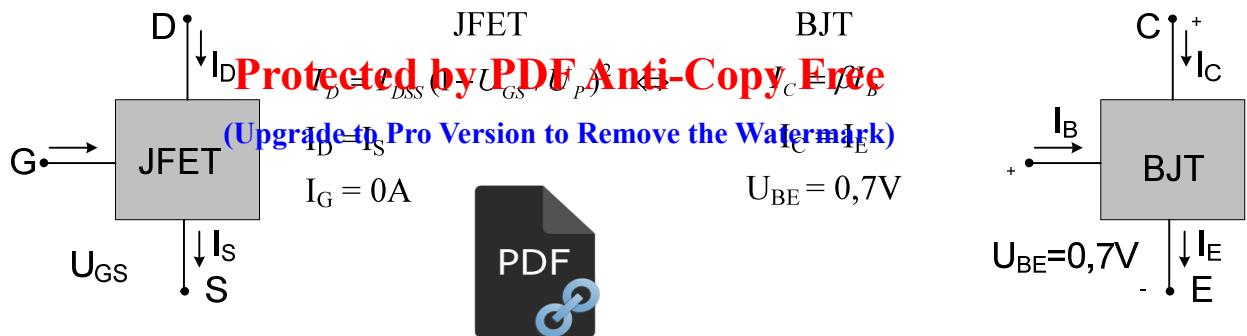


### 3.2.2 Cấu tạo và đặc tính của MOSFET.

#### 1. MOSFET kênh liên tục

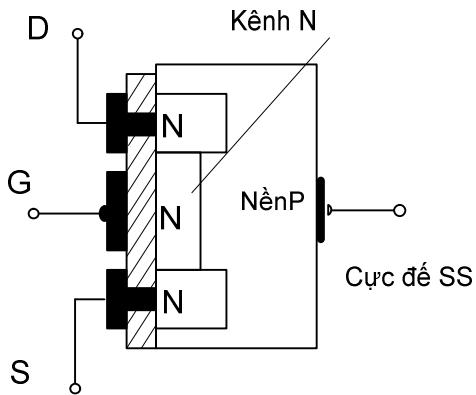

Hình 2.18 a) MOSFET liên tục kênh N

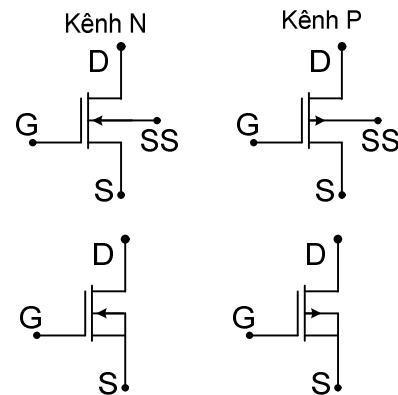

b) Kí hiệu MOSFET liên tục

Người ta chế tạo sẵn kênh dẫn điện gồm hai vùng bán dẫn N có nồng độ tạp chất cao được nối liền nhau bằng một kênh dẫn là bán dẫn loại N có nồng độ tạp chất thấp hơn. Các lớp bán dẫn này được khuếch tán trên một nền là chất bán dẫn P, phía trên kênh dẫn điện có phủ lớp oxit cách điện  $\text{SiO}_2$

Hai dây dẫn xuyên qua lớp cách điện nối vào hai vùng bán dẫn N nồng độ cao gọi là cực S và cực D. Cực G có tiếp xúc kim loại bên ngoài lớp oxit nhưng vẫn cách điện với kênh dẫn, thường cực S được nối chung với nền P

#### 2. Đặc tính của MOSFET kênh liên tục

\* Khi  $U_{GS} = 0$

Kênh dẫn có tác dụng như một điện trở. Khi tăng  $U_{DS}$  thì dòng  $I_D$  tăng lên đến một giá trị giới hạn  $I_{DS(\text{Thresh})}$  (Dòng  $I_D$  bão hòa). Điện áp  $U_{DS}$  ở trị số  $I_{DS(\text{Thresh})}$  gọi là điện áp ngắt  $U_P$  giống JFET

\* Khi  $U_{GS} < 0$


Lúc này cực G có điện thế âm nên đẩy các điện tử ở kênh N vào vùng nền P làm thu hẹp tiêt diện kênh dẫn điện N và dòng  $I_D$  bị giảm xuống do điện trở kênh dẫn điện tăng lên.

Khi tăng điện thế âm ở cực G thì dòng  $I_D$  càng nhỏ và đến một trị số giới hạn dòng  $I_D$  gần như không còn, điện thế này gọi là điện thế ngắt  $U_P$


\* Khi  $U_{GS} > 0$  (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Khi phân cực cho cực G có điện thế dương thì các điện tử thiểu số ở miền P bị thu hút vào vùng N nên làm tăng tiết diện kêt, trở kêt bị giảm xuống và dòng  $I_D$  tăng cao hơn trị số bão hòa  $I_{DSS}$ . Trường hợp  $I_D$  lớn dễ làm hỏng MOSFET liên tục kêt N

### 3. MOSFET kêt N

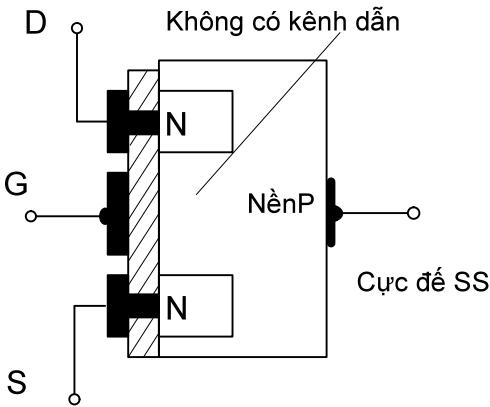

Hình 2.19 a) MOSFET kêt N

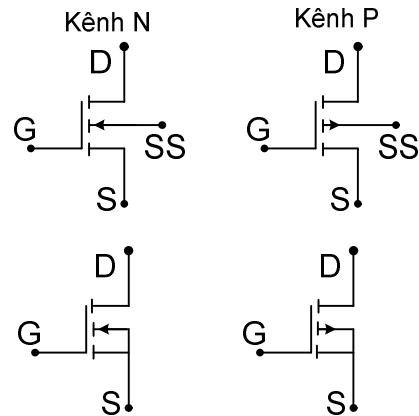

b) Kí hiệu MOSFET kêt N


Trong MOSFET kêt N thì hai vùng bán dẫn loại N pha nồng độ cao không dính liền vào nhau nên gọi là kêt N, mặt trên kêt N nồng độ cao gọi là kêt N.

Hai dây dẫn xuyên qua lớp cách điện nối vào hai vùng bán dẫn N nồng độ cao gọi là cực S và cực D. Cực G có tiếp xúc kim loại bên ngoài lớp o xít và cách điện với cực D và S.

### 4. Đặc tính của MOSFET kêt N

Do cấu tạo kêt N nên bình thường không có dòng điện qua kêt  $I_D=0$  và điện trở giữa D và S rất lớn.

Khi phân cực cho G có  $U_{GS}>0$  thì điện tích dương ở cực G sẽ hút các điện tử của nền P về phía giữa hai vùng bán dẫn N và khi lực hút đủ lớn thì số điện tử bị hút nhiều hơn đủ để nối liền hai vùng bán dẫn N và kêt được liên tục. Khi đó có dòng điện  $I_D$  từ D sang S. Điện thế phân cực cho G càng tăng thì dòng  $I_D$  càng lớn. Điện thế  $U_{GS}$  đủ lớn để tạo thành kêt N gọi là điện thế ngưỡng  $U_{GS(T)}$  hay  $U_T$ . Khi  $U_{GS} < U_T$  thì dòng cực máng  $I_D = 0mA$  hay không có dòng điện chạy qua kêt (kết chưa được tạo thành)

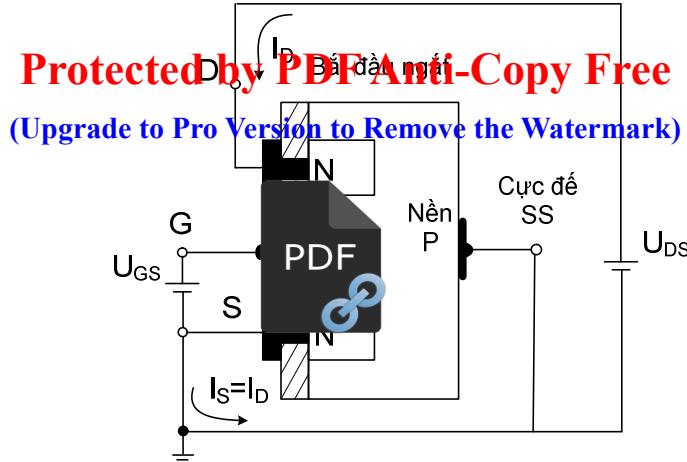

Hình 2.20 Đặc tính của MOSFET kênh gián đoạn

## 4.Vi mạch tích hợp

### 4.1 Khái niệm IC

Vi mạch tích hợp (Integrated Circuits - viết tắt là IC) là sản phẩm của kỹ thuật vi điện tử bán dẫn. Nó gồm các linh kiện tích hợp như tranzito, điốt...các linh kiện thụ động như điện trở, tụ điện, cuộn cảm, và các dây dẫn, tất cả được chế tạo trong một qui trình công nghệ thống nhất, trong một thẻ tích hay trên một bề mặt của vật liệu nền. Mỗi một loại vi mạch tích hợp chỉ giữ một hoặc vài chức năng nhất định nào đó.

### 4.2 Phân loại vi mạch tích hợp

- + Phân loại theo tính chất dữ liệu được xử lý bằng IC
  - IC tuyến tính: Là loại IC có khả năng xử lý các dữ liệu xảy ra liên tục.
  - IC số: Là loại IC có khả năng xử lý các dữ liệu xảy ra rời rạc.
- + Phân loại theo công nghệ chế tạo bao gồm: Vi mạch bán dẫn, vi mạch màng mỏng, vi mạch màng dày, vi mạch lai.
- + Phân loại theo loại tranzito có trong IC
  - Vi mạch lưỡng cực: các tranzito được tích hợp là các tranzito lưỡng cực. Công suất tiêu tán nhiệt từ vài  $\mu\text{W}$  đến vài trăm mW, mức độ tích hợp thấp khoảng  $\leq 100$  phần tử.
  - Vi mạch MOS: các tranzito được tích hợp là loại tranzito trường, thông thường là các tranzito trường loại MOS. Vi mạch MOS có khả năng chống nhiễu cao nhưng thời gian chuyển mạch chậm, công suất tiêu thụ thấp hơn IC lưỡng cực nhiều.
- + Dựa theo số phần tử được tích hợp trong IC
  - Vi mạch loại SSI (Small Scale Integration): số phần tử được tích hợp  $< 10$ .

- Vi mạch loại MSI (Medium Scale Integration): số phần tử tích hợp từ 10 ÷ 100
  - Vi mạch loại LSI (Large Scale Integration): số phần tử tích hợp từ 100 ÷ 1000.
  - Vi mạch loại VLSI (Very Large Scale Integration): số phần tử tích hợp > 1000
- Cần chú ý thêm các yêu cầu khi sử dụng các linh kiện bán dẫn và vi mạch tích hợp.

## 5. Đèn phóng tia điện tử



# CHƯƠNG 10: MẠCH ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Protected by PDF Anti-Copy Free


## 1. Mạch chỉnh lưu
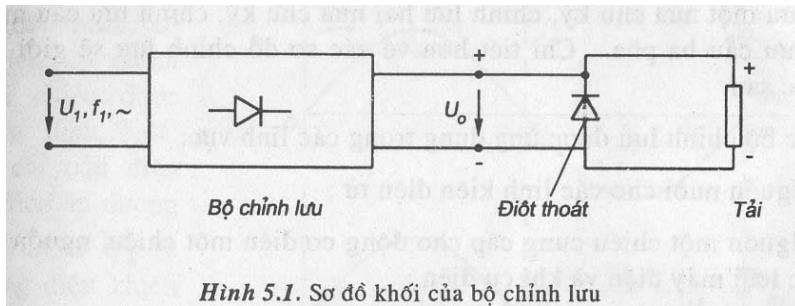
### 1.1 Mạch chỉnh lưu

Các bộ chỉnh lưu biến đổi điện áp x<sub>u</sub> có trị số hiệu dụng U<sub>1</sub>, tần số f<sub>1</sub> thành điện áp một chiều U<sub>0</sub> cung cấp cho các tải.



Hình 5.1 là sơ đồ khối của một bộ chỉnh lưu.



Phản tử cơ bản nhất trong một bộ chỉnh lưu là các linh kiện điện tử công suất. Chúng được chế tạo từ các chuyển tiếp bán dẫn pn cho phép chỉ dẫn điện theo một chiều khi bán dẫn p có thể dương so với bán dẫn n. Đó là các diốt bán dẫn. Ngoài ra người ta còn chế tạo linh kiện bán dẫn có điều khiển gọi là tiristo. Khi đưa xung điều khiển vào cực điều khiển G tiristo sẽ chuyển từ trạng thái khoá sang trạng thái dẫn. Sau khi tiristo sẽ chuyển từ trạng thái khoá sang trạng thái dẫn. Sau khi tiristo đã mở cực điều khiển G không còn tác dụng nữa. Để tiristo tiếp tục hoạt động, người ta phải đưa các xung mới vào G ở các chu kì tiếp theo. Hình 5.2 là sơ đồ kí hiệu của tiristo.



Nói chung điện áp sau khi chỉnh lưu chưa phải điện áp của một chiều lý tưởng mà vẫn tồn tại các thành phần sóng hài bậc cao. Để giải quyết người ta thường dùng bộ lọc.

Tải của các bộ chỉnh lưu thường có tính chất điện cảm do đó trong nửa chu kì chỉnh lưu không dẫn điện, năng lượng từ trường tích luỹ trong điện cảm gây khó khăn trong việc chuyển mạch của các linh kiện bán dẫn công suất. Để khắc phục hiện tượng này người ta sử dụng một diốt thoát nối song song ngược với tải nhằm khép mạch dòng điện tải ở nửa chu kì dòng điện bị khoá.

Các bộ chỉnh lưu được phân loại theo phương pháp điều chỉnh, theo dạng sóng và các loại sơ đồ chỉnh lưu. **Protected by PDF Anti-Copy Free**

Theo phương pháp điều chỉnh ta phân các bộ chỉnh lưu thành:

- Bộ chỉnh lưu không điều chỉnh: Điện áp một chiều cố định. Đây là bộ chỉnh lưu sử dụng toàn điốt.

- Bộ chỉnh lưu có điều chỉnh,  một chiều có thể điều chỉnh từ 0 đến định mức. Đây là bộ chỉnh lưu sử dụng toàn điốt.

- Bộ chỉnh lưu bán điều chỉnh, điện áp một chiều có thể điều chỉnh được. Đây là bộ chỉnh lưu gồm cả điốt và tiristo và mạch điều khiển đơn giản hơn.

Theo dạng sóng điện áp chỉnh lưu và loại sơ đồ chỉnh lưu ta phân thành: chỉnh lưu một nửa chu kỳ, chỉnh lưu hai nửa chu kỳ, chỉnh lưu cầu một pha, chỉnh lưu cầu ba pha... Chi tiết hơn về các sơ đồ chỉnh lưu sẽ giới thiệu ở các mục sau.

Các bộ chỉnh lưu được ứng dụng trong các lĩnh vực:

- Nguồn nuôi cho các linh kiện điện tử
- Nguồn một chiều cung cấp cho động cơ điện một chiều, nguồn kích từ cho các loại máy điện và khí cụ điện.
- Trong công nghiệp điện hóa như: điện phân, mạ đúc điện, cần nguồn một chiều điện áp tương đối thấp, dòng điện lớn.

Trong chương này sẽ giới thiệu tính năng của các sơ đồ chỉnh lưu điển hình, dạng sóng điện áp chỉnh lưu và các điều kiện lựa chọn các phần tử điện tử công suất trong các sơ đồ chỉnh lưu.

### 1.1.1 Chỉnh lưu một nửa chu kỳ


Sơ đồ chỉnh lưu một nửa chu kỳ (chỉnh lưu nửa sóng) không điều chỉnh gồm nguồn xoay chiều, một điốt và tải cho trên hình 5.3a.

Giả thiết bỏ qua điện áp rơi trên điốt khi dẫn điện dạng sóng điện áp nguồn, điện áp một chiều trên tải, dòng điện qua tải khi tải thuận trở và điện áp trên điốt được vẽ trên hình 5.3b.


Khi điện áp nguồn dương, điốt D dẫn điện. khi điện áp nguồn âm điốt D bị khoá dòng điện bị triệt tiêu và toàn bộ điện áp nguồn đặt trên điốt. Như vậy điện áp và dòng điện qua tải chỉ bao gồm nửa sóng dương của hình sin. Trị số trung bình của điện áp chỉnh lưu là:

$$U_{tb} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi U_m \sin \omega t d\omega t = \frac{U_m}{2\pi} (1 + \cos \alpha)$$


Điện áp ngược cực đại đặt lên diốt khi nó bị khóa là  $U_{ngmax} = U_m$ . Nếu thay thế diốt bằng tiristo ta có chỉnh lưu có điều khiển. Sơ đồ chỉnh lưu gồm nguồn điện xoay chiều, một tiristo với mạch nối, một diốt thoát và tải. Điện áp chỉnh lưu đổi chiều được cho trên hình 5.4a. Tiristo chỉ dẫn điện khi có điện áp  $U_T > 0$  đặt vào tiristo  $U_T$  và đưa xung điều khiển vào cực mồi G. Khi đó tiristo bắt đầu dẫn và và bị trễ một góc mở  $\alpha$ .

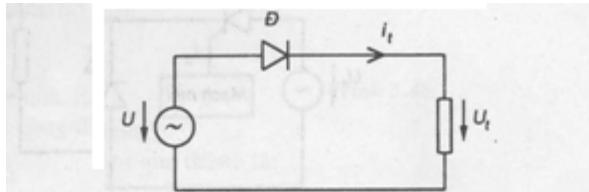


Hình 5.3a. Chỉnh lưu một nửa chu kỳ.

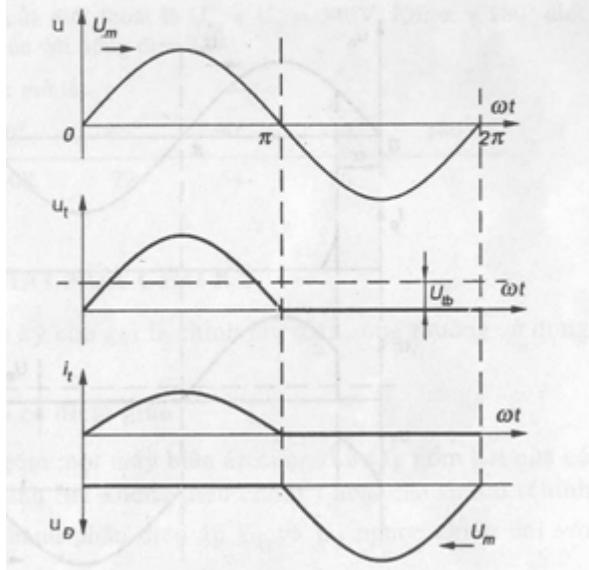

Hình 5.3b. Dạng sóng điện áp và dòng điện trên các phần tử.

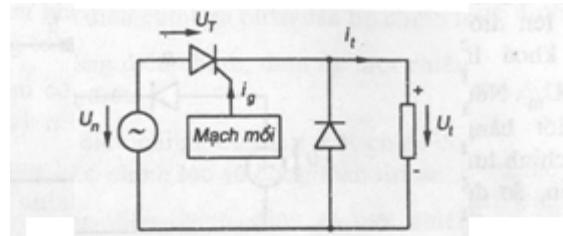

Hình 5.4a. Sơ đồ chỉnh lưu một nửa chu kỳ dùng tiristo

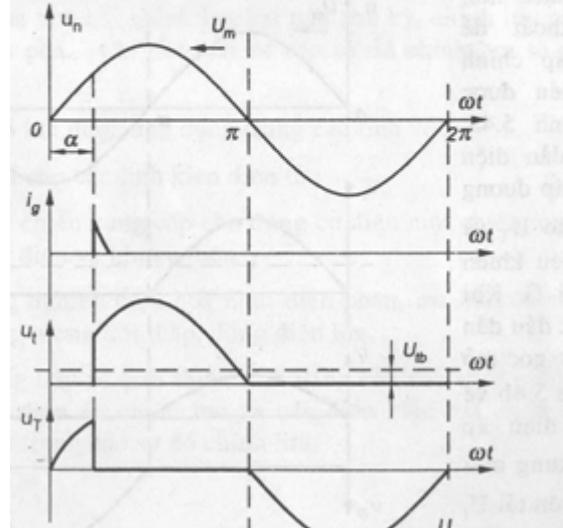

Hình 5.4b. Dạng sóng điện áp trên các phần tử

Trên hình 5.4b vẽ dạng sóng điện áp nguồn  $U_{ng}$ , xung mồi  $i_g$ , điện áp trên tải  $U_t$  và điện áp trên  $U_T$ .

So với điện áp nguồn  $U_n$ , điện áp trên tải  $U_t$  bị trễ một góc  $\alpha$ .

Điện áp chỉnh lưu trên tải bằng:

$$U_{tb} = \frac{1}{2\pi} \int_\alpha^\pi U_m \sin \omega t d\omega t = \frac{U_m}{2\pi} (1 + \cos \alpha) \quad (5-2)$$

Ta nhận thấy điện áp trung bình trên tải phụ thuộc vào góc mở  $\alpha$ . Khi  $\alpha = 0$ , tiristo dẫn như điốt. Khi  $\alpha$  càng lớn điện áp trên tải càng nhỏ và khi  $\alpha = \pi$  điện áp trên tải bằng không. Điện áp ngược cực đại đặt lên tiristo bằng điện áp cực đại của nguồn:

$$U_{ng} = U_{max}$$


**Ví dụ 2:** Bộ chỉnh lưu một pha một kỳ trên hình 5.4c cung cấp cho tải điện cảm có dòng điện 15A, điện áp nguồn xoay  $U_m = 240V$ .

Tính điện áp trung bình trên tải ứng với các góc mở  $\alpha = 45^0, 90^0, 135^0, 180^0$ .

Tính các thông số chọn tiristo và diốt thoát.

**Lời giải:** Đây là sơ đồ chỉnh lưu một nửa chu kỳ có điều khiển, điện áp trung bình trên tải là:

$$U_m = \frac{U_m}{2\pi} (1 + \cos\alpha)$$

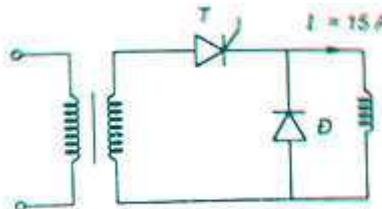

Hình 5.4c

Với  $U_m = \sqrt{2}U = \sqrt{2}.240 = 340V$

Điện áp ngược cực đại của tiristo là:  $U_{ng} = U_m = 340V$

Khi  $\alpha = 0$  khoảng dẫn của tirristor cực đại. Trị số hiệu dụng của dòng điện qua tirristor là:

$$I = \sqrt{\frac{15^2 + 0^2}{2}} = 10,6A$$

Điện áp ngược cực đại của diốt thoát là  $U_{ng} = U_m = 340V$ . Khi  $\alpha = 180^0$  diốt thoát dẫn điện gần như liên tục với dòng điện 15A.

Điện áp trên tải theo góc mở là:

$\alpha$	$0^0$	$45^0$	$90^0$	$135^0$	$180^0$
$U_{tb}(V)$	108	92	54	16	0

### 1.1.2 Chính lưu hai nửa chu kỳ

Chỉnh lưu hai nửa chu kỳ còn gọi là chỉnh lưu toàn sóng thường sử dụng hai loại sơ đồ:

a). Sơ đồ máy biến áp có điểm giữa


Sơ đồ trên hình 5.5a gồm một máy biến áp cuộn thứ cấp gồm hai nửa có điểm giữa N, hai điốt (chỉnh lưu không điều chỉnh) hoặc kín hai thiếc (chỉnh lưu có điều chỉnh). Hai thành phần điện áp  $U_1$  và  $U_2$  ngược chiều với nhau giữa N.

Khi  $U_1$  dương thì  $U_2$  âm, diode  $D_1$  dẫn và cung cấp dòng điện cho tải còn diode  $D_2$  bị khoá. Khi  $U_1$  dương thì  $U_2$  âm, diode  $D_2$  dẫn và cung cấp dòng điện cho tải còn diode  $D_1$  bị khoá. Như vậy trong cả hai nửa chu kỳ có một điốt dẫn. Điện áp chỉnh lưu trung bình gấp đôi so với chỉnh lưu một nửa chu kỳ.

$$U_{tb} = \frac{U_m}{2\pi} \quad (5-3)$$

Khi một diode bị khoá, điện áp ngược cực đại đặt lên nó bằng hai lần điện áp cực đại của dây cuộn thứ cấp máy biến áp:  $U_{ng} = 2U_m$

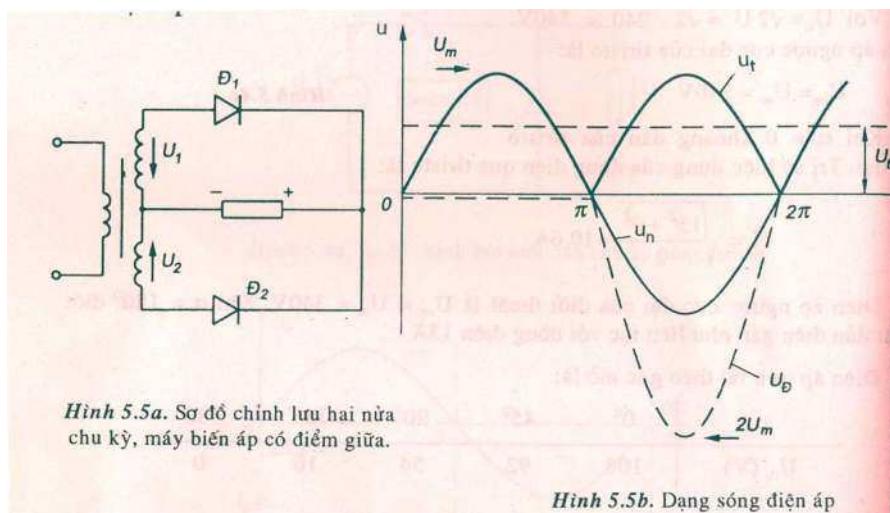Hình 5.5b trình bày dạng sóng của điện áp nguồn, điện áp trên tải và điện áp trên diode.



### b). Chỉnh lưu cầu một pha

Sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu một pha gồm nguồn xoay chiều, 4 diode nối theo sơ đồ cầu và tải mắc ở một đường chéo của cầu được trên hình 5.6a.

Khi điện áp nguồn  $U_n$  âm hai diode  $D_3$  và  $D_4$  dẫn còn  $D_1$  và  $D_2$  bị khoá.

Như vậy đây là chỉnh lưu hai nửa chu kỳ.


Điện áp chỉnh lưu trung bình đặt trên tải là:

$$U_{tb} = \frac{2U_m}{\pi} \quad (5-4)$$

Trong mỗi nửa chu kỳ có hai diode đồng thời dẫn điện do đó điện áp ngược cực đại đặt lên mỗi diode chỉ bằng điện áp cực đại của nguồn do đó:

$$U_{ng} = U_m$$

Đây là ưu điểm của sơ đồ cầu với sơ đồ empi lưu hai nửa chu kỳ máy biến áp điểm giữa, nghĩa là trong sơ đồ cầu các diốt có thể chịu được điện áp ngược lớn hơn. Tuy nhiên sơ đồ cầu tốn nhiều diốt hơn. Hình 5.6b trình bày dạng sóng điện áp trên các pha tử.

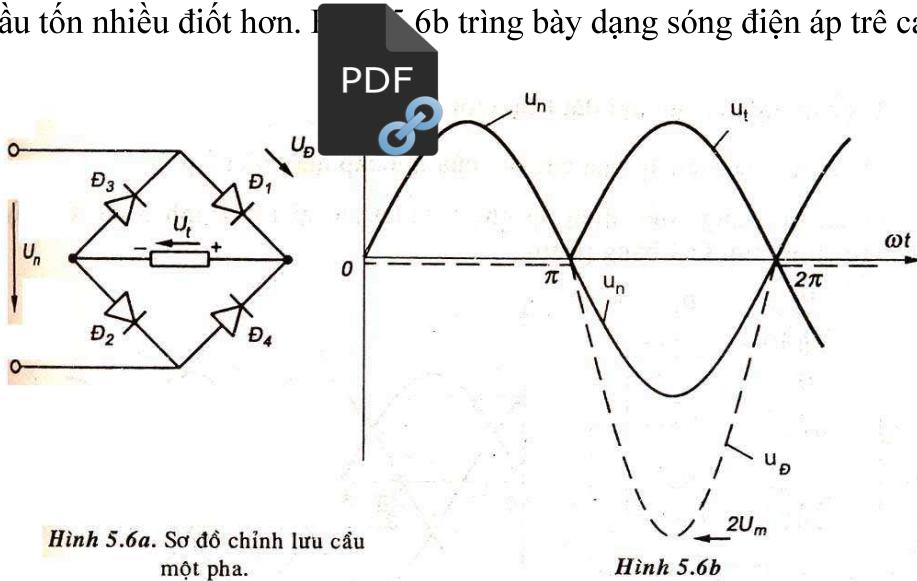

Hình 5.6a. Sơ đồ chỉnh lưu cầu một pha.

Hình 5.6b

**Ví dụ 2:** Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu hình 5.6a. Nếu muốn điện áp chỉnh lưu  $U_0 = 15V$  thì điện áp thứ cấp cực đại là bao nhiêu?

**Giải:**

Đây là chỉnh lưu hai nửa chu kỳ nên trị số trung bình của điện áp chỉnh lưu là:

$$U_0 = \frac{2U_m}{\pi}$$

$$\text{Suy ra: } U_m = \frac{\pi}{2}U_0 = 1,57 \cdot 15 = 23,6V$$

### 1.1.3 Chỉnh lưu ba pha hình tia

Sơ đồ chỉnh lưu ba pha hình tia gồm các dây quấn máy biến áp, mỗi pha nối với một diốt. Tải nối giữa trung tính của nguồn và điểm nối chung của các diốt và được trình bày trên hình 5.7a.


Ở một thời điểm chỉ có một diốt dẫn điện là diốt nối với pha có trị số tức thời dương lớn nhất. Khi  $U_A$  là pha có trị số điện áp dương lớn nhất thì diốt  $D_1$  dẫn điện. Sau một phần ba chu kỳ  $U_B$  trở nên dương hơn thì dòng điện chuyển từ diốt  $D_1$  sang  $D_2$ , lúc này  $D_1$  bị khoá vì anot của nó có điện thế âm hơn catôt. Sau một phần ba chu kỳ đến lượt diốt  $D_3$  dẫn còn hai diốt kia bị khoá. Điện áp chỉnh lưu trung bình trên tải là:

$$U_{tb} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} U_m \quad (5-5)$$


Điện áp ngược cực đại đặt trên mỗi diode là:  $U_{ng} = \sqrt{3}U_m$

ở đây  $U_m$  là điện áp pha cực đại của thứ cấp máy biến áp.


Quan sát dạng sóng điện áp chính 1 pha tải trên hình 5.7b ta thấy điện áp chính lưu khá bằng phẳng.

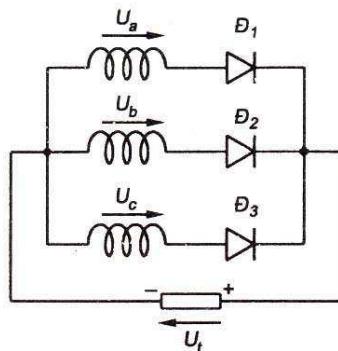


Hình 5.7a. Sơ đồ chỉnh lưu ba pha hình tia

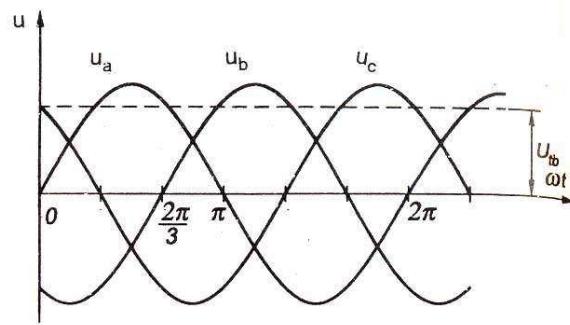

Hình 5.7b. Dạng sóng điện áp chính lưu ba pha hình tia

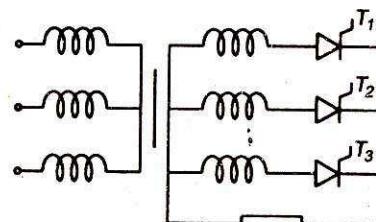

Hình 5.7c

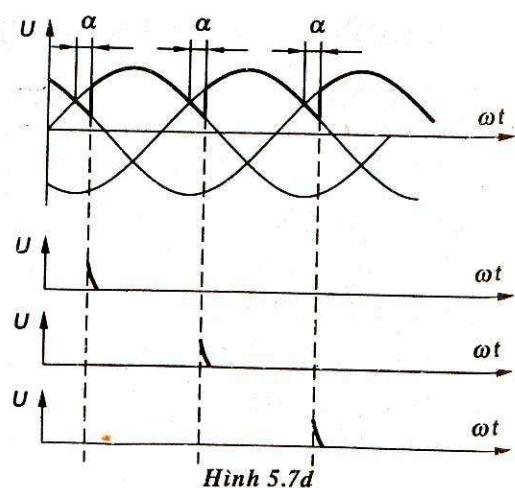

Hình 5.7d

**Ví dụ 3:** Sơ đồ chỉnh lưu hình tia sử dụng tiristo cho trên hình 5.7c.

Biết điện áp pha của nguồn  $U = 150V$ .

1. Tìm dạng sóng điện áp trên tải.

2. Xác định điện áp trung bình trên tải khi góc mờ  $\alpha = 0^\circ, 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ .

**Giải:** Cho biết điện áp rời trên mỗi tiristo là 1,5V và dòng điện tải không đổi.

**Giải:**

Dạng sóng điện áp chỉnh lưu PDF ho trên hình 5.7b. Góc mờ  $\alpha$  tính từ thời điểm giao nhau của các điện áp pha. Các xung điều khiển được vẽ trên hình 5.7d.

Trị số trung bình của điện áp chỉnh lưu:


$$U_{tb} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} \cdot \sqrt{2} U \cos \alpha - 1,5$$

Từ đó suy ra:

$\alpha$	$0^\circ$	$30^\circ$	$60^\circ$	$90^\circ$
$U_{tb}$ (V)	173.9	150.4	86.2	0
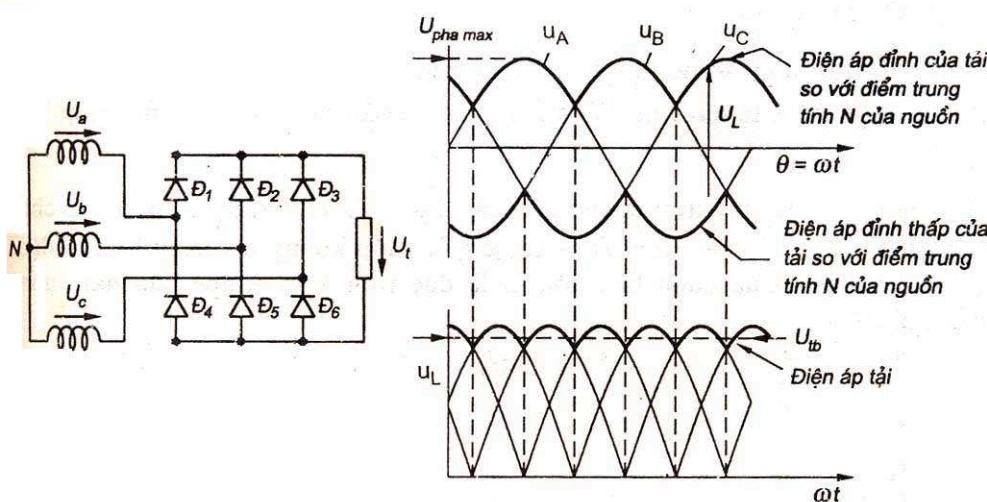
#### 1.1.4 Chính lưu cầu ba pha

Sơ đồ chỉnh lưu cầu ba pha gồm 3 pha  $U_A, U_B, U_C$  và 6 diốt nối theo sơ đồ cầu hình 5.8a. Trong mỗi khoảng thời gian khi điện áp nguồn trở nên dương nhất có 2 diốt đồng thời dẫn điện. Dạng sóng điện áp chỉnh lưu cầu 3 pha được cho trên hình 5.8b.



So với sơ đồ hình tia điện áp chỉnh lưu bằng phẳng hơn, điện áp chỉnh lưu trung bình gấp đôi so với chỉnh lưu 3 pha hình tia:

$$U_{tb} = \frac{3}{\pi} \cdot \sqrt{3} U_m \quad (5-6)$$

Điện áp ngược cực đại đặt lên mỗi diode là:

$$U_{ng} = \sqrt{3U_m}$$

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

## 1.2 Mạch nghịch lưu

Nghịch lưu là quá trình biến đổi năng lượng một chiều thành năng lượng xoay chiều. Các sơ đồ nghịch lưu chia làm 2 loại

- Sơ đồ nghịch lưu làm việc ở chế độ  ọc vào lưới điện xoay chiều
- Sơ đồ nghịch lưu làm việc ở chế độ  (với các nguồn độc lập như máy nổ, ác quy..)


## 2. Mạch biến đổi điện trong bộ truyền động điện

### 3. Mạch khuếch đại tín hiệu

#### 3.1 Định nghĩa mạch khuếch đại.

Một trong số những ứng dụng quan trọng nhất của tranzito là sử dụng nó trong các mạch để làm tăng cường độ điện áp hay dòng điện của tín hiệu mà thường gọi là mạch khuếch đại. Thực chất khuếch đại là một quá trình biến đổi năng lượng có điều khiển, ở đó năng lượng một chiều của nguồn cung cấp, không chứa thông tin, được biến đổi thành năng lượng xoay chiều theo tín hiệu điều khiển đầu vào, chứa đựng thông tin, làm cho tín hiệu ra lớn lên nhiều lần và không méo. Phần tử điều khiển đó là tranzistor

Sơ đồ tổng quát của mạch khuếch đại như ở hình 4-1, trong đó  $E_n$  là nguồn tín hiệu vào,  $R_n$  là điện trở trong của nguồn tín hiệu,  $R_t$  tải nơi nhận tín hiệu ra.

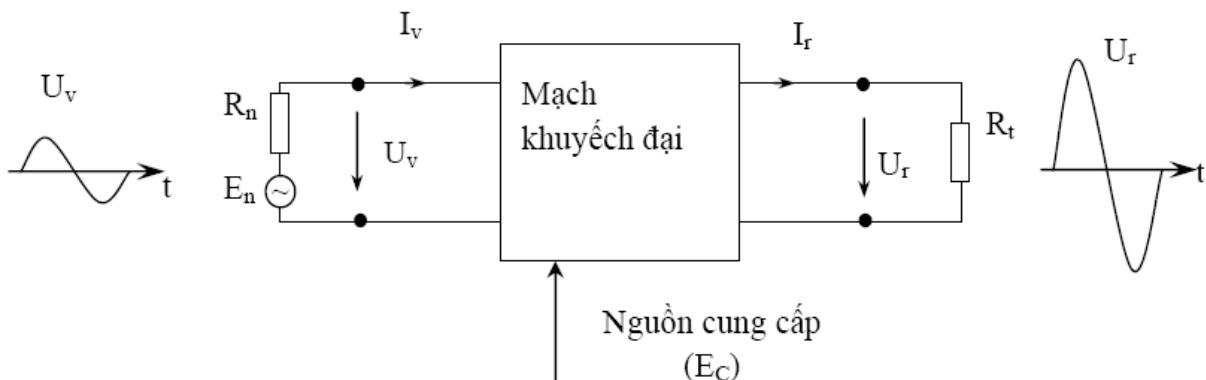


Hình 4.1

Hình 4-2 đưa ra cấu trúc nguyên lý để xây dựng một tầng khuếch đại. Phần tử cơ bản là phần tử điều khiển tranzito có điện trở thay đổi theo sự điều khiển của điện áp hay dòng điện đặt tới cực điều khiển (cực gốc) của nó, qua đó điều khiển quy luật biến đổi dòng điện của mạch ra bao gồm tranzito và điện trở RC.

Tại lối ra giữa cực gop và cực phát, người ta nhận được một điện áp biến thiên cùng quy luật với tín hiệu vào nhưng độ lớn được tăng lên nhiều lần. Để đơn giản, giả thiết điện áp đặt vào cực gốc có dạng hình sin.

Từ sơ đồ hình 4-2 ta thấy rằng dòng điện và điện áp xoay chiều ở mạch ra (tỷ lệ với dòng điện và điện áp vào) cần phải có biên độ bằng nhau phần xoay chiều dòng điện và điện áp trên nền ([Upgraded phaser version to Remove the Watermark](#)). Phản ứng của phần xoay chiều không vượt quá thành phần một chiều, nghĩa là  $I_0 \geq I$  và  $U_0 \geq U$ . Nếu điều kiện đó không được thoả mãn thì dòng điện và điện áp ở mạch ra trong từng khoảng thời gian nhất định sẽ bằng không và sẽ làm mất tín hiệu.

Như vậy để đảm bảo công tác khuếch đại (khi tín hiệu vào là xoay chiều) thì ở mạch ra của nó phải tạo nên thành phần dòng một chiều  $I_0$  và điện áp một chiều  $U_0$ . Chính vì vậy, ở mạch vào của tầng, ngoài nguồn tín hiệu cần khuếch đại, người ta cũng phải đặt thêm điện áp một chiều  $U_{V0}$  (hay dòng điện một chiều  $I_{V0}$ ). Các thành phần dòng điện và điện áp một chiều đó xác định chế độ làm việc tĩnh của tầng khuếch đại. Tham số của chế độ tĩnh theo mạch vào ( $I_{V0}, U_{V0}$ ) và theo mạch ra ( $I_0, U_0$ ) đặc trưng cho trạng thái ban đầu của sơ đồ khi chưa có tín hiệu vào.

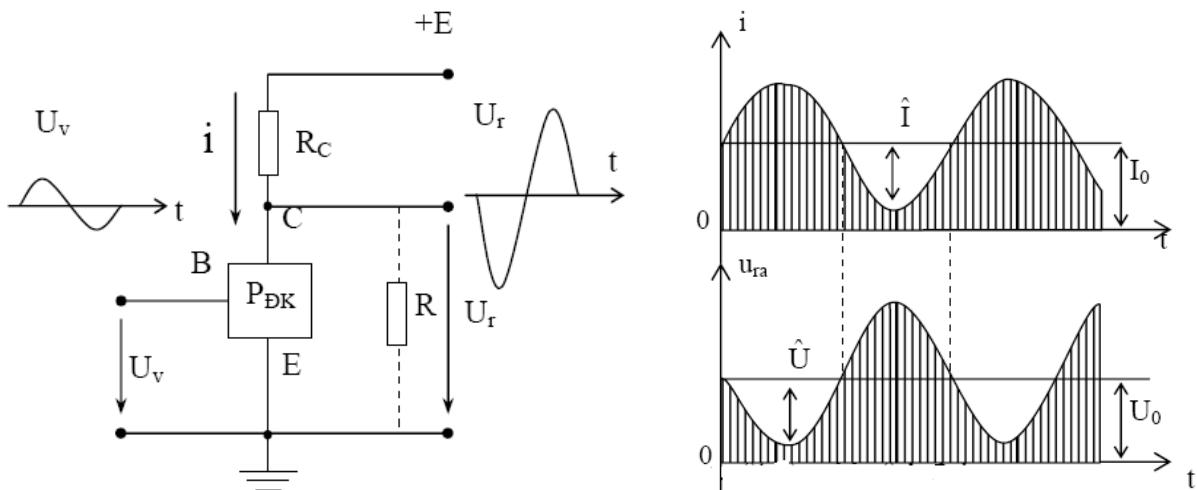

Hình 4.2: Nguyên lý xây dựng một tầng khuếch đại

### 3.2 Các chỉ tiêu và tham số cơ bản của một tầng khuếch đại

Để đánh giá chất lượng của một tầng khuếch đại người ta đưa ra các chỉ tiêu và tham số cơ bản sau:

Hệ số khuếch đại:

$$K = \frac{\text{Đại lượng đầu ra}}{\text{Đại lượng tương ứng đầu vào}}$$

Nói chung vì tầng khuếch đại có chứa các phần tử điện kháng nên K là một số phức.

$$\bar{K} = |K| \exp(j\varphi_K)$$

Phần mô đun  $|K|$  thể hiện quan hệ về cường độ (biên độ) giữa các đại lượng đầu ra và đầu vào, phần góc  $\varphi_K$  thể hiện độ dịch pha giữa chúng. Nhìn chung độ lớn của  $|K|$  và  $\varphi_K$  phụ

thuộc vào tần số  $\omega$  của tín hiệu vào. Nếu biểu diễn  $|K| = f_1(\omega)$  ta nhận được đường cong gọi là đặc tuyến biên độ - tần số của tầng khuếch đại. Đường biểu diễn  $\varphi_k = f_2(\omega)$  gọi là đặc tuyến pha - tần số của nó.

Thường người ta tính  $|K|$  theo đơn vị logarit, gọi là đơn vị đè xi ben (dB). Khi ghép liên tiếp  $n$  tầng khuếch đại, hệ số khuếch đại tương ứng là  $K_1, K_2, \dots, K_n$  thì hệ số khuếch đại chung của bộ khuếch đại xác định theo:

$$K = K_1 \cdot K_2 \cdots K_n.$$

### Trở kháng vào, trở kháng ra:

Trở kháng vào, trở kháng ra của các tầng khuếch đại được tính theo định nghĩa:

$$Z_v = \frac{U_v}{I_v}; Z_r = \frac{U_r}{I_r}$$

Nói chung chúng là các đại lượng phức:  $Z = R + jX$ .

### 3.3 Mạch khuếch đại EC

Trong sơ đồ này  $C_{P1}, C_{P2}$  là các tụ nối tầng. Tụ  $C_{P1}$  loại trừ tác dụng ảnh hưởng lẫn nhau của nguồn tín hiệu và mạch vào về dòng một chiều. Tụ  $C_{P2}$  ngăn thành phần một chiều và chỉ cho thành phần xoay chiều ra tải.  $R_1, R_2$  để xác định chế độ tĩnh của tầng, cấp điện một chiều cho cực B.

$R_C$ : tải một chiều của tầng.

$R_E$ : điện trở ổn định nhiệt,  $C_E$  tụ thoát thành phần xoay chiều xuống mát.


$E_n$ : nguồn tín hiệu vào,

$R_n$ : điện trở trong của nguồn tín hiệu.

$R_t$ : điện trở tải.

Khi có tín hiệu xoay chiều (ngắn mạch qua tụ  $C_{P1}$ ) tác động tới cực B dòng điện bazô thay đổi một lượng  $i_B$  gây ra sự thay đổi tương ứng của dòng collectơ một lượng  $i_C$  qua đó trên collectơ ta nhận được một điện áp  $U_{CE}$ .

Hệ số khuếch đại dòng điện xoay chiều của BJT được định nghĩa:  $\beta = \frac{i_C}{i_B}$

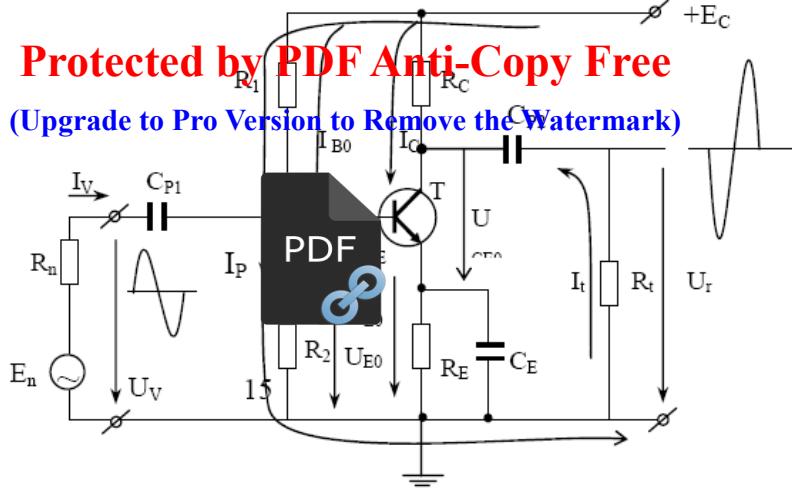

Hình 4.11 Mạch nguyên lý một tầng khuếch đại măc EC

## 1.

### Phân tích chế độ một chiều

Khi chưa tác động điện áp xoay chiều  $U_V$ , áp dụng các kết quả trên ta có:

$$U_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot E_C$$

$$U_E = U_B - U_{BE}$$

$$I_E = \frac{U_E}{R_E}; I_B = \frac{I_E}{1+\beta}; I_C = I_E - I_B$$

$$U_C = E_C - I_C R_C$$

$$U_{CE(hm)} = E_C - I_C (R_C + R_E)$$

Trị số điểm giới hạn đường tải một chiều:

$$I_{C(ngm)} = \frac{E_C}{R_C + R_E}$$

$$U_{CE(hm)} = E_C$$

### 2. Phân tích chế độ xoay chiều

a) Khi có tác động điện áp xoay chiều ở cổng vào chưa có măc điện trở tải  $R_t$  tại cổng ra qua một tụ ghép  $C_{p2}$

Điện trở xoay chiều của di ôt bazơ – emitơ được xác định bởi hệ thức

$$r_E = \frac{U_T}{I_C} \approx \frac{U_T}{I_E} = \frac{25mV}{I_E}$$

Với  $U_T$  là điện thế nhiệt ở nhiệt độ 300K

Khi thiết lập sơ đồ tương đương cần chú ý các điểm sau:

- Trở kháng  $C_v$  và của  $C_E$  ở tần số của tín hiệu vào.

**Protected by PDF Anti-Copy Free**

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Nội trở của nguồn UCC rất nhỏ nên  
mạch xoay chiều có thể coi là một phần tử ngắn


Đi ôt emitơ được thay thế bằng điện trở  $r'_E$  (tính theo công thức trên)

Các điện trở của bộ chia áp R1, R2 thông qua nguồn U<sub>CC</sub> ngắn mạch được nối song song với nhau về xoay chiều


Hệ số khuếch đại điện áp:

$$A_V = \frac{U_r}{U_V} \text{ với } U_r = i_C \cdot R_C; U_V = i_E \cdot r'_E$$

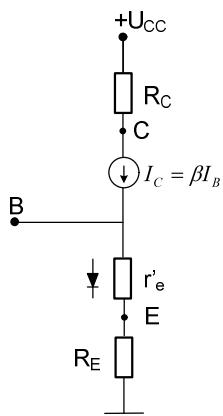
Nếu  $i_C = i_E$  thì  $A_V = \frac{R_C}{r'_E}$



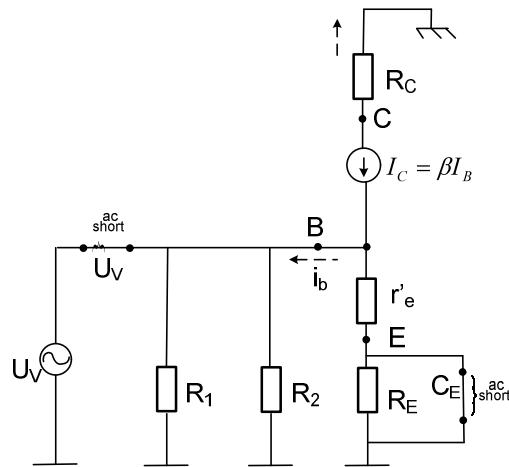a) Mạch tương đương điện  
trở xoay chiều của diốt  
emitor



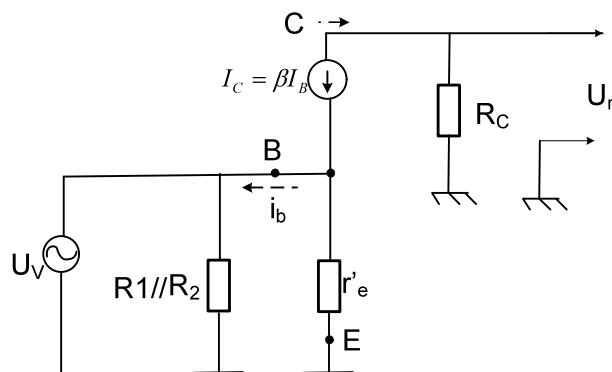
b) Mạch tương đương đầy đủ của sơ đồ 4.11



c) Mạch tương đương thu gọn của hình b)

Hình 4.12

b) Xét mạch 4.11

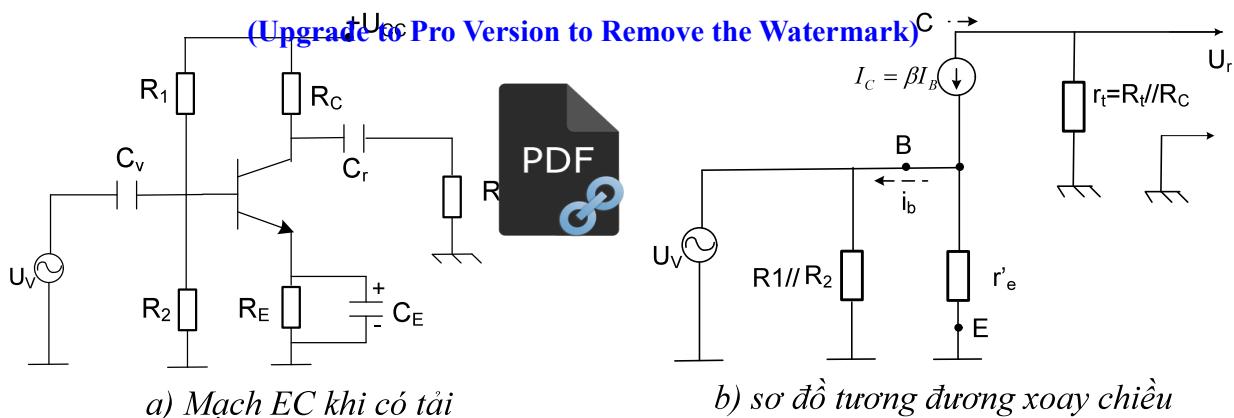

Hình 4.12

Tải xoay chiều của mạch được xác định:  $r_t = R_C // R_t$

Hệ số khuếch đại điện áp:


$$A_V = \frac{i_C r_t}{i_C r_E} = \frac{r_t}{r_E}$$

Điện áp ra trên tải:

$$U_r = A_V U_v$$

#### 4. Mạch ổn định điện áp và dòng điện

##### 4.1 Mạch ổn áp dùng Diode Zener.

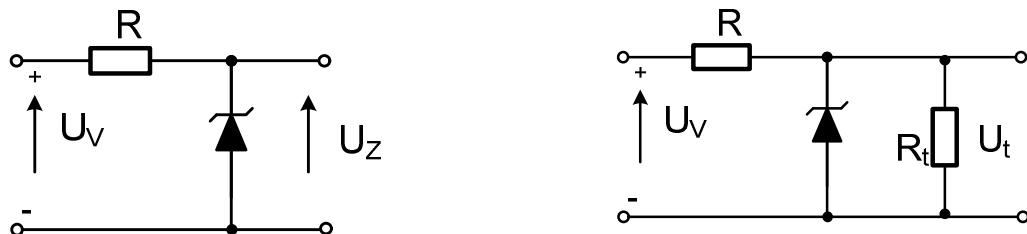

Hình 3.13 Mạch ổn áp dùng diode zener

Đi ống zener làm việc nhờ hiệu ứng đánh thủng zener và hiệu ứng đánh thủng thác lũ của chuyển tiếp P-N khi phân cực ngược. Khác với đi ống thông thường các đi ống ổn định công tác ở chế độ phân cực ngược.

Những tham số kỹ thuật của đi ống zener:


- Điện áp ổn định  $U_Z$ : là điện áp ngược đặt lên đi ống làm phát sinh hiện tượng đánh thủng
- Điện trở tĩnh  $R_t$  được tính bằng tỷ số giữa điện áp đặt vào và dòng điện đi qua đi ống

$$R_t = \frac{U_Z}{I_Z}$$

## 4.2 Mạch ổn áp dùng tranzistor

### a) Mạch ổn áp nối tiếp

\* Xét một mạch ổn áp nối tiếp đơn giản dùng một Tranzistor  
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

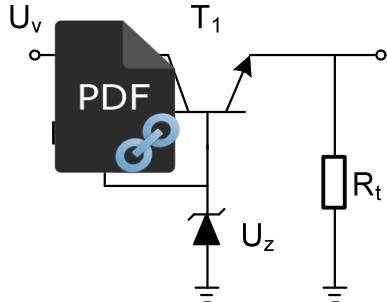

Hình 3.15 Mạch ổn áp dùng tranzistor

Tranzistor: đóng vai trò là phần tử điều khiển. Điện áp đóng vai trò là nguồn điện áp chuẩn. Hoạt động của mạch như sau:

Nếu điện áp đầu ra giảm → làm  $U_E$  giảm →  $U_{BE1}$  tăng làm cho  $T_1$  dẫn mạnh. Vì vậy tăng được điện áp đầu ra → duy trì được điện áp đầu ra ổn định


Nếu điện áp đầu ra tăng → làm  $U_E$  tăng →  $U_{BE1}$  giảm làm cho  $T_1$  dẫn yếu đi. Vì vậy giảm được điện áp đầu ra → duy trì được điện áp đầu ra ổn định

### b) Mạch ổn áp song song

Xét mạch ổn áp song song dùng một tranzistor.


Trên điện trở  $R_S$  điện áp chưa ổn định, sụt áp do dòng cung cấp tới tải  $R_t$ . Điện áp trên tải được xác định bởi điện áp Zener và điện áp giữa bazơ – emitơ. Nếu điện trở tải giảm, dòng điều khiển cực B của  $T_1$  cũng giảm, sẽ làm dòng tải lớn hơn và ổn định được điện áp trên tải. Điện áp ra trên tải là:

$$U_t = U_z + U_{BE}$$

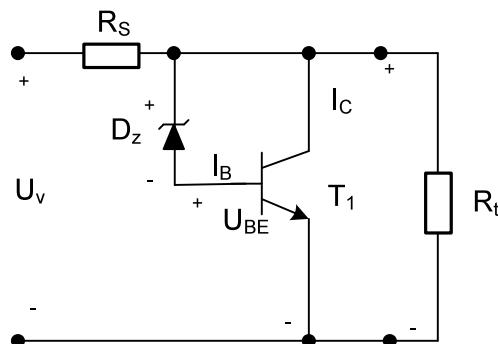

Hình 3.18 Mạch ổn áp song song đơn giản

#### 4.3 Mạch ổn áp dùng IC

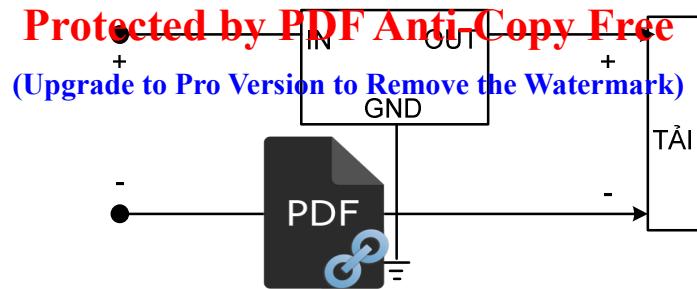


Hình 3.20 Sơ đồ khối ổn áp dùng IC

Các IC ổn áp chứa nguồn điện áp chuẩn, khuếch đại so sánh, phần tử điều khiển bảo vệ quá tải, tất cả trong một IC đơn lẻ. Mặc dù cấu tạo bên trong IC có khác với các mạch ổn áp trước nhưng hoạt động bên ngoài thì như nhau.

Hình 3.20 cho thấy sự ghép nối IC ổn áp 3 chân với mạch: Điện áp  $U_v$  được đưa tới một chân, điện áp ra được ổn áp  $U_r$  từ chân thứ 2, chân thứ 3 được nối với mas.

#### Ôn áp cố định dùng IC

Họ IC 78xx cung cấp điện áp ra cố định từ (+)5V đến (+)24V. Ký hiệu xx để chỉ điện áp ra, ví dụ 7805 là ổn áp 5V, 7824 là ổn áp 24V. Sơ đồ mạch mắc như sau:

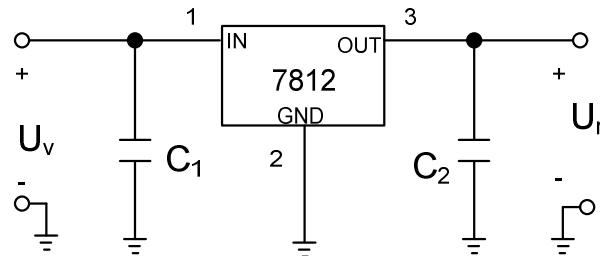

Hình 3.21 Mạch ổn áp dùng 7812

Chân 1: nối với điện áp vào

Chân 2: nối mas

Chân 3: được nối với tải

Tụ điện  $C = 0,1 \mu F$  để cải thiện quá trình quá độ và lọc nhiễu tần số cao

Dòng điện đưa ra của họ 78xx thường  $\leq 1A$

Họ 79xx tương tự như họ 78xx nhưng cung cấp điện áp ra cố định từ -5V đến -24V

#### Một số mạch ổn áp khác


- **Mạch tăng dòng ra:**

IC họ 78xx hay 79xx thường có dòng ra không lớn do

Protected by PDF Anti-Copy Free

thì kết hợp với

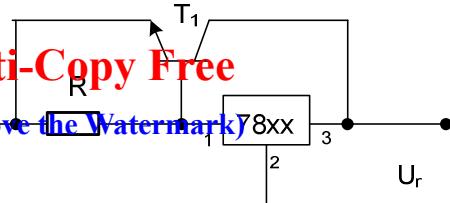(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)




- **Mạch tăng áp ra:**

Để tăng điện áp ra đầu thêm đi ôt zener vào chân 2 của IC

Khi đó điện áp ra sẽ là:

$$U_r = U_z + U_{78xx}$$

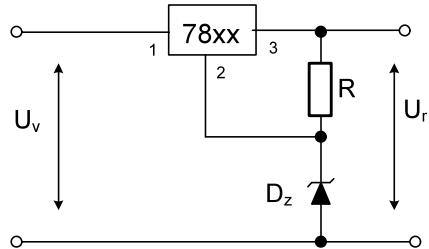

## CHƯƠNG 11: KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

### 11.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN

Chương này trình bày về bộ khuếch đại thuật toán (Op-Amp: Operational Amplifier). Danh từ “khuếch đại thuật toán” thuần túy là khái niệm về một chiết có hệ số khuếch đại lớn, có hai đầu vào vi sai và một đầu ra chung. Tên gọi này có quan hệ tới việc ứng dụng đầu tiên của chúng chủ yếu để thực hiện các phép tính cộng, trừ, tích phân... Hiện nay bộ khuếch đại thuật toán đóng vai trò quan trọng và ứng dụng rộng rãi trong mạch khuếch đại, tạo tín hiệu hình sin và xung, trong bộ ổn áp và bộ lọc tích cực...

#### Các tính chất chung của IC thuật toán

Bộ khuếch đại thuật toán được ký hiệu như (hình 5-1) Trong đó  $U_t$ ,  $I_t$  là điện áp, dòng điện vào cửa thuận.  $U_d$ ,  $I_d$  là điện áp, dòng điện vào cửa đảo,  $U_r$ ,  $I_r$  là điện áp ra và dòng điện ra.  $U_0$  là điện áp vào giữa hai cửa. Bộ khuếch đại thuật toán khuếch đại hiệu điện áp  $U_0 = U_r - U_d$  với hệ số khuếch đại  $K_0 > 0$ .


Do đó điện áp ra:  $U_r = K_0 \cdot U_0 = K_0(U_t - U_d)$  Nếu

$U_d = 0$  thì  $U_r = K_0 \cdot U_t$  lúc này điện áp ra cùng pha với điện áp vào. Vì vậy cửa T gọi là cửa thuận của bộ khuếch đại thuật toán và ký hiệu dấu “+”. Tương tự khi  $U_t = 0$  thì  $U_r = -K_0 \cdot U_d$ , lúc này điện áp ra ngược pha với điện áp vào nên cửa D gọi là cửa đảo của bộ khuếch đại thuật toán và ký hiệu dấu “-”. Ngoài ra bộ khuếch đại có hai cửa đầu với nguồn nuôi đối xứng  $\pm E_C$  và các cửa để chỉnh lệch 0 và bù tần.

Một bộ khuếch đại thuật toán lý tưởng có những tính chất sau:

- + Trở kháng vào  $Z_V = \infty$
- + Trở kháng ra  $Z_{ra} = 0$
- + Hệ số khuếch đại  $K_0 = \infty$


Thực tế bộ khuếch đại thuật toán có  $K_0 = 104 \div 106$  ở vùng tần số thấp. Lên vùng tần số cao hệ số khuếch đại giảm xuống. Nguyên nhân do sự phụ thuộc tham số của tranzito và

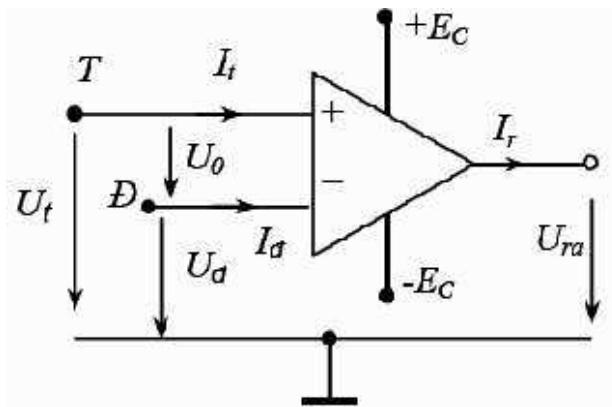


Hình 5-1: Bộ khuếch đại thuật toán

điện dung ký sinh trong sơ đồ. Đặc tuyến truyền đạt, đặc tuyến biên độ và đặc tuyến pha như ở hình 5-2 và 5-3. IC Khuếch đại thuât toán có khả năng biến tín hiệu đồng pha..

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

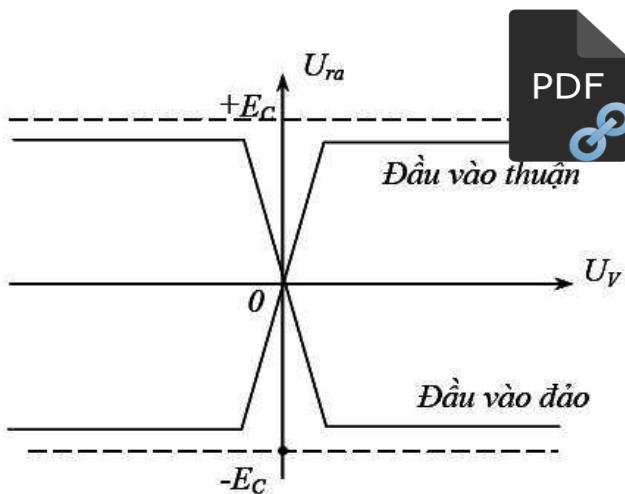

Hình 5-2: Đặc tuyến truyền đạt của bộ khuếch đại thuật toán

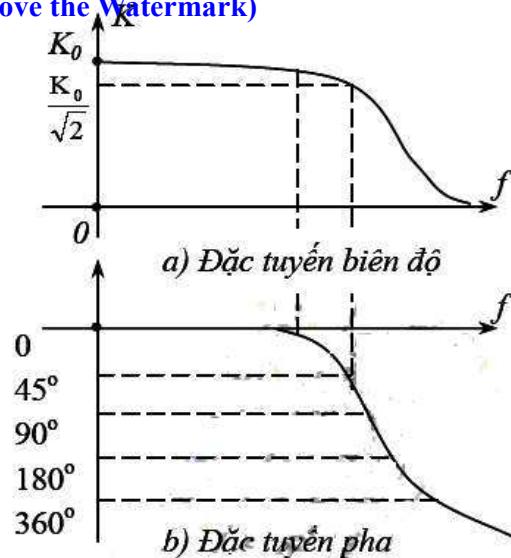

Hình 5-3: Đặc tuyến biên độ và đặc tuyến pha của bộ khuếch đại thuật toán

Gọi  $K_{CM}$  là hệ số khuếch đại tín hiệu đồng pha thì hệ số nén tín hiệu đồng pha được xác định theo biểu thức:

$$G = \frac{K_0}{K_{CM}}$$

Thường  $G = 103 \div 104$ .

Một bộ khuếch đại thuật toán thường có 4 tầng ghép trực tiếp với nhau. Tầng vào là tầng khuếch đại vi sai, tiếp theo là tầng khuyếch đại trung gian (có thể là tầng đệm hay khuếch đại vi sai thứ hai), đến tầng dịch mức và tầng khuếch đại ra.

## 11.2. BỘ KHUẾCH ĐẠI ĐẢO VÀ KHÔNG ĐẢO

**Protected by PDF Anti-Copy Free**

Trong phần [\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#) này nghiên cứu về các mạch khuếch đại tín hiệu sử dụng bộ khuếch đại thuật toán. Do vì mạch khuếch đại thuật toán có hai cửa vào. Khi đưa tín hiệu vào cửa đảo ta có mạch khuếch đại đảo, nếu đưa tín hiệu vào cửa thuận ta có mạch khuếch đại thuận.

### 11.2.1. Bộ khuếch đại đảo



Mạch khuếch đại đảo cho ở (hình 5-4) có thực hiện hồi tiếp âm điện áp qua  $R_{ht}$ . Đầu vào thuận được nối đất. Tín hiệu qua  $R_l$  đưa tới đầu vào đảo. Nếu coi IC có trở kháng vào vô cùng lớn tức  $Z_v \rightarrow \infty$  thì dòng vào IC vô cùng bé  $I_o = 0$ , khi đó tải nút N có phương trình nút dòng.

$$I_v = I_{ht}$$

Từ đó có:

$$\frac{U_v - U_0}{R_l} = \frac{U_0 - U_{ra}}{R_{ht}}$$

Khi  $K \rightarrow \infty$  điện áp đầu vào  $U_0 = \frac{U_{ra}}{K} \rightarrow 0$

Do đó:

$$\frac{U_v}{R_l} = -\frac{U_{ra}}{R_{ht}}$$


Do đó hệ số khuếch đại điện áp của mạch khuếch đại đảo  $K_u$  có hồi tiếp âm song song được xác định bằng phân tử thuỷ động trong sơ đồ:

$$K_u = \frac{U_r}{U_v} = -\frac{R_{ht}}{R_l}$$

Nếu chọn  $R_{ht} = R_l$  thì  $K_d = -1$ , sơ đồ có tính chất tầng đảo lặp lại điện áp (đảo tín hiệu). Nếu  $R_l = 0$  thì từ phương trình  $I_v = I_{ht}$  ta có

$$I_v = -\frac{U_{ra}}{R_{ht}}$$

Hay  $U_{ra} = -I_v R_{ht}$  tức là điện áp ra tỷ lệ với dòng điện vào. Mạch trở thành bộ biến đổi dòng thành áp. Vì  $U_0 = 0$  nên  $R_v = R_l$ , khi  $K \rightarrow \infty$  thì  $R_{ra} = 0$ .

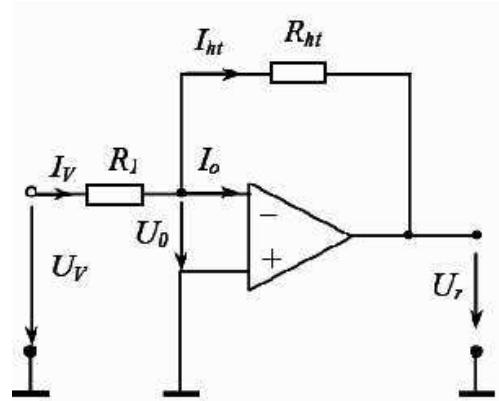

Hình 5-4: Mạch khuếch đại đảo

### 11.2.2. Bộ khuếch đại thuận


Mạch khuếch đại thuận có (Hình 5-5) gồm một mạch hồi tiếp âm điện áp đặt vào đầu đảo còn tín hiệu đặt vào của thuận. Vì điện áp đặt vào giữa hai cửa rất bé, xem  $U_0 = 0$  nên quan hệ giữa  $U_v$  và  $U_{ra}$  xác định bởi

$$U_v = U_r \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_h}$$

Hệ số khuếch đại điện áp của mạch khuếch đại thuận.

$$K_t = \frac{U_r}{U_v} = \frac{R_1 + R_{ht}}{R_1} = 1 + \frac{R_{ht}}{R_1}$$

Vì  $R_v = \infty$  nên  $I_v = 0$ . Được dùng khi cần mạch khuếch đại có trở kháng vào lớn.

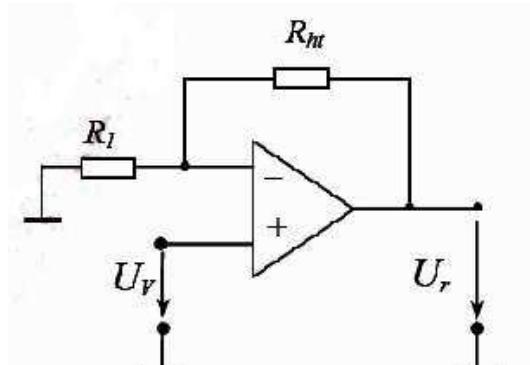

Hình 5-5: Mạch khuếch đại thuận

## 11.3. MẠCH CỘNG - MẠCH TRÙ

Protected by PDF Anti-Copy Free

Mạch cộng thực hiện cộng hai hoặc nhiều tín hiệu tương tự thành một tín hiệu ở đầu ra. Tuy nhiên, nếu tín hiệu tổng lớn hơn nguồn cung cấp cho bộ khuếch đại thì tín hiệu ra chỉ giữ ở mức bão hòa  $\square U_{\max}$ .



### 11.3.1. Mạch cộng

#### 1. Mạch cộng đảo

Mạch này cộng các tín hiệu vào đưa tới cửa đảo. Sơ đồ (hình 5-6). Coi các điện trở vào bằng nhau.

$$R_{ht} = R_1 = R_2 = \dots = R_n < R_V$$


Khi  $I_V = 0$  thì (vì  $R_V$  của IC xem  $= \infty$ )

$$I_{ht} = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

Hay

$$U_{ra} = -(U_1 + U_2 + \dots + U_n) = -\sum_{i=1}^n U_i$$

Tổng quát khi  $R_I \neq \square \dots \neq R_n$  có:

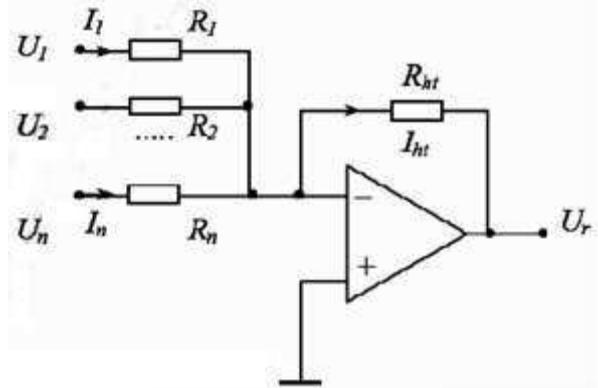

Hình 5-6: Mạch cộng đảo

$$U_{ra} = -\left(\frac{R_{ht}}{R_1} \cdot U_1 + \frac{R_{ht}}{R_2} \cdot U_2 + \dots + \frac{R_{ht}}{R_n} \cdot U_n\right)$$

$$U_{ra} = -R_{ht} \cdot \left(\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} + \dots + \frac{U_n}{R_n}\right) = -\sum_{i=1}^n \alpha_i U_i$$

Với,  $\alpha_i = \frac{R_{ht}}{R_i}$

#### 2. Mạch cộng thuận

Sơ đồ mạch điện ở (hình 5-7), ở đây các tín hiệu vào đưa tới cửa thuận. Khi  $U_0 = 0$  điện áp ở hai đầu vào bằng nhau và bằng:

$$U_{V+} = U_{V-} = \frac{R_1}{R_1 + R_{ht}} \cdot U_{ra}$$

Khi dòng vào đầu thuận bằng không ( $R_V = \infty$ ) ta có:

$$\frac{U_1 - U_{V-}}{R} + \frac{U_2 - U_{V-}}{R} + \dots + \frac{U_n - U_{V-}}{R} = 0$$

Hay

Protected by PDF Anti-Copy Free

$$U_1 + U_2 + \dots + U_n = n \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_{ht}} \cdot U_{ra}$$

$$U_1 + U_2 + \dots + U_n = n \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_{ht}} \cdot U_{ra}$$

Từ đó:

$$U_{ra} = \frac{R_1 + R_{ht}}{n \cdot R_1} \cdot (U_1 + \dots + U_n) = \frac{R_1 + R_{ht}}{n \cdot R_1} \cdot \sum_{i=1}^n U_i$$

Chọn các tham số của mạch thích hợp để có  
thừa số đầu tiên của vế phải  
công thức này bằng 1

$$\frac{R_1 + R_{ht}}{n \cdot R_1} = 1$$

Và khi đó:

$$U_{ra} = U_1 + U_2 + \dots + U_n = \sum_{i=1}^n U_i$$

### 11.3.2. Mạch trù

Khi cần trù hai điện áp người

ta có thể thực hiện theo sơ đồ (hình 5-8). Khi đó điện áp đầu ra được tính theo

$$U_{ra} = K_1 U_1 + K_2 U_2$$

Có thể tìm  $K_1, K_2$  theo phương pháp cho điện áp vào từng cửa bằng không.

Cho  $U_2 = 0$  thì mạch làm việc như một bộ khuếch đại đảo. Ta có:

$$U_{ra} = -\alpha_a U_1$$


Vậy,

$$K_1 = -\alpha_a$$


Khi  $U_1 = 0$  mạch trở thành mạch khuếch đại thuận có phân áp vào.

Khi đó:

$$U_b = \frac{U_2}{R_b + \frac{R_b}{\alpha_b}} \cdot R_b$$

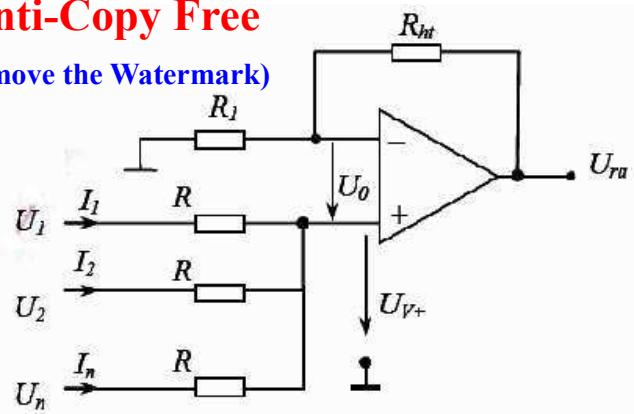

Hình 5-7: Mạch cộng thuận

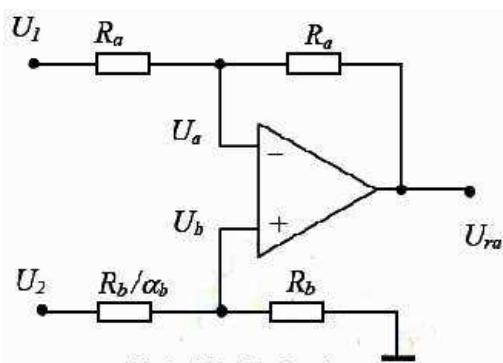

Hình 5-8: Mạch trù

Suy ra

**Protected by PDF Anti-Copy Free**  
 $U_{ra} = (1 + \alpha_a) \cdot \frac{\alpha_b}{1 + \alpha_b} \cdot U_2$   
**(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)**

Hệ số khuếch đại

$$K_2 = (1 + \alpha_a) \cdot \frac{\alpha_b}{1 + \alpha_b}$$



Nên  $U_{ra}$  khi có  $U_1, U_2$  là :

$$U_{ra} = (1 + \alpha_a) \cdot \frac{\alpha_b}{1 + \alpha_b} \cdot U_2 - \alpha_a \cdot U_1$$

Nếu điện trở trên cả hai lõi vào là nhau tức là:

$$\alpha_a = \alpha_b = \alpha \text{ thì } K_2 = \alpha; K_1 = -\alpha$$

Vậy,

$$U_{ra} = \alpha(U_2 - U_1)$$

## 11.4. BỘ VI PHÂN, BỘ TÍCH PHÂN

### 11.4.1. Bộ vi phân

([Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark](#)) Mạch vi phân là mạch điện áp đầu ra tỷ lệ với vi phân điện áp đầu vào, tức là

$$U_{ra} = k \cdot \frac{dU_V}{dt}$$




Trong đó,  $k$  là một hệ số.

Mạch vi phân dùng IC khuếch đại thuật toán như (hình 5-9).

Xem như  $U_0 = 0, I_0 = 0$  nên

$$I_V = C \cdot \frac{dU_V}{dt}$$
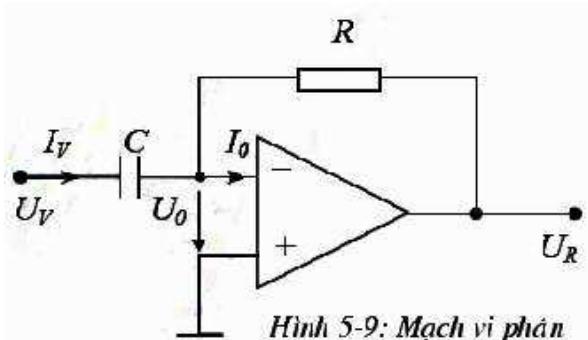
$$\text{Mà } U_{ra} = -I_V \cdot R \text{ nên: } U_{ra} = -RC \cdot \frac{dU_V}{dt}$$



Trong đó,  $k = RC = \tau$  gọi là hằng số vi phân của mạch. Dấu (-) nói lên  $U_{ra}$  ngược pha với  $U_V$ . Khi tín hiệu vào là hình sin thì mạch vi phân làm việc như một bộ lọc tần cao.

### 11.4.2. Bộ tích phân

Mạch tích phân là mạch mà điện áp đầu ra tỷ lệ với tích phân điện áp đầu vào.


$$U_{ra} = k \int_0^t U_V dt$$

Trong đó,  $k$  là hệ số.

Mạch tích phân sử dụng IC khuếch đại thuật toán như (hình 5-10).

Tại nút A ta có  $I_V = I_C$  hay,

$$-C \cdot \frac{dU_{ra}}{dt} = \frac{U_V}{R} \text{ suy ra, } U_{ra} = -\frac{1}{RC} \int_0^t U_V dt + U_{ra0}$$

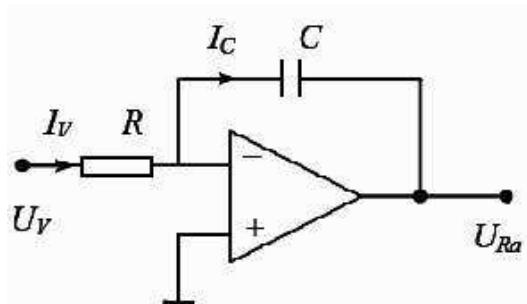

Hình 5-10: Mạch tích phân

Ở đây  $U_{ra0}$  là điện áp trên tụ C khi  $t = 0$  (là hằng số tích phân xác định từ điều kiện ban đầu).

Thường khi  $t = 0, U_V = 0$  và  $U_{ra} = 0$  nên:

$\tau = R.C$  gọi là hằng số thời gian của mạch tích phân. Khi tín hiệu vào thay đổi từng nấc, tốc độ thay đổi của điện áp ra bằng:

$$\frac{\Delta U_{ra}}{\Delta t} = -\frac{U_V}{R.C}$$



Nghĩa là ở đâu ra bộ tích phân có điện áp tăng hay giảm tuyến tính theo thời gian. Đối với tín hiệu hình sin mạch tích phân trở thành mạch lọc thông thấp.

### Câu hỏi cuối chương 11:

Câu 1: Các tính chất chung của IC thuật toán?

Câu 2: Cho mạch điện như hình 1 với các số liệu:

$$R_1 = 10K\Omega; R_2 = 50K\Omega; E = 15V$$


a) Viết biểu thức  $U_r$  theo  $U_v$

b) Xác định  $U_r$  khi

$$U_1 = 4V; U_2 = 4V$$

$$U_1 = 1V; U_2 = 5V$$

$$U_1 = 6V; U_2 = 1V$$

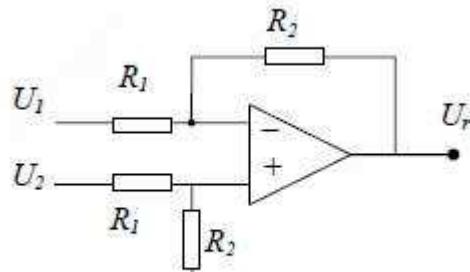

Hình 1

Câu 3: Cho mạch điện như hình 2 với các số liệu:

$$R = 50K\Omega; R_1 = 10K\Omega$$

$$R_{ht} = 30K\Omega; E = 15V$$

a) Viết biểu thức  $U_r$  theo  $U_v$ ?

b) Xác định  $U_r$  khi  $U_1 = 0,3V; U_2 = 1V; U_3 = -2V$

Câu 4: Cho mạch điện như hình 3 với các số liệu:


$$R_{ht} = 100K\Omega; R_1 = 100K\Omega;$$

$$R_2 = 50K\Omega; R_3 = 25K\Omega; E = 15V$$


a) Viết biểu thức  $U_r$  theo  $U_v$ ?

b) Xác định  $U_r$  khi  $U_1 = 3V; U_2 = -10V; U_3 = -7V$

$$U_1 = 8V; U_2 = -4V; U_3 = 5V$$

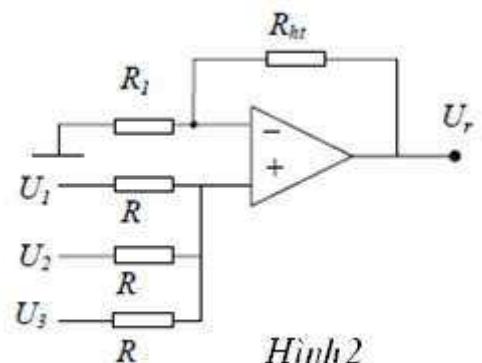

Hình 2

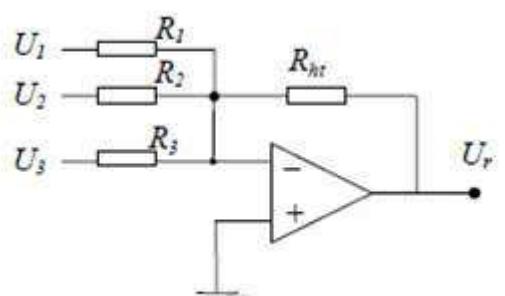

Hình 3

Câu 5: Cho mạch điện như hình vẽ với:

$$E = 15 \text{ V}$$


Protected by PDF Anti-Copy Free

a) Tìm  $U_r$  theo  $U_v$ ? [\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#)

b) Xác định  $U_r$  khi

$$U_1 = (1+10\sin 100t)\text{V}; U_2 = -1\text{V}$$

$$C = \text{PDF}$$

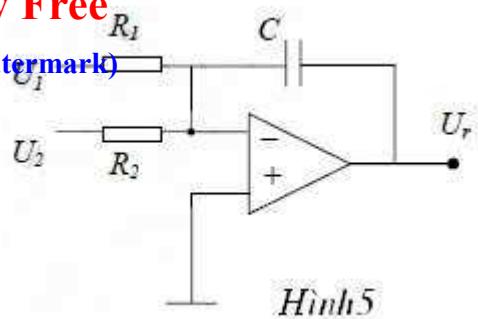

Hình 5